

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

**Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1993/94**

April 1994

IQK 105/3 - PERANTI SEMIKONDUKTOR

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi **SEPULUH (10)** mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.


1. (a) Apakah yang dimaksudkan apabila kita mengatakan sesuatu transistor itu beroperasi dalam kawasan-kawasan

- (i) aktif
- (ii) tepu
- (iii) penggalan

(20 markah)

(b) Lukis litar setara a.t. untuk penguat yang ditunjuk dalam rajah 1 dan kemudian tentukan titik-titik sepi kedua-dua transistor Q1 dan Q2. Diberi $\beta = 100$ untuk kedua-duanya.



(40 markah)

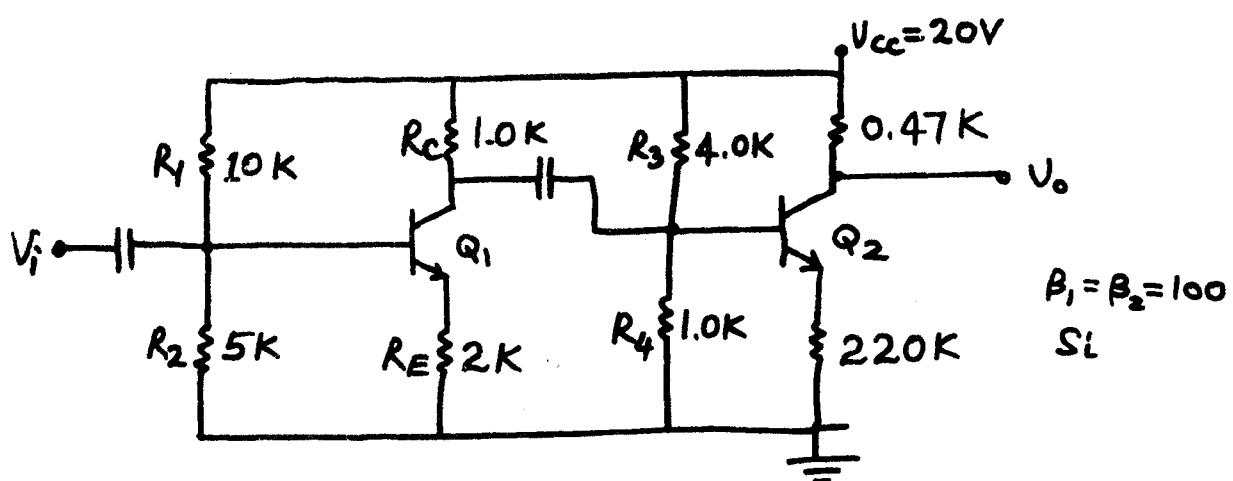

RAJAH 1

1. (c) Dengan berpandukan kepada ciri-ciri output bagi transistor dalam rajah 2 tentukan nilai-nilai untuk R_1 , R_2 dan R_C supaya transistor tersebut beroperasi dalam kawasan aktif.

(40 markah)

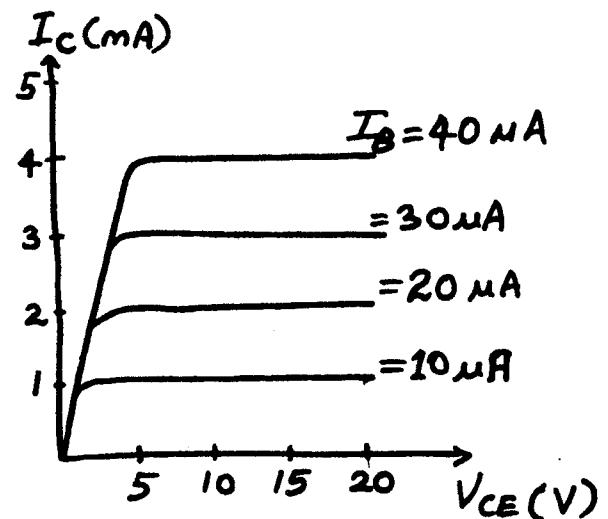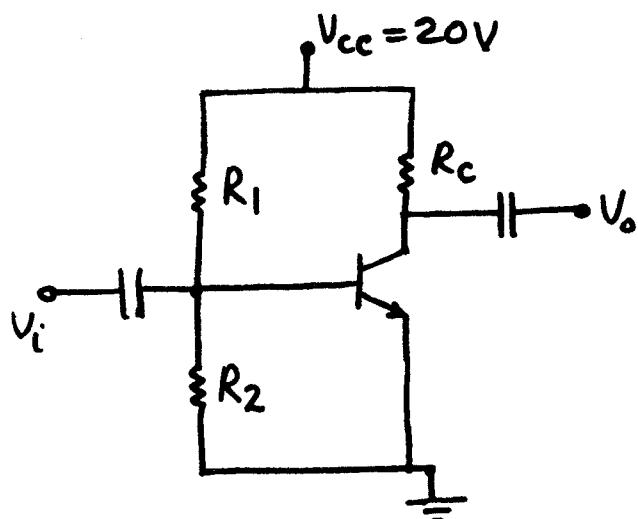


RAJAH 2

2. (a) Lukis litar setara a.u. untuk penguat dalam rajah 3.

Kirakan

- (i) gandaan voltan, $A_V = V_o/V_i$
- (ii) gandaan arus, $A_i = i_o/i_i$
- (iii) impedans input, Z_{in}
- (iv) impedans output, Z_o
- (v) gandaan kuasa, A_p


(60 markah)

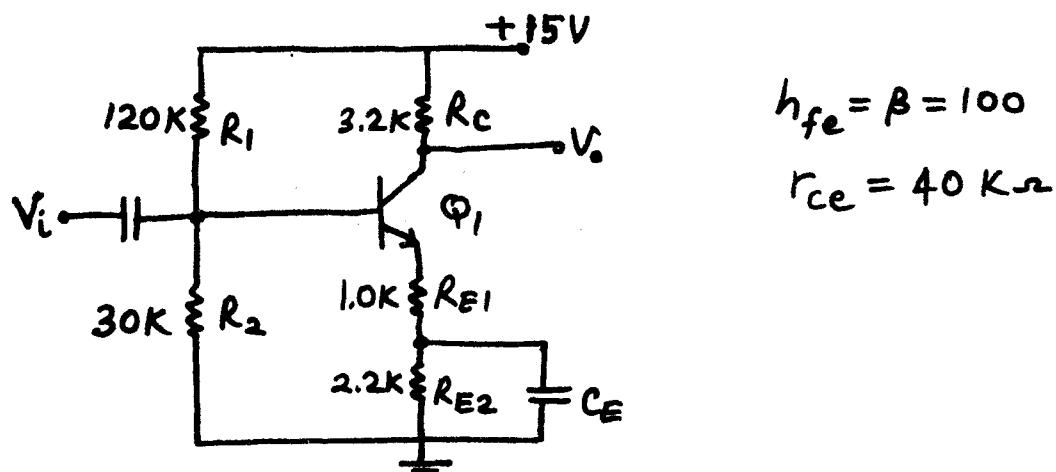

RAJAH 3

2. (b) Tentukan parameter-h (h_{11} , h_{12} , h_{21} , h_{22}) untuk litar dalam rajah 4. (Kekunci: guna kaedah Thevenin).


(40 markah)

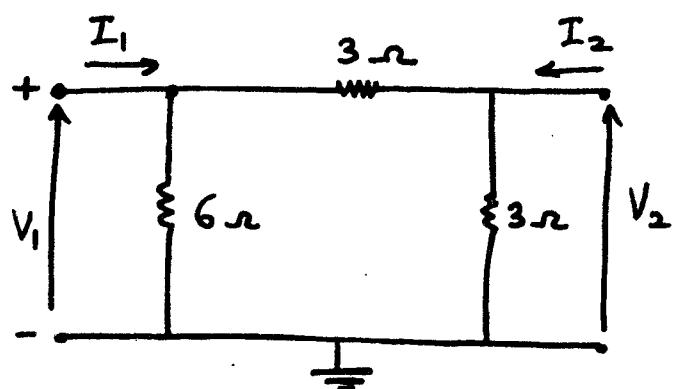

RAJAH 4

3. (a) Untuk litar penguat JFET dalam rajah 5 tentukan titik operasi V_{GSQ} , I_{DQ} , V_{DQ} . Cari juga A_V , g_{mQ} , r_{01} , r_{02} , r_{in} .

(55 markah)

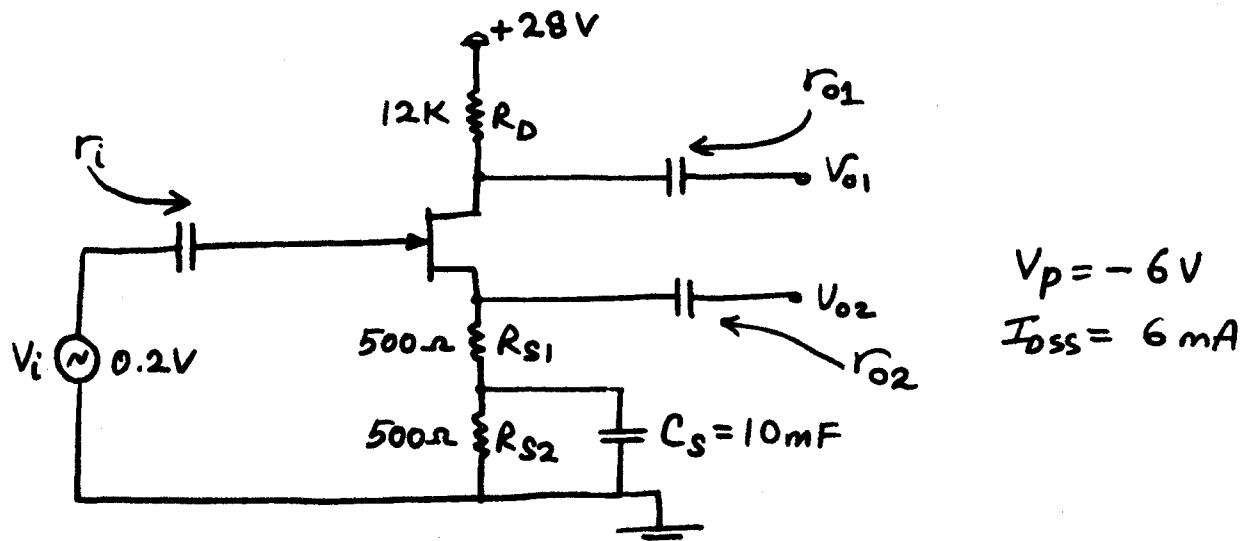

RAJAH 5

3. (b) Sebuah litar penguat JFET seperti dalam rajah 6 di bawah hendak direkabentukkan supaya mempunyai ciri-ciri berikut:


$$A = -8$$

$$r = 1M$$

Ia hendaklah dipincangkan supaya $V_{GSQ} = 1/2 V_p$ dan $V_D = 1/2 V_{DD}$. Kirakan nilai-nilai R_{S1} , R_{S2} , R_D .

(KeKunci: $R_{S1} + R_{S2}$ dan R_D didapati dari pertimbangan operasi a.t.).

(45 markah)

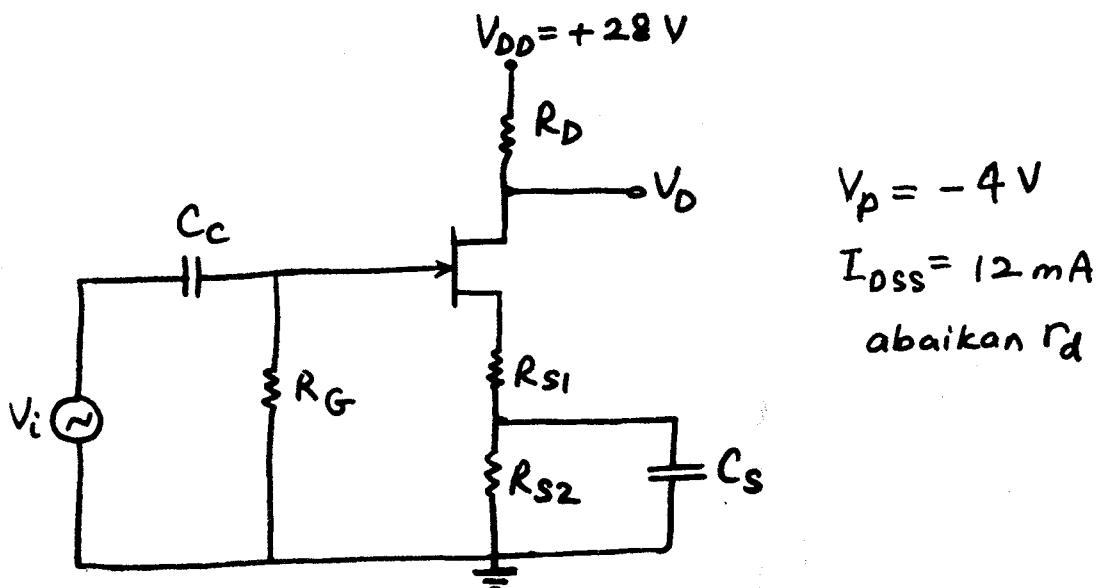


RAJAH 6

4. (a) Sebuah litar penguat MOSFET meningkat/menurun ditunjuk dalam rajah 7. Cari

- A_v
- r_i
- r_o

(Kekunci: Anda mesti mencari titik-Q dan g_mQ terlebih dahulu).

(45 markah)

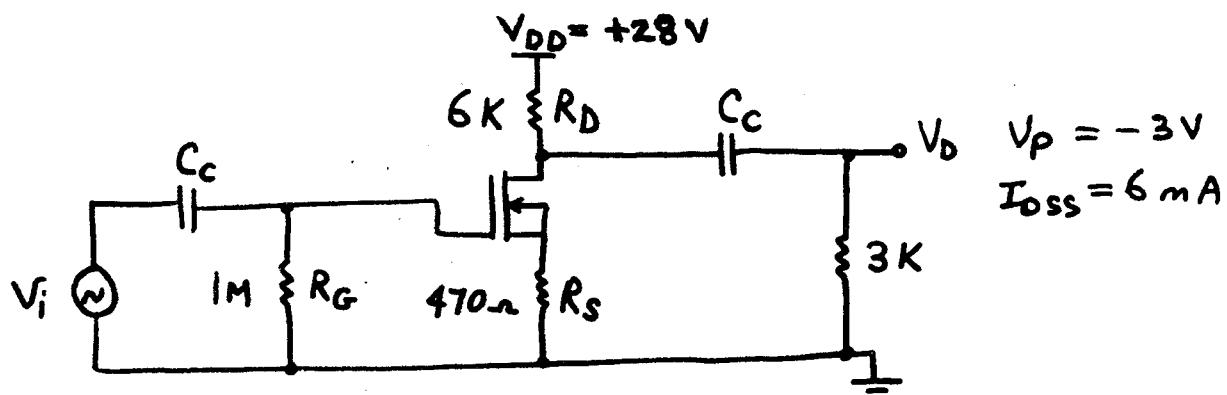


RAJAH 7

4. (b) Rajah 8 menunjukkan sebuah penguat dua peringkat.

Cari :

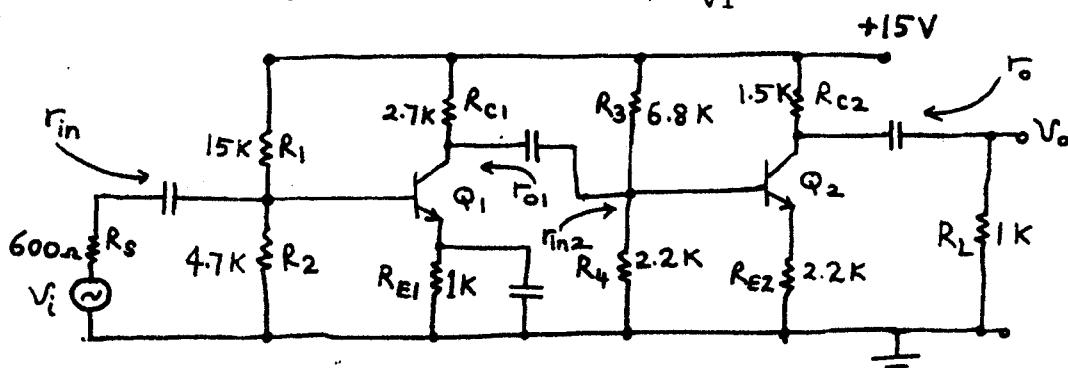- (i) r_{in}
- (ii) r_o
- (iii) V_o
- (iv) gandaan keseluruhan, A_{VT}



Diberi : $\beta_1 = \beta_2 = 100$; abaikan r_{ce}

$e_1 = 18\text{ n}$; $e_2 = 8\text{ n}$

RAJAH 8


(55 markah)

5. (a) Dalam rajah 9 cari :

- (i) f_{LC} disebabkan oleh C_{C1} , C_{C2} , dan C_{CE}
- (ii) A_{vmb}
- (iii) A_V pada frekuensi yang tertinggi di antara ketiga-tiga dalam (i).
- (iv) f_{UC} untuk bahagian input disebabkan oleh kapasitans dalaman, diberi $C_{CB} = 12\text{ pF}$, $C_{BE} = 8\text{ pF}$ dan kapasitans sesat $C_S = 5\text{ pF}$ (antara tapak ke bumi).

(Catatan: $f_{LC} =$ frekuensi potong rendah; $f_{UC} =$ frekuensi potong tinggi; $A_{vmb} =$ gandaan voltan pada julat tengah).

(50 markah)

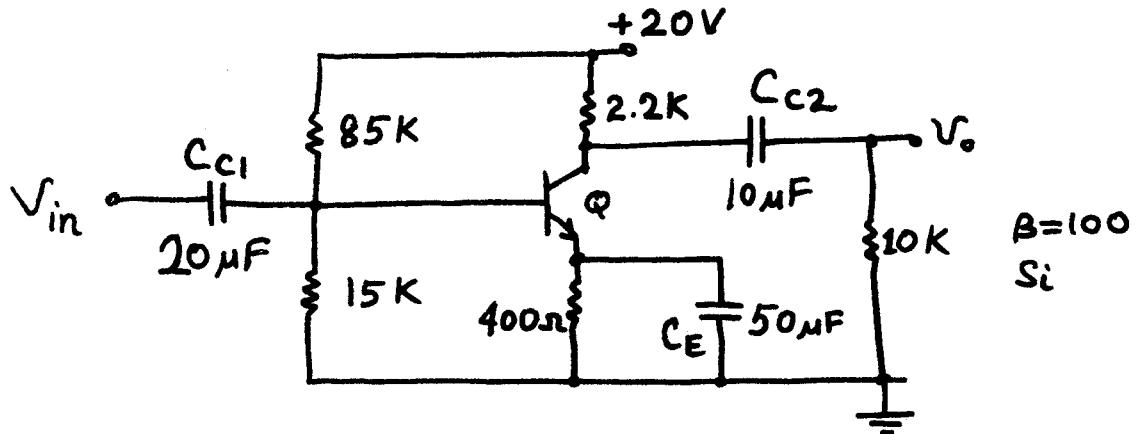

RAJAH 9

5. (b) Spesifikasi berikut diberi untuk transistor 2N4234:

P_D (pada $T_A = 25^\circ\text{C}$) ialah 1 W.

Kadar 'derate' diatas 25°C ialah $5.7 \text{ mW}/^\circ\text{C}$.

Suhu operasi maksima T_J (mak) ialah 200°C

Rintangan terma $\theta_{JC} = 29^\circ\text{C}/\text{W}$.

Cariakan:

- (i) θ_{CA} (rintangan terma dari penutup (casing) ke ambien).
- (ii) P_D pada $T_C = 25^\circ\text{C}$
- (iii) P_D pada $T_C = 100^\circ\text{C}$
- (iv) Jika kuasa yang dilesap sebenarnya ialah 0.7W pada $T_A = 35^\circ\text{C}$, apakah T_j ? Adakah ia melebihi T_j (mak)?

[Tatatanda: T_j = Suhu pada simpang (junction)

T_C = Suhu pada tutup (case)


T_A = Suhu pada ambient

θ_{JC} = rintangan terma dari simpang ke penutup (casing)].

(50 markah)

6. (a) Terbitkan persamaan-persamaan untuk V_o dan R_C bagi kedua-dua litar dalam rajah 10 dibawah dengan pertimbangan penguat kendalian unggul.


(50 markah)

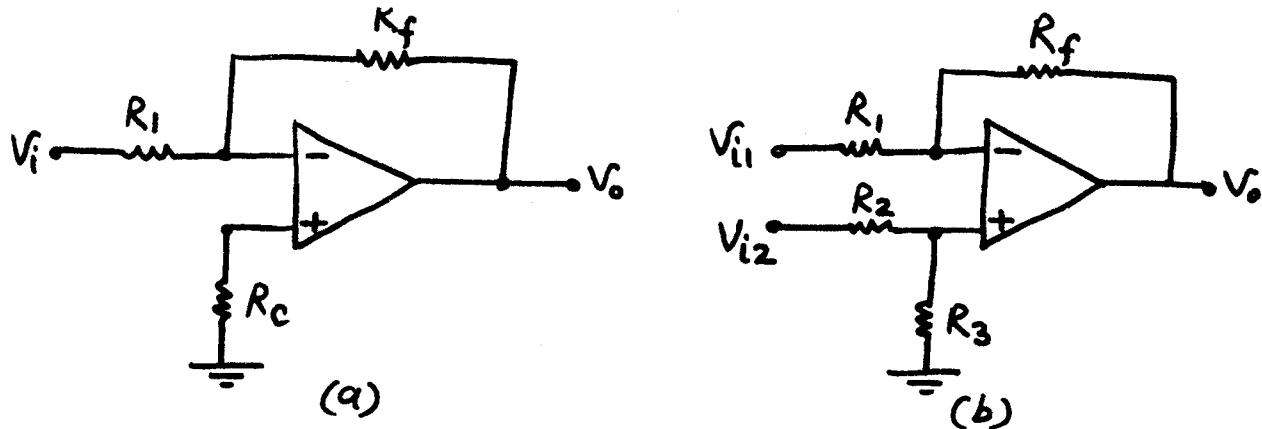

RAJAH 10

6. (b) Cari V_o untuk litar dalam rajah 11.

(50 markah)

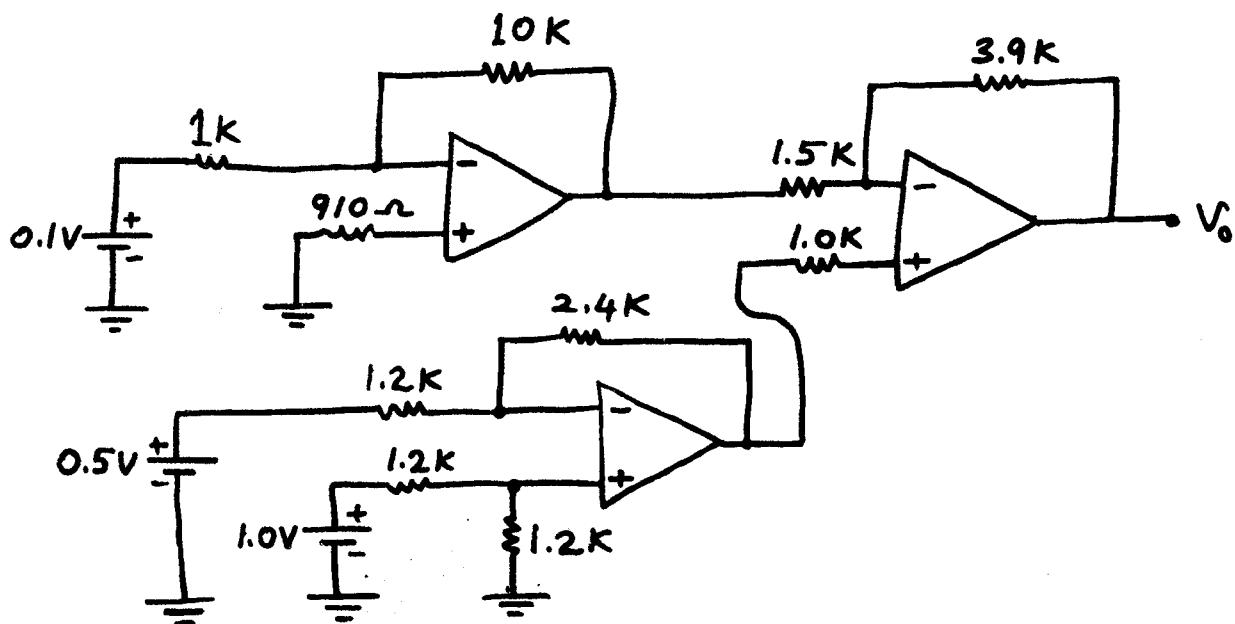

RAJAH 11


7. (a) Untuk sebuah Rektifier Terkawal Silikon (SCR) terangkan secara ringkas:
- Struktur fisikalnya
 - Bagaimana operasinya
 - Ciri-cirinya
 - Bagaimana ia digunakan untuk mengawal sudut pengaliran (conduction angle) bagi suatu pembekal voltan a.u. ke beban.

(50 markah)

- (b) Dalam rajah 12 diberi satu litar UJT (Unijunction transistor; Transistor Ekasimpang). Kirakan:

- V_p (voltan pada E untuk menghidupkan UJT).
- nilai rintangan dalaman, r_{B1} dan r_{B2} untuk UJT tersebut.
- Adakah UJT itu dalam litar itu aktif ('ON')?
- Jika V_{BB} diubah ke 8 V apakah UJT itu aktif ('ON') atau pasif ('OFF')?

(50 markah)

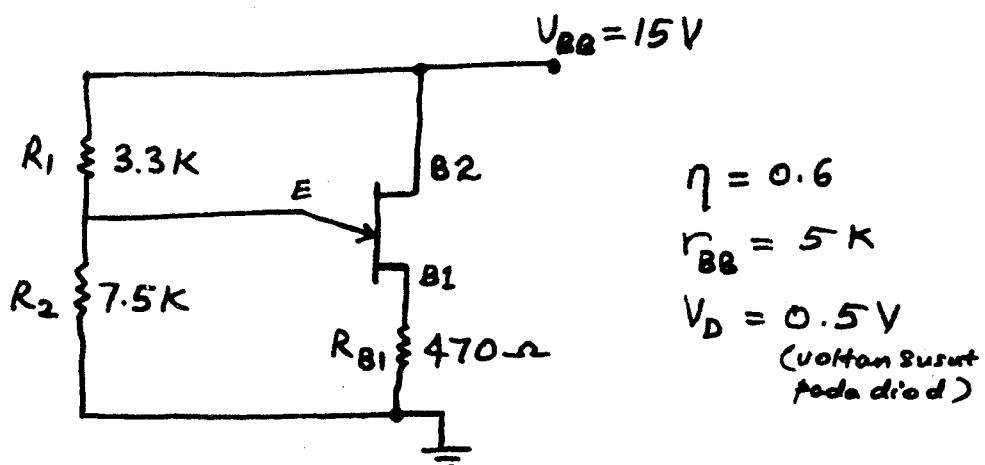

RAJAH 12

oooooooooooo