

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1996/1997**

**Oktober/November 1996**

**IQK 111/3 - LITAR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK**

**Masa : [3 jam]**

---

Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi **LAPAN (8)** mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana **LIMA (5)** soalan. Sekurang-kurangnya SATU (1) soalan mesti dijawab dalam **Bahasa Malaysia**. Soalan-soalan lain boleh dijawab sama ada di dalam **Bahasa Malaysia** atau **Bahasa Inggeris**.

1. (a) Dengan menggunakan Teorem Tindihan tentukan arus-arus di dalam semua cabangan litar dalam Rajah Q1.


*Using superposition theorem, determine the currents in all branches of the circuit shown in Fig. Q1.*

(60 markah)

- (b) Rujuk kembali kepada Rajah Q1. Tentukan  $v$  dengan menggunakan Teorem Thevenin.

*Refer Fig. Q1 again. Determine voltage  $v$  accross 1 K ohm resistor using Thevenin's Theorem.*

(40 markah)

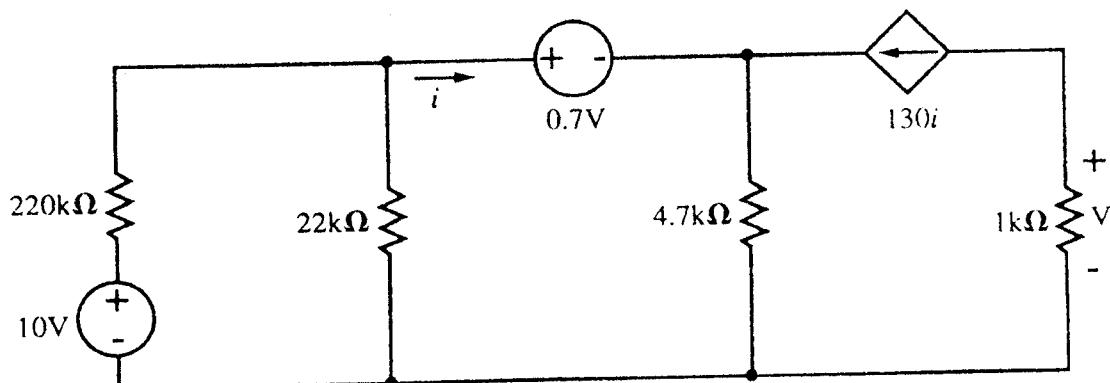

Rajah Q1

2. Rujuk kepada Rajah Q2. Amplifier operasi (op-amp) mempunyai parameter-parameter berikut:

*Refer Fig. Q2. The operational amplifier (op-amp) has the following parameters:*

Gandaan gelung terbuka  $K = 10^5$

*Open loop gain K = 10<sup>5</sup>*

Rintangan output  $R_o = 30\Omega$

*Output resistance R<sub>o</sub> = 30Ω*

Rintangan input  $R_i = 1 M\Omega$

*Input resistance R<sub>i</sub> = 1 MΩ*

- (a) Lukiskan litar setara amplifier operasi tersebut.

*Draw an equivalent circuit of the op-amp*

(20 markah)

- (b) Cari nilai  $v_2$  jika  $V_1 = 1$  volt dan  $R_1 = R_2 = 1 M\Omega$


*Find the value of V<sub>2</sub> if V<sub>1</sub> = 1 volt and R<sub>1</sub> = R<sub>2</sub> = 1 M ohm*

(50 markah)

- (c) Tentukan nilai  $R_1$  untuk mencapai  $(V_2/V_1) = -5$ . Anggapkan  $R_2 = 1 M\Omega$  dan op.amp adalah ideal.

*Determine the value of  $R_1$  to achieve  $(V_2/V_1) = -5$ . Assume  $R_2 = 1 M\Omega$  and the op-amp is ideal.*

(30 markah)

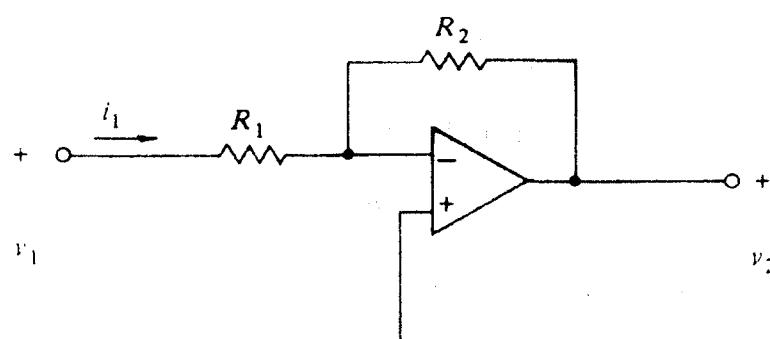

Rajah Q2

3. (a) Dengan menggunakan Analisis Jaringan, cari kuasa yang dibekalkan kepada perintang  $3k\Omega$  dalam Rajah Q3.


*Using mesh analysis, find the power delivered to the  $3 K \Omega$  resistor of Fig. Q3.*

(60 markah)

(b) Sahkan jawapan anda dengan menggunakan Analisis Nod.

*Verify your answer to question 3(a) using node analysis*

(40 markah)

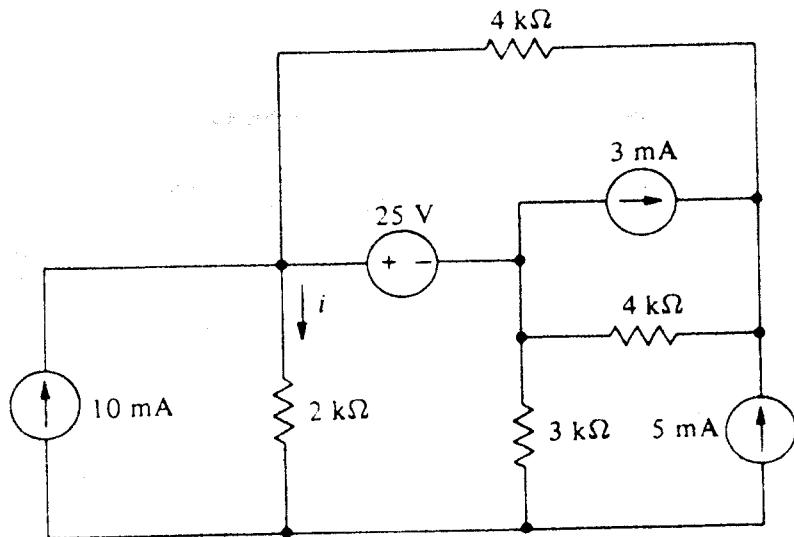

Rajah Q3

4. Sebuah kapasitor  $8\mu\text{F}$  disambung bersiri dengan perintang  $0.5 \text{ m}\Omega$ . Suatu bekalan arus terus yang mempunyai voltan sebanyak  $200\text{V}$  disuiskan kepada litar bersiri ini pada  $t = 0$  saat. Cari

*A capacitor of  $8 \mu\text{F}$  is connected in series with a  $0.5 \text{ m}\Omega$  resistor.*

*A DC supply voltage of  $200 \text{ V}$  is switched to this series circuit at  $t = 0 \text{ sec}$ .*

*Find*


- (a) arus mencas pada  $t = 0$   
*the charging current at  $t = 0$*   
(10 markah)
- (b) masa yang diambil untuk voltan kapasitor mencapai 160 volt.  
*the time taken for the capacitor voltage to reach 160 volts*  
(30 markah)
- (c) arus dan voltan merintangi perintang pada  $t = 4$  saat.  
*the current and the voltage across the resistance at  $t = 4$  sec.*  
(40 markah)
- (d) nilai tenaga elektrostatik yang tersimpan pada  $t = 4$  saat.  
*the value of electrostatic energy stored at  $t = 4$  sec.*  
(20 markah)
5. Suatu bekalan arus terus sebanyak 8A dan suatu bekalan voltan ulangalik sebanyak  $18 \cos 4t$  dibekalkan di dalam litar Rajah Q5. Tentukan  
*A direct current source of 8 A and an alternating voltage source of  $18 \cos 4t$  are applied to the circuit as given in the Fig. Q5.*

- (a) Voltan keadaan malar v merintangi kapasitor  
*the steady state voltage v across the capacitor*

(60 markah)

- (b) Arus keadaan malar dalam cabang a-b.  
*the steady state current in the branch a-b*

(40 markah)

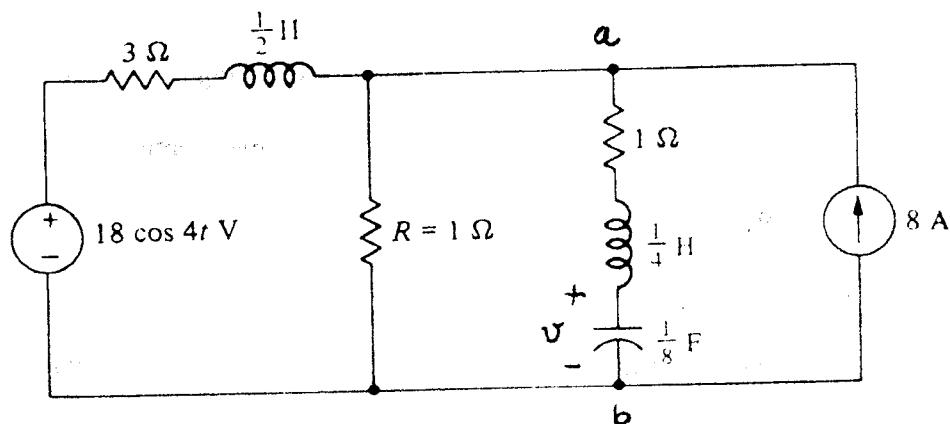

Rajah Q5

6. Rujuk kepada Rajah Q6. Punca bekalan sebanyak  $12 \angle 0^\circ$  volt yang disambung bintang membekalkan beban yang disambung delta yang mempunyai impedans fasa sebanyak  $(6 + j3)$  ohm.

*Refer Fig. Q6. The star connected source of  $12 \angle 0^\circ$  volt is supplying a balanced delta connected load having a phase impedance of  $(6 + j3)$  ohm.*

- (a) Tentukan arus fasa di dalam beban

*Determine the phase current in the load*

(50 markah)

- (b) Kirakan arus fasa dan faktor kuasa yang dibekalkan oleh punca


*Calculate phase current and powerfactor supplied by the source*

(30 markah)

- (c) Lukiskan gambarajah fasor yang menghubungkan voltan fasa bekalan, voltan merintangi induktans dan voltan merintangi rintangan di dalam beban.

*Draw a phasor diagram connecting supply phase voltage, voltage across inductance and voltage accross resistance in the load.*

(20 markah)

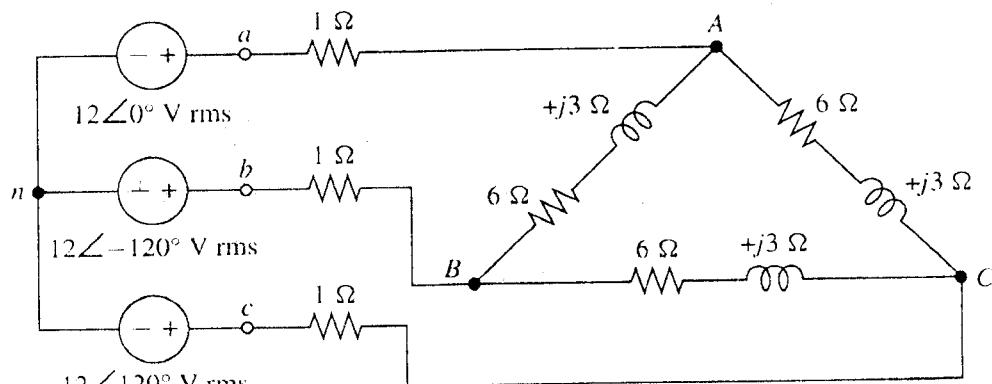

Rajah Q6

ooooOOOOOoooooo