

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1993/94

October - November 1993

EEE 225 - Elektronik Analog 1

Masa : [3 jam]

ARAHAN KEPADA CALON :

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 11 muka surat bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA (5) soalan.


Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. (a) Suatu litar pincang pembahagi voltan ditunjukkan oleh Rajah 1. Tentukan

- (i) Titik Q bagi litar tersebut
- (ii) Nilai voltan V_B
- (iii) Kadaran kuasa minimum bagi transistor
- (iv) Jika nilai R_E digandakan, apakah nilai baru V_B .

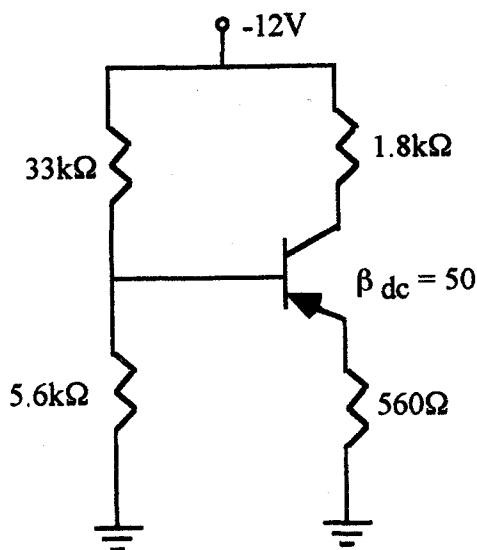


Rajah 1

(50%)

...3/-

- (b) Andaikan pemancar pada Rajah 2 dipintaskan ke bumi oleh suatu dawai, apakah nilai-nilai bacaan pada meter volt?

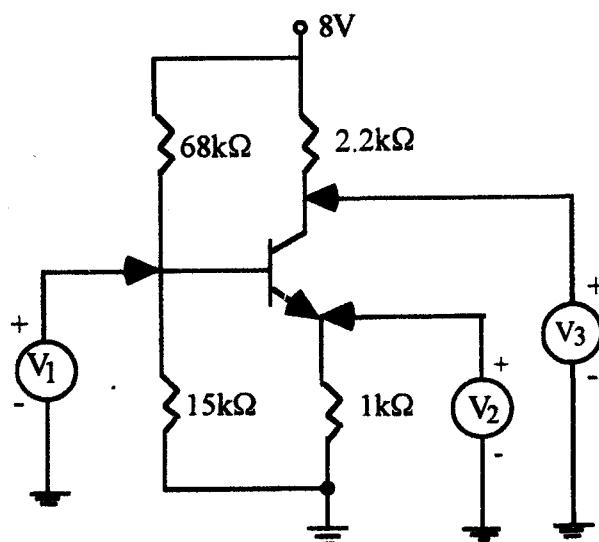

Rajah 2

(25%)

- (c) Untuk litar Rajah 1, hitung perubahan I_c disebabkan oleh ΔV_{BE} bila suhu bertambah dari 25°C ke 100°C . Tentukan juga faktor kestabilan litar tersebut (Katakan $\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -1.8 \text{ mV}/^\circ\text{C}$).


(25%)

2. (a) Takrifkan parameter-parameter h. Lukiskan litar setara bagi tatarajah tapak sepunya.

(30%)

...4/-

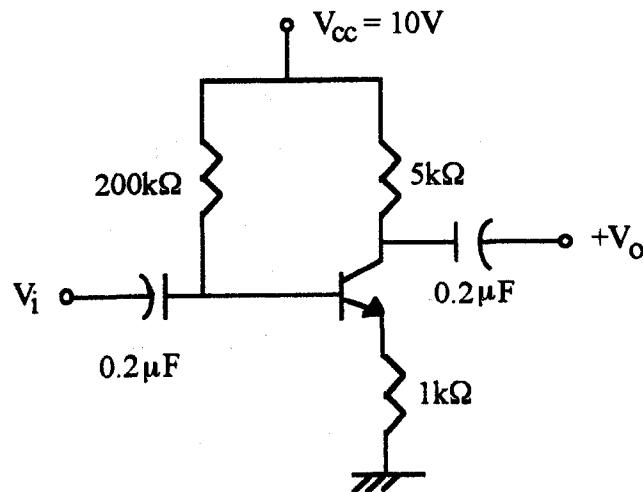- (b) Tentukan Z_i , Z_o , A_v dan A_i untuk Rajah 3 di bawah.



(Diberi: $h_{fe} = 100$, $h_{ie} = 500\Omega$

Rajah 3

(50%)

- (c) Jika $h_{oe} = 20\mu S$, tentukan kesan-kesannya di dalam litar pada Rajah 3.

(20%)

3. (a) Bandingkan penguat gandingan terus dengan penguat gandingan RC.


(20%)

...5/-

- (b) Dari litar gandingan terus Rajah 4, tentukan nilai-nilai perintang yang digunakan supaya transistor Q_1 dan Q_2 mempunyai ciri-ciri berikut:

$$V_{CE} = 10V, I_C = 10mA, V_{C2} = 30V$$

Diberi $h_{fe1} = h_{fe2} = 100$, dan $V_{cc} = 45V$.

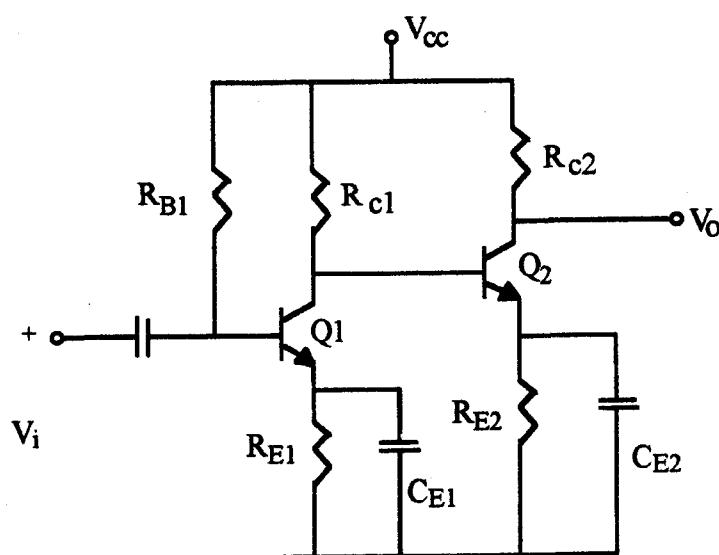

Rajah 4

(40%)

- (c) Dapatkan analisis isyarat kecil a.u. bagi litar Rajah 4.

(Diberi: $h_{ie1} = h_{ie2} = 1.5\Omega$, $h_{fe1} = h_{fe2} = 100$)


(40%)

4. (a) Apakah ciri-ciri bagi op-amp lelurus


(15%)

- (b) Terbitkan keluaran V_o bagi litar-litar op-amp di dalam Rajah 5(i) sehingga Rajah 5(iv)


...6/-

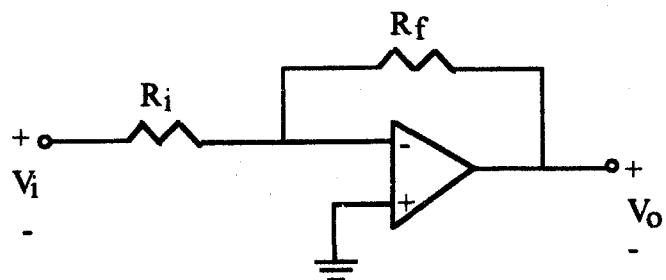


Rajah 5(i)

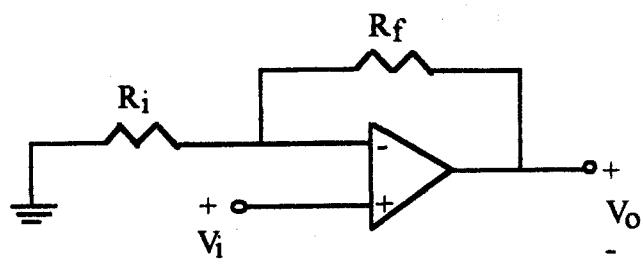

Rajah 5(ii)

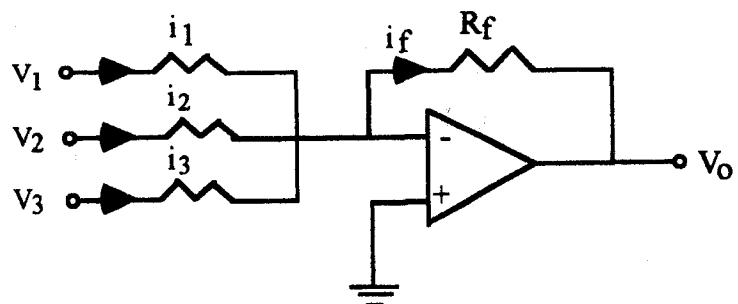

Rajah 5(iii)

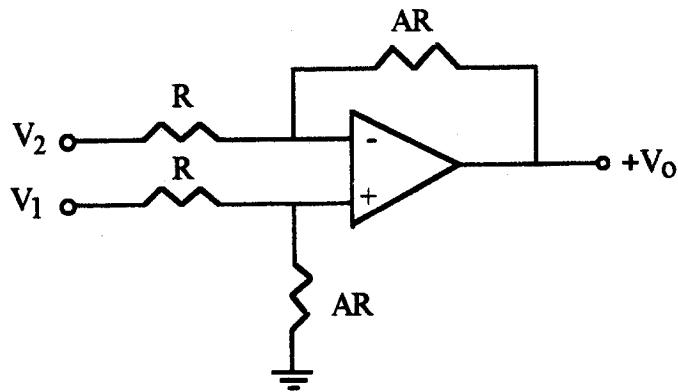

Rajah 5(iv)

(45%)

- (c) Anda diperlukan untuk menggabungkan dua isyarat V_1 dan V_2 untuk menghasilkan keluaran $V_o = 12V_1 - 6V_2$ menggunakan satu cip op-amp. Rintangan masukan pada terminal masukan mestilah kurang dari $10k\Omega$. Nilai-nilai perintang yang digunakan mestilah juga kurang dari $200k\Omega$.


(40%)

5. (a) Terangkan perbedaan-perbedaan operasi bagi amplifier kelas A, B, AB dan C dengan melukiskan kedudukan titik Q dan bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan.
Tunjukkan contoh-contoh litar yang menghasilkan kelas-kelas amplifier tersebut.

(50%)

...8/-

- (b) Suatu pembesar suara yang mempunyai kerintangan masukan 8Ω memerlukan $0.5W$ kuasa untuk digunakan oleh amplifier 'push-pull' seperti Rajah 6 di bawah. Nilai bateri transistor V_{CC} adalah $9V$. Transistor-transistor adalah serupa dan mempunyai nilai $V_{CEsat} = 0.5V$ dan $I_{BEO} = 0$.
- (a) Pilih nisbah pusingan yang sesuai untuk transformer luar.
 (b) Tentukan P_{CC} dan P_C bila kuasa $500mW$ dibekalkan ke pembesar suara.

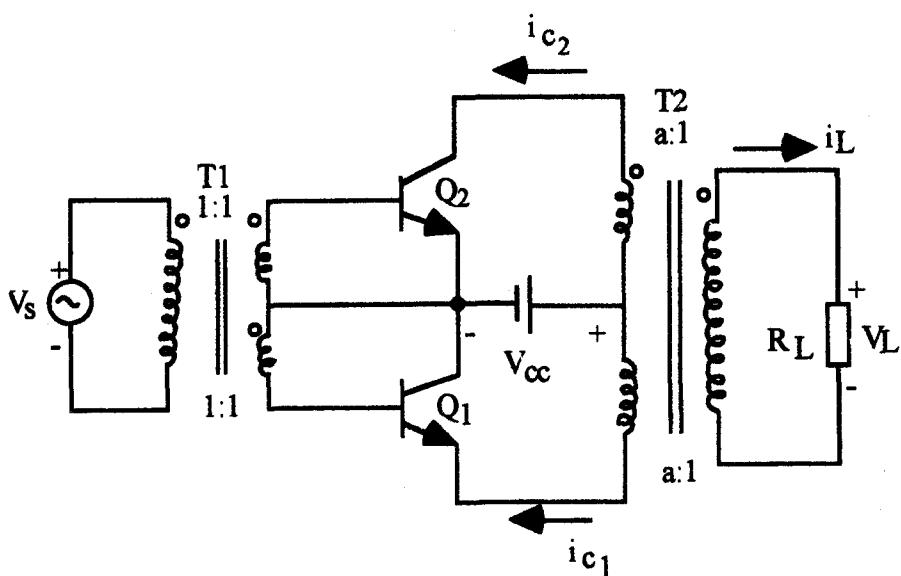


Rajah 6

(50%)

6. (a) Rajah 7 menunjukkan suatu amplifier yang mempunyai gandaan voltan gelung terbuka A_v di dalam tatarajah suapbalik voltan bersiri. Faktor suapbaliknya ialah β . Terbitkan persamaan-persamaan bagi
- gandaan voltan gelung tertutup, A_{vf}
 - galangan masukan gelung tertutup, Z_{if}
 - galangan keluaran gelung tertutup, Z_{of} (abaikan kesan R_L).

Terangkan juga kesan suapbalik voltan siri untuk parameter-parameter di atas.

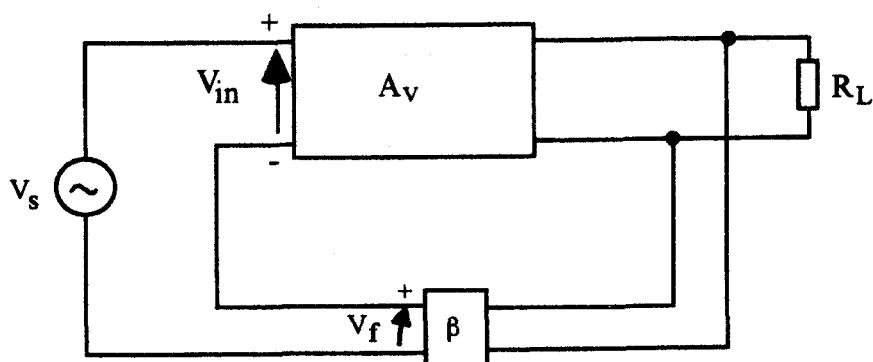


Rajah 7

(50%)

- (b) Suapbalik voltan siri digunakan di dalam amplifier BJT berkaskad seperti ditunjukkan oleh Rajah 8. Katakan $R_E = 100\Omega$, $R_B = 500k\Omega$, $R_C = 2k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$, $R_F = 15k\Omega$, $h_{ie1} = 100\Omega$, $h_{ie2} = 250\Omega$, $h_{fe1} = 75$, $h_{fe2} = 90$ dan $h_{re1} = h_{re2} = h_{oe1} = h_{oe2} = 0$. Tentukan
- kerintangan masukan
 - kerintangan keluaran
 - gandaan voltan keseluruhan dan
 - gandaan arus keseluruhan

Abaikan sebarang bebanan oleh rangkaian suapbalik.

...10/-

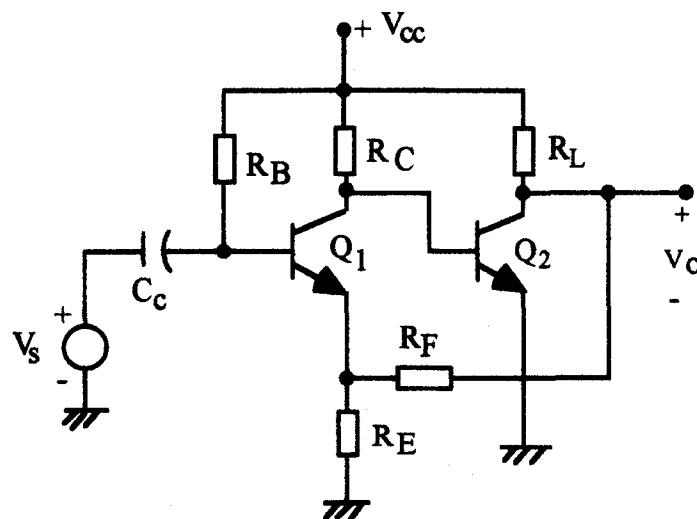

Rajah 8


(50%)

7. (a) Jawab soalan-soalan berikut merujuk kepada osilator (pengayun)
- Apakah syarat-syarat yang perlu untuk suatu litar berayun
 - Takrifkan suapbalik positif
 - Apakah syarat-syarat positif untuk suatu osilator?

(40%)

- (b) Tentukan frekuensi ayunan untuk pengayun titi Wien seperti ditunjukkan oleh Rajah 9. Buktikan juga bahawa ayunan akan bermula dan berterusan bila isyarat keluaran mencapai 5.4V.

...11/-

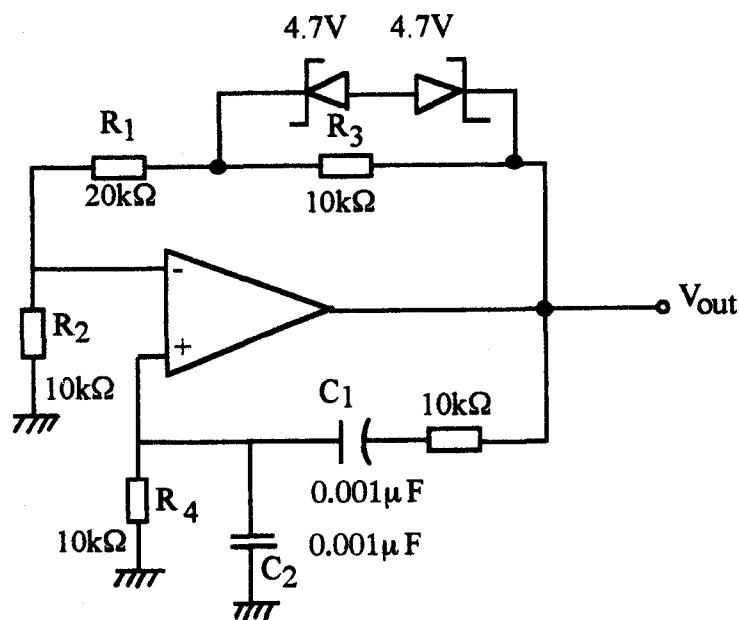

Rajah 9

Apakah perubahan yang perlu di dalam pengayun di atas untuk menghasilkan keluaran yang mempunyai amplitud 6.8V.

(60%)

- oooOooo -