

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1991/92

Mac / April 1992

EET 102 - Rekabentuk Logik

Masa : [3 jam]

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka surat bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab semua soalan di Bahagian A dan jawab TIGA (3) soalan daripada 4 soalan dari Bahagian B .


Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sisi sebelah kanan sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

BAHAGIAN A

1. (a) Rajah 1.0 adalah satu penghitung mod-3 (set-semula setelah setiap 3 denyut). Flip-flop yang digunakan dalam rajah ini ialah flip-flop tuan-hamba J-K. Lakarkan rajah memasa Q_0 dan Q_1 apabila denyut jam dikenakan dan andaikan $Q_0 = Q_1 = 0$ dipermulaan. (Jarakan denyut jam anda sendiri).

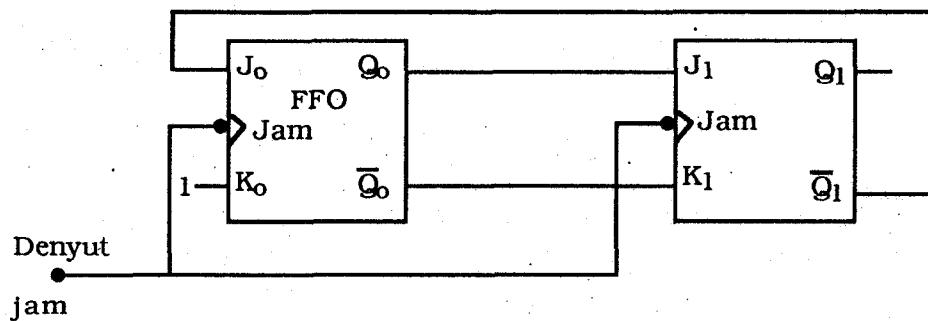

Rajah 1.0

(60%)

- (b) Bina litar daripada persamaan ini menggunakan get ATAU-TERANGKUM, get DAN atau get ATAU.

$$f_1 = \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{c}d + a\bar{c}\bar{d} \quad (40\%)$$

$$f_2 = ab\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd \quad (40\%)$$

- (c) Apakah yang dimaksudkan dengan persembahan nombor pelengkap-dua.

(30%)

- (d) Kenapa kod ASCII adalah kod 7-bit? (30%)

...3/-

BAHAGIAN B

2. (a) Sebuah van mempunyai 3 tempat duduk di hadapan yang memerlukan tali pinggang untuk keselamatan. Bagaimanakah anda merekabentuk satu litar yang dapat memberi isyarat kepada pemandu jika mana-mana tali pinggang tidak dikenakan pada tempat duduk yang diduduki ketika engin van dihidupkan.

(80%)

- (b) Mudahkan persamaan ini menggunakan peta-K

$$f(a, b, c, d, e) = \sum m(0, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29)$$

(20%)

3. Sebuah sistem komputer traditional direka hanya boleh memproseskan 3-bit nombor-nombor perduaan tapi malangnya input di papan kekunci adalah dalam bentuk 3-bit kod gray. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah ini dengan hanya menggunakan get-get ATAU-TERANGKUM.

(100%)

4. (a) Dapatkan jadual keadaan bagi suatu mesin berujujukan sinkronasasi yang dapat mengesan jujukan 01. Apabila 01 diterima output $z = 1$ dan output ini akan di set semula apabila input jujukan ialah 00.

(50%)

...4/-

- (b) Rekabentuk penghitung berjam 2-bit yang menghitung denyutan jam dengan menggunakan flip-flop JK picu pinggir negatif.
- (50%)
5. (a) Dapatkan tugasan keadaan bebas dari lumba bagi jadual alir di bawah

x ₁ x ₂			
00	01	11	10
(1)	(2)	3	4
7	(6)	(3)	5
(7)	6	(8)	(4)
7	2	3	(5)

(70%)

- (b) Jelaskan dengan bantuan gambarajah jenis-jenis lumba di dalam litar berjujukan. Bagaimanakah lumba-lumba ini mempengaruhi litar yang direkabentuk. Cadangkan cara mengatasinya.

(30%)