

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Tambahan  
Sidang 1992/93

Jun 1993

EEE 128 - Isyarat dan Sistem I

Masa : [3 jam]

---

**ARAHAN KEPADA CALON:**


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat bercetak beserta LAMPIRAN (1 muka surat) dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab SEMUA soalan.

Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sisi sebelah kanan sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

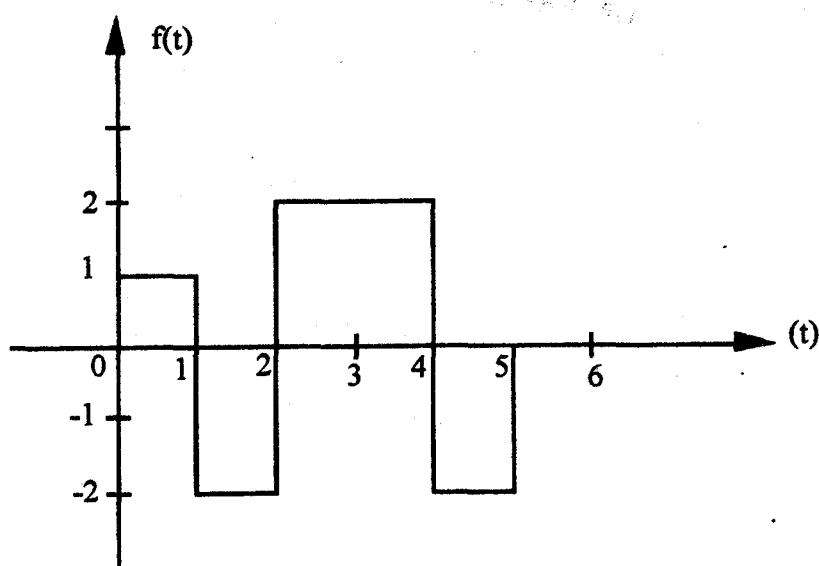
1. (a) Tentukan jelmaan Laplace bagi bentuk gelombang yang ditunjukkan dalam Rajah S1(a).



Rajah S1(a)

(45%)

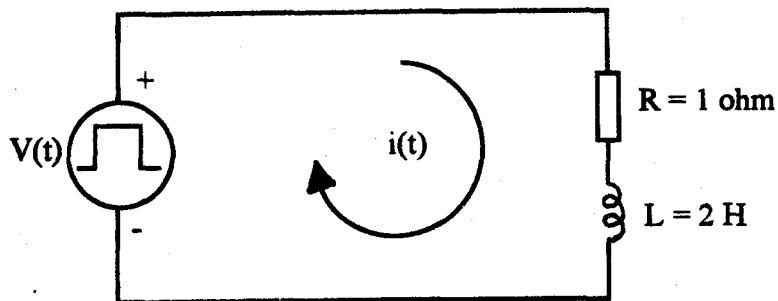- (b) Pada  $t = 0$ , suatu voltan dedenut dengan lebar  $\alpha$  dan tinggi uniti dikenakan ke rangkaian RL yang ditunjukkan dalam Rajah S1(b) di bawah ini.




Rajah S1(b)

Anda dikehendaki menghasilkan ungkapan bagi arus  $i(t)$ .

(55%)

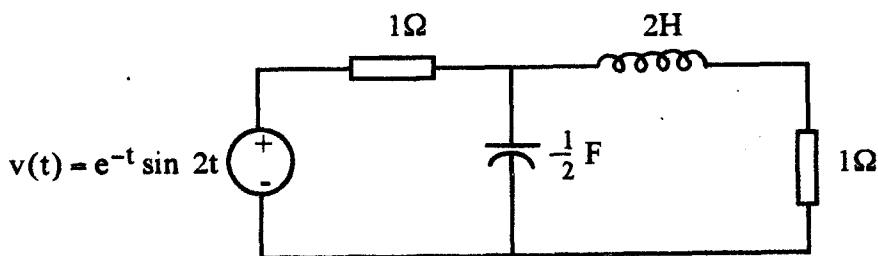2. (a) Lukiskan gambarajah jelmaan bagi litar yang diberikan dalam Rajah S2(a) dengan menganggap kapasitor sebagai bercas dan arus induktor bukan-sifar pada  $t = 0$ .



Rajah S2(a)


Sekiranya kapasitor adalah tak bercas dan arus induktor sifar pada  $t = 0$ , bagi rangkaian di atas, hasilkan ungkapan bagi jelmaan bagi arus penjana.

(50%)

- (b) Bagi rangkaian dua-port yang diberikan dalam Rajah S2(b) di bawah, tamatkan port 2 dengan perintang  $1 \Omega$  dan sambungkan suatu sumber voltan pada port 1. Katakan  $I_1$  adalah arus melalui sumber voltan dan  $I_2$  adalah arus melalui beban  $1 \Omega$ . Tunjukkan arah bagi arus-arus tersebut. Bagi rangkaian ini, hasilkan ungkapan bagi

$$G_{12} = \frac{V_2}{V_1} \quad \text{dan} \quad \alpha_{12} = \frac{I_2}{I_1}$$

...4/-

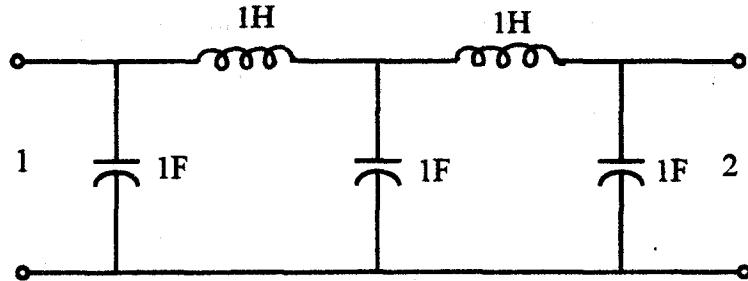

Rajah S2(b)

(50%)

3. (a) Nyatakan Kriteria Kestabilan Routh-Hurwitz. Gunakan Kriteria Routh-Hurwitz bagi persamaan-persamaan berikut dan tentukan

- (a) jumlah punca-punca dengan bahagian nyata positif.
- (b) jumlah punca-punca dengan bahagian nyata sifar.
- (c) jumlah punca-punca dengan bahagian nyata negatif.

$$(i) \quad 4s^3 + 7s^2 + 7s + 2 = 0$$


$$(ii) \quad s^3 + 3s^2 + 4s + 1 = 0$$

$$(iii) \quad 5s^3 + s^2 + 6s + 2 = 0$$

(55%)

- (b) Bagi rangkaian dalam Rajah S3 diberi  $R_1 = R_2 = 1\Omega$ ,  $C_1 = 1$  dan  $C_2 = 2F$ . Apakah nilai-nilai  $k$ , supaya punca-punca bagi persamaan keciran mempunyai bahagian-bahagian nyata pada sebelah kiri satah s.


...5/-

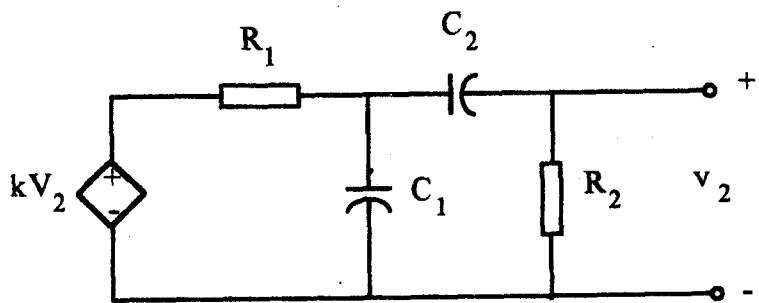

Rajah S3

(45%)

4. (a)

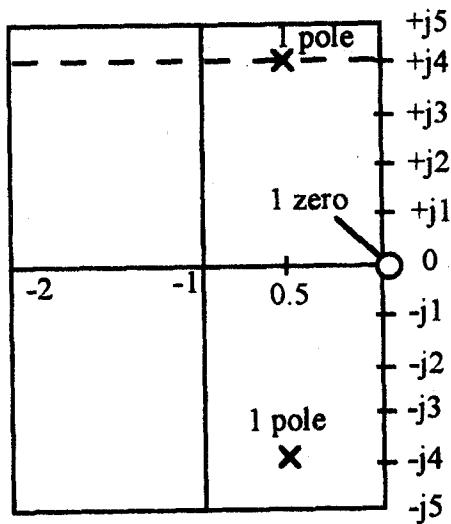

Rajah S4(a)

Konfigurasi kutub-sifar yang ditunjukkan dalam Rajah S4(a) mewakili fungsi admitans bagi suatu litar berseri RLC. Daripada konfigurasi ini, tentukan,


...6/-

- (i) frekuensi tabii tak terendam,  $\omega_n$ ,
- (ii) nisbah rendaman,
- (iii) nilai Q bagi litar,
- (iv) lebar jalur,
- (v) frekuensi ayunan sebenar bagi sambutan frekeunsi.

(50%)

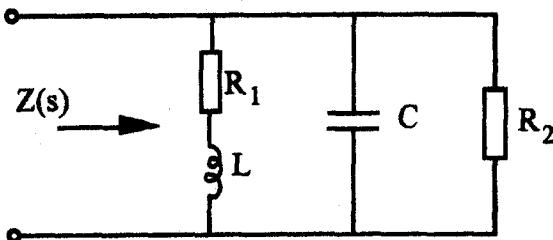- (b) Rangkaian Rajah S4(b) didapati mempunyai impedans titik pacu

$$Z(s) = \frac{10^6(s+1)}{(s+1+j100)(s+1-j100)}$$



Rajah S4(b)

Dari maklumat ini, tentukan nilai-nilai bagi  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $L$  dan  $C$ .

(50%)

5. Sintesiskan bentuk-bentuk Foster dan Cauer pertama dan kedua bagi fungsi impedans titik pacu

$$Z_D(s) = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 16)}{s(s^2 + 4)}$$

(100%)

JELMAAN LAPLACE

$f(t)^*$	$F(s)$
1. $u(t)$	$\frac{1}{s}$
2. $t$	$\frac{1}{s^2}$
3. $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}, \quad n = \text{integer}$	$\frac{1}{s^n}$
4. $e^{at}$	$\frac{1}{s-a}$
5. $te^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^2}$
6. $\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^n}$
7. $\frac{1}{a-b} (e^{at} - e^{bt})$	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}$
8. $\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
9. $1 - e^{+at}$	$\frac{-a}{s(s-a)}$
10. $\frac{1}{\omega} \sin \omega t$	$\frac{1}{s^2 + \omega^2}$
11. $\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12. $1 - \cos \omega t$	$\frac{\omega^2}{s(s^2 + \omega^2)}$
13. $\sin(\omega t + \theta)$	$\frac{s \sin \theta + \omega \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$
14. $\cos(\omega t + \theta)$	$\frac{s \cos \theta - \omega \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$
15. $e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
16. $e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
17. $\sinh \alpha t$	$\frac{\alpha}{s^2 - \alpha^2}$
18. $\cosh \alpha t$	$\frac{s}{s^2 - \alpha^2}$

\*All  $f(t)$  should be thought of as being multiplied by  $u(t)$ , i.e.,  $f(t) = 0$  for  $t < 0$ .