

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1993/94

Oktober/November 1993

Rancangan Diploma Teknologi Makmal

DTM 341/4 - Elektronik Analog

Masa : [2 jam]


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.  
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Transistor perlu diletakkan dalam kawasan operasi yang sesuai bagi suatu litar amplifier. Jelaskan kenyataan ini dengan bantuan lakaran yang sesuai.

(20/100)

- (b) Berdasarkan litar Rajah 1, kira arus pincang dc  $I_E$  dan voltan  $V_E$ .

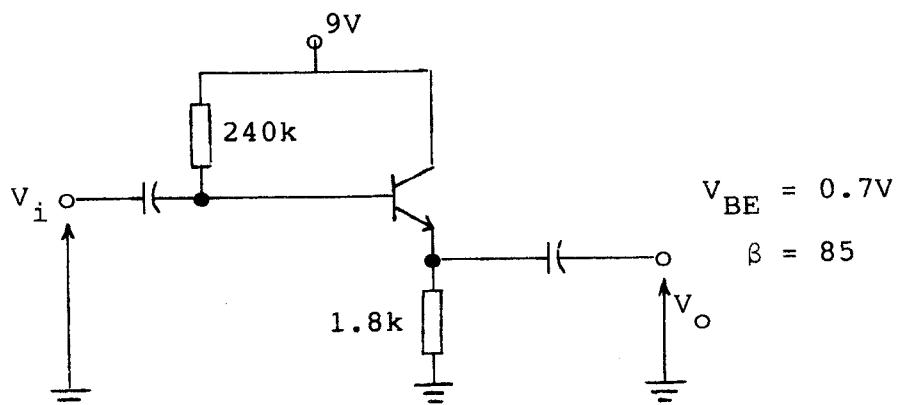

Rajah 1

(40/100)

...2/-

1. (c) Suatu amplifier transistor dengan tatarajah pengeluar-sepunya mempunyai impedan input  $Z_i$ . Sekiranya punca isyarat  $V_s$  dihubungkan kepada amplifier tersebut, terbitkan formula untuk gandaan voltan keseluruhan amplifier dalam sebutan parameter-h,  $Z_i$  dan  $R_s$  di mana  $R_s$  adalah rintangan siri punca voltan.

(40/100)

2. (a) Perihalkan dengan jelas bagaimana kuasa output dan kecekapan bagi suatu amplifier kuasa gandingan transformer dapat ditentukan secara grafik dengan bantuan ciri output transistor yang digunakan.

(50/100)

- (b) Suatu amplifier kuasa gandingan transformer direka-bentuk untuk menghantar kuasa maksimum kepada beban 5 ohm. Transformer yang digunakan mempunyai nisbah 5:1 dan bekalan voltan dc ialah 28V. Jika ayunan voltan output ialah 44V (puncak ke puncak) dan arus purata pada litar pengumpul 0.2A, tentukan:

- (i) kuasa input dc amplifier
- (ii) kuasa output ac amplifier
- (iii) kuasa yang terlesap
- (iv) kecekapan amplifier.

(50/100)

3. (a) Suatu litar amplifier gandingan transformer mempunyai rangkaian perintang sebagai pembahagi voltan pada tapak diwakili oleh rintangan setara  $R_{BB}$ . Sekiranya nisbah lilitan transformer yang digunakan ialah  $N$ , terbitkan formula untuk gandaan arus amplifier dalam sebutan  $N$ ,  $R_{BB}$  dan parameter h transistor. (Anggap  $h_{re} \approx 0$ ).

(40/100)


...3/-

3. (b) Berdasarkan litar dalam Rajah 2, kira (dengan menggunakan penghampiran di mana perlu):

- (i) impedan input litar.
- (ii) gandaan voltan litar.

(Panduan: gunakan rintangan pengeluar:  $r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_e (\text{mA})}$

dengan parameter  $h_{re}$ ,  $h_{oe} = 0$  dan  $h_{ie} = \beta r'_e$ ).

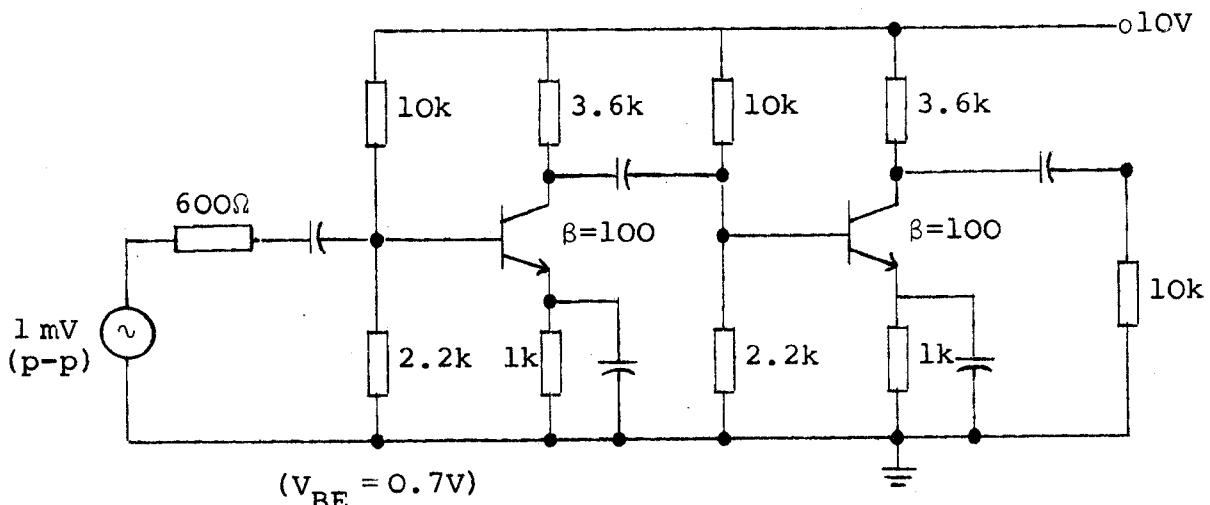

Rajah 2

(60/100)

4. (a) Komponen-komponen kapasitor dalam suatu amplifier mempengaruhi sambutan frekuensi amplifier tersebut. Perihalkan dengan jelas kenyataan ini.

(25/100)


- (b) Dengan bantuan rajah blok yang sesuai, tunjukkan dengan jelas bagaimana suapbalik negatif dapat membesarikan impedans input suatu amplifier.

(25/100)

...4/-

4. (c) Untuk amplifer dalam Rajah 3, transistor mempunyai  $h_{fe} = 50$  dan  $h_{ie} = 1 \text{ kohm}$ . Jika  $R_C = 1 \text{ kohm}$ ,  $R_E = 100 \text{ ohm}$  dan  $R_1//R_2 = 10 \text{ kohm}$ , kira:

- (i) gandaan voltan  $A_v = \frac{V_o}{V_i}$  bila  $R_E$  dipintas.
- (ii) faktor suapbalik.
- (iii) impedan input  $Z_i$  bila  $R_E$  dipintas.
- (iv) impedan input  $Z_{if}$  bila  $R_E$  tidak dipintas.
- (v) gandaan voltan  $A_{vf} = \frac{V_o}{V_i}$  bila  $R_E$  tidak dipintas.

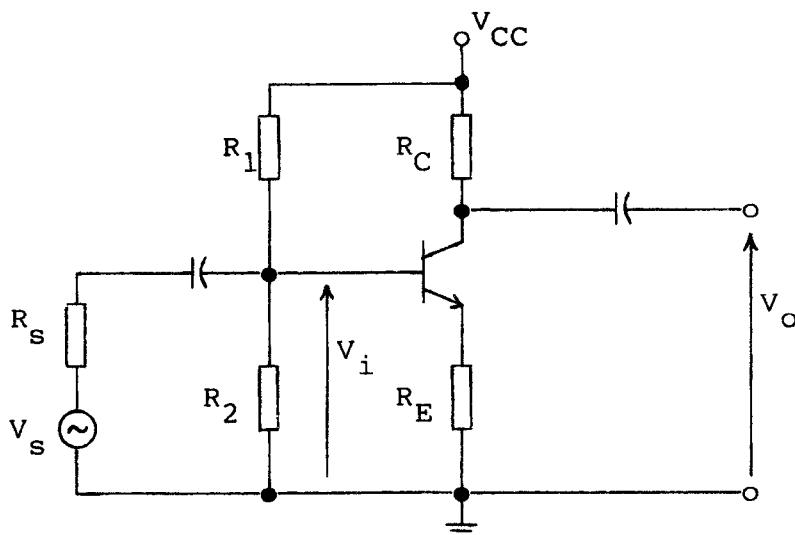

Rajah 3

(50/100)


5. (a) Dengan bantuan suatu rajah blok, jelaskan secara ringkas bagaimana suatu litar amplifer dengan suapbalik dapat beroperasi sebagai pengayun (osilator).

(30/100)

- (b) Terangkan dengan jelas operasi suatu bekalan kuasa dc menggunakan litar rektifier dua diod, dan tunjukkan bagaimana voltan riak dapat dikurangkan bagi bekalan kuasa ini.

(30/100)

5. (c) Suatu litar pengatur voltan menggunakan diod zener dikehendaki menghantarkan voltan tetap kepada beban sebesar 10V dari suatu punca voltan 50V. Jika  $R_s = 1\text{ k}$  dan diod zener mempunyai  $V_z = 10\text{V}$ ,  $I_{z\text{maks}} = 32\text{ mA}$ , anggarkan julat-julat arus  $I_L$  dan rintangan  $R_L$  (lihat Rajah 4).

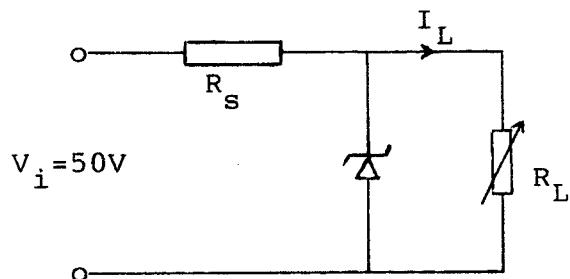

Rajah 4

(40/100)

- oooOooo -