

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang  
Sidang Akademik 1994/95

Jun 1995

Kursus Diploma Teknologi Makmal

DTM 234/2 - Keelektrikan, Kemagnetan dan  
Elektronik Asas

Masa : [2 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LIMA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **KESEMUA EMPAT** soalan.

Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

Pemalar:


Ketelusan ruang bebas,  $\mu_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$

Ketelapan ruang bebas,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ .

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik pada suatu titik di dalam suatu ruang?

(15 markah)

(b)

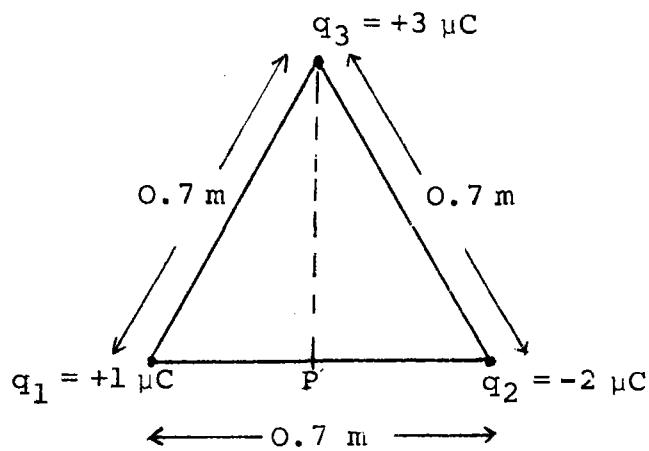

Rajah 1

...2/-


- 2 -

Merujuk kepada Rajah 1 di atas, tentukan

- (i) daya yang bertindak pada cas  $q_3$  disebabkan oleh cas  $q_1$  dan  $q_2$ .
- (ii) medan elektrik pada kedudukan cas  $q_3$ .
- (iii) keupayaan elektrik pada titik P.

(50 markah)

(c)

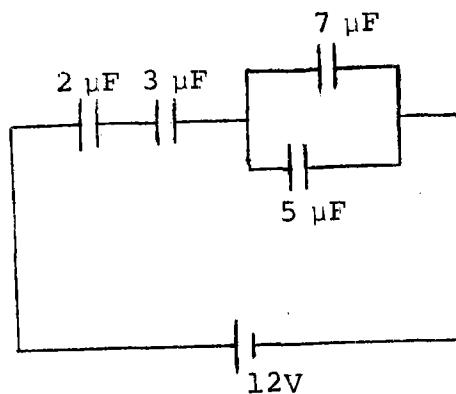


Rajah 2

Merujuk kepada Rajah 2 di atas, tentukan


- (i) kapasitans setara.
- (ii) beza keupayaan bagi setiap kapasitor.
- (iii) nilai cas bagi setiap kapasitor.

(35 markah)

2. (a)

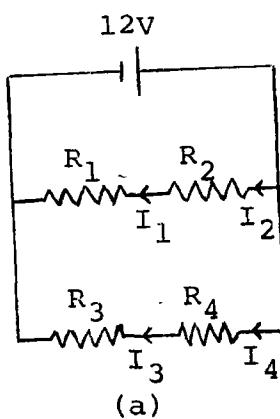

(a)

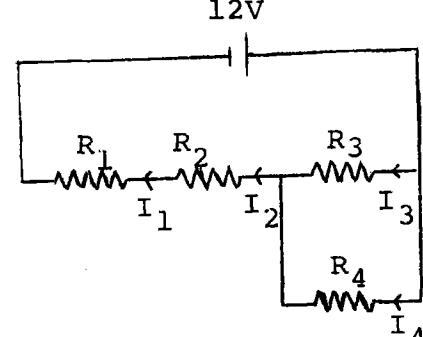

(b)

Rajah 3

- (i) Huraikan dengan ringkas Hukum Kirchoff.
- (ii) Pada Rajah 3(a) dan 3(b) di atas, ditunjukkan empat rintangan,  $R_1 = 5\Omega$ ,  $R_2 = 15\Omega$ ,  $R_3 = 20\Omega$  dan  $R_4 = 25\Omega$  yang berada dalam bentuk susunan yang berbeza. Bagi setiap litar, tentukan arus  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  dan  $I_4$  yang mengalir pada setiap perintang.

(50 markah)

- (b) Pekali suhu rintangan suatu dawai logam berdiameter 2 mm dan panjang 300 m adalah  $3.9 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ . Jika rintangan dawai pada suhu  $20^{\circ}\text{C}$  adalah  $1.6424\Omega$ , tentukan


- (i) kerintangan pada suhu  $20^{\circ}\text{C}$ .  
(ii) rintangan pada suhu  $150^{\circ}\text{C}$ .

(30 markah)

- (c) Rintangan suatu galvanometer ialah  $15\Omega$ . Ia memberikan pesongan skala-penuh apabila arus  $2.0 \text{ mA}$  mengalir menerusinya. Apakah pengubahan-suaian yang perlu dilakukan supaya ia menunjukkan pesongan skala-penuh bagi arus  $0.5 \text{ A}$ ?

(20 markah)

3. (a)

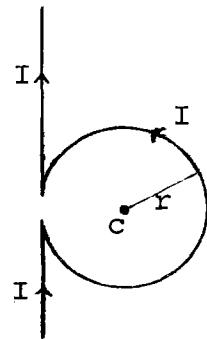

Rajah 4

Rajah 4 menunjukkan suatu dawai lurus dan panjang, membawa arus  $I$ . Sebahagian daripada dawai tersebut telah dibengkokkan menjadi suatu gelung yang berjejari  $r$ .

...4/-

(i) Buktikan bahawa medan magnet bersih  $B$  pada titik C adalah

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$$


(ii) Tentukan arah medan magnet  $B$  pada titik tersebut.

(50 markah)

(b) Dua dawai selari yang panjang dipisahkan sejauh 20 cm. Dawai-dawai itu membawa arus searah sebanyak 4A dan 8A. Hitungkan daya magnet per unit panjang yang bertindak pada kedua-dua dawai itu.

(30 markah)

(c)

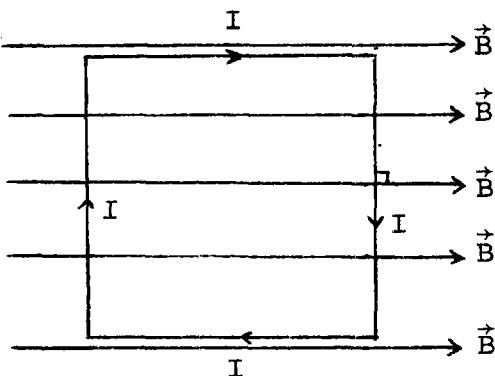

Panjang sisi gelung = 0.32 m

Rajah 5

Rajah 5 menunjukkan suatu dawai yang terdiri daripada satu gelung yang berbentuk empat segi sama berada di dalam medan magnet seragam ( $\vec{B}$ ). Tentukan magnitud daya yang bertindak ke atas setiap bahagian dawai tersebut.

Diberi:  $B = 0.25T$  dan  $I = 12A$ .

(20 markah)

4. (a) Apakah hubungan di antara Hukum Lenz dengan Hukum Faraday?

(15 markah)

...5/-

(b) Fluks sebanyak  $5 \times 10^{-4}$  Wb yang menerusi satu gegelung diturunkan sehingga separuh daripada nilai asal dalam masa  $2 \times 10^{-3}$  s. Rintangan gegelung adalah  $5\Omega$ . Jika terdapat 1000 lilitan dalam gegelung tersebut, kira:

- (i) d.g.e. teraruh.
- (ii) arus pada gegelung tersebut.

(30 markah)

(c) Suatu solenoid direkabentuk supaya menghasilkan medan magnet  $0.1T$  pada kawasan di tengah solenoid. Jejarinya adalah 5 cm dan panjangnya adalah 50 cm. Dawai tersebut boleh membawa arus maksimum  $10A$ . Tentukan:

- (i) bilangan lilitan per unit panjang yang dippunyai oleh solenoid.
- (ii) jumlah panjang dawai tersebut.

(30 markah)

(d) Suatu transformer yang dibekalkan dengan  $120V$  a.u telah membekalkan  $18,000V$  kepada lampu neon. Untuk mengelakkan berlakunya kejutan elektrik, suatu fius diletakkan di dalam litar primer. Fius akan terbakar bila arus di dalam litar sekunder melebihi  $10\text{ mA}$ . Tentukan:

- (i) nisbah lilitan bagi transformer ini.
- (ii) kuasa yang dibekalkan kepada transformer bila arus pada litar sekunder adalah  $10\text{ mA}$ .
- (iii) nilai arus yang melalui fius pada litar primer.

(25 markah)