

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1989/90**

Mac/April 1990

IQK 105/3 - Peranti Semikonduktor

Masa: [3jam]

**Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
ENAM mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.**

**Jawab 5(LIMA) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.**


1. (a) Apakah peranan kapasitor pirau (by-pass capacitor) C_B , di dalam pincangan BJT

[30 markah]

- (b) Tunjukkan bagaimana perintang pengumpul (R_C) di dalam penguat BJT menghadkan arus maksimum.

[30 markah]

- (c) Bagi litar di rajah (1), kirakan I_{CQ} dan V_{CEQ} .

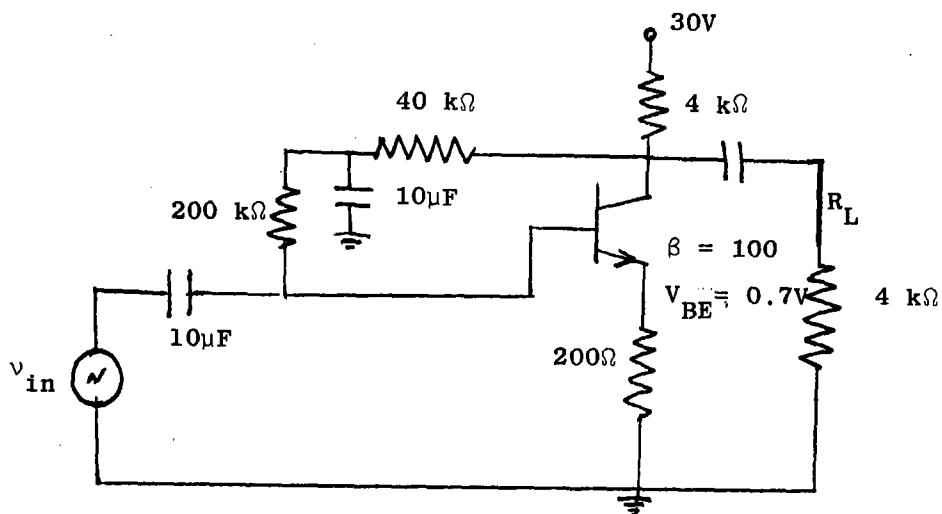

Rajah 1


[40 markah]

2. (a) Apakah hubungan di antara kedudukan titik pengendalian di atas garis beban dan isyarat input maksimum yang dapat dikuatkan tanpa herotan.

[45 markah]

(b) Bagi litar di Rajah 2, cari:


A_v , Z_{in} dan Z_o

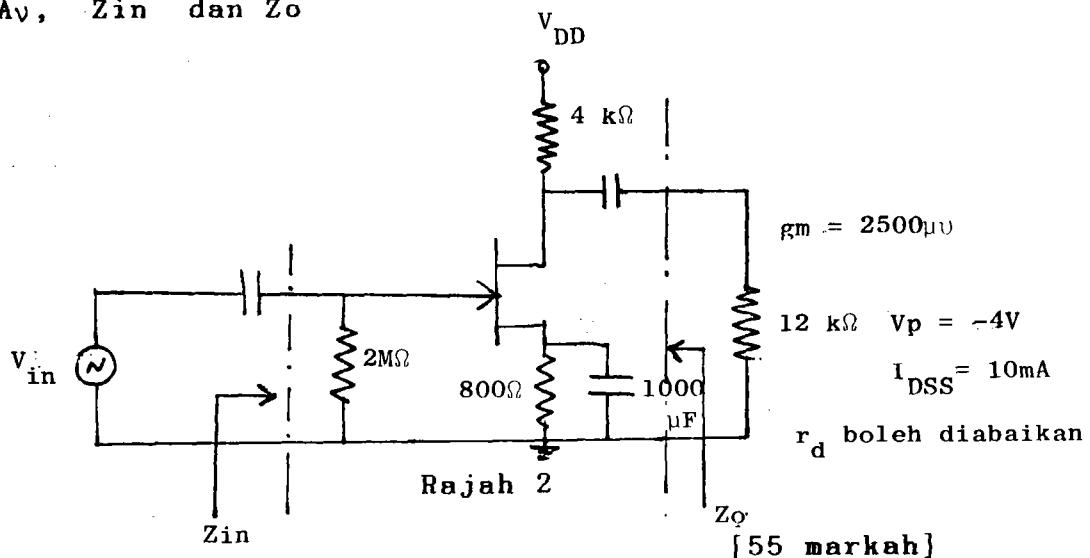

3. (a) Apakah faktor-faktor yang menghadkan sambutan penguat BJT pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi.

[35 markah]

(b) Cari titik potong untuk frekuensi rendah bagi litar di dalam Rajah 3.

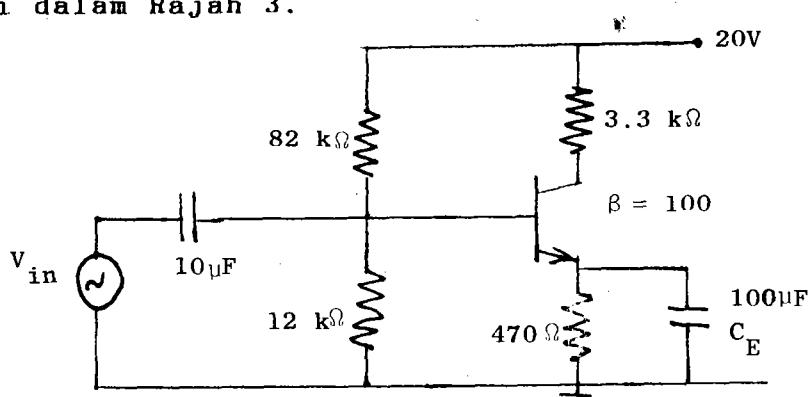

Rajah 3

[65 markah]

4. (a) Apakah pengertian kadar slu di dalam penguat kendalian.

[30 markah]

- (b) Penguat kendalian di Rajah 4 mempunyai kadar slu $0.5V/\mu S$. Isyarat inputnya ialah suatu bentuk gelombang kompleks yang mengandungi komponen-komponen berikut:


$$v_1 = 0.01 \sin (10^6 t)$$

$$v_2 = 0.05 \sin (350 \times 10^3 t)$$

$$v_3 = 0.1 \sin (200 \times 10^3 t)$$

$$v_4 = 0.2 \sin (50 \times 10^3 t)$$

Tentukan sama ada outputnya akan dierotkan.

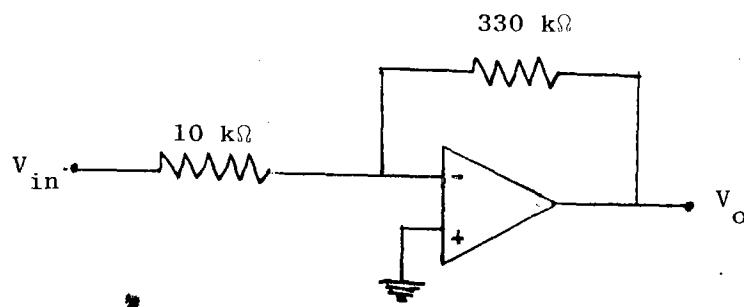

Rajah 4

[70 markah]

5. (a) Apakah kelebihan suapbalik negatif.

[50 markah]

- (b) Reka bentuk litar penguat untuk menghasilkan output berikut

$$v_o = -8v_1 + 7v_2 + 0.3v_3 - 15v_4$$

[50 markah]


6. (a) Apakah dua syarat yang mesti dipenuhi untuk mengapikan SCR?

[20 markah]

(b) Selepas SCR diapikan, apakah kesan isyarat get ke atas SCR?

[10 markah]

(c) Bagi litar di dalam Rajah 5, bekalan voltan ialah 220 V rms, 50 Hz. SCR mempunyai I_{GT} sebanyak 35 mA dan $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$. Jika R_2 disetkan kepada $2.5 \text{ k}\Omega$, apakah sudut tengah pengapian? Apakah sudut pengaliran?

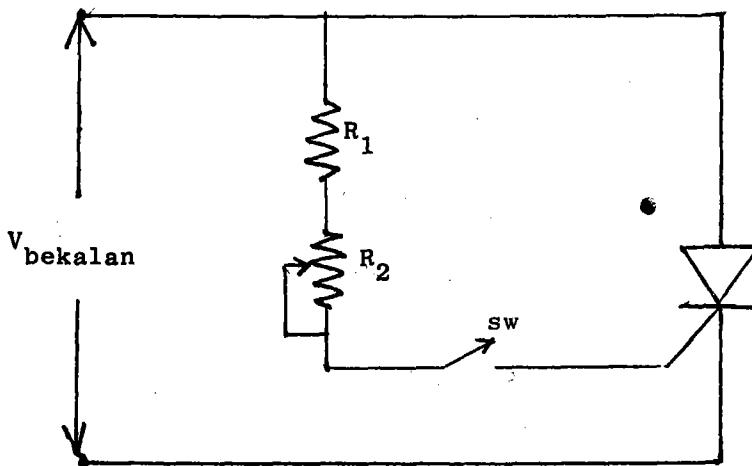

Rajah 5

[70 markah]

7. (a) Secara ringkas, terangkan yang berikut

(i) fototransistor

(ii) diod varaktor

[40 markah]


(b) Bagi litar di dalam Rajah 6, cari nilai-nilai:

(i) V_p

(ii) $R_{E\max}$

(iii) $R_{E\min}$

(iv) frekuensi penganyunan 'f'

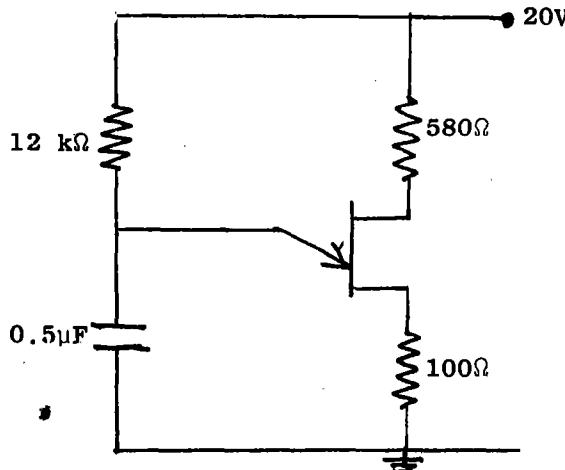

Rajah 6

[60 markah]

Spesifikasi UJT

$$\eta = 0.6$$

$$V_v = 1.5V$$

$$I_p = 2 \mu A$$

$$I_v = 15mA$$

$$r_{BB} = 7 k\Omega$$

ooooooooooooooo