

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1993/94

Oktober - November 1993

EEE 230 - Elektronik Digit II

Masa : [3 jam]

ARAHAN KEPADA CALON :

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak dan **EMPAT (4)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **EMPAT(4)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. (a) Rekabentuk suatu peringkat penambah 4 bit dengan pembawa kehadapan ("Carry Lookahead") menggunakan logik CMOS.
(20%)

(b) Apakah kes paling buruk untuk lengah perambatan (propagation delay) pembawa?
(5%)

2. (a) Rekabentuk suatu pendarab selari pelengkap dua 8 bit.
(15%)

(b) Apakah kes paling buruk untuk lengah perambatan pendarab tersebut?
(5%)

(c) Terangkan algoritma Booth's untuk pendaraban bertanda.
(5%)

3. Suatu mikropengawal hendak direkabentuk supaya dapat digunakan dalam kawalan industri.
 - (a) Bangunkan senibina perkakasan untuk mikropengawal tersebut.
(10%)
 - (b) Bangunkan suatu rekabentuk kod mikro ROM (PLA) untuk I/O data beserta port luaran D/A dan A/D.
(15%)

4. (a) Rekabentuk suatu litar sampel/pegang menggunakan transistor MOS.
(5%)

- (b) Rekabentuk litar untuk antaramuka TTL dengan CMOS.
(5%)
- (c) Nyatakan 3 perbezaan di antara litar logik TTL dan CMOS.
(5%)
- (d) Dengan bantuan gambarajah, terangkan teknologi dwikutub I²L dan STL.
(5%)
- (e) Apakah teknologi BiCMOS?
(5%)
5. (a) Lakarkan dengan gambarajah litar operasi dua kecerunan (dual slope) dan hampiran berturutan penukar A/D.
(15%)
- (b) Terangkan dengan gambarajah litar operasi suatu penukar D/A tangga-perintang. Komen kejituannya.
(10%)