

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1993/94

Oktober/November 1993

ZCC 216/3 - Ilmu Elektronik I

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LIMA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.


Jawab **KESEMUA LIMA** soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Jelaskan maksud suhu simpang dan faktor derating bagi suatu diod. Mengapakah perkara-perkara tersebut penting diketahui?

(20/100)

- (b) Dengan penerangan yang jelas, lakarkan bentuk gelombang output v_o bagi litar clamper dalam Rajah 1.

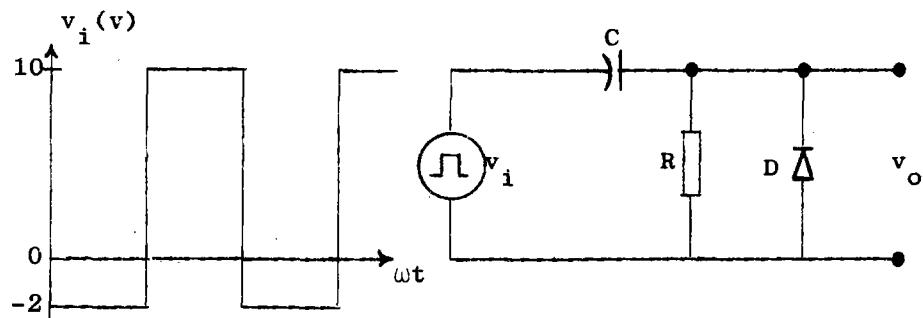


Rajah 1

(40/100)

...2/-

1. (c) Berdasarkan litar dalam Rajah 2, tentukan nilai-nilai R_1 dan R_2 bagi memperolehi arus pincang tapak $I_B = 0.3 \text{ mA}$ supaya titik operasi berada pada $I_{CQ} = 18 \text{ mA}$, $V_{CEQ} = 4.25\text{V}$. Rintangan Thevenin melihat kepada titik pembahagi voltan pada tapak ialah 1 kohm . ($V_{BE} = 0.3\text{V}$).

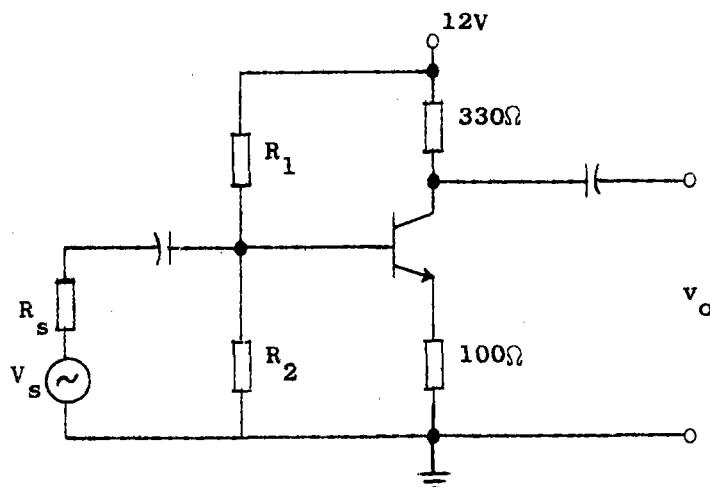

Rajah 2

(40/100)

2. (a) Berdasarkan tatarajah amplifier pengeluar-sepunya dengan titik pincang tidak bergantung kepada β , terbitkan formula bagi gandaan voltan, impedan input dan impedan output menggunakan model asas amplifier isyarat kecil (melibatkan parameter β dan r_e).

(30/100)

- (b) Dengan menggunakan keputusan dari bahagian (a) bagi amplifier yang dinyatakan, kira gandaan voltan, impedan input dan impedan output jika rintangan pada pengumpul $4.7 \text{ k}\Omega$, arus pengumpul 1 mA dan $\beta = 100$.

(20/100)

- (c) Terbitkan formula gandaan voltan bagi amplifier dalam bahagian (a) dengan menggunakan model isyarat kecil parameter-h. Seterusnya dengan menggunakan kaedah penghampiran, bandingkan nilai r_{be} [dari model asas bahagian (a)] dengan nilai h_{ie} bagi nilai gandaan voltan yang sama untuk amplifier-amplifier tersebut.

(50/100)

3. (a) Terbitkan suatu formula untuk gandaan arus bagi amplifier tatarajah Darlington. Sekiranya amplifier ini mempunyai rintangan pengeluar $R_E = 3$ kohm dan parameter-h bagi kedua-dua transistor adalah sama, iaitu:

$$h_{ie} = 1.1 \text{ kohm}, h_{re} = 2.5 \times 10^{-4},$$

$$h_{fe} = 50, h_{oe} = 25 \times 10^{-6} \text{ S}$$

kira gandaan arus litar.

(50/100)


- (b) Tunjukkan bagaimana suatu amplifier kuasa kelas A dengan gandingan transformer dapat mencapai kecekapan optimum sebesar 50%. Amplifier dikehendaki menghantarkan kuasa sebesar 50 mW kepada beban $R_L = 4$ ohm dengan menggunakan transistor germanium 2N109 dan bekalan voltan 9V. Dengan menganggap kecekapan transformer yang digunakan ialah 70%, tentukan:

- (i) rintangan primari transformer
- (ii) arus pengumpul
- (iii) rintangan setara Thevenin pada tapak transistor.

(Lesapan kuasa maksimum transistor 2N109 ialah 165 mW pada suhu bilik, $V_{BE} = 0.3V$, voltan Thevenin pada tapak $V_{BB} = 1.3V$ dan β (transistor) = 40; anggap voltan pada terminal pengeluar ialah 1/10 dari bekalan voltan).

(50/100)


4. (a) Tentukan titik pincang dc bagi litar JFET dalam Rajah 3. (Gunakan persamaan ciri pindah JFET).

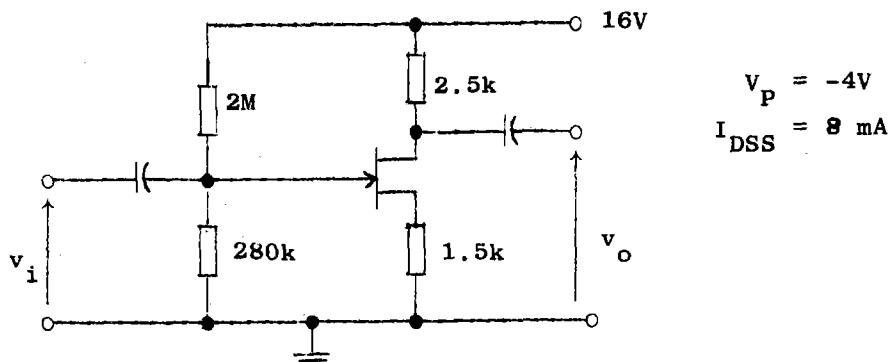

Rajah 3

(40/100)

4. (b) Merujuk kepada litar Rajah 4, tentukan voltan-voltan v_{o_1} , v_{o_2} dan impedan input R_i .

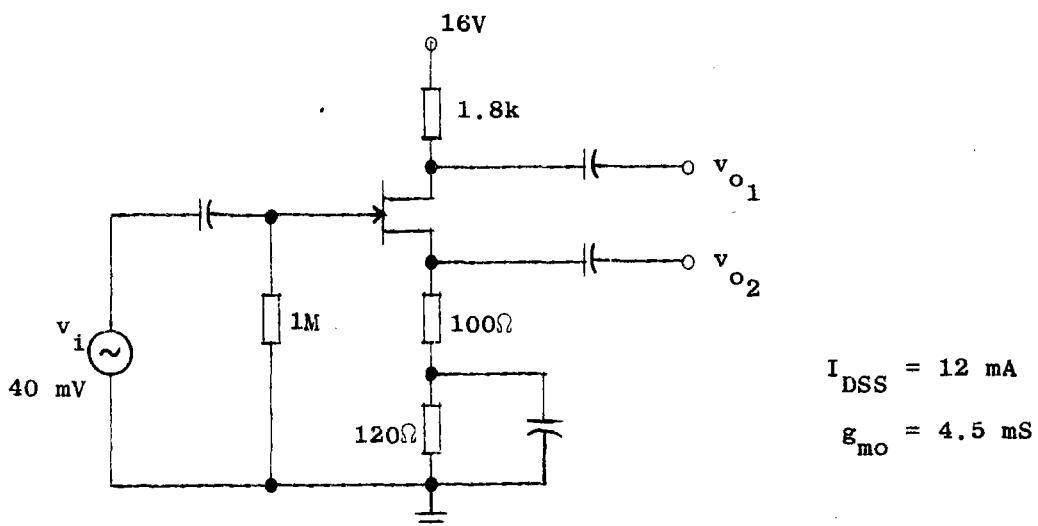


Rajah 4

(60/100)

5. (a) Tunjukkan bagi suatu amplifier suapbalik voltan-siri bahawa gandaan voltan dan rintangan output adalah berkurang jika dibandingkan dengan kes untuk amplifier tanpa suapbalik tersebut.

(20/100)

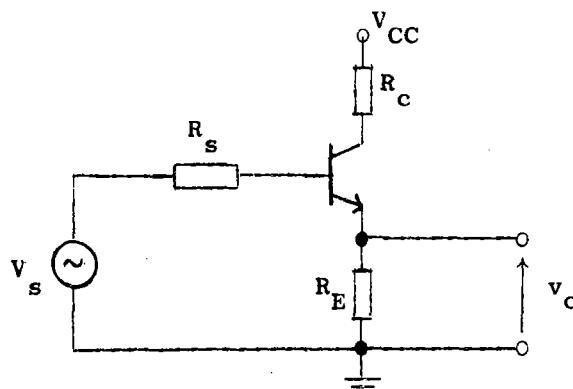- (b) Berdasarkan litar Rajah 5, kira gandaan voltan, impedan input dan impedan output jika $R_E = 2 \text{ k}\Omega$, $R_s = 600\Omega$, $h_{ie} = 1.5 \text{ k}\Omega$ dan $h_{fe} = 100$. Anggarkan nilai faktor suapbalik β .



234 Rajah 5

(50/100)

...5/-

- 5 -

5. (c) Suatu rangkaian suapbalik (yang akan digunakan bersama amplifier untuk menghasilkan ayunan) diuji dan didapati memberikan output 0.0125V bila input 0.5V dibekalkan.

- (i) Apakah gandaan minimum amplifier untuk menghasilkan ayunan?
- (ii) Sekiranya gandaan amplifier adalah dua kali lebih besar daripada gandaan minimum amplifier untuk berlaku ayunan, apakah peratus suapbalik negatif yang perlu ditambahkan kepada amplifier ini supaya Barkhausen criterion berlaku?

(30/100)

- oooOooo -