

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1987/88

ZCC 216/3 - Ilmu Elektronik I

Tarikh: 5 April 1988

Masa: 2.15 ptg. - 5.15 ptg.
(3 jam)

Jawab KESEMUA LIMA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Terangkan operasi suatu diod simpangan p-n apabila dipincang depan dan dipincang songsang. Juga lukiskan geraf ciri-ciri I-V bagi diod tersebut. (60/100)

(b) Bagaimana voltan arus terus boleh dihasilkan oleh suatu rektifier gelombang penuh yang menggunakan transformer ambilan pusat? (30/100)

(c) Berapakah faktor riau dan voltan songsang puncak bagi rektifier tersebut diatas? (10/100)
2. (a) Suatu transistor npn mempunyai perhubungan di antara arus pengumpul dengan voltan pengumpul seperti yang ditunjukkan di dalam jadual berikut.

.../2

V_{CE} Volt	Arus pengumpul I_C (mA)				
	I_B $40\mu A$	I_B $60\mu A$	I_B $80\mu A$	I_B $100\mu A$	I_B $120\mu A$
0.5	0.6	1.3	2.2	2.4	3.1
2	0.85	1.95	2.75	3.8	4.75
4	0.95	2.0	2.85	3.9	4.9
6	1.0	2.05	2.95	4.0	5.0
8	1.05	2.10	3.05	4.1	5.1
10	1.1	2.15	3.15	4.2	5.2
12	1.15	2.2	3.25	4.3	5.3

- (i) Lukiskan ciri-ciri arus pengumpul voltan pengumpul bagi transistor tersebut.
- (ii) hitung faktor gandaan arus β pada voltan pengumpul (V_{CE}) bernilai 6 volt.

(30/100)

- (b) Transistor diatas digunakan sebagai suatu amplifier pengeluar bumi yang mempunyai rintangan beban (R_C) bernilai $2.0 \text{ k}\Omega$ dan bekalan bateri $V_{CC} = 12 \text{ volt}$.
 - (i) Lukiskan garis beban arus terus pada geraf ciri I-V.
 - (ii) Jika titik sepi adalah pada nilai $V_{CE} = 6 \text{ volt}$. Hitung nilai perintang tapak (R_B) yang diperlukan. Anggapkan nilai $V_{BE} = 0.7 \text{ volt}$.
 - (iii) Jika arus tapak berubah sebanyak $20\mu A$ terhadap titik sepi disebabkan oleh isyarat input puncak bernilai 50 mV , hitung gandaan arus dan juga gandaan voltan amplifier tersebut.
 - (iv) Lakarkan litar amplifier tersebut.


(70/100)

.../3

3. (a) Terangkan perbezaan dan juga kebaikan suatu transistor kesan medan (TKM) berbanding dengan suatu transistor simpangan dwikutub (TSD).

(25/100)

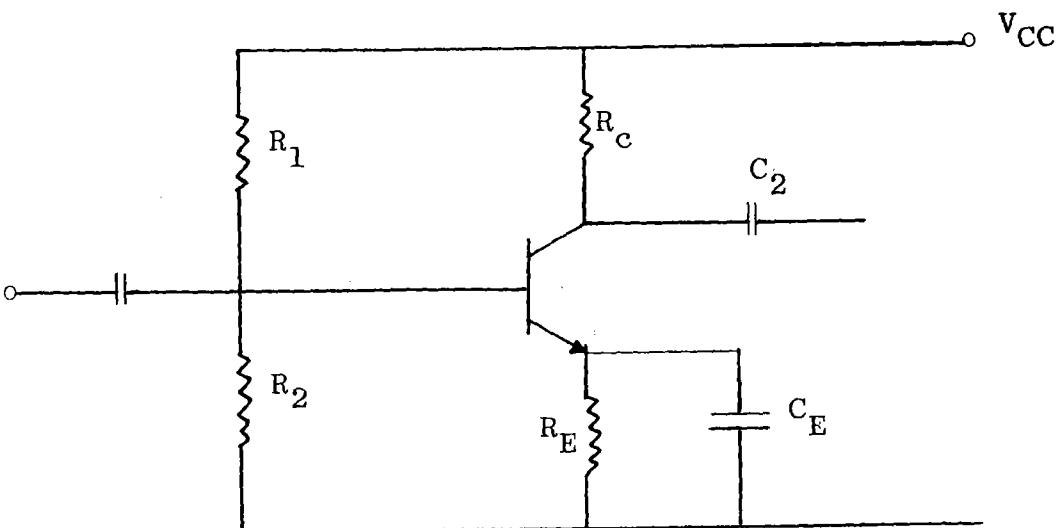- (b) Menggunakan data-data yang diberi bagi litar yang ditunjukkan di bawah, hitung nilai rintangan R_1 , R_2 dan R_E .



$$V_{CC} = 16 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0.3 \text{ V}$$

$$R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CE} = 5.3 \text{ V}$$

$$\beta = 100$$


$$4R_E = 0.95 R_{BB}$$

$$V_E = 5.7 \text{ V}$$

(75/100)

.../4

4. (a)

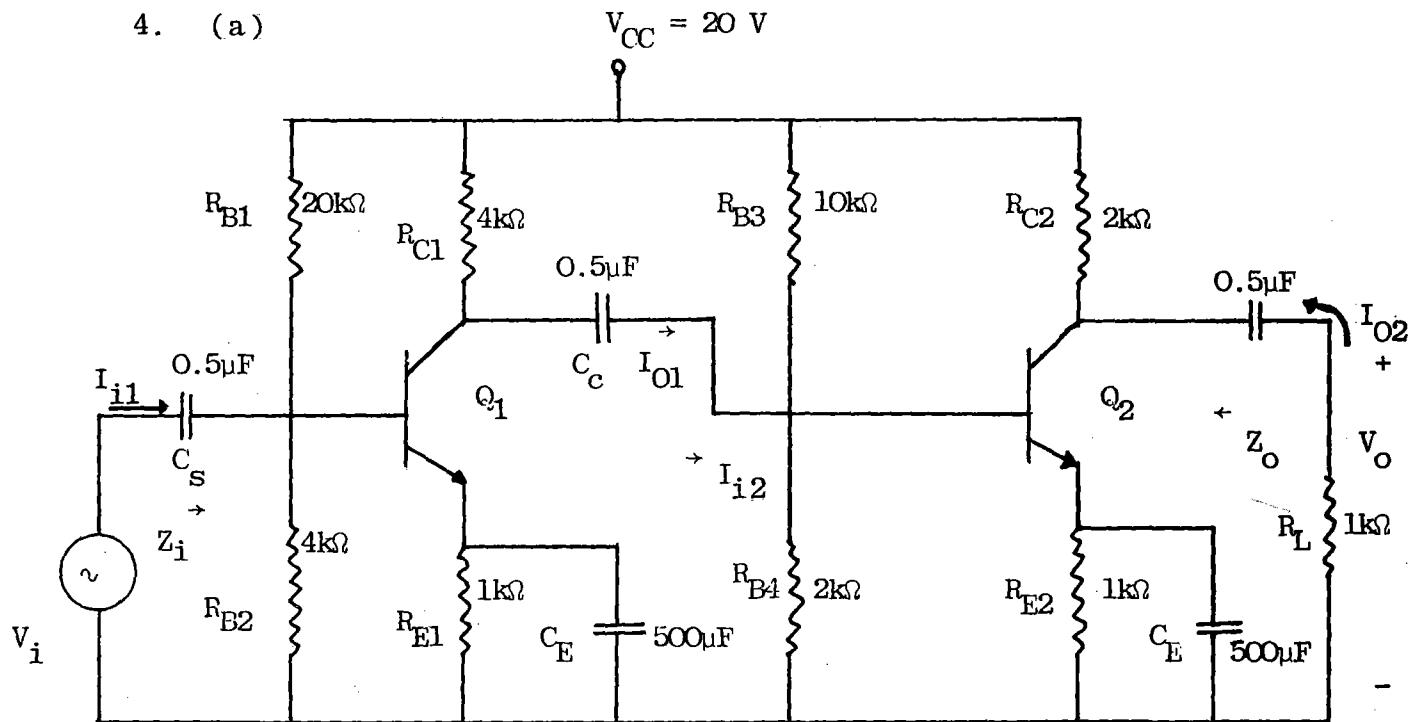

Untuk amplifier lata gandingan RC dalam Rajah diatas hitung

- (i) Z_i
- (ii) Z_o
- (iii) A_{iT}
- (iv) A_{vT}

(Diberikan: untuk Q_1 dan Q_2 :

$$h_{fe} = \beta = 50, \quad h_{ie} = 0.5 \text{ k}\Omega.$$

(60/100)

- (b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut termasuk kebaikan atau keburukan dan kegunaan masing-masing:

- (i) Amplifier kelas A
- (ii) Amplifier kelas C
- (iii) Suhu Operasi Transistor.

(40/100)

.../5

5. (a) Beri 5 faedah suapbalik negatif. (20/100)
- (b) Apakah maksud keadaan pasang dan keadaan padam suatu transistor apabila digunakan sebagai suatu suis? (20/100)
- (c) Apakah yang dimaksudkan dengan pengayun elektronik? Terangkan syarat untuk osilasi berlaku di dalam suatu litar amplifier. (20/100)
- (d) Tunjukkan bagaimana suatu amplifier beroperasi boleh digunakan sebagai suatu amplifier tak-songsang dan tentukan gandaan voltannya. (40/100)

-0000000-