

✓

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

**Peperiksaan KSCP
Sidang Akademik 1999/2000**

April 2000

ZCT 106/4 - Elektronik I

Masa : [3 jam]



Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua **EMPAT** soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) (i) Tuliskan formula diod yang memberi hubungan antara arus diod dan voltan melintasi diod.
- (ii) Terbitkan rintangan dinamik bagi diod.
- (iii) Suatu diod di mana turunan voltan pincangnya ialah 0.7 V pada 10.0 mA dioperasikan pada 0.6 V. Apakah nilai arus dan rintangan dinamik pada voltan ini pada suhu bilik?

(40/100)

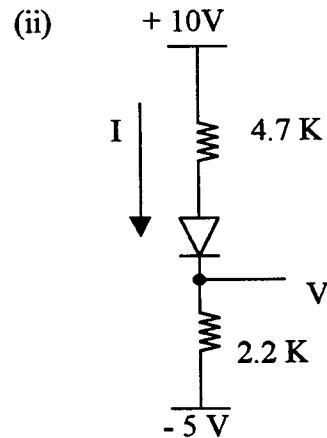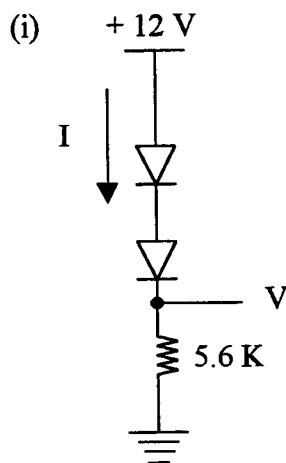- (b) Cari semua voltan dan arus dalam gambarajah 1.b. Diberi $V_{DO} = 0.7$ V and $V_{BE} = 0.7$ V.



...2/-

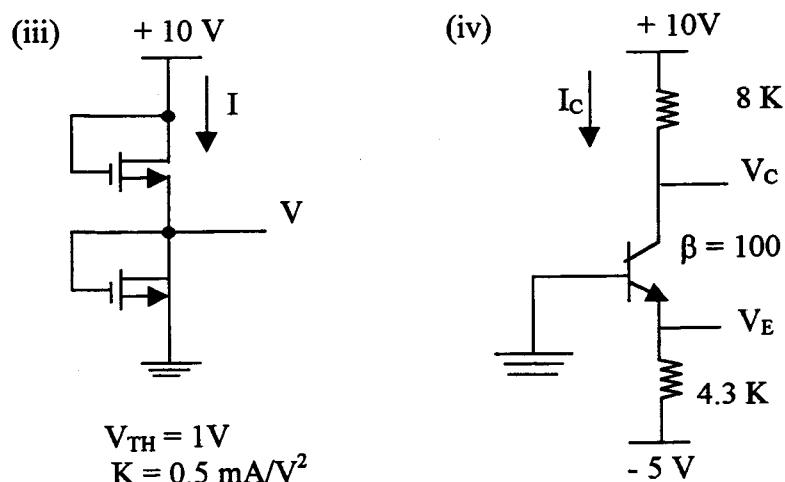


Fig. 1.b

(60/100)

2. (a) Hitungkan isyarat masukan kecil dan impedans keluaran bagi litar pengumpul sepunya yang ditunjukkan dalam gambarajah 2.a, $\beta = 100$.

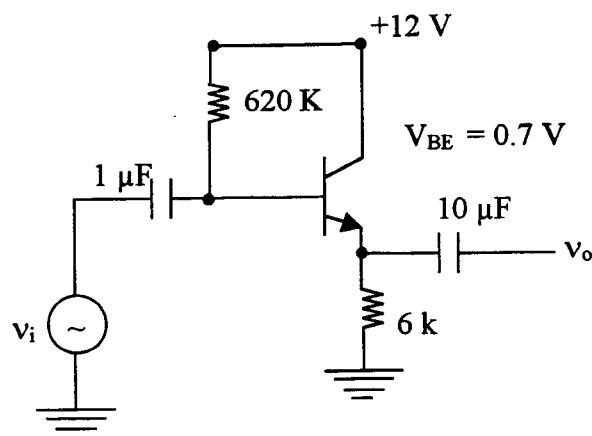


Fig. 2.a

(40/100)

...3/-

- (b) (i) Analisiskan litar dalam gambarajah 2.b untuk menentukan voltan pada semua nod dan arus melalui semua cabang jika $\beta = 100$ dan $V_{BE} = 0.7$ V.

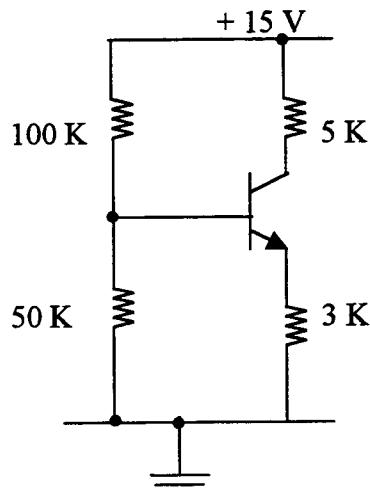


Fig. 2.b

- (ii) Kenakan suatu isyarat a.c. bernilai 2 mV puncak-ke-puncak pada tapak dan cari magnitud bagi isyarat pada pengumpul.
- (iii) Sambungkan suatu kapasitor yang kapasitansnya sangat besar melintasi salah satu daripada perintang untuk memperbaiki gandaan dan cari magnitud bagi keluaran selepas pemberian ini.

(60/100)

3. (a) Bandingkan amplifier voltan dan amplifier arus dengan melakarkan litar-litar setaraan amplifier-amplifier tersebut. Nyatakan syarat-syarat impedans masukan dan keluaran untuk amplifier-amplifier tersebut berfungsi.

(25/100)

- (b) Dengan bantuan gambarajah blok, terangkan konsep suapbalik negatif dengan merujuk kepada amplifier voltan bersiri. Terbitkan gandaan gelung tertutup A' untuk amplifier suapbalik yang mempunyai gandaan gelung terbuka A dan faktor suapbalik β . Ramalkan nilai A' jika gandaan gelung terbuka A adalah sangat besar. Jelaskan kesan ini terhadap sambutan frekuensi dan pengherotan. Seterusnya, terbitkan ungkapan bagi impedans keluaran dan jelaskan bagaimana suapbalik negatif mengubah impedans keluaran amplifier voltan tersebut.

(45/100)

...4/-

3. (c) (i) Rekabentuk suatu litar komputer analog untuk mendapatkan penyelesaian bagi persamaan serentak di bawah:

$$\begin{aligned}x - 2y &= 10 \\y + 3x &= \cos \omega t\end{aligned}$$

- (ii) Rekabentuk suatu litar yang keluarannya mewakili persamaan

$$8 - 4 \frac{dx}{dt}$$

(30/100)

4. (a) (i) Rekabentuk suatu penuras aktif laluan rendah tertib pertama dengan frekuensi penggalan 1 kHz dan dengan gandaan 5. Lakarkan sambutan frekuensinya.

- (ii) Rekabentuk suatu penuras aktif laluan tinggi tertib pertama dengan frekuensi penggalan 100 Hz dan dengan gandaan 5. Lakarkan sambutan frekuensinya.


- (iii) Gabungkan kedua-dua penuras aktif untuk membina suatu penuras aktif laluan jalur dan lakarkan sambutan frekuensinya.

(40/100)

- (b) Lakarkan litar untuk jenis-jenis amplifier beroperasi yang berikut dan terbitkan persamaan votan keluarannya

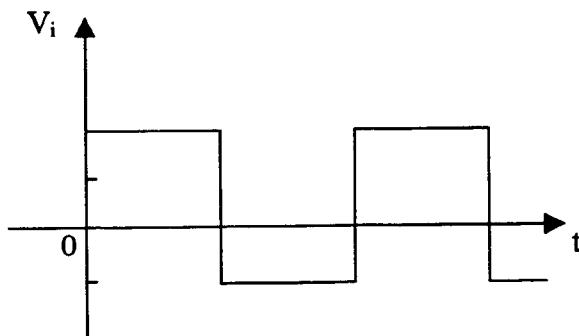- (i) Amplifier pengamir
(ii) Amplifier pembeza

Lakarkan bentuk voltan keluaran bagi amplifier beroperasi dalam (i) dan (ii) jika voltan masukan V_i adalah berbentuk seperti berikut:




(30/100)


...5/-

4. (c) Dapatkan voltan keluaran V_o untuk litar-litar di bawah:

(i)

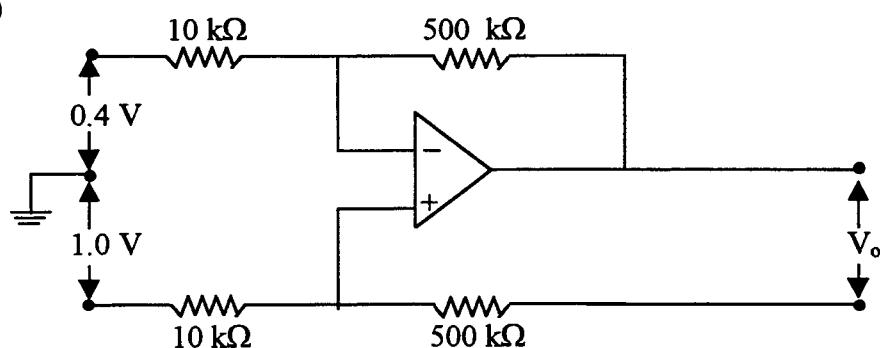


(ii)

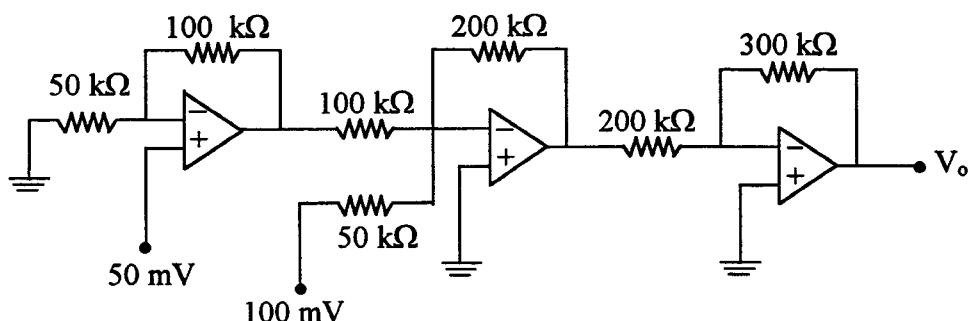

(15/100)

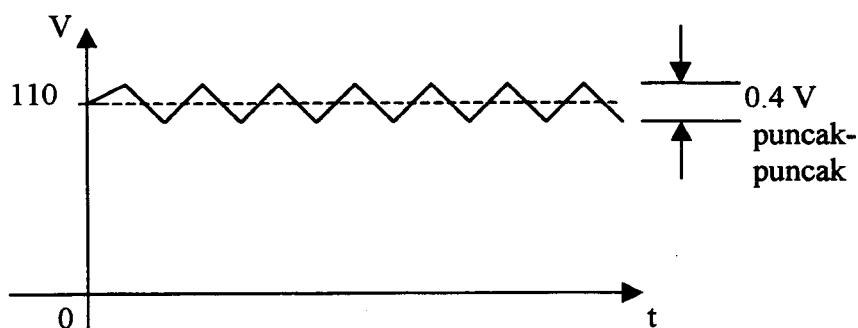4. (d) (i) Nyatakan dua faktor utama yang mengakibatkan voltan keluaran dari suatu litar rektifier mengalih dari paras yang diingini.
(ii) Graf di bawah menunjukkan bentuk keluaran voltan suatu pembekal kuasa d.c. selepas pengaturan. Hitungkan peratusan riak.



(15/100)




...6/-

TERJEMAHAN

1. (a) (i) Write the diode formula relating diode currents to the voltage across the diode.
- (ii) Derive the diode dynamic resistance.
- (iii) A diode for which the forward voltage drop is 0.7 V at 10.0 mA is operated at 0.6 V. What is value of the current and the dynamic resistance at this voltage and at room temperature?

(40/100)

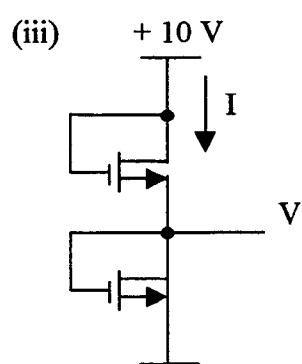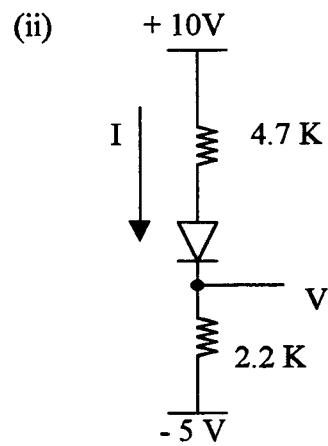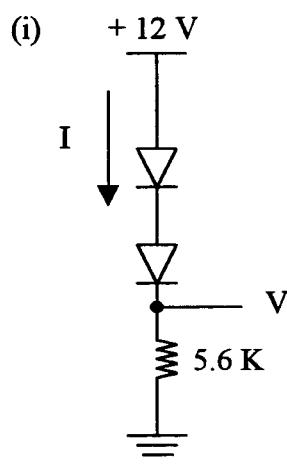- (b) Find all the voltages and currents in Fig. 1.b given that $V_{DO} = 0.7$ V and $V_{BE} = 0.7$ V.



$$V_{TH} = 1\text{V}$$

$$K = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

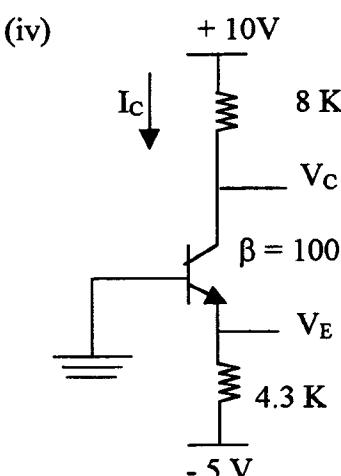


Fig. 1.b

(60/100)

...7/-

2. (a) Calculate the small signal input and output impedance of the common-collector circuit shown in fig. 2.a, $\beta = 100$.

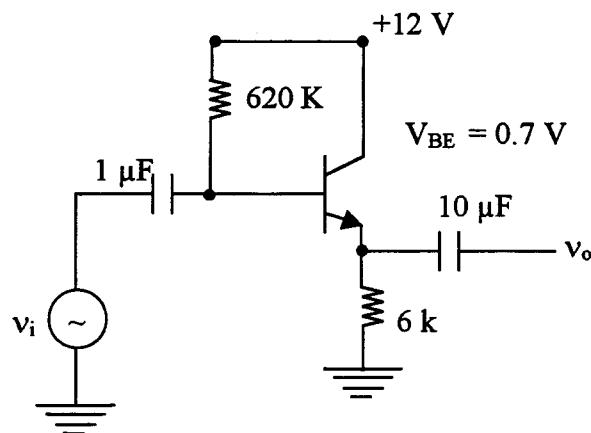


Fig. 2.a

(40/100)

- (b) (i) Analyze the circuit of fig. 2.b to determine the voltages at all nodes and the currents through all branches if $\beta = 100$ and $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$.

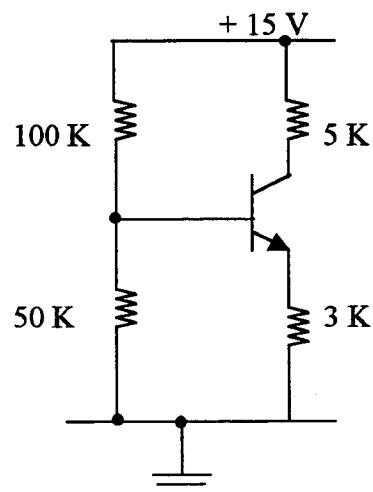


Fig. 2.b

- (ii) Apply a 2 mV peak to peak a.c. signal at the base and find the magnitude of the signal at the collector.
 (iii) Place a very large capacitor across one resistor to improve the gain and find the magnitude of the output after this improvement.

(60/100)

- 00000000 -