

---

## **UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang  
Sidang Akademik 2007/2008**

**Jun 2008**

### **EEE 132 – PERANTI ELEKTRONIK**

**Masa: 3 jam**

---

**Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.**

**Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.**


**Jawab LIMA soalan.**

**Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.**

**Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.**

**Jawab semua soalan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris atau kombinasi kedua-duanya.**

1.

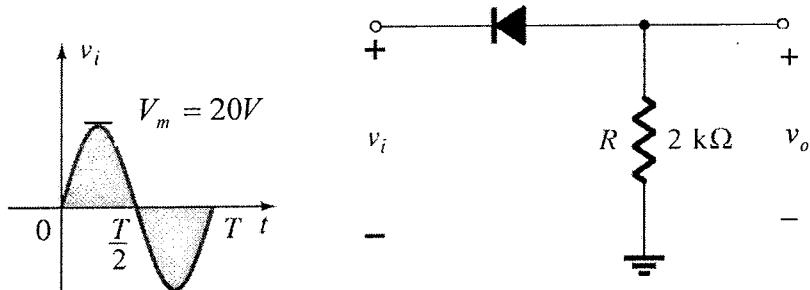

Rajah 1(a)  
Figure 1(a)

- (a) Dari rangkaian dalam Rajah 1(a).

*From the network in Figure 1(a).*

- (i) Lakarkan keluaran  $v_o$ .

*Sketch the output  $v_o$ . (10%)*

- (ii) Tentukan aras voltan dc keluaran bagi diod yang unggul dan praktikal. Berapa peratuskah kejatuhan voltan?

*Determine dc level of the output voltage for ideal diode and practical diode. How much is the voltage drop?*

*(15%)*

- (iii) Jika  $V_m$  dinaikkan ke 200V tentukan aras voltan dc keluaran bagi diod yang unggul dan praktikal. Berapa peratuskah kejatuhan voltan?

*If the  $V_m$  is increased to 200V determine dc level of the output voltage for ideal diode and practical diode. How much is the voltage drop?*


*(15%)*

... 3/-

- (b) Dari rangkaian dalam Rajah 1(b), tentukan nilai-nilai arus  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_{D2}$ .

*From network in Figure 1(b), determine the currents  $I_1$ ,  $I_2$  and  $I_{D2}$ .*

(40%)

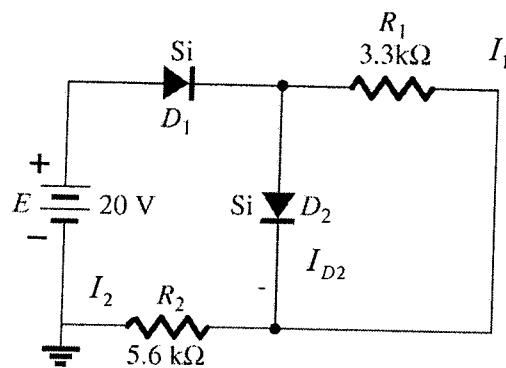


Rajah 1(b)  
Figure 1(b)

- (c) Dua LED digunakan untuk mengesan polariti seperti ditunjukkan dalam Rajah 1(c). Positif ditunjukkan oleh LED hijau dan negatif oleh LED merah. Dapatkan nilai  $R$  supaya  $20\text{mA}$  yang boleh mengalir ke dalam diod yang hidup. Kedua-dua diod mempunyai voltan runtuhan pincang  $3\text{V}$  dan voltan purata menghidupkan diod ialah  $2\text{V}$ .


*Two LEDs are used for polarity detection as shown in Figure 1(c). Positive is indicated by the green LED and negative is by the red. Find  $R$  to ensure that  $20\text{mA}$  flows through the "on" diode. Both diodes have a reverse breakdown voltage of  $3\text{V}$  and an average turn-on voltage of  $2\text{V}$ .*

(20%)

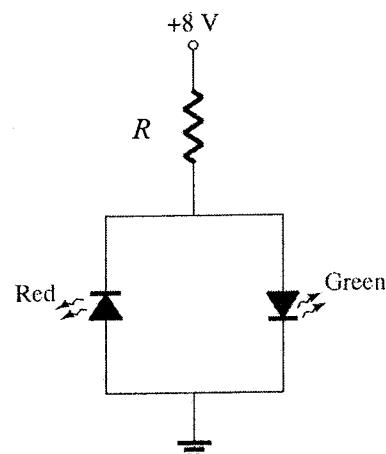

Rajah 1(c)  
Figure 1(c)

2.

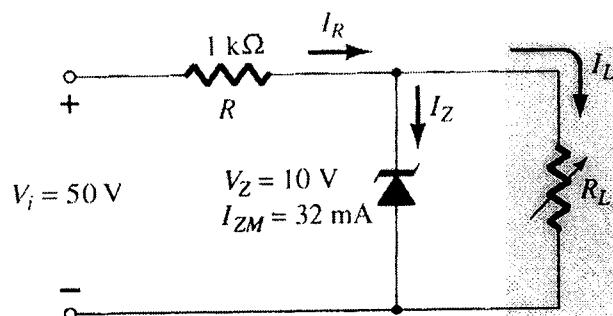

Rajah 2(a)  
Figure 2(a)

- (a) Rajah 2(a) ialah rangkaian penghad. Tentukan julat  $R_L$  dan  $I_L$  supaya menghasilkan nilai  $V_{RL}$  yang kekal kepada 10V. Berapakah nilai kuasa maksimum digunakan oleh diod Zener?

*Figure 2(a) is a limiter network. Determine the range of  $R_L$  and  $I_L$  that will result in  $V_{RL}$  being maintained at 10V. What is the maximum power consumed by the Zener diode?*

(nota  $R_{L\min} = \frac{RV_Z}{V_i - V_Z}$  dan  $R_{L\max} = \frac{V_Z}{I_{L\min}}$  )


(note that  $R_{L\min} = \frac{RV_Z}{V_i - V_Z}$  and  $R_{L\max} = \frac{V_Z}{I_{L\min}}$  )

(40%)

- (b) Dari Rajah 2(b), analisa dan tentukan voltan pada terminal ab.

*From Figure 2(b), analyze and determine the voltage at terminal ab.*

(30%)

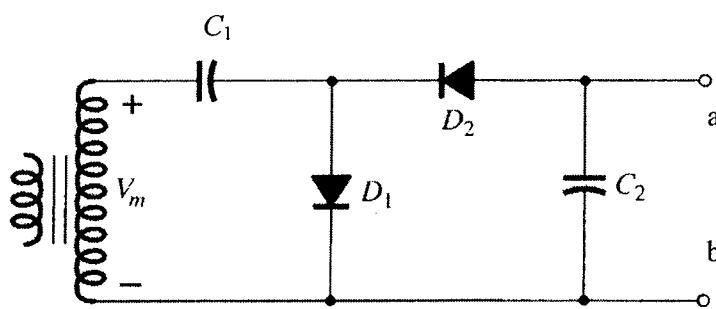


Rajah 2(b)  
Figure 2(b)

- (c) Jika voltan masukan  $v_i$  litar Rajah 2(c) ialah berbentuk sinus, analisa voltan keluaran  $v_o$  pada R. Berapakah voltan dc pada keluarannya dan PIV bagi diod unggul dan praktikal?. Nilai voltan  $V_m$  sama dengan 10V dan voltan lutut diod sama dengan 0.7V.


*If the input of the circuit in Figure 2(c) is a sinusoidal voltage  $v_i$  analysis the output voltage  $v_o$  at R. What is the dc voltage of the output and PIV for the ideal and practical diode?. The peak voltage  $V_m$  is taken to be 10V and the knee voltage for the diodes is 0.7V.*

(30%)

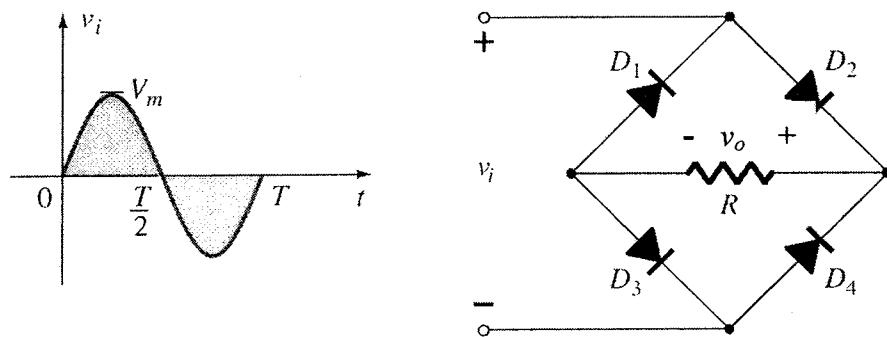


Rajah 2(c)  
Figure 2(c)

3.

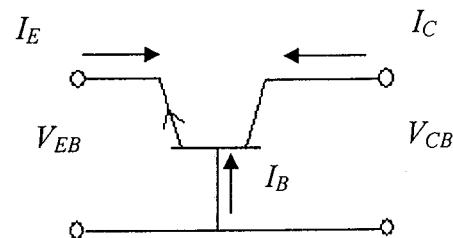

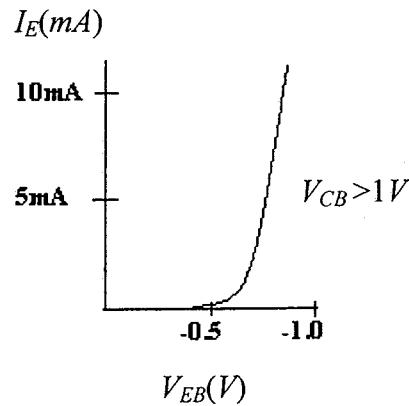Rajah 3 Tapak sepunya transistor tatarajah.  
Figure 3 A transistor in the common-base configuration



Rajah 4 Ciri Pemancar  
Figure 4 Emitter Characteristics

- (a) Transistor NPN seperti di dalam Rajah 3 memiliki ciri pemancar seperti di dalam Rajah 4. Sekiranya arus pemancar adalah  $-5\text{mA}$  dan voltan pemungut tapak,  $V_{CB}$  adalah  $15\text{V}$ , anggar voltan pemancar tapak,  $V_{EB}$ . Sekiranya nisbah pindah arus,  $\alpha$  adalah  $0.96$  dan arus pemotong pemungut,  $I_{CEO}$  adalah  $0.015\text{mA}$ , kirakan arus pemungut.

*The NPN Transistor of Figure 3 has the emitter characteristics of Figure 4. If the emitter current is  $-5\text{mA}$  and the collector-base voltage,  $V_{CB}$  is  $15\text{V}$ , estimate the emitter-base voltage,  $V_{EB}$ . If forward current transfer ratio,  $\alpha$  is  $0.96$  and the collector cutoff current,  $I_{CEO}$  is  $0.015\text{mA}$ , estimate the collector current.*


(30%)

- (b) Terbitkan nisbah pindah arus, arus potong bagi pemungut dan ciri-ciri pemungut bagi pemungut sepunya dengan menggunakan ciri-ciri I-V diod dan hukum Kirchhoff.

*Using the diode I-V curve characteristics and Kirchhoff's law, for common emitter configuration, derive the current-transfer ratio, collector cut-off current and collector characteristics.*

(70%)

4.

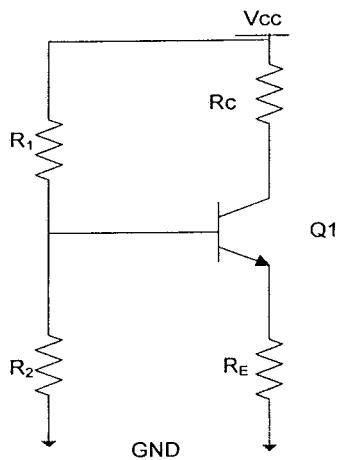

Rajah 5 Transistor bersama litar pincangan  
Figure 5 Transistor with simple biasing circuitry

- (a) Berdasarkan Rajah 5, apakah tujuan  $R_1$  dan  $R_2$  dalam litar?

*Referring to Figure 5, what is the purpose of  $R_1$  and  $R_2$  in the circuit?*

(25%)

- (b) Merujuk pada Rajah 5, kirakan arus tapak, arus pemungut dan  $V_{CE}$  apabila semua perintang adalah  $1\text{ k}\Omega$ . Sekiranya hanya  $R_1$  nilai diubah ke  $9\text{ k}\Omega$ , apa yang berlaku pada pincangan. Ciri-ciri transistor adalah  $\alpha=0.98$ ,  $I_{CBO}=0$ ,  $V_{cc}=4\text{ V}$  dan  $V_{BE}=0.7\text{ V}$ .

*For the circuit in Figure 5, let  $\alpha=0.98$ ,  $I_{CBO}=0$   $V_{cc}=4\text{ V}$  and  $V_{BE}=0.7\text{ V}$ . If all resistors are the same, find base current, collector current and  $V_{CE}$  when the resistor value is  $1\text{ k}\Omega$ , if  $R_1$  is changed to  $9\text{ k}\Omega$  while the others remain the same, does transistor is biased properly?*

(75%)

5. (a) Satu penguat JFET get-sepunya adalah ditunjukkan dalam Rajah 6. Jika  $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ,  $V_p = 4 \text{ V}$ ,  $V_{DD} = 15 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 500 \Omega$  dan  $R_s = 2 \text{ k}\Omega$ , tentukan (i)  $V_{GSQ}$  (ii)  $I_{DQ}$  dan (iii)  $V_{DSQ}$ .


*A common-gate JFET amplifier is shown in Figure 6. If  $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ,  $V_p = 4 \text{ V}$ ,  $V_{DD} = 15 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 500 \Omega$  and  $R_s = 2 \text{ k}\Omega$ , determine (i)  $V_{GSQ}$  (ii)  $I_{DQ}$  and (iii)  $V_{DSQ}$ .*

(60%)

- (b) Lukis plot rangkap pindah bagi JFET, D-MOSFET dan E-MOSFET saluran-n. Terangkan dengan jelas 3 perbezaan ketara di antara plot-plot ini.

*Draw the transfer function plots of the n-channel JFET, D-MOSFET and E-MOSFET. Explain 3 significant differences between the plots.*

(40%)

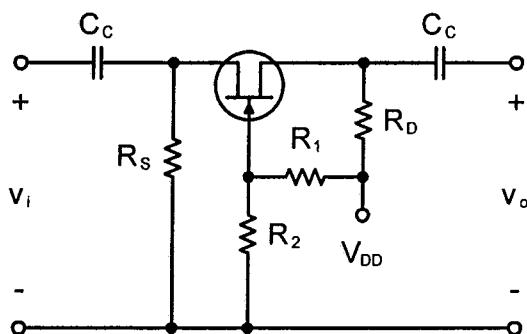

Rajah 6  
Figure 6

6. (a) Bagi konfigurasi D-MOSFET terpincang sendiri seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7, tentukan (i)  $I_{DQ}$ , (ii)  $V_{GSQ}$ , (iii)  $V_{DS}$  dan (iv)  $V_D$ . Diberikan:  $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$  dan  $V_p = 4 \text{ V}$ .


*For the self-bias D-MOSFET configuration shown in Figure 7, determine (i)  $I_{DQ}$ , (ii)  $V_{GSQ}$ , (iii)  $V_{DS}$  and (iv)  $V_D$ . Given:  $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$  and  $V_p = 4 \text{ V}$ .*

(60%)

- (b) Lukis keluarga ciri salir bagi satu E-MOSFET saluran-p dan labelkan 3 kawasan operasi transistor tersebut pada rajah ini. Terangkan perlakuan transistor dalam setiap kawasan operasi.

*Draw the family of drain characteristics of a p-channel E-MOSFET and label the 3 operating regions of the transistor on this diagram. Explain the behavior of the transistor in each region of operation.*

(40%)

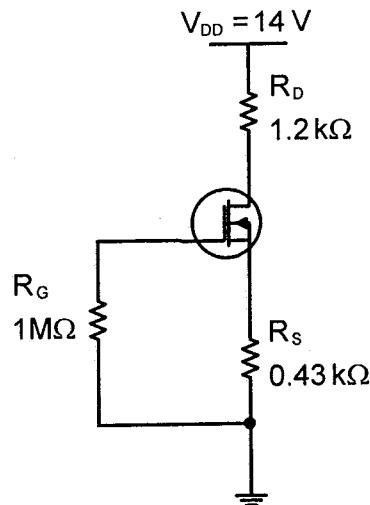

Rajah 7  
Figure 7

oooOooo