

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Tambahan  
Sidang 1988/89

Jun 1989

ZCC 216/3 Ilmu Elektronik I

Masa : (3 jam)

Jawab KESEMUA LIMA soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Gunakan litar setara hibrid suatu transistor, tentukan gandaan arus  $A_i$  dan impedans input  $Z_1$  transistor itu di dalam sebutan parameter-h.

(45/100)

- (b) Dengan menggunakan persamaan penghampiran, tentukan kuantiti-kuantiti berikut bagi litar yang ditunjukkan di bawah:

$$(i) A_v = V_o / V_i$$

$$(ii) A_i = I_o / I_i$$

$$(iii) Z_i$$


$$(iv) Z_o$$

$$h_{ie} = 2k\Omega$$

$$h_{re} = 3 \times 10^{-4}$$

$$h_{fe} = 80$$

$$h_{oe} = \frac{1\mu A}{V}$$

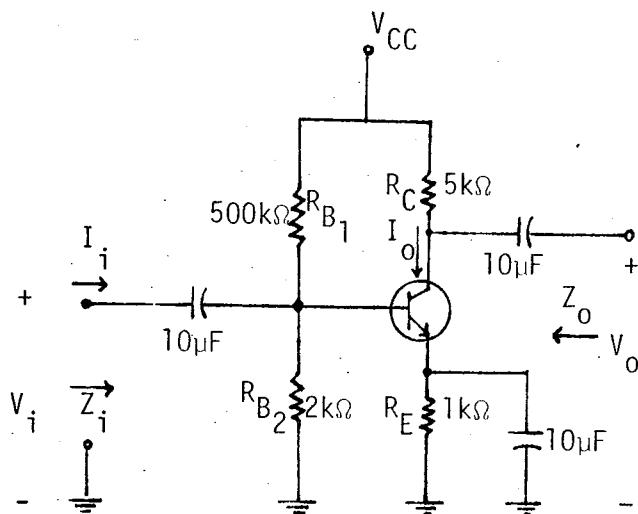

(55/100)


.../2-

2. (a) Bandingkan di antara Transistor Kesan Medan dan Transistor Simpangan Dwikutub.  
(30/100)

- (b) Untuk amplifier gandingan transformer di bawah, dapatkan


(i) nisbah belitan transformer  $N_1$  dan  $N_2$ .  
(20/100)

(ii)  $A_v = V_o/V_i$  (50/100)

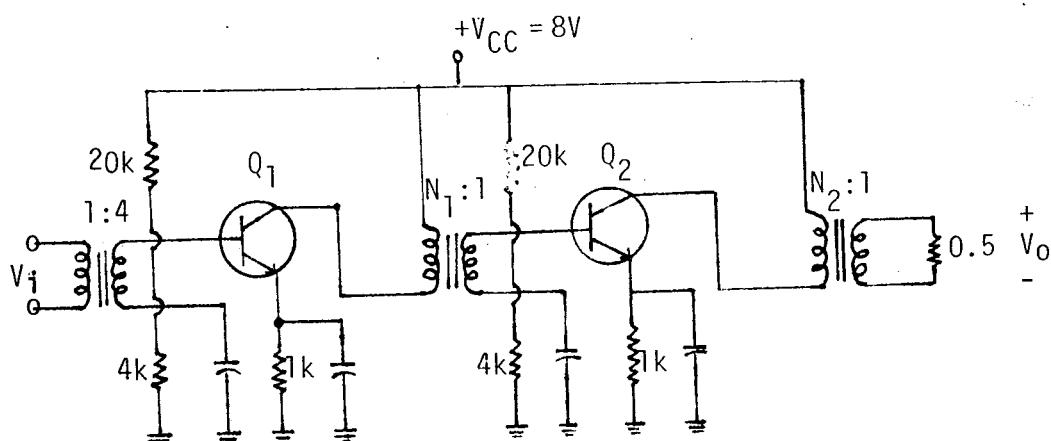


Untuk  $Q_1$  dan  $Q_2$ ,  $h_{ie} = 2k$ ,  $h_{fe} = 50$  dan  $h_{oe} = 20 \times 10^{-6}$  A/V.

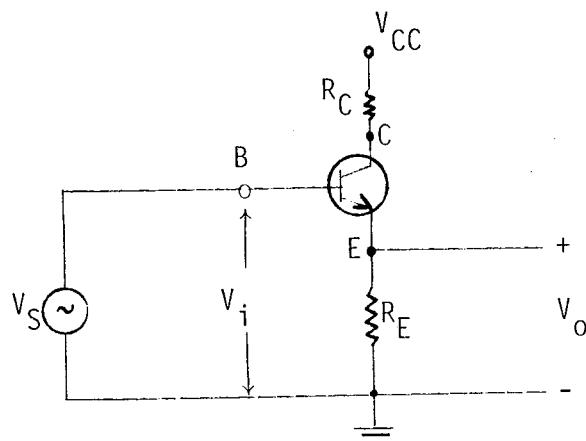3. (a) Litar di bawah ialah suatu litar amplifier suapbalik voltan bersiri. Lakarkan litar au setaranya dan selepas itu tentukan  $A_f$ ,  $Z_{if}$  dan  $Z_{of}$ .  
(50/100)



... /3-

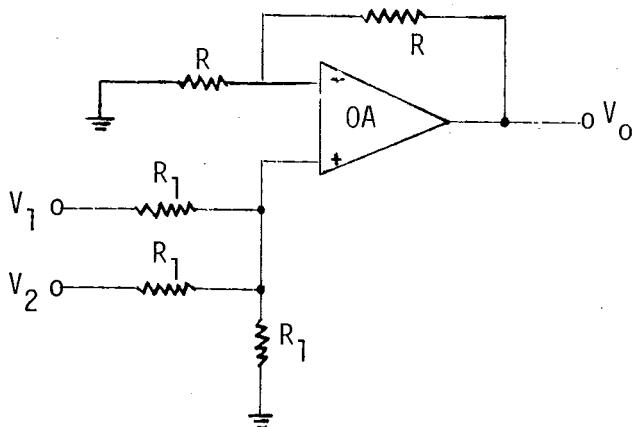- (b) Dapatkan  $V_o$  bagi litar di bawah di dalam sebutan  $V_1$  dan  $V_2$ . (50/100)



4. (a) Bagi suatu osilator litar resonans yang menggunakan amplifier TKM, buktikan bahawa kriteria Barkhausen adalah  $g_m r_d x_1/x_2$ , di mana  $x_1$  dan  $x_2$  adalah reaktans berjenis sama.

(60/100)

- (b) Suatu hablur mempunyai parameter-parameter berikut:  $L = 3H$ ,  $C = 0.05\text{pF}$ ,  $C' = 5\text{pF}$  dan  $R = 3.5\text{k}\Omega$ .

- (i) Tentukan frekuensi resonans siri dan nilai Q bagi hablur itu.

(20/100)

- (ii) Berapakah peratusan frekuensi resonans selari melebihi frekuensi resonans siri?

(20/100)

5. (a) Lakarkan litar suatu pengatur pengeluar-pengikut. Dapatkan logik urutannya apabila (i)  $R_L \downarrow$  dan (ii)  $V_S \uparrow$ . (40/100)

- (b) Pengatur pengeluar-pengikut itu mempunyai  $V_Z = 7.0V$ ,  $Z_Z = 8\Omega$ ,  $R_L = 200\Omega$ ,  $\beta = 99$  dan  $V_{BE} = 0.7V$ , tentukan arus bebannya. Jika  $R_L$  bagi pengatur ini berubah dari  $200\Omega$  ke  $100\Omega$ , berapakah (i) perubahan arus Zener, (ii) perubahan voltan beban dan (iii) perubahan lesapan kuasa Zener?

