
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2005/2006

November 2005

EEE 105 – TEORI LITAR I

Masa : 3 Jam

ARAHAN KEPADA CALON:-

Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi **SEMBILAN (9)** muka surat bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.


Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

Soalan 1

- (a) Rajah 1(a) menunjukkan satu litar elektrik lengkap. Bahan A dan bahan B adalah 2 konduktor yang berlainan. Ciri-ciri kedua-dua bahan ditunjukkan dalam Jadual 1(a). Dapatkan nilai I dan kuasa yang dilesapkan oleh Bahan A.

Figure 1(a) shows a complete electric circuit. Material A and B are two different conductors. The characteristics for both materials are show in Table 1(a). Find the current, I and the power dissipated by material A.

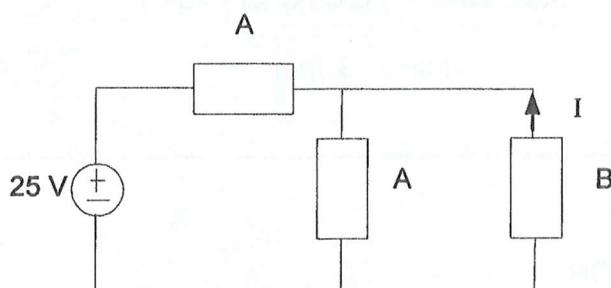

Rajah 1(a)
Figure 1(a)

Jadual 1(a)
Table 1(a)

| Bahan Material | A | B |
|---|---------------------|------------------------|
| Jenis Type | Perak Silver | Aluminium Aluminium |
| Luas keratan rentas Cross-sectional area | 0.05 mm^2 | 0.16 mm^2 |
| Panjang Length | 30.5 m | 45.7 m |


(40%)

... 3/-

- (b) Dengan menggunakan kaedah jelmaan wye-delta dan kaedah lain, (jika perlu), dapatkan konduktans setara untuk litar dalam Rajah 1(b). Kemudian, dapatkan arus I.

By using wye-delta transformation method and other method, (if necessary), find the equivalent conductance for the circuit in Figure 1(b). Then, find the current I.

(60%)

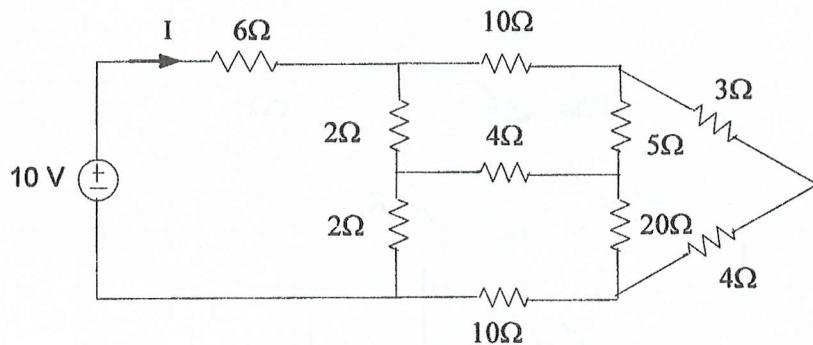


Rajah 1(b)
Figure 1(b)

Soalan 2

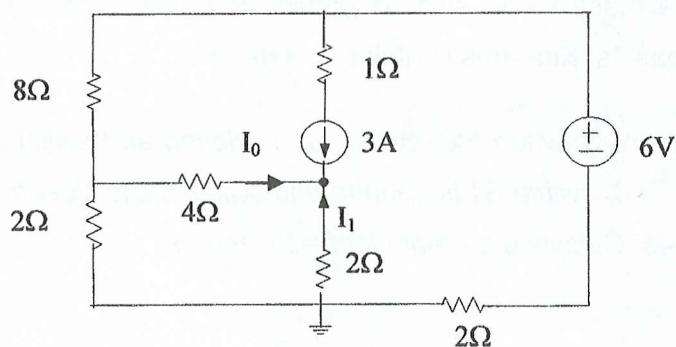- (a) Dengan menggunakan analisa jejaring, dapatkan voltan pada setiap nod dan nilai arus I_0 dan I_1 untuk litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2(a).

By using mesh analysis, find voltage at each node and current I_0 and I_1 , for the circuit as show in Figure 2(a).




Rajah 2(a)
Figure 2(a)

(50%)

...4/-

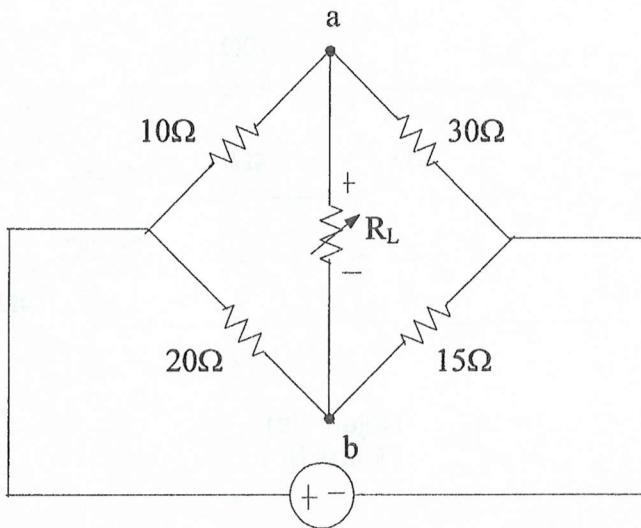- (b) Dapatkan litar setara Thevenin jika dilihat dari terminal a-b, untuk litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2(b). Kemudian, dapatkan kuasa maksimum yang dipindahkan kepada R_L .

Find the Thevenin equivalent circuit looking into terminals a-b for the circuit shown in Figure 2(b), Then, find the maximum power transferred to R_L .



Rajah 2(b)
Figure 2(b)


(50%)

Soalan 3

Berdasarkan Rajah 3, pada masa $t < 0$, suis S1 ditutup dan suis S2 dan S3 dibuka. Pada masa $t = 0$, suis S1 dibuka dan suis S2 ditutup. Suis S3 hanya ditutup selepas 4s. Kira arus i untuk $t = 2s$ dan $5s$.

Based on Figure 3, when $t < 0$, switch S1 is closed and switches S2 and S3 are opened. At $t = 0$, switch S1 is opened and switch S2 is closed. Switch S3 is only closed after 4s. Calculate current i for $t = 2s$ and $5s$.

...5/-

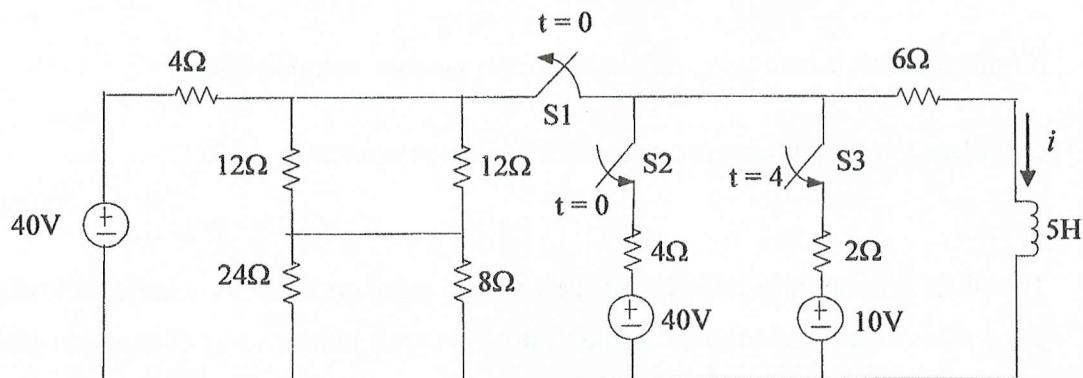

Rajah 3
Figure 3


(100%)

Soalan 4

- (a) Bagi litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4(a), tentukan jumlah galangan, Z_T pada terminal sumber. Seterusnya tentukan arus i_1 , i_2 dan i_3 .

For the circuit shown in Figure 4(a), find the total impedance, Z_T at the source terminal. Hence determine the current i_1 , i_2 and i_3 .

(50%)

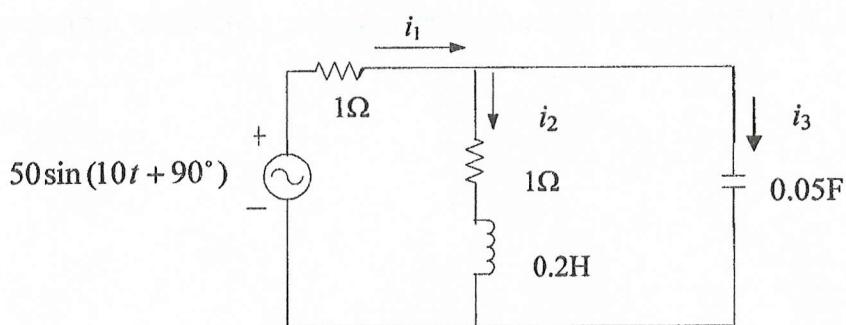

Rajah 4(a)
Figure 4(a)

...6/-

- (b) Kirakan jumlah kuasa yang dibekalkan oleh sumber bekalan voltan.

Calculate the total power provided by the voltage source.

(10%)

- (c) Tentukan kuasa yang dilesapkan oleh setiap galangan. Sahkan bahawa kuasa yang dibekalkan kepada litar adalah sama dengan kuasa yang dilesapkan oleh galangan.

Determine the power dissipated by each of the impedances. Verify that the power delivered to the circuit is the same as the power dissipated by impedances.


(40%)

Soalan 5

- (a) Diberikan litar seperti dalam Rajah 5(a). Tuliskan persamaan nod dan selesaikan nilai voltan nod.

Given the circuit of Figure 5(a). Write the nodal equation and solve for the nodal voltage.


(60%)

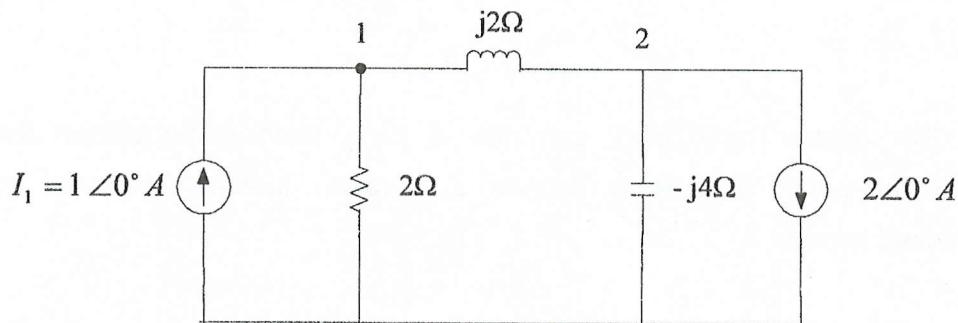

Rajah 5(a)
Figure 5(a)

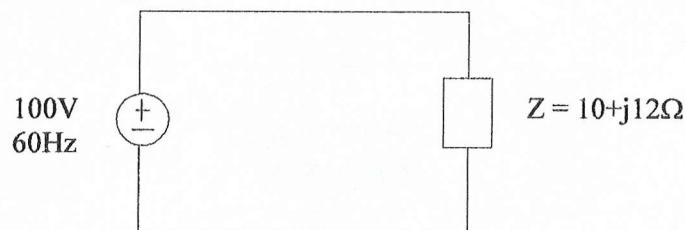- (b) Merujuk kepada litar seperti ditunjukkan dalam Rajah 5(b).

Refer to the circuit shown in Figure 5(b).



Rajah 5(b)
Figure 5(b)

(40%)

- (i) Apakah nilai faktor kuasa?

What is the power factor?

- (ii) Apakah nilai kuasa purata yang dilesapkan?

What is the average power dissipated?


- (iii) Apakah nilai kapasitan yang akan memberikan nilai faktor kuasa uniti apabila disambungkan kepada beban?

What is the value of the capacitance that will give a unity power factor when connected to the load?

Soalan 6

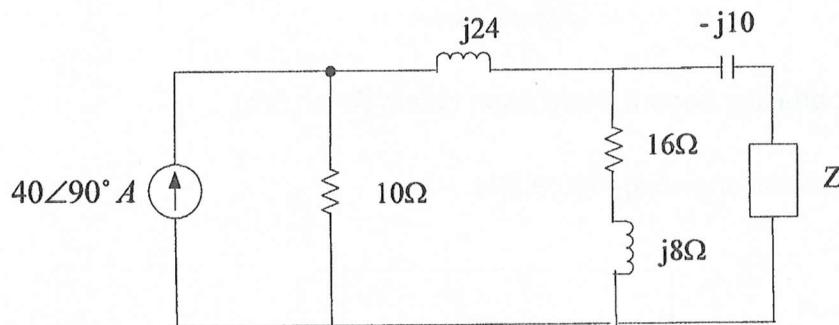- (a) Bagi litar dalam Rajah 6(a), cari nilai Z yang akan menghasilkan kuasa maksimum untuk dibekalkan kepada Z . Kirakan kuasa maksimum yang dibekalkan kepada Z .

In the circuit of Figure 6(a), find the value of Z that will result in the maximum power being delivered to Z . Calculate the maximum power delivered to Z .




Rajah 6(a)
Figure 6(a)

(50%)

- (b) Perhatikan litar dalam Rajah 6(b).

Consider the circuit Figure 6(b).

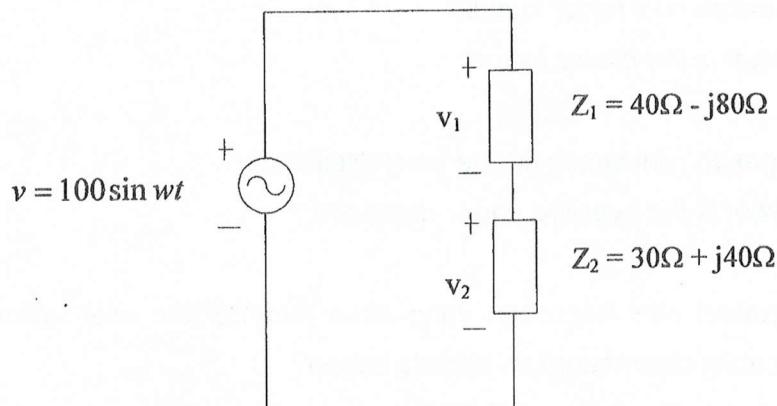

Rajah 6(b)
Figure 6(b)

...9/-

- (i) Kirakan voltan-voltan sinus v_1 dan v_2 menggunakan fasa-fasa dan hukum voltan Kirchoff.

Calculate the sinusoidal voltages v_1 and v_2 using phasors and Kirchoff's voltage law.

- (ii) Lakarkan gambarajah fasa dengan menunjukkan V , V_1 dan V_2 .

Sketch the phasor diagram showing V , V_1 and V_2 .

- (iii) Lakarkan gelombang-gelombang sinus v , v_1 and v_2 .

Sketch the sinusoidal waveforms of v , v_1 and v_2 .

(50%)

0000000