

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 2000/2001

Februari/Mac 2001


**ZCT 106/4 - Elektronik**


Masa : 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **EMPAT BELAS** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua EMPAT soalan. Calon-calon boleh memilih menjawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia. Jika calon-calon memilih untuk menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurangnya satu soalan wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Dapatkan voltan V dan arus I seperti pada Rajah 1.1. Voltan penurunan diod  $V_D = 0.7V$ .

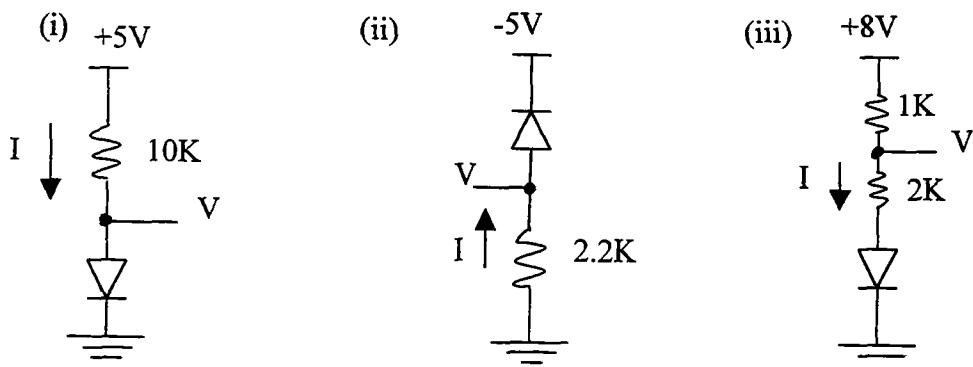

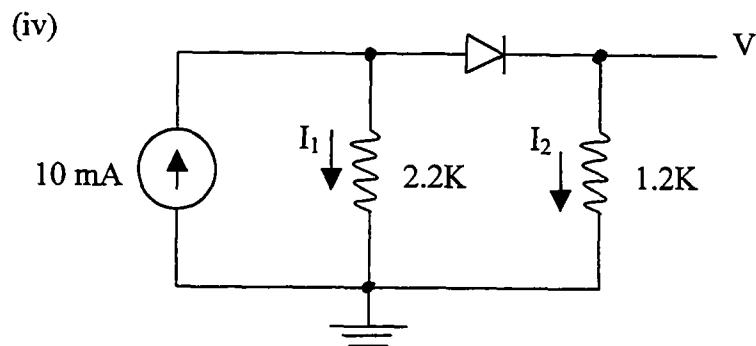


Rajah 1.1


(45/100)

- (b) Lakarkan  $V_o$  dalam Rajah 1.2,  $V_D = 0.7V$ .


(i)

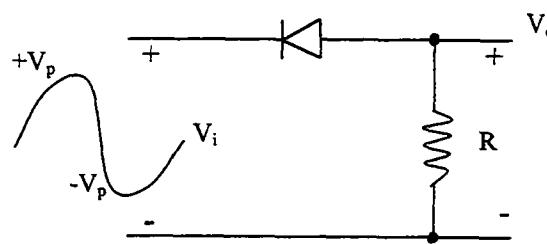

(ii)

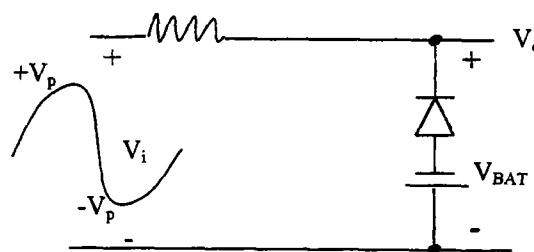

(iii)

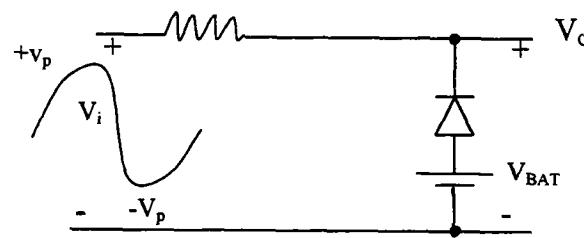


Rajah 1.2

(15/100)

... 3/-

- (c) Tentukan  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$  dan  $V_{CE}$  untuk litar transistor silikon seperti Rajah 1.3. Ambil  $\beta = 100$ .

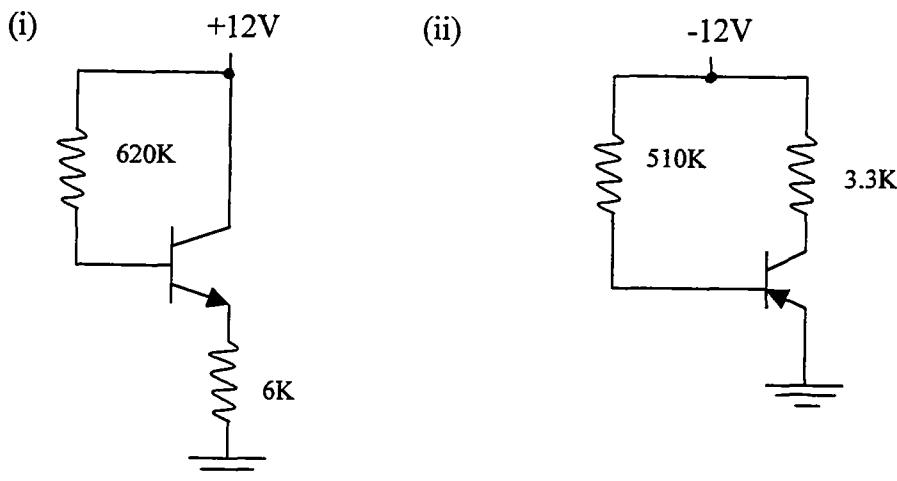


Rajah. 1.3

(40/100)

2. (a) Untuk rangkaian dalam Rajah 2.1

- (i) Tentukan  $Z_{in}$ .
- (ii) Hitung gandaan.
- (iii) Hitung frekuensi penggalan bagi  $C_1$ .
- (iv) Lukiskan model  $\pi$  isyarat kecil bagi litar berikut.

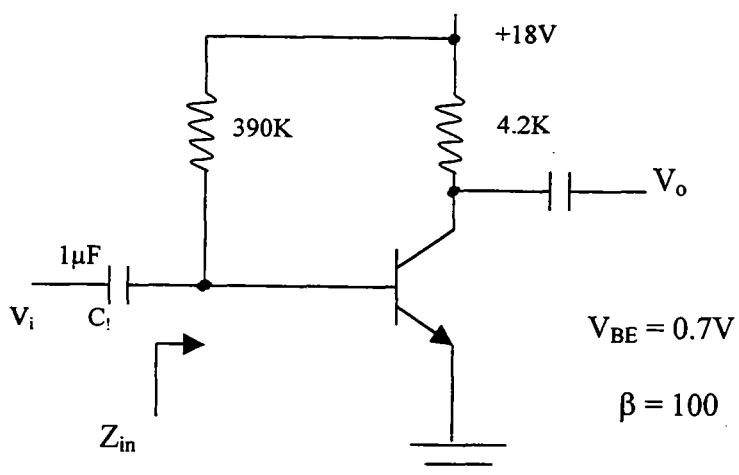


Rajah 2.1

(40/100)

... 4/-

- 4 -


- (b) Dapatkan nilai voltan output  $v_o$  seperti dalam Rajah 2.2.

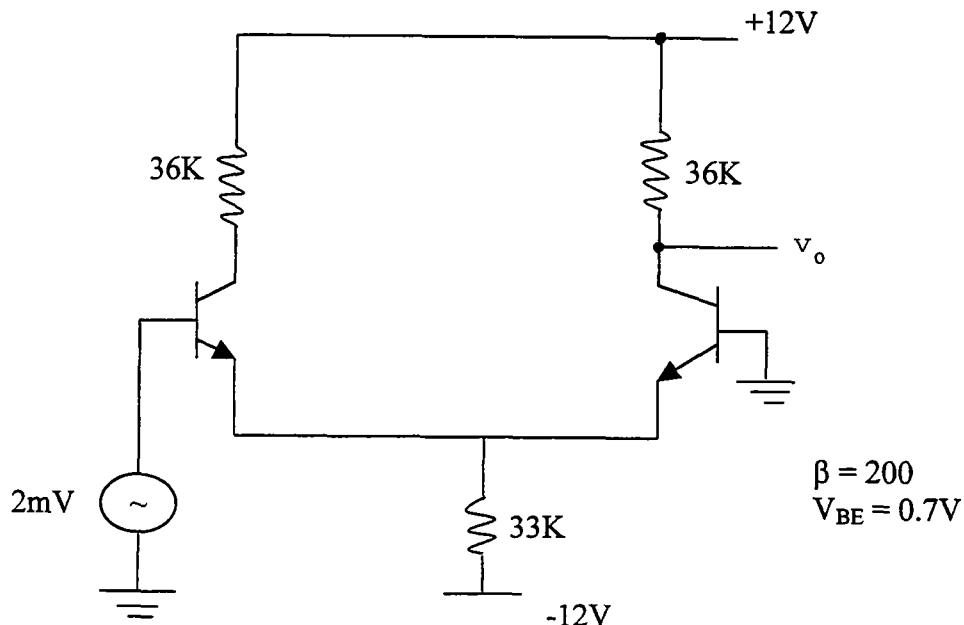

Rajah 2.2

(30/100)

- (c) Tentukan  $Z_{in}$  dan jumlah gandaan bagi litar Rajah 2.3.

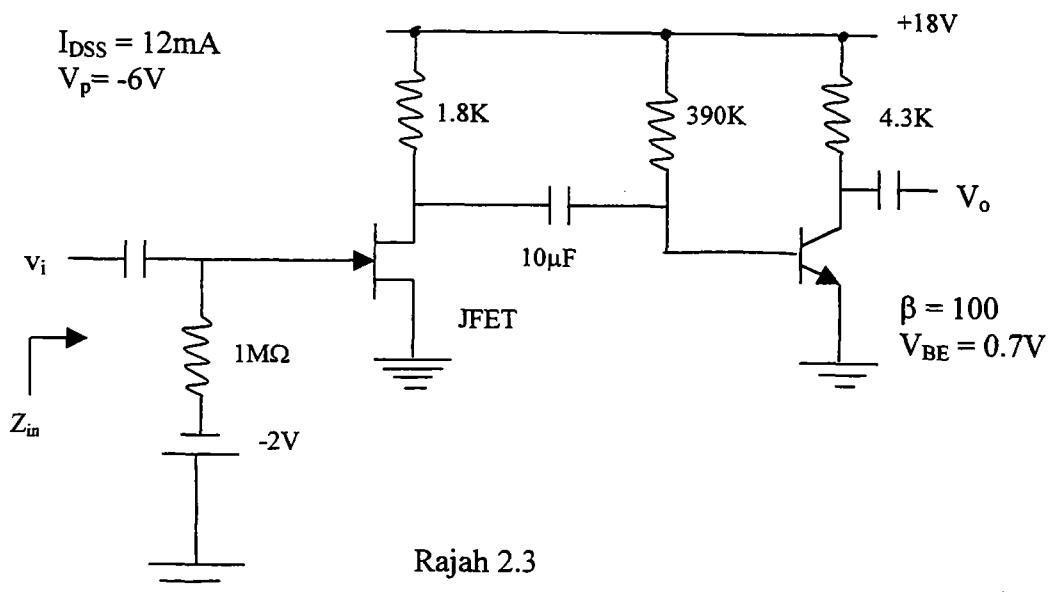


Rajah 2.3

(30/100)


... 5/-

3. (a) (i) Kira voltan output litar 3.1 jika  $V_{in} = 5\text{mV}$ .

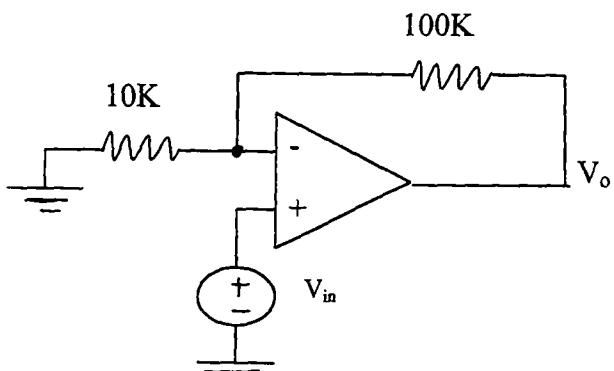


Rajah 3.1

- (ii) Kira voltan output bagi litar Rajah 3.2 jika  $V_1 = 40\text{mV}$  dan  $V_2 = 20\text{mV}$ .

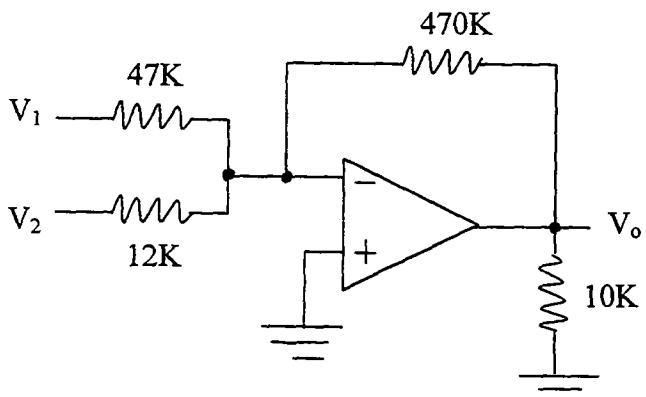

Rajah 3.2

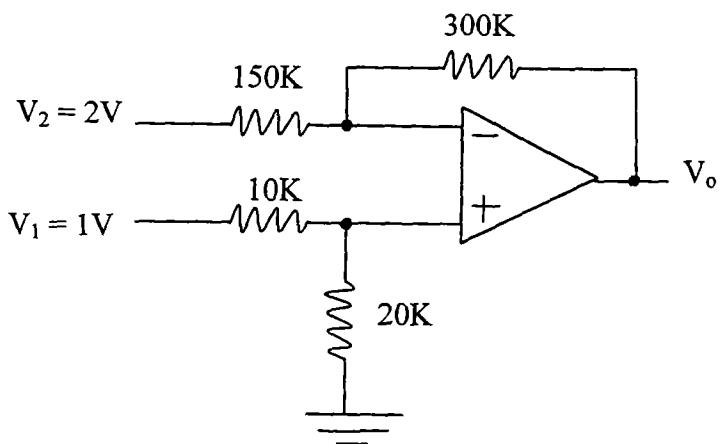- (iii) Tentukan voltan output bagi litar Rajah 3.3.




(60/100)

Rajah 3.3

... 6/-

- (b) (i) Lakarkan sambutan frekuensi, menunjukkan gandaan dalam dB bagi litar dalam Rajah 3.4.

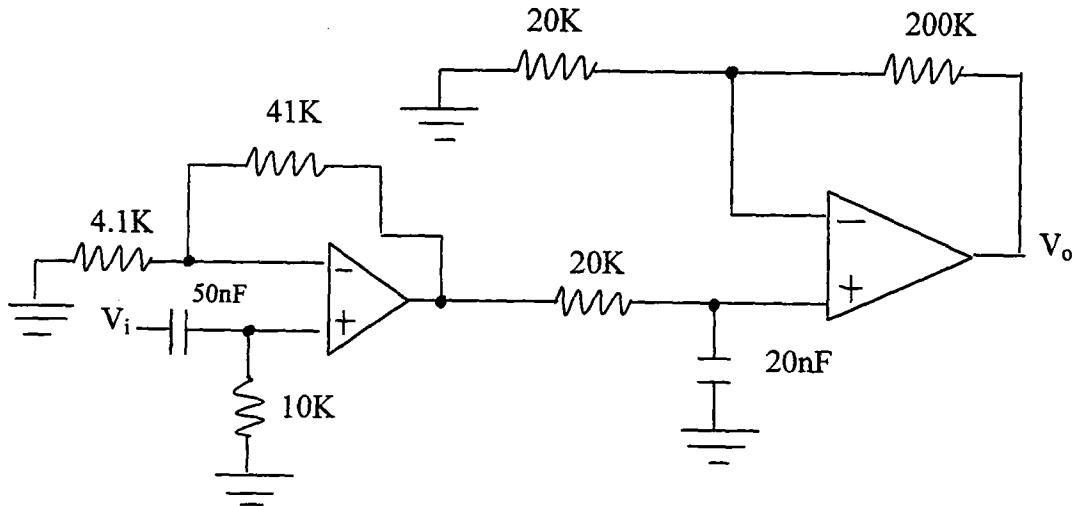


Rajah 3.4.

(20/100)

- (ii) Kira gandaan bagi suatu amplifier suapbalik negatif yang mempunyai gandaan gelung terbuka,  $A = -2000$  dan faktor suapbalik  $\beta = 1/10$ .

(20/100)


4. (a) Tentukan  $R_b$  dan  $R_c$  untuk suis transistor Rajah 4.1, jika  $I_{csat} = 10\text{mA}$ .

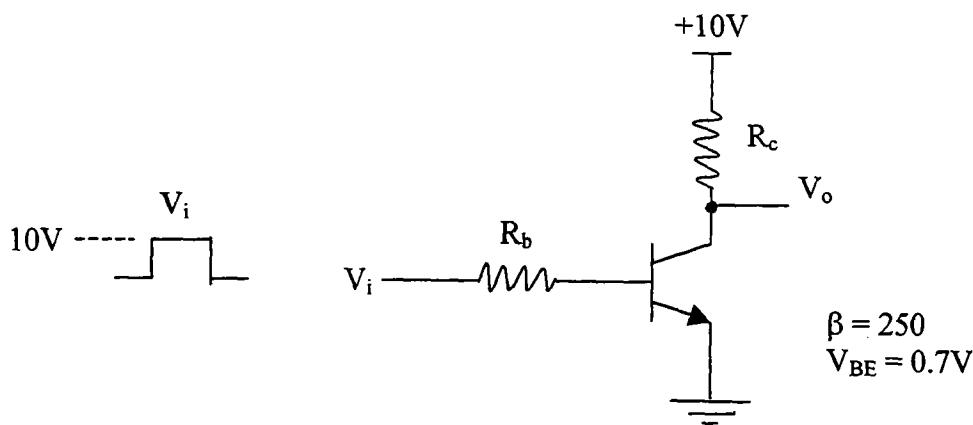

Rajah 4.1.

(20/100)


- (b) (i) Lakarkan suatu litar osilator anjakan fasa FET.  
(ii) Kira frekuensi osilasi jika  $R = 6\text{K}\Omega$  dan  $C = 1500\text{pF}$ .  
(iii) Pilih nilai  $R_D$  yang sesuai, jika  $g_m = 2\text{mS}$   
(30/100)
- (c) Kira voltan output dan arus diod zener bagi litar dalam Rajah 4.2.

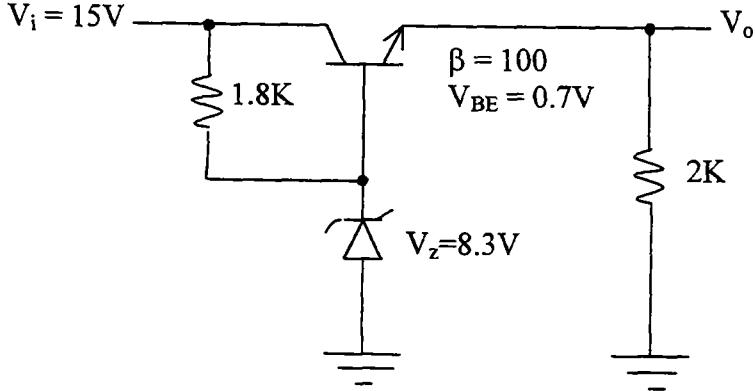

Rajah 4.2.

(20/100)

- (d) Tentukan nilai arus beban maksimum di mana pengaturan dikekalkan bagi litar Rajah 4.3.

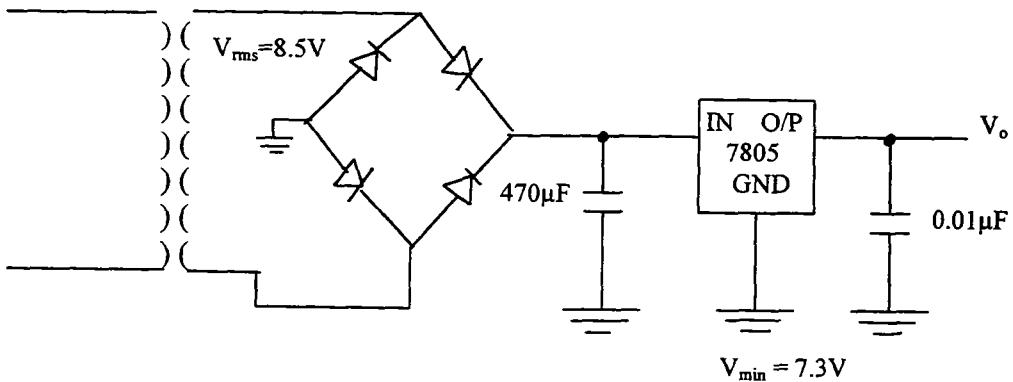

Rajah 4.3

(30/100)