

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan KSCP  
Sidang Akademik 1998/99

April 1999

ZCT 106/4 - Elektronik I

Masa : [3 jam]


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

**Jawab kesemua EMPAT soalan.**

Sekurangnya satu soalan daripada Bahagian A wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia. Kedua-dua soalan daripada Bahagian B wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

**Bahagian A:** Jawab kedua-dua soalan.

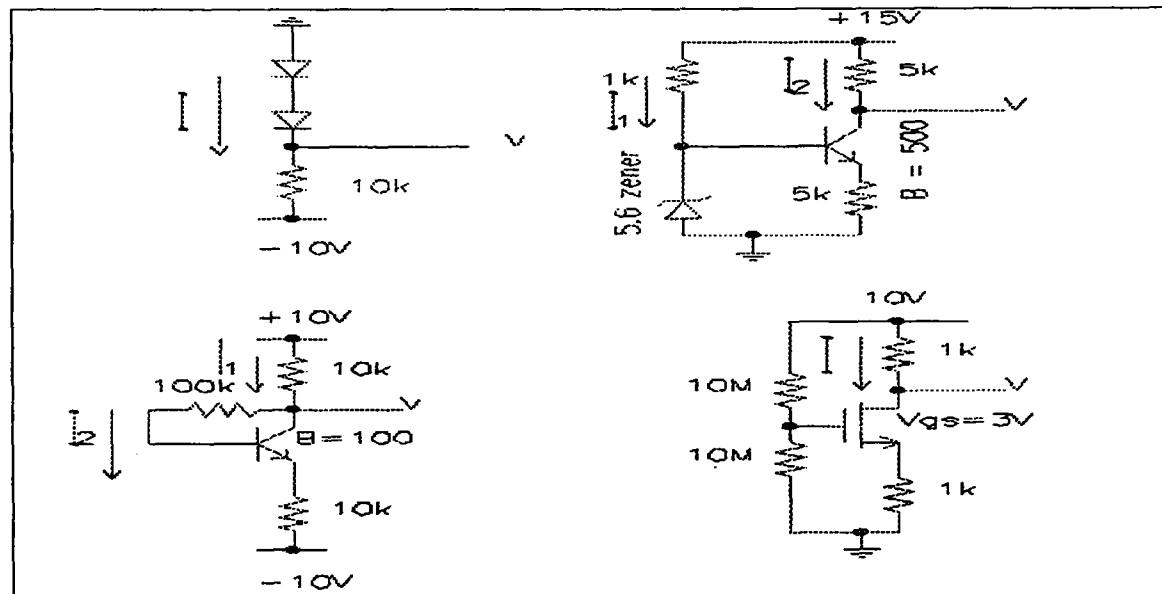1. (a) Tentukan voltan dan arus yang dinyatakan pada setiap litar dalam Rajah 1a.




### Rajah 1.a

(50/100)

..2/-

- (b) Pertimbangkan litar rektifier gelombang separuh dalam rajah 1b,  $V_s$  adalah gelombang sinus dengan Amplitud 10V,  $R = 1k\Omega$  dan  $V_D = 0.7V$ .

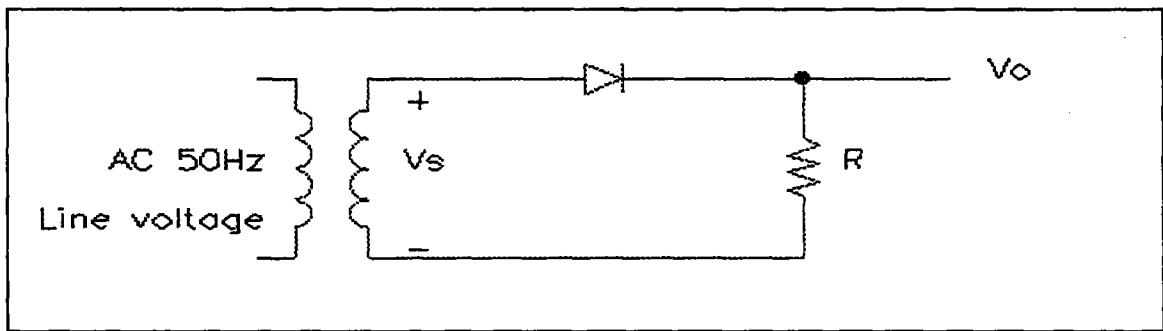

Rajah 1.b

- (i) Lakarkan bentuk gelombang  $V_o$ .
- (ii) Tentukan nilai purata  $V_o$ .
- (iii) Tentukan arus puncak di dalam diod.
- (iv) Dapatkan PIV diode.
- (v) Kirakan voltak riak puncak-ke-puncak jika kapasitor  $1000 \mu F$  disambungkan secara selari dengan  $R$ .

(50/100)


2. (a) (i) Tuliskan formula untuk arus parit bagi transistor NMOS yang beroperasi pada keadaan tpuan.  
(ii) Terbitkan  $g_m$  daripada formula (i).  
(iii) Nyatakan hubungan diantara  $V_{DS}$  dan  $V_{GS}$  dalam keadaan tpuan.  
(iv) Suatu transistor NMOS mempunyai  $V_t = 2V$  dan  $K = 0.5 \text{ mA/V}^2$ . Sekiranya transistor dipincang dengan  $V_{GS} = 4V$ . Supaya beroperasi dalam keadaan tpuan, apakah hasil arus DC pincangan tersebut? Jika isyarat  $0.1 V$  disuperimposisikan ke atas  $V_{GS}$ , tentukan peringkatan yang sepadan kepada arus parit. Ulangi untuk isyarat  $-0.1 V$ . Gunakan keputusan yang diperolehi untuk menganggarkan nilai  $g_m$  transistor pada titik pincangan tersebut.

(40/100)

...3/-

(b) Berdasarkan litar dalam Rajah 2.0:

- (i) Kirakan kuantiti AT berikut;  
 $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $V_B$ ,  $V_C$ ,  $V_{CE}$ .
- (ii) Kirakan gandaan  $A_v = v_o/v_{in}$  dan  $v_o$  dalam mV.
- (iii) Kirakan  $Z_{in(tapak)}$  dan  $Z_{in}$ .
- (iv) Sehingga  $C_E$  diputuskan kirakan gandaan dan  $Z_{in}$ .
- (v) Tukar-gantikan transistor dengan model isyarat kecil hibrid- $\pi$ , dan lakarkan litar setara amplifier bersama dengan semua model parameter yang dikira.

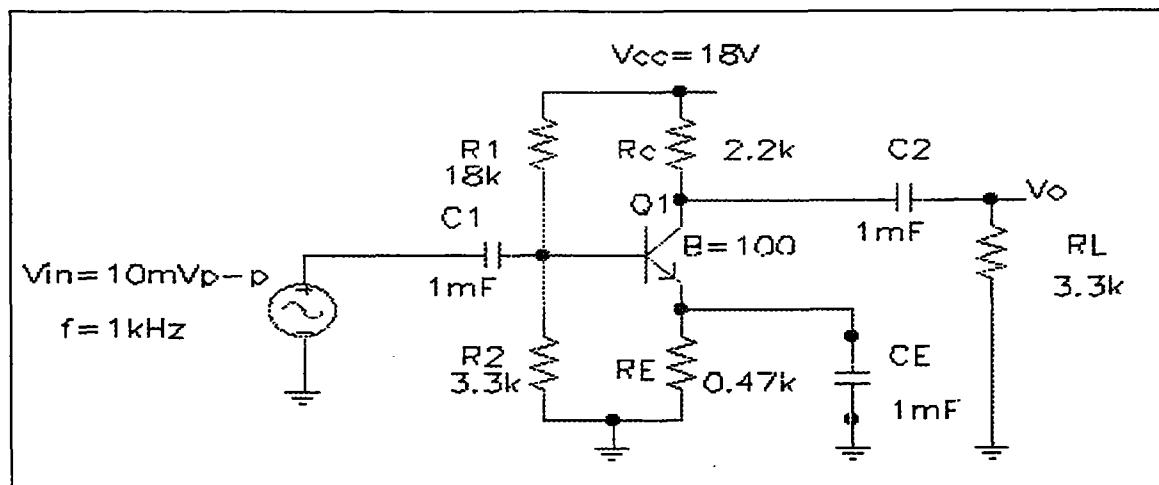


Rajah 2.0

(60/100)

...4/-

**Bahagian B:** Jawab kedua-dua soalan.

3. (a)

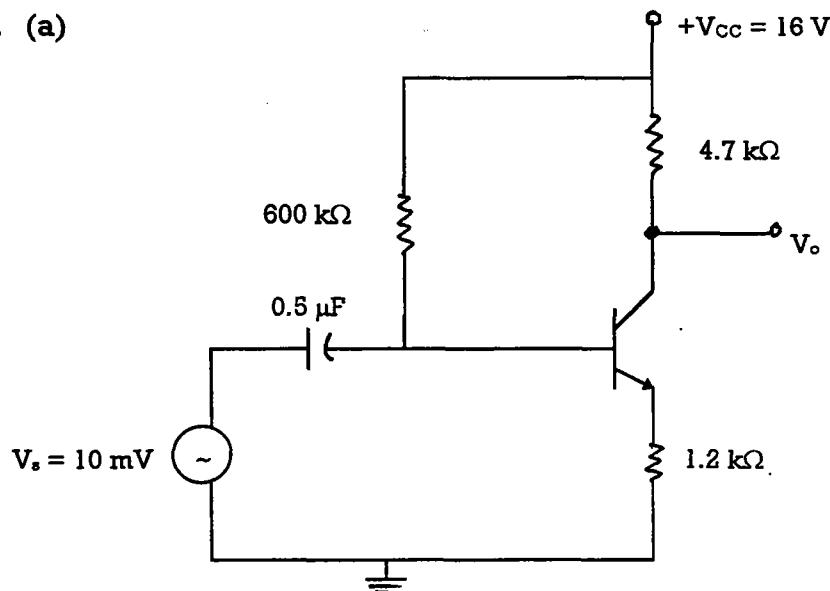


Diberi:  
untuk BJT,  $\beta = 75$

Rajah 3.

Untuk litar di atas, hitungkan gandaan litar dan impedans-impedans input dan output, dengan suapbalik dan tanpa suapbalik.

(40/100)

(b)

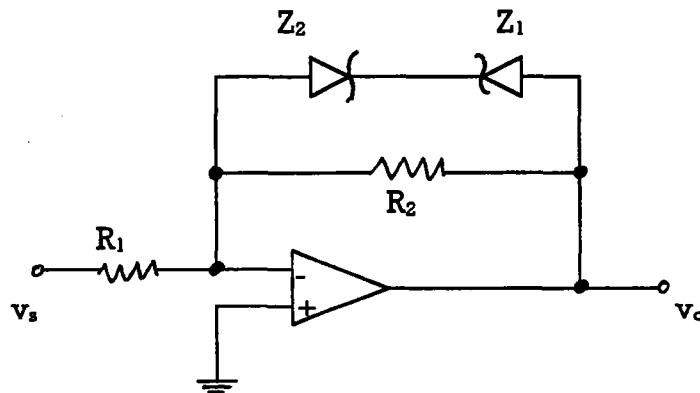

Rajah 4.

Litar dalam rajah 4 di atas menggunakan diod-diod Zener  $Z_1$  dan  $Z_2$  berseri dengan suatu susunan suapbalik negatif. Jika diod-diod Zener dan amplifier beroperasi adalah unggul, dapatkan hubungan diantara  $v_o$  dan  $v_s$ . Lakarkan ciri perpindahan untuk litar ini.

(30/100)

...5/-

- (c) Rekabentuk suatu litar osilator tetimbang Wien sekitar spesifikasi yang dinyatakan di bawah:

- frekuensi ayunan litar = 25 kHz.
- $V_{cc}$  (voltan bekalan amplifier beroperasi) =  $\pm 15$  V.
- arus input kepada amplifier,  $I_{in} = 1 \mu\text{A}$ .
- arus tetimbang ( $I_{R_4}$ ) =  $150 I_{in}$ .

[Nyatakan pendekatan dan semua anggapan yang dibuat].

(30/100)

4. (a) (i) Dengan menggunakan dua transistor simpang dwikutub (BJT) yang setara dan komponen-komponen litar yang bersesuaian, lakarkan suatu litar pengatur voltan transistor berpirau. Terangkan secara ringkas tindakan aturan voltan yang dihasilkan oleh litar ini. Jika voltan input tak teratur adalah 40 volt, apakah persamaan untuk output voltan teratur untuk litar ini.

- (ii) Rekabentuk suatu litar penjana gelombang segiempat yang mudah untuk operasi pada frekuensi 400 Hz dengan suatu amplitud  $\pm 12$  volt.  
[Pulih komponen-komponen litar dengan nilai-nilai yang bersesuaian.]

(50/100)


- (b) Rekabentuk suatu litar, dengan menggunakan tiga amplifier beroperasi dan komponen-komponen bersesuaian, yang outputnya  $V_o$  dikaitkan dengan input  $V_s$  oleh persamaan pembezaan:

$$0.1 \frac{dv_o}{dt} + v_s + 0.3v_o = 0$$

(25/100)

...6/-

(c)

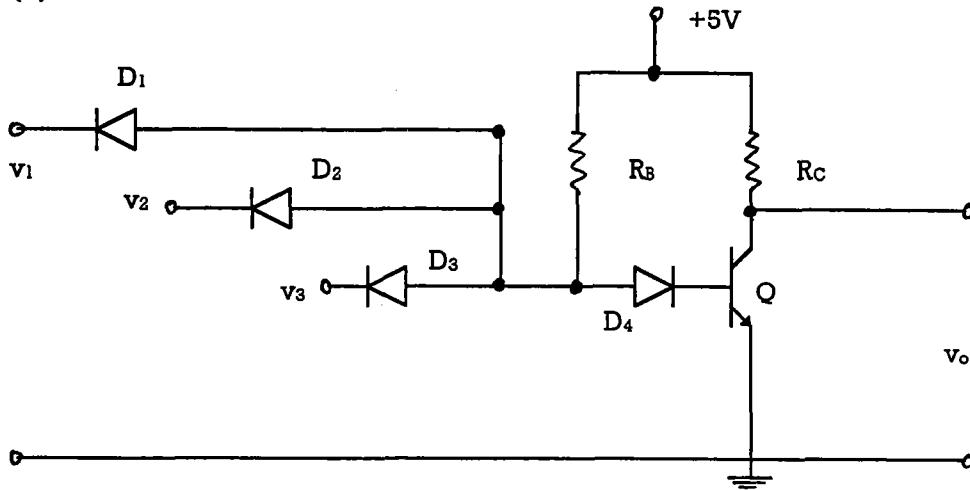

Rajah 5.

Untuk litar DTL dalam rajah 5 di atas, terang dan bincangkan (dengan berpandukan komponen-komponen litar) jenis get (atau suis) yang dihasilkan pada output v<sub>o</sub>.

(25/100)

...7/-

## TERJEMAHAN

**Bahagian A:** Answer both questions.

1. (a) Find the voltages and currents as indicated in the following circuits shown in Figure 1.a.

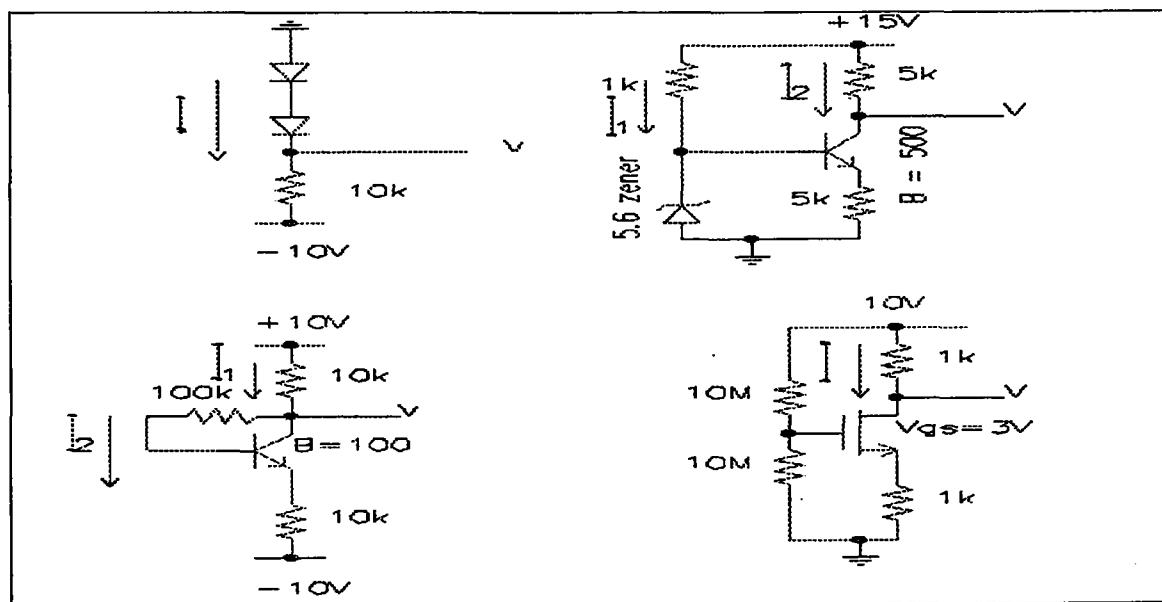


Figure 1.a

(50/100)

- (b) Consider the half-wave rectifier circuit in Figure 1.b, let  $v_s$  be a sinusoid with 10-V peak amplitude,  $R=1\text{k}\Omega$  and  $V_D = 0.7\text{V}$ .

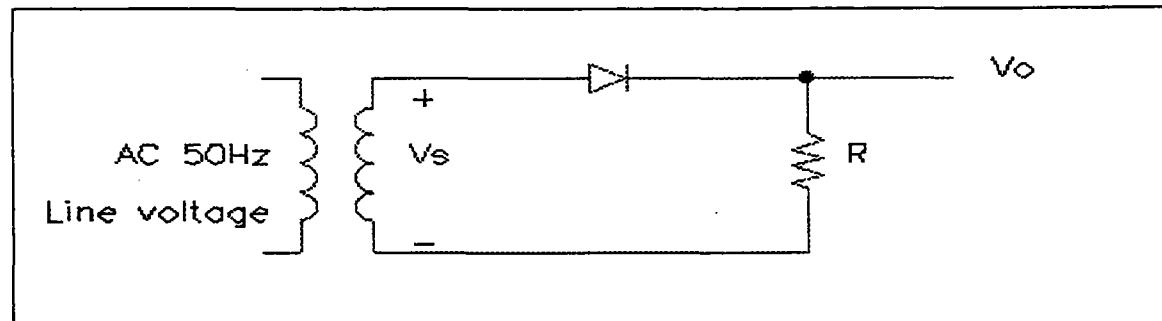


Figure 1.b

...8/-

- (i) Sketch the waveform of  $v_o$ .
- (ii) Find the average value of  $v_o$ .
- (iii) Find the peak current in the diode.
- (iv) Find the PIV of the diode.
- (v) Calculate the peak-peak ripple voltage if a  $1000\mu F$  capacitor is placed across  $R$ .

(50/100)

2. (a) (i) Write a formula for a drain current in an NMOS transistor working in the saturation state.  
(ii) Derive  $g_m$  from the formula.  
(iii) State the relation between  $V_{DS}$  and  $V_{GS}$  in the saturation region  
(iv) Consider an NMOS transistor having  $V_t = 2V$  and  $K=0.5mA/V^2$ . Let the transistor be biased at  $V_{GS}=4V$ . For operation in saturation, what DC bias current  $I_D$  results? If a  $+0.1V$  signal is superimposed on  $V_{GS}$ , find the corresponding increment in drain current. Repeat for  $-0.1V$  signal. Use these results to estimate  $g_m$  of the transistor at this bias point.

(40/100)

- (b) For the circuit in Figure 2.0 :

- (i) Calculate the following DC quantities  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $V_B$ ,  $V_C$ ,  $V_{CE}$ .
- (ii) Calculate the AC gain  $v_o/v_{in}$  and  $v_o$  in mV.
- (iii) Calculate  $Z_{in(base)}$  and  $Z_{in}$ .
- (iv) Mentally disconnect  $C_E$  and calculate the gain and  $Z_{in}$ .
- (v) Replace the transistor with its small signal hybrid - $\pi$  model, and draw the amplifier equivalent circuit with all the calculated model parameters.

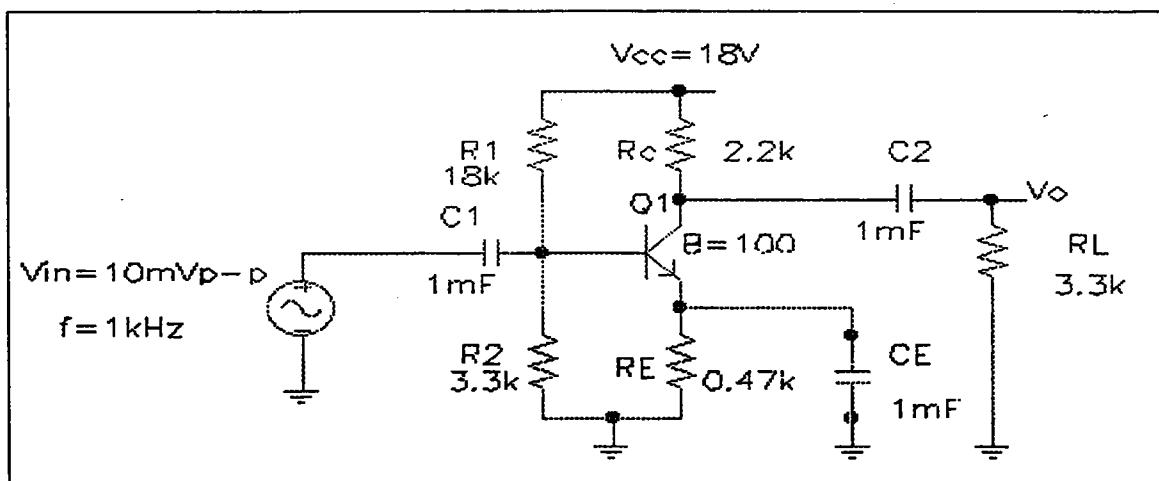


Figure 2.0

(60/100)