

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 1999/2000

Februari 2000



ZCT 106/4 – Elektronik I

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.

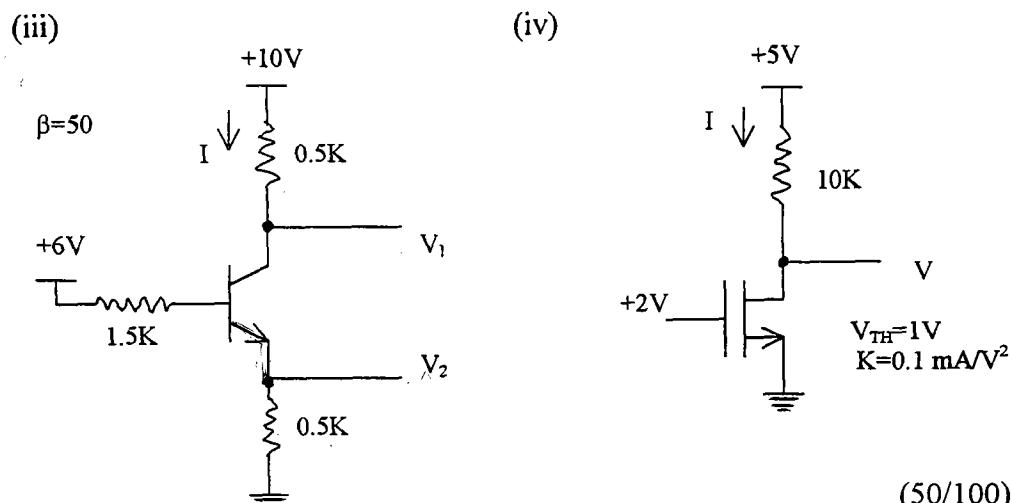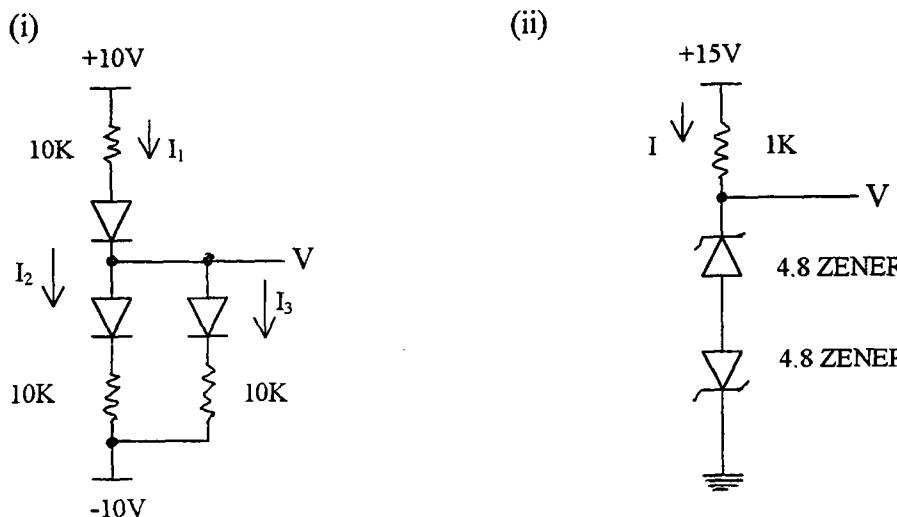
1. (a) Cari semua voltan dan arus yang ditanda dalam gambarajah 1a.  
Di beri  $V_{DO} = 0.7V$  dan  $V_{BE} = 0.7V$ .



(50/100)


Gambarajah 1a.

- (b) Untuk amplifier pengeluar sepunya yang ditunjukkan dalam gambarajah 1b
- Tentukan syarat-syarat pincang dc  $V_{BB}$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ ,  $V_C$ ,  $V_E$ .
  - Tentukan gandaan voltan ac,  $V_o/V_s$ , dengan ada dan dengan tiada perintang beban  $R_L$ .
  - Tentukan frekuensi terendah yang dapat diamplifikasi.
  - Lukiskan model- $\pi$  isyarat kecil untuk litar amplifier tersebut.

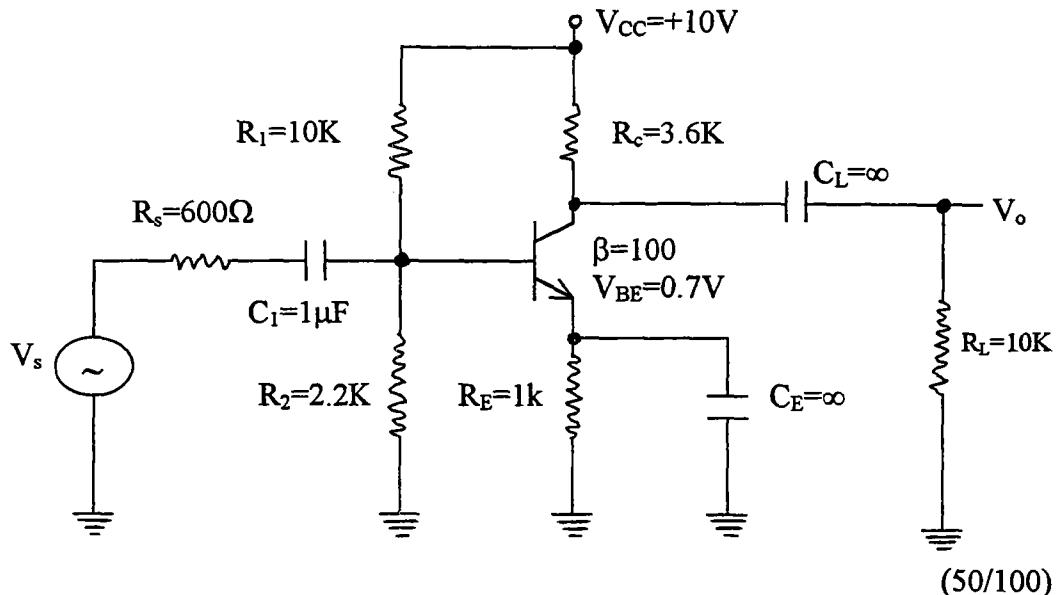

Gambarajah 1b.

2. (a) Pertimbangkan rektifier gelombang setengah seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah 2a.

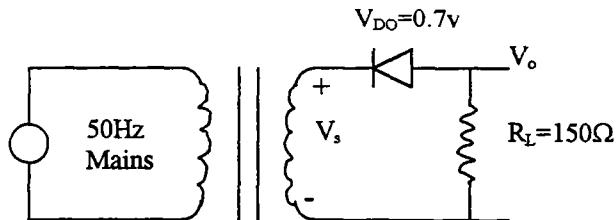

Gambarajah 2a.


Andaikan  $V_s$  suatu sinusoidal dengan amplitud voltan puncak 10V dan  $R_L=150\Omega$ .

- (i) Lakarkan bentuk gelombang  $V_o$  berdasarkan  $V_s$ .
- (ii) Cari nilai purata bagi  $V_o$ .
- (iii) Cari arus puncak dalam diod.
- (iv) Cari PIV bagi diod.
- (v) Tambah suatu kapasitor dengan  $1000\mu F$  melintasi perintang beban dan ulangi soalan (i) dan (ii).

(50/100)

- (b) Suatu amplifier pembeza dibina dengan menggunakan transistor-transistor NMOS. Anggap semua transistor adalah setara seperti dalam gambarajah 2b dengan  $K = 0.1 \text{ mA/V}^2$  dan  $V_{TH} = 1\text{V}$ . Semua transistor adalah berfungsi pada ruang tenu.

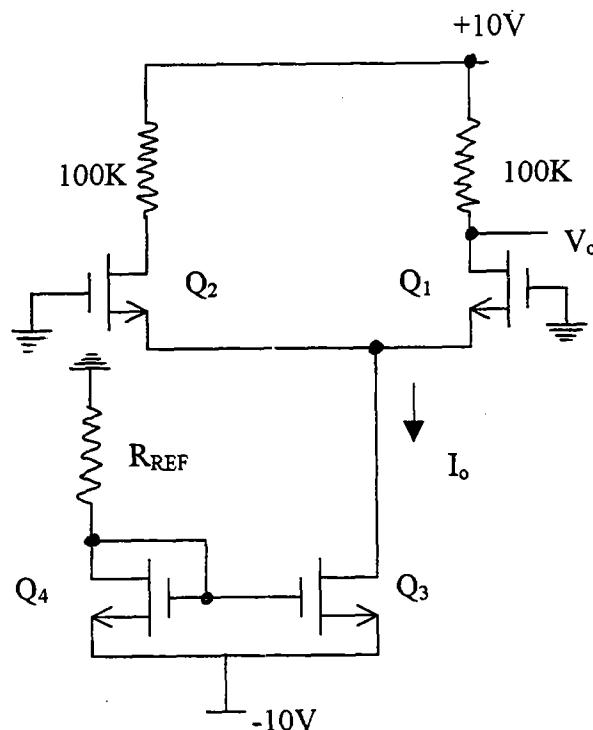- (i) Terbitkan formula gandaan pembeza dari prinsip pertama.
- (ii) Hitung nilai perintang  $R_{REF}$  untuk memberi  $I_o = 100 \mu A$ .
- (iii) Cari voltan-voltan dc dan arus-arus di semua bahagian dalam litar.
- (iv) Tanggalkan pintu bagi transistor  $Q_1$  dan  $Q_2$  dari bumi dan sambungkan suatu isyarat pembeza dengan 1 mV. Berapakah magnitud perubahan dalam  $V_o$ ?



(50/100)


Gambarajah 2b.

3. (a) Terangkan ciri-ciri utama suatu amplifier beroperasi. Apakah mod-mod masukan yang mungkin bagi suatu amplifier beroperasi? Berikan satu contoh kegunaan bagi setiap mod.

(15/100)


- (b) Namakan fungsi amplifier-amplifier beroperasi berlabel 1, 2 dan 3 dalam litar di bawah. Hitungkan voltan keluaran  $V_2$  dan  $V_3$ .

(20/100)

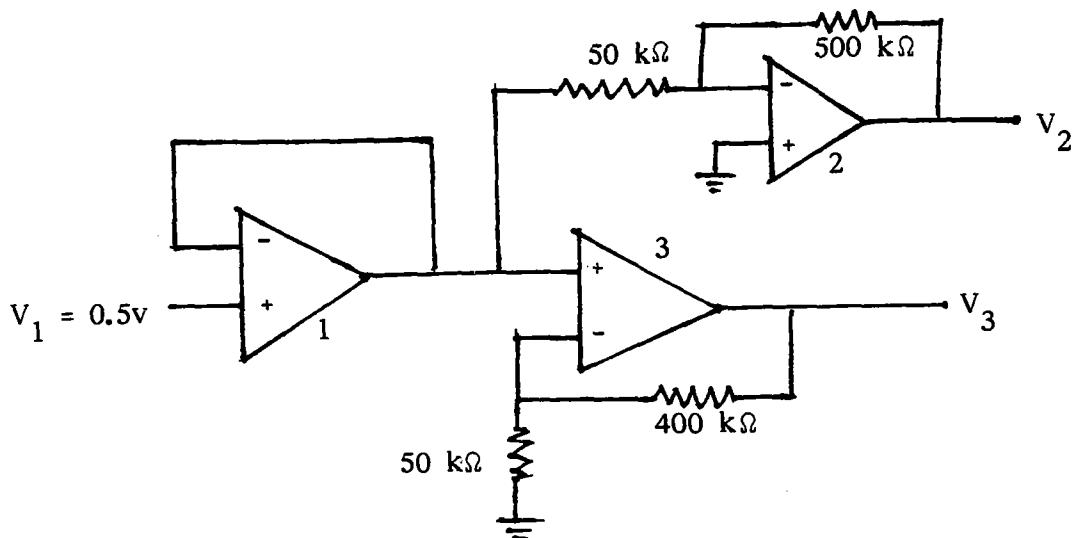


- (c) Dapatkan keluaran  $V_o$  bagi litar seperti di bawah.

(15/100)

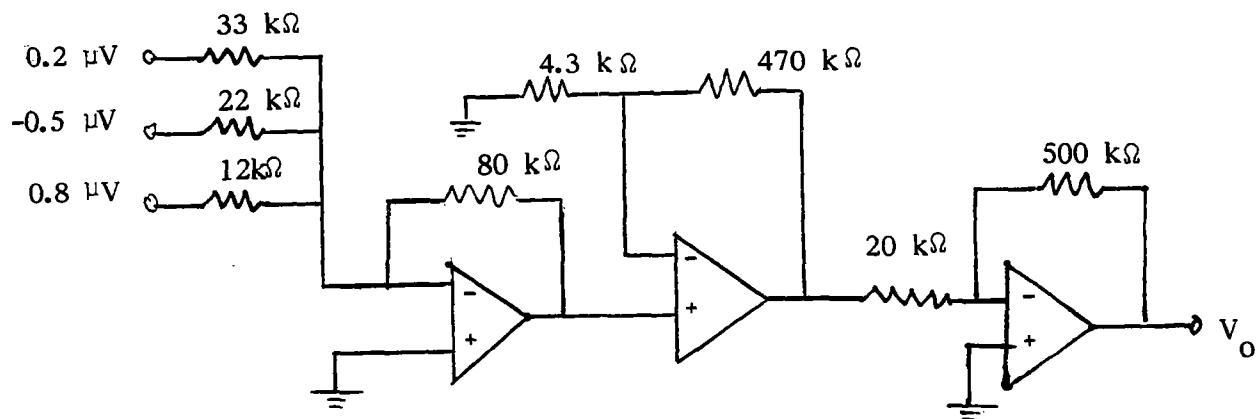

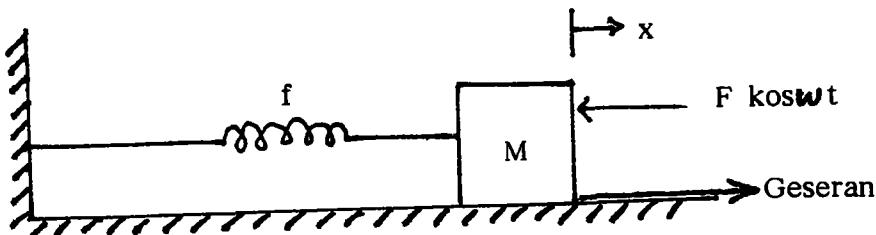- (d) Bina suatu program komputer analog dengan menggunakan hanya tiga amplifier beroperasi sahaja untuk mendapatkan sesaran  $X$  bagi suatu sistem pengayun harmonik terlembap seperti berikut



Diberi jisim jasad  $M = 1 \text{ kg}$ ,


Daya spring  $f = -kx$  dengan pemalar  $k = 0.5 \text{ N/m}$ ,

Daya geseran  $= D \frac{dx}{dt}$  dengan koefisien geseran  $D = 0.2 \text{ N s/m}$


Daya bertindak ke atas jasad  $= F \cos \omega t \text{ N}$ .

(50/100)

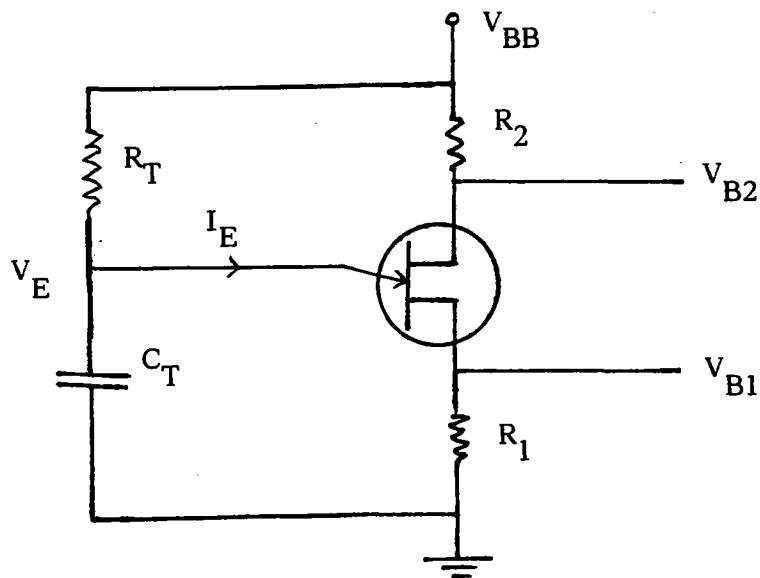4. (a) Jelaskan bagaimana suatu transistor npn dapat berfungsi sebagai suatu suis. Berikan suatu contoh bagi transistor digunakan sebagai suatu suis dalam suatu litar. Jelaskan bagaimana litar itu berfungsi. (15/100)
- (b) (i) Terangkan prinsip-prinsip suatu transistor ekasimpang (unijunction transistor) dengan merujuk kepada struktur transistor ekasimpang dan litar setaraannya.
- (ii) Litar di bawah menunjukkan suatu pengayun santaian yang menggunakan transistor ekasimpang. Dapatkan frekuensi beroperasi pengayun tersebut jika  $R_T = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C_T = 1 \mu\text{F}$  dan  $R_1 = R_2$ . (35/100)



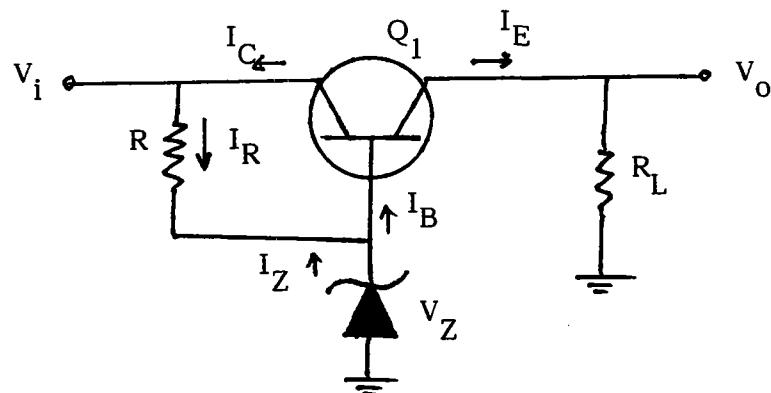- (c) (i) Litar di bawah merupakan suatu pengatur dengan transistor  $Q_1$  sebagai elemen kawalan bersiri. Jelaskan bagaimana litar itu berfungsi sebagai pengatur dalam mengekalkan voltan keluaran yang mantap.



- (ii) Jika voltan masukan  $V_i$  ialah 20 V, voltan diod Zener  $V_z$  ialah 12 V,  $R = 220 \Omega$ ,  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$  dan  $\beta$  bagi transistor  $Q_1$  ialah 50, hitungkan voltan keluaran bagi litar pengatur berseri dan arus Zener bagi litar seperti dalam bahagian (i).

(50/100)

...7/-

TERJEMAHAN

1. (a) Find all the voltages and currents as indicated in Fig. 1a.  
 Given that,  $V_{DO} = 0.7V$  and  $V_{BE} = 0.7V$ .

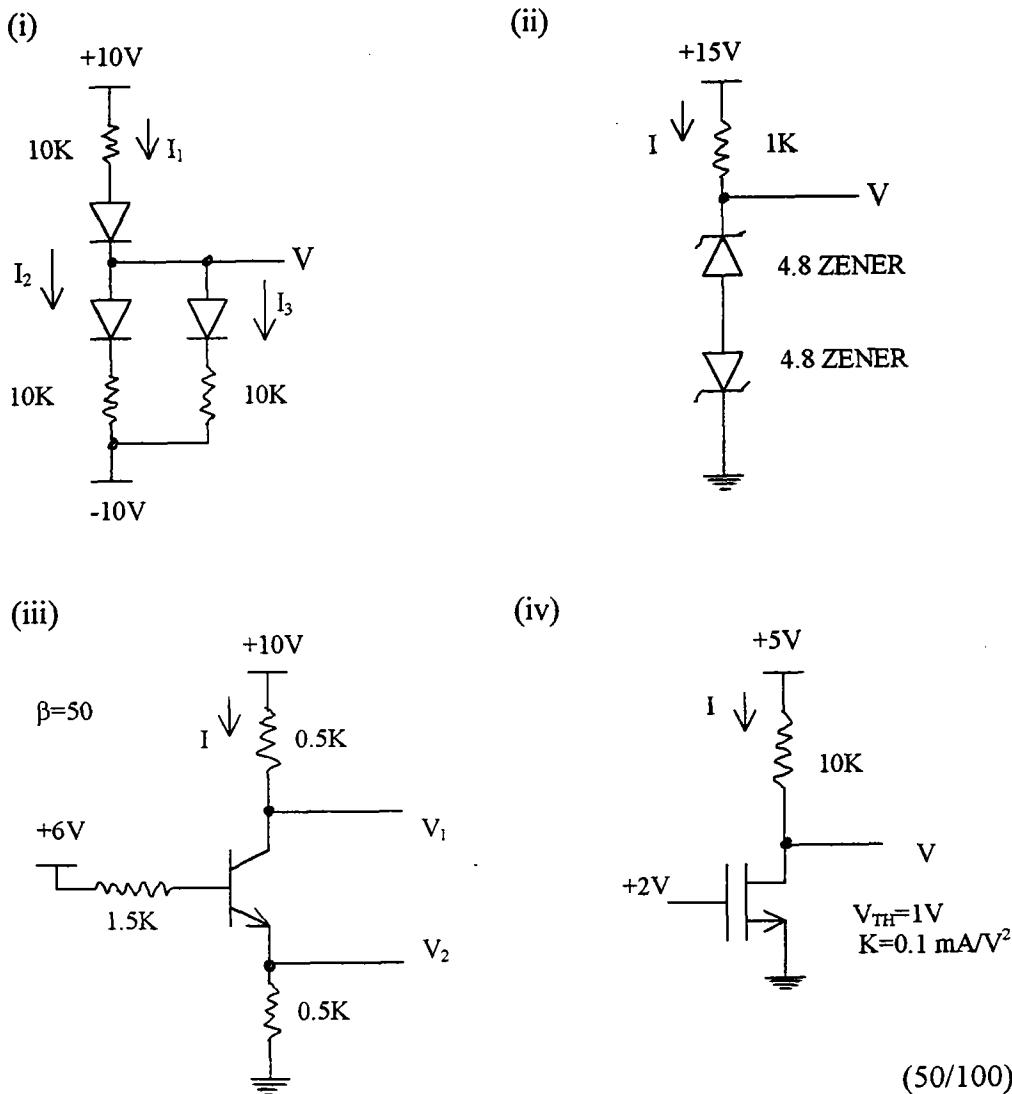


Figure 1a.

- (b) For the common emitter amplifier shown in Fig. 1b.

- Determine the dc bias conditions  $V_{BB}$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ ,  $V_C$ ,  $V_E$ .
- Determine the ac voltage gain with and without the load resistor  $R_L$  present,  $V_o/V_s$ .
- Determine the lowest frequency that can be amplified.
- Draw the small signal  $\pi$ -model of the amplifier circuit.

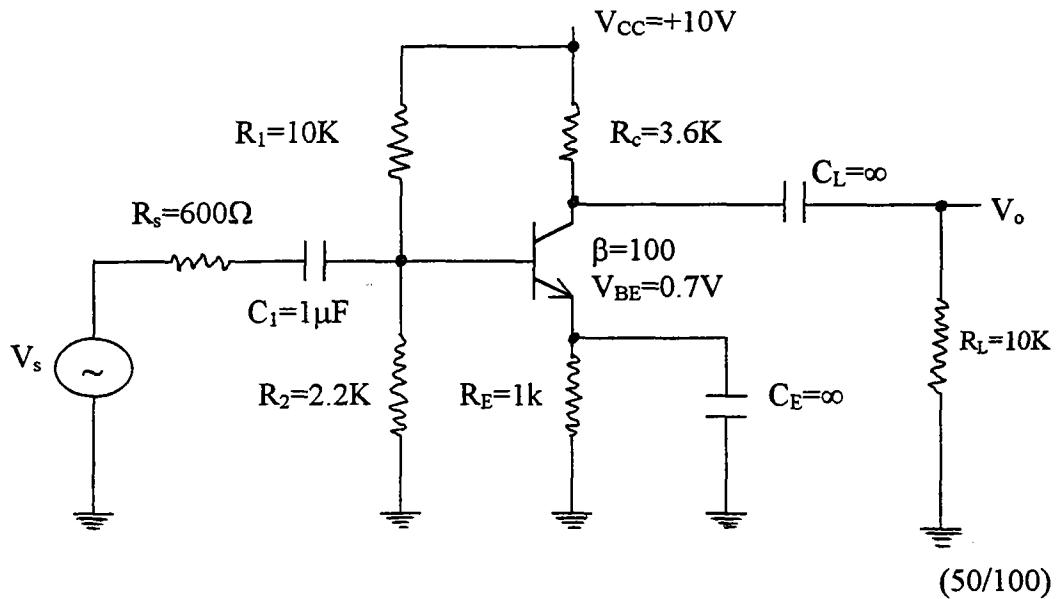


Figure 1b.

2. (a) Consider the half-wave rectifier circuit as shown in Fig. 2a.

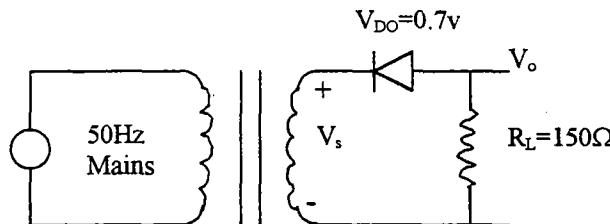


Figure 2a.


Let  $V_s$  be a sinusoid with 10V peak voltage amplitude and  $R_L=150\Omega$

- (i) Sketch the waveform of  $V_o$  in relation to  $V_s$ .
- (ii) Find the average value of  $V_o$ .
- (iii) Find the peak current in the diode.
- (iv) Find the PIV of the diode.
- (v) Place a capacitor of  $1000\mu F$  across the load resistor and repeat questions (i) and (ii).

(50/100)

- (b) A differential amplifier is built using NMOS transistors. Assume all the transistors are identical as shown in Fig. 2b with  $K = 0.1 \text{ mA/V}^2$  and  $V_{TH} = 1\text{V}$ . All the transistors are working in the saturation region.

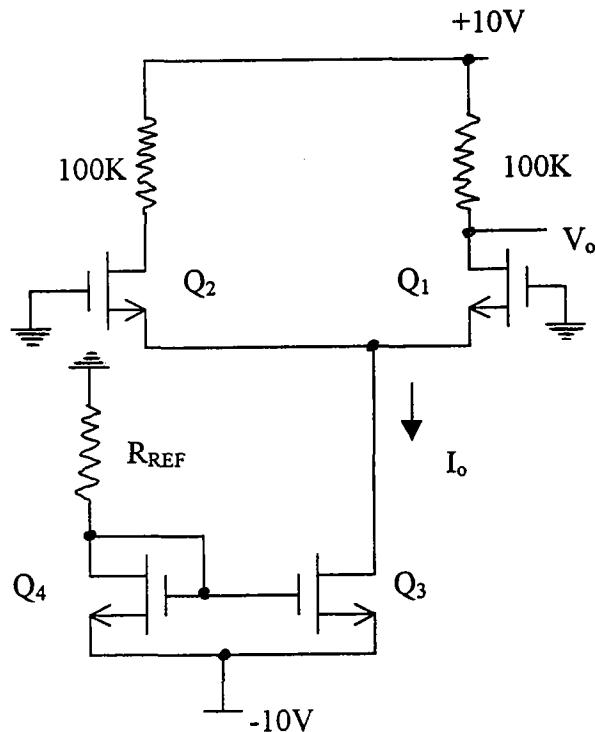- (i) Derive from first principles the differential gain formula.
- (ii) Calculate the value of  $R_{REF}$  resistor to give  $I_o = 100 \mu A$ .
- (iii) Find the dc voltages and currents everywhere in the circuit.
- (iv) Take the gates of the transistors  $Q_1$  and  $Q_2$  off the ground and apply a differential signal of 1 mV, what will be the magnitude change in  $V_o$ ?



(50/100)

Figure 2b.

- 00000000 -