

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang 1988/89

Mac/April 1989


ZCC 216/3 Ilmu Elektronik I

Masa : [3 jam]

Jawab **KESEMUA LIMA** soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

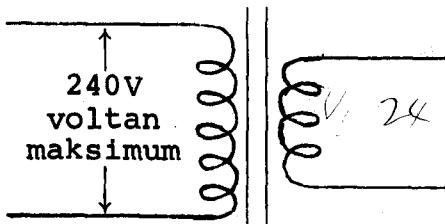1. (a) Anda dikehendaki membina suatu rektifier gelombang penuh dengan menggunakan transformer seperti pada rajah 1.




10:1

Rajah 1

- (i) Lukis litar rektifier tersebut dan terangkan operasinya.  
(35/100)
- (ii) Berapakah nilai voltan sehala ( $V_{at}$ ) purata yang dihasilkan oleh rektifier tersebut dan nyatakan juga faktor riaknya?  
(10/100)
- (iii) Terangkan bagaimana faktor riak tersebut boleh dikecilkan. Lukis litar yang anda gunakan.  
(15/100)

$$V_{at} = 0.636 V_p$$

- (b) Suatu transistor mempunyai faktor gandaan arus  $\alpha = 0.98$  dan voltan  $V_{BE} = 0.7V$  digunakan di dalam litar seperti pada rajah 2. Tentukan faktor gandaan arus  $\beta$  dan seterusnya nyatakan titik operasi (titik Q) litar tersebut.

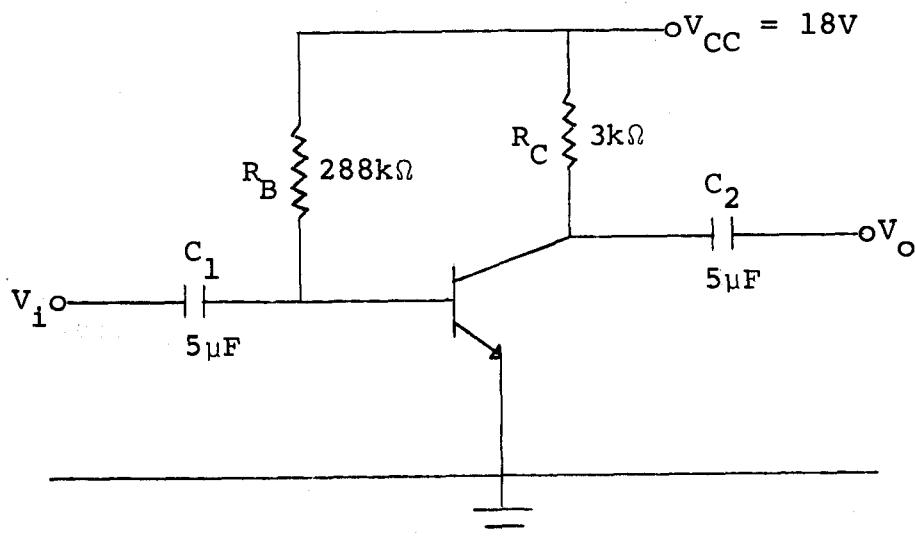

Rajah 2

(40/100)


2. (a) Rajah 3 menunjukkan suatu amplifier lata gandingan RC. Diberi untuk  $Q_1$  dan  $Q_2$ :  $h_{fe} = 60$  dan  $h_{ie} = 2k\Omega$ . Hitung:

- (i) Impedans input  $Z_i$   
 (ii) Impedans output  $Z_o$

$$(iii) \text{ Gandaan voltan, } A_v = \frac{V_o}{V_i}$$


$$(iv) \text{ Gandaan arus, } A_i = I_o / I_i.$$

(70/100)

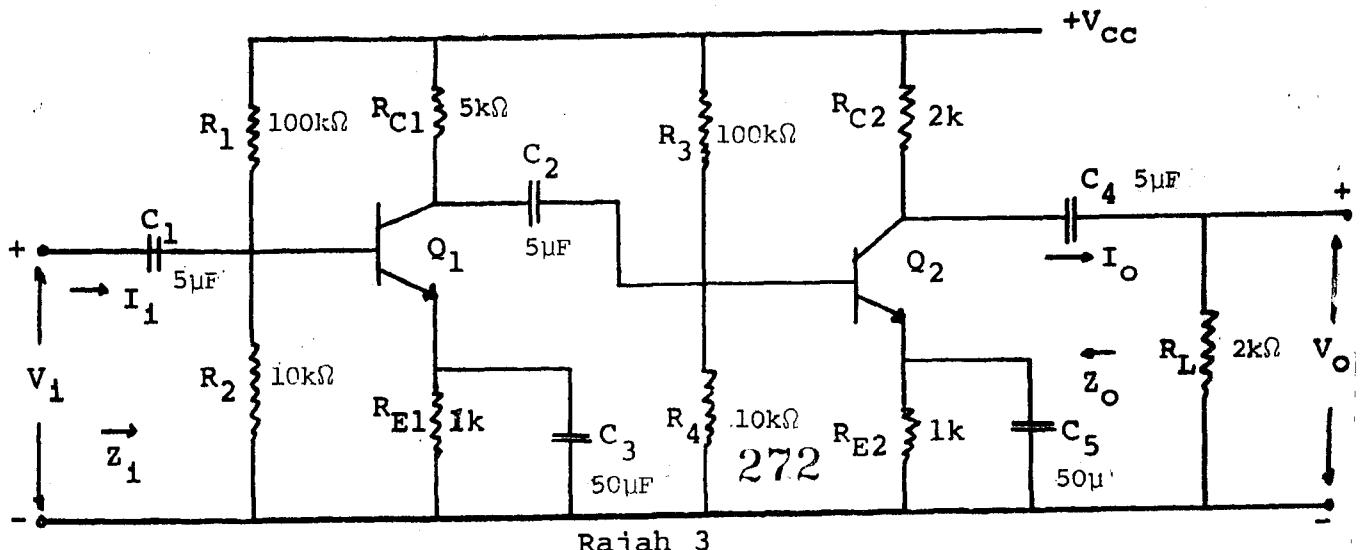

Rajah 3

- (b) Jelaskan maksud amplifier kelas A dan amplifier kelas C. Beri kebaikan dan keburukan serta kegunaan masing-masing. (30/100)
3. (a) Bandingkan di antara Transistor Kesan Medan dan Transistor Dwikutub. (20/100)
- (b) Jelaskan pembinaan dan ciri-ciri suatu Transistor Kesan Medan bersaluran-n. (30/100)
- (c)

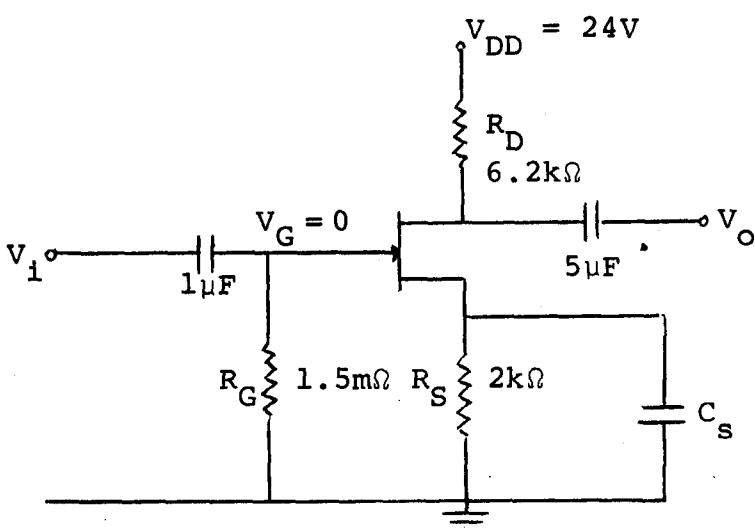


Rajah 4

Rajah 4 ialah suatu amplifier menggunakan TKM yang dipincangkan supaya  $I_{DSS} = 8\text{mA}$  dan  $V_p = -6\text{V}$ .

Tentukan titik pincang litar tersebut iaitu  $I_{DQ}$  dan  $V_{GSQ}$ . (50/100)

4. (a) Beri 5 faedah suapbalik negatif. (20/100)
- (b) Jelaskan bagaimana suatu litar amplifier boleh dijadikan litar pengayun dan apakah syaratnya supaya litar tersebut boleh mengekalkan ayunannya pada frekuensi tertentu. (30/100)

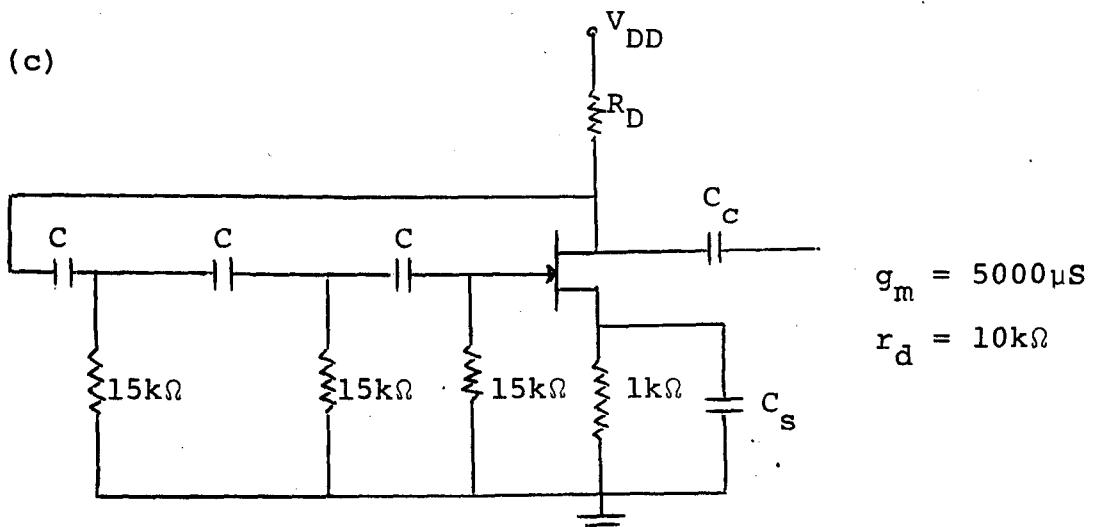

Rajah 5

Litar pengayun di atas dikehendaki supaya beroperasi pada frekuensi 5kHz.

- (i) Berapakah nilai C yang diperlukan?
- (ii) Hitung nilai perintang  $R_D$  jika dikehendaki  $A = 40 (>29)$ .

(50/100)

5. (a) Tunjukkan bahawa gandaan voltan bagi suatu amplifier beroperasi tak songsang adalah sama atau lebih besar daripada uniti.

(40/100)

- (b) Jelaskan bagaimana suatu transistor NPN boleh digunakan sebagai suatu suis elektronik serta maksud keadaan pasang dan padam. Lukiskan litar suis transistor yang asas.

(60/100)

- oooOooo -