

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang 1989/90

Mac/April 1990

ZCC 216/3 Ilmu Elektronik I

Masa : [3 jam]

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan itu.

Jawab KESEMUA LIMA soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Dengan menggunakan litar yang sesuai bincangkan dan bandingkan kebaikan dan kelemahan

- (i) suatu rektifier setengah gelombang  
(ii) suatu rektifier gelombang penuh.

(40/100)


- (b) Voltan arus terus output daripada sesuatu rektifier biasanya mempunyai voltan riau yang besar. Dengan bantuan litar yang sesuai terangkan bagaimana voltan riau ini boleh dikurangkan.

(20/100)

- (g) Rujuk litar di bawah. Jika di antara AB terdapat voltan arus terus bernilai 50 V dan voltan riau punca-purata-kuasadua bernilai 5 V, hitung di antara CD

- (i) voltan arus terus  
(ii) voltan riau punca-purata-kuasadua  
(iii) faktor riau.

(Rintangan bagi L diabaikan).

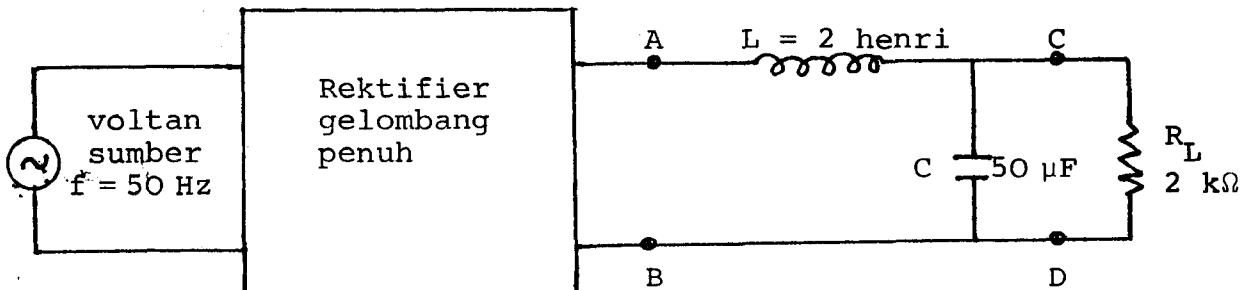


(40/100)

2. (a) Terangkan maksud titik pengoperasian dan kepentingannya bagi sesuatu amplifier.

(30/100)

- (b) Titik pengoperasian amplifier berikut dapat ditentukan dengan memilih nilai  $R_1$  dan  $R_2$  yang sesuai. Jika  $V_{BB} = 2$  V,  $V_{BE} = 0.7$  V,  $h_{fe} = 90$  dan  $\frac{R_{BB} + R_E}{R_E} = 4$ .  $R_{BB}$  ialah rintangan setara Thevenin bagi  $R_1$  dan  $R_2$ . Hitungkan:

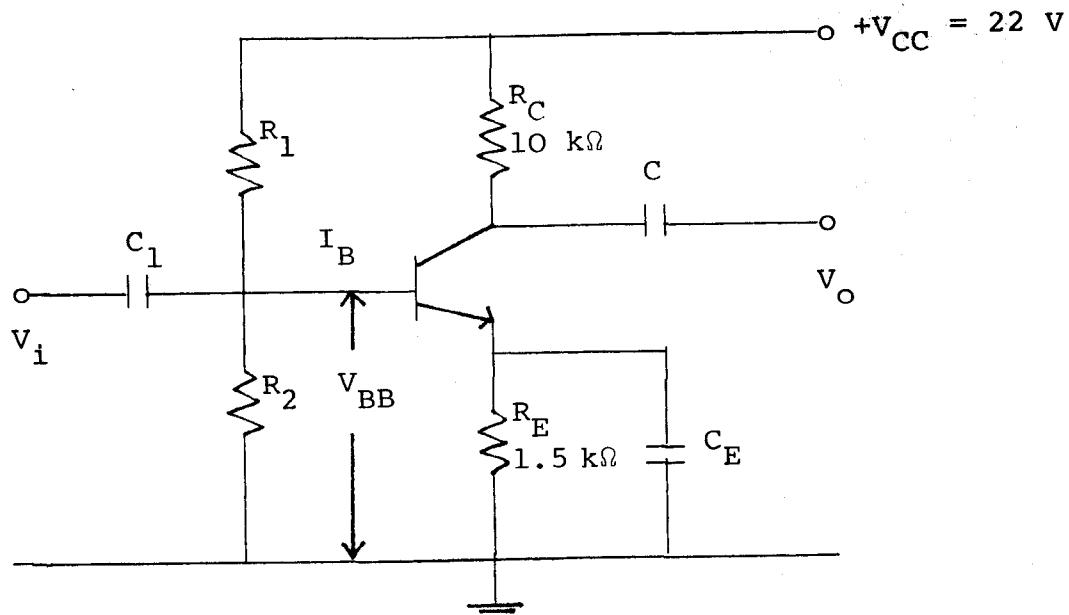- (i) nilai rintangan  $R_1$  dan  $R_2$   
(ii) nilai arus tapak  $I_B$ .



(70/100)


3. (a) Terbitkan persamaan gandaan arus  $A_i$  dan gandaan voltan  $A_v$  bagi suatu transistor dalam sebutan parameter-h bagi sambungan pengeluar sepunya.

(40/100)

- (b) Dengan menggunakan kaedah penghampiran yang sesuai bagi litar amplifier berikut, hitung

- (i) impedans input  $Z_i$   
(ii) impedans output  $Z_o$

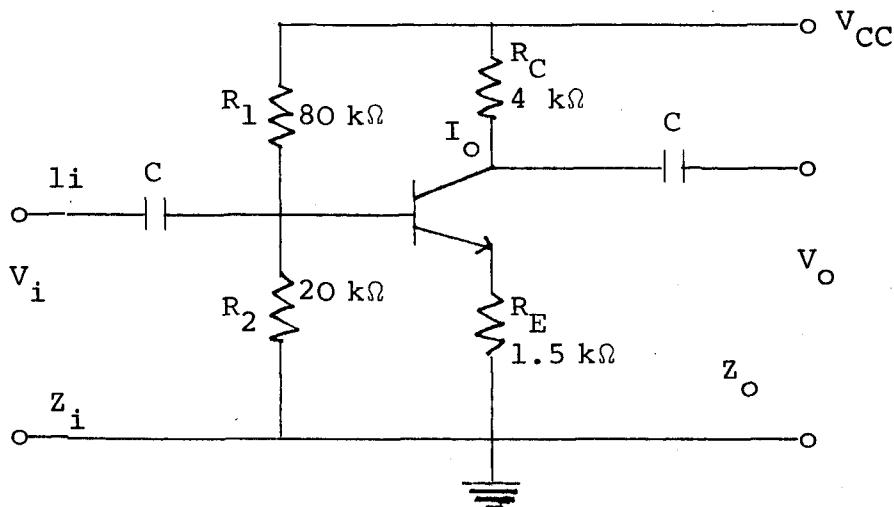- (iii) gandaan arus  $A_i$
- (iv) gandaan voltan  $A_v$ .



$$h_{fe} = 100$$


$$h_{ie} = 1.4 \text{ k}\Omega$$

(60/100)

4. (a) Bincangkan kebaikan dan kelemahan amplifier gandingan RC dan gandingan transformer.

(30/100)

(b)

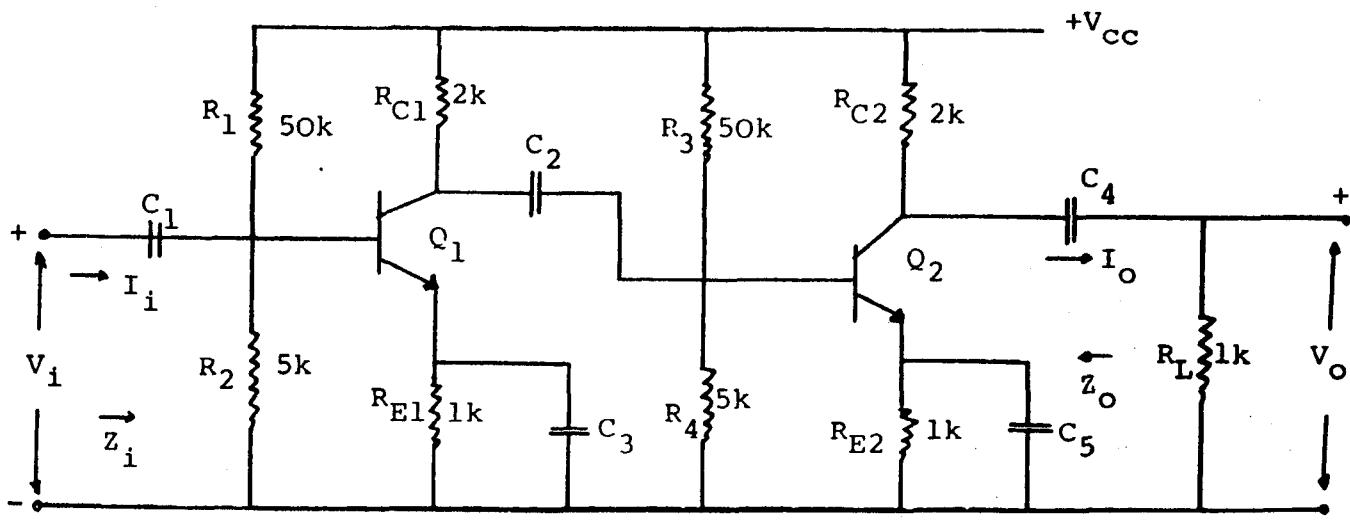

Rajah di atas menunjukkan suatu amplifier lata gandingan RC. Hitung

- (i)  $Z_i$
- (ii)  $Z_o$
- (iii)  $A_i = I_o/I_i$
- (iv)  $A_v = V_o/V_i$

Diberi untuk  $Q_1$  dan  $Q_2$

$h_{fe} = \beta = 50$ ,  $h_{ie} = 1.5 k$

(Gunakan persamaan penghampiran).

(70/100)

5. (a) Apakah lima kesan suapbalik negatif yang boleh dihasilkan keatas suatu amplifier?

(25/100)

- (b) Suatu amplifier sebelum disambungkan rangkaian suapbalik negatif mempunyai impedans input,  $Z_i = 2 k\Omega$ , impedans output  $Z_o = 40 k\Omega$ , kelebaran jalur sambutan frekuensi dari 150 Hz hingga 5 kHz dan gandaan voltannya ialah 800. Selepas disambung dengan rangkaian suapbalik negatif gandaan voltannya ialah 80. Hitung

- (i) impedans input  $Z_{if}$
- (ii) impedans output  $Z_{of}$
- (iii) lebar jalur sambutan frekuensi yang baru.

(25/100)

- (c) Apakah yang dimaksudkan dengan amplifier beroperasi songsang dan tak-songsang. Terbitkan ungkapan bagi gandaan voltan masing-masing.

(50/100)