

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang 1989/90

Oktober/November 1989

ZSC 316/3 Ilmu Elektronik II

Masa : [3 jam]


Jawab KESEMUA LIMA soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Nyatakan Teorem De Morgan dan lukiskan litar-litar lojik yang menerangkan teorem tersebut.

(20/100)

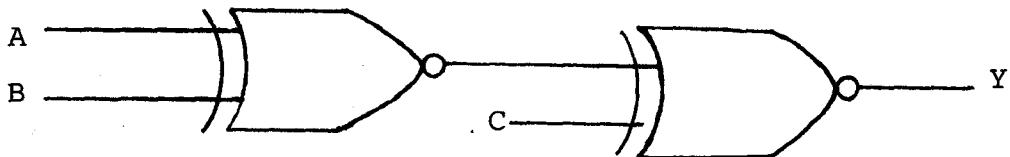
- (b) Dapatkan suatu persamaan boolean (persamaan lojik) yang disederhanakan bagi litar dibawah.



(30/100)

...2/-

(c)

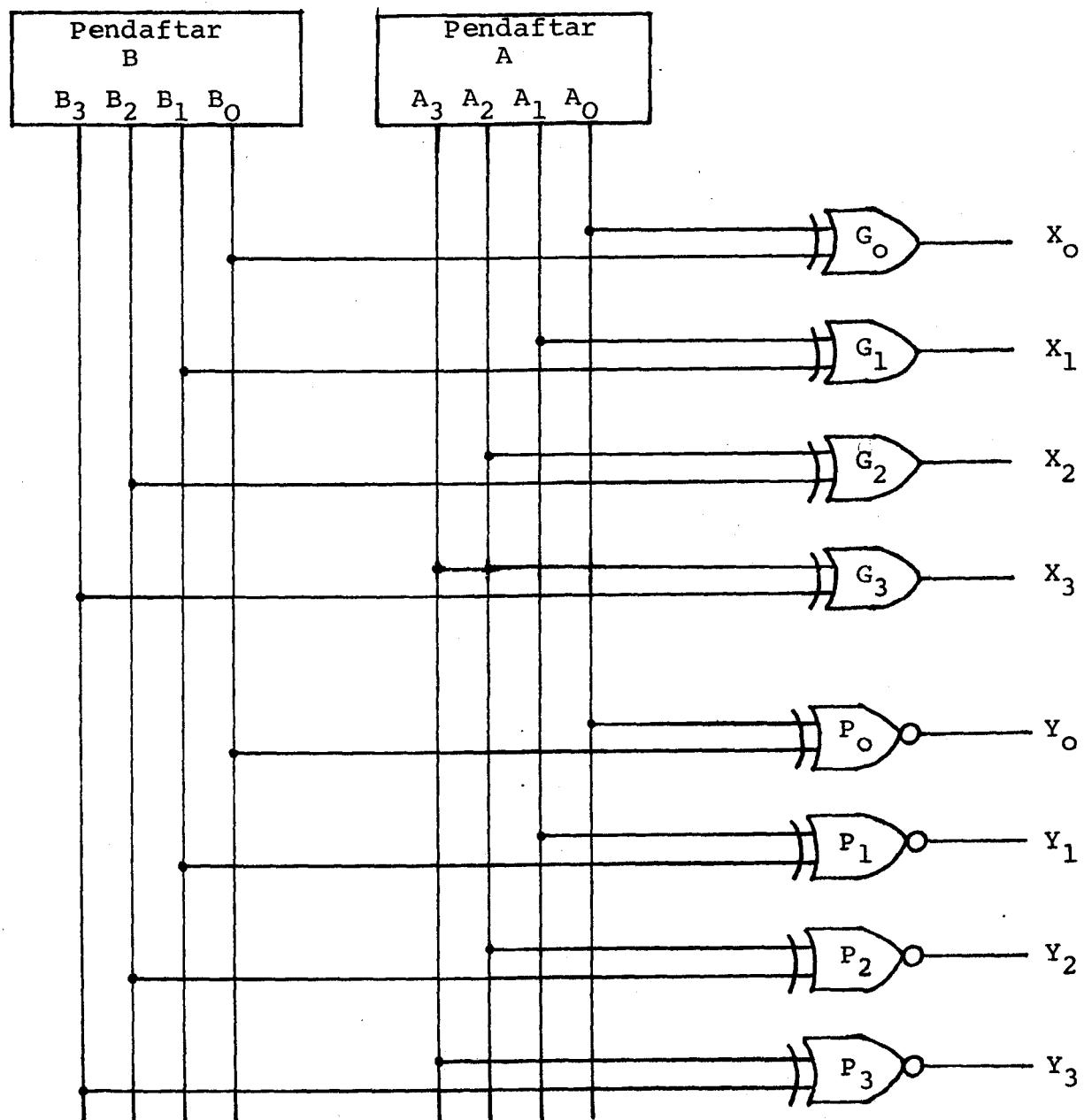

Terangkan operasi get-get  $G_0$  dan  $P_0$ . Tuliskan persamaan boolean masing-masing. (Anda boleh menggunakan jadual benar). Jika data-data  $A_3A_2A_1A_0 = 1010$  dan  $B_3B_2B_1B_0 = 1100$ , dapatkan output  $x_3x_2x_1x_0$  dan  $y_3y_2y_1y_0$  masing-masing.  
 (50/100)

... 3/-

2. (a) Lakarkan suatu get NAND TTL piawai yang berinput - 3 dan beroutput totem-pole. Ringkaskan operasi litar tersebut dengan memberi jadual benar untuk keadaan lojiknya.

(50/100)

(b)

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x


- (i) Lukis peta Karnaugh bagi jadual benar di atas dan tandakan kumpulan-kumpulan yang boleh dibentuk.
- (ii) Dapatkan persamaan boolean yang terhasil dan lukis litar lojiknya.

(50/100)


... 4/-

3. (a) Lukis suatu litar penambah-penolak pelengkap-2 untuk menjalankan operasi penambahan dan penolakan nombor dedua. Dengan menggunakan sebarang nombor dedua sebagai contoh, terangkan proses penambahan dan penolakan nombor dedua tersebut. (50/100)
- (b) (i) Terangkan operasi suatu flip-flop RS penjaman berparas yang menggunakan get NAND.  
(ii) Keadaan berlumba boleh berlaku pada flip-flop tersebut. Bagaimana keadaan berlumba ini boleh dielakkan. (50/100)

4. (a)

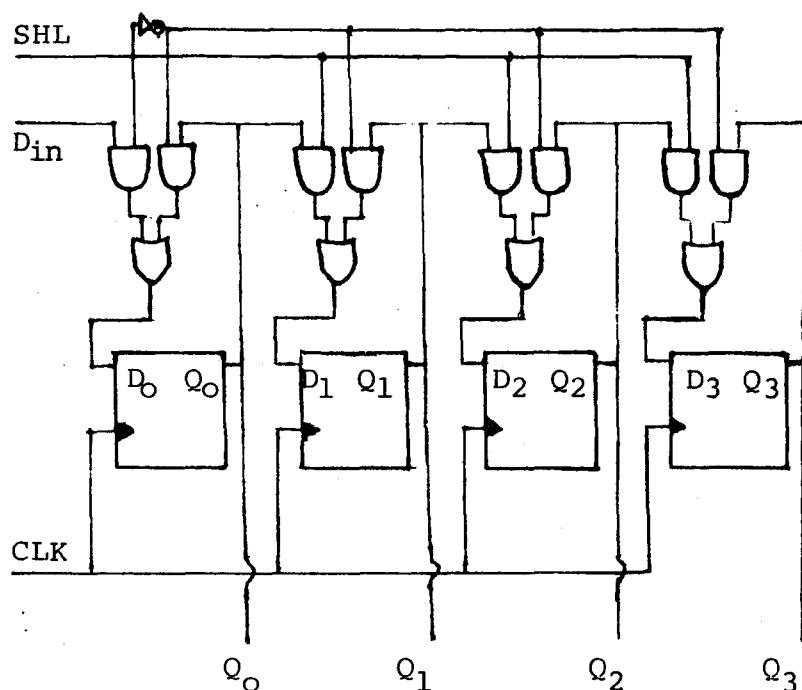

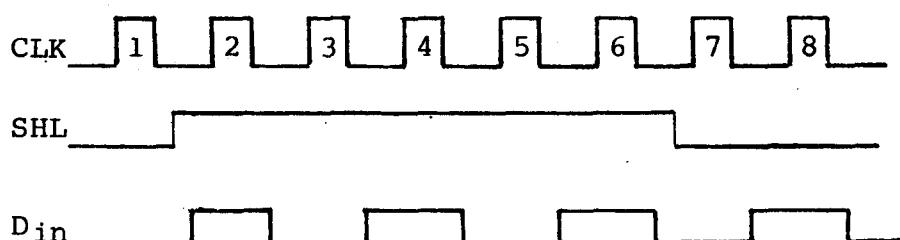Huraikan operasi litar diatas dengan menyatakan keadaan output  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ , berdasarkan isyarat CLK, SHL dan  $D_{in}$  seperti pada rajah masa di bawah.  
Anggapkan pada mulanya  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0 0 0 0$ .



Rajah masa

(50/100)

4. (b) Lukiskan rajah lojik suatu pendaftar penimbal dan huraikan operasinya secara ringkas. (50/100)
5. (a) Lukiskan rajah lojik suatu pembilang berbit-4 yang membilang dari 0000 hingga 1100 dan kembali ke 0000. Huraikan secara ringkas operasinya. (60/100)
- (b) Perihalkan secara ringkaskan pembilang riak dan pembilang cincin. (40/100)

- 0000000 -