
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2003/2004

September/Okttober 2003

EEE 105 – TEORI LITAR I

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **DUABELAS (12)** muka surat termasuk 5 Lampiran bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.


...2/-

- S1. (a) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 1(a), gunakan kaedah jelmaan Δ -Y bagi menentukan

For the circuit shown in Figure 1(a), use Δ -Y equivalent circuit to determine.

- (i) i_2
- (ii) i_1
- (iii) v
- (iv) kuasa yang dibekalkan oleh punca voltan.
the power supplied by the voltage source.

(68 markah)

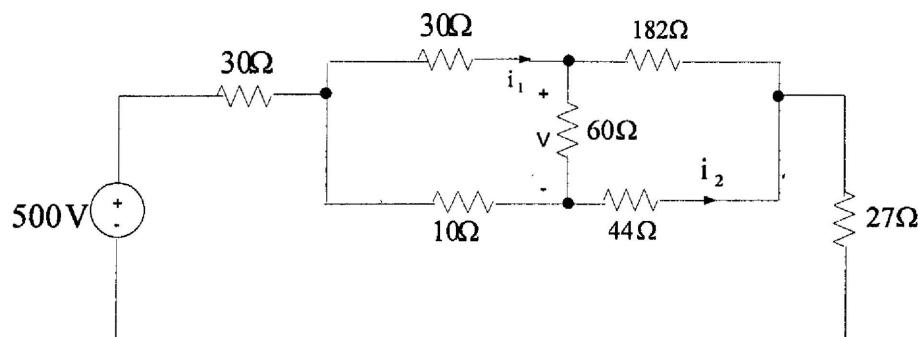


Rajah 1(a)
Figure 1(a)

- (b) Gunakan prinsip superposisi untuk menentukan V_o bagi litar dalam Rajah 1(b)

Use the principle of superposition to find V_o in the circuit in Figure 1(b).

(32 markah)

...3/-

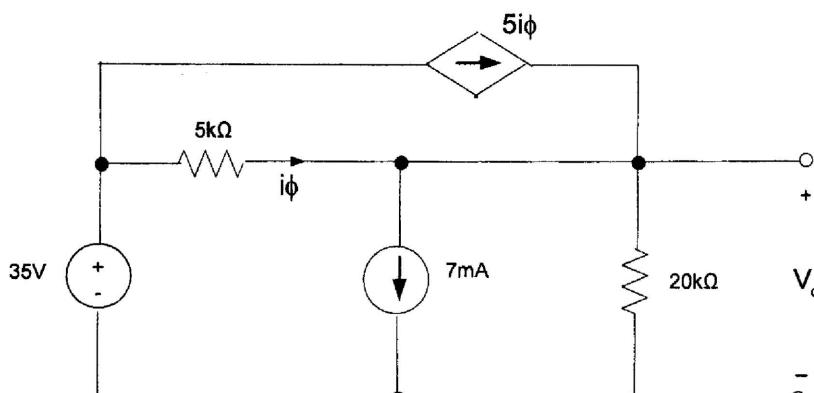


Rajah 1(b)
Figure 1(b)

- S2. Perintang bolehubah (R_o) dalam litar Rajah 2 dilaraskan sehingga kuasa yang dilesapkan oleh perintang tersebut ialah 250W. Tentukan nilai-nilai R_o yang dapat memenuhi keadaan ini. Gunakan kaedah Thevenin untuk menyelesaikan masalah ini.

The variable resistor (R_o) in the circuit in Figure 2 is adjusted until the power dissipated in the resistor is 250W. Using Thevenin equivalent, find the values of R_o that satisfy this condition.

(100 markah)

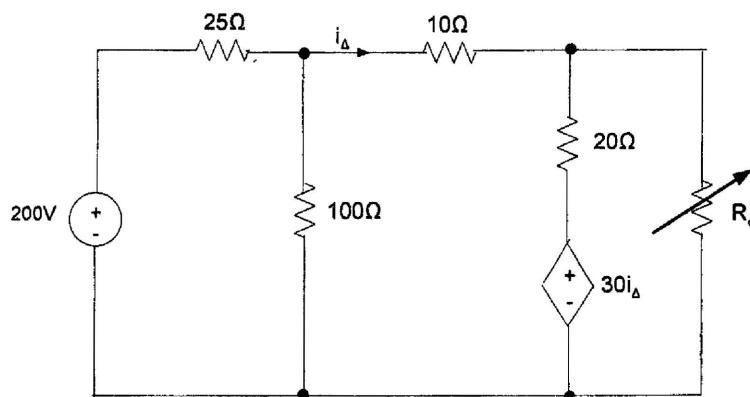

Rajah 2
Figure 2

...4/-

- S3. Keempat-empat kapasitor dalam litar Rajah 3 adalah disambung merintangi terminal-terminal satu kotak hitam (seperti yang ditunjukkan dalam Rajah tersebut) pada $t=0$. Arus yang terhasil i_b pada $t \geq 0$ adalah

The four capacitors in the circuit in Figure 3 are connected across the terminals of a black box at $t=0$. The resulting current i_b for $t \geq 0$ is known to be


$$i_b = 50e^{-250t} \mu\text{A}$$

Jika $v_a(0) = 15V$, $v_c(0) = -45V$ dan $v_d(0) = 40V$, tentukan yang berikut pada $t \geq 0$:

If $v_a(0) = 15V$, $v_c(0) = -45V$ and $v_d(0) = 40V$, find the following for $t \geq 0$:

- (a) $v_b(t)$
- (b) $v_a(t)$
- (c) $v_c(t)$
- (d) $v_d(t)$
- (e) $i_1(t)$
- (f) $i_2(t)$

(100 markah)

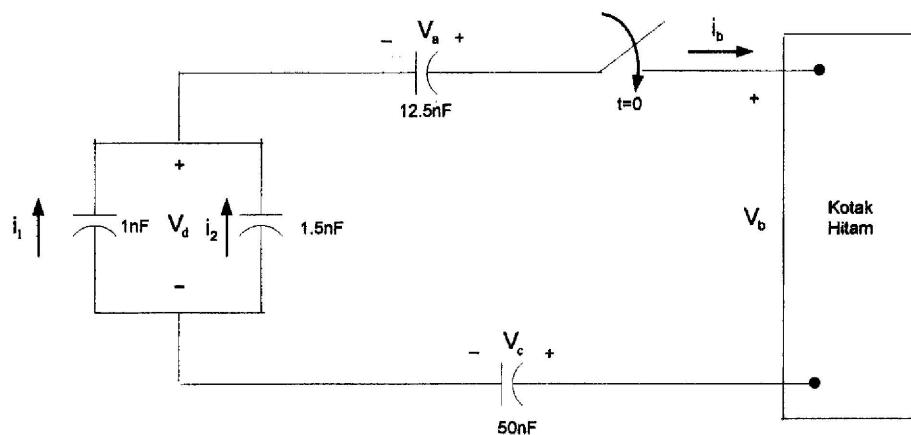

Rajah 3
Figure 3

- S4. Suis dalam litar Rajah 4 berada pada posisi a bagi jangka masa yang lama. Pada $t = 0$, suis bertukar serta merta dari a ke b.

The switch in circuit shown in Figure 4 has been in the position a for a long time. At $t = 0$, it moves instantaneously from a to b.

- (a) Tentukan $v_o(t)$ bagi $t \geq 0^+$
Find $v_o(t)$ for $t \geq 0^+$


(30%)

- (b) Tentukan jumlah tenaga yang dihantar kepada perintang $1 \text{ k}\Omega$.
Find the total energy delivered to the $1 \text{ k}\Omega$ resistor.

(30%)

- (c) Berapa angkatap masa digunakan untuk menghantar 95% tenaga yang ditentukan dalam bahagian (b)?
How many time constants does it take to deliver 95% of the energy found in (b)?

(40%)

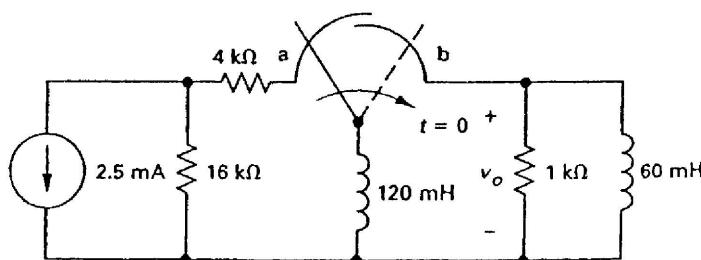


Rajah 4
Figure 4

...6/-

- S5. (a) Tentukan I_b dan Z pada litar Rajah 5(a) jika $V_g=60\angle 0^\circ$ V dan $I_a=5\angle -90^\circ$ A

Find I_b and Z in the circuit shown in Figure 5(a) if $V_g=60\angle 0^\circ$ V and $I_a=5\angle -90^\circ$ A.

(60%)

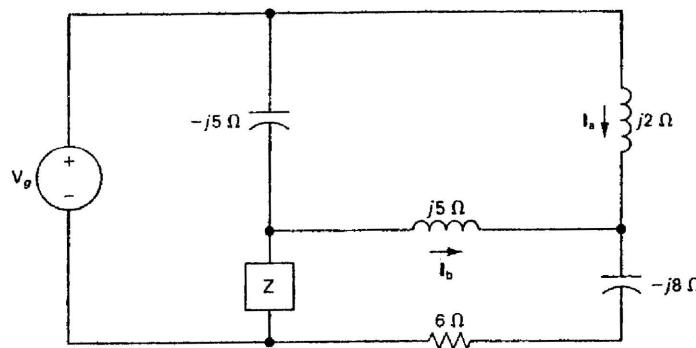

Rajah 5(a)
Figure 5(a)

- (b) Tentukan persamaan keadaan mantap pada litar Rajah 5(b) dengan menggunakan teknik penjelmaan punca. Punca voltan sinusoid adalah berikut:


Find the steady-state expression for in the circuit in Figure 5(b) by using the technique of source transformations. The sinusoidal voltage source are:

$$v_1 = 240 \cos(4000t + 53.13^\circ) V$$

$$v_2 = 96 \sin 4000t V.$$

(40%)

...7/-

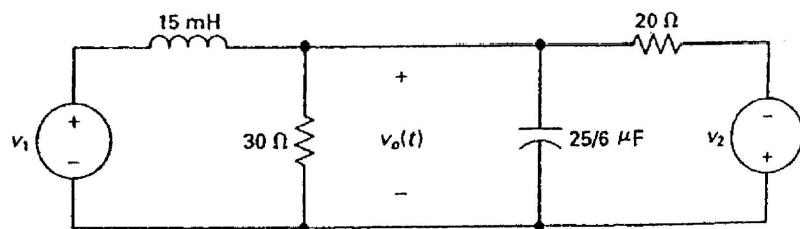

Rajah 5(b)
Figure 5(b)

- S6. Impedans beban Z_L untuk litar pada Rajah 6 diubah sehingga kuasa purata maximum dihantar kepada Z_L .

The load impedance Z_L for the circuit in figure 6 is adjusted until maximum average power is delivered to Z_L .

- (a) Tentukan kuasa purata maximum yang dihantar kepada Z_L .


Find the maximum average power delivered to Z_L .

(60%)

- (b) Berapa peratus daripada jumlah kuasa yang terdapat pada litar dihantar kepada Z_L .

What percentage of the total power developed in the circuit is delivered to Z_L .

(40%)

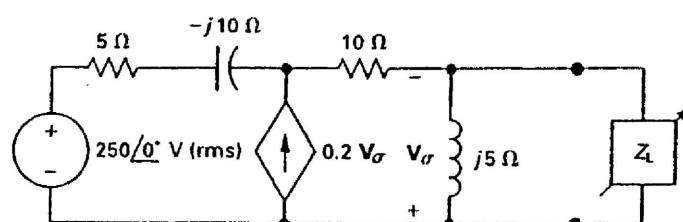

Rajah 6
Figure 6

ooo0ooo

Appendix C

Mathematical Formulas

This appendix—by no means exhaustive—serves as a handy reference. It does contain all the formulas needed to solve circuit problems in this book.

C.1 Quadratic Formula

The roots of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

C.2 Trigonometric Identities

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$\sin(x \pm 90^\circ) = \pm \cos x$$

$$\cos(x \pm 90^\circ) = \mp \sin x$$

$$\sin(x \pm 180^\circ) = -\sin x$$

$$\cos(x \pm 180^\circ) = -\cos x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad (\text{law of sines})$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (\text{law of cosines})$$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(A - B)}{\tan \frac{1}{2}(A + B)} = \frac{a - b}{a + b} \quad (\text{law of tangents})$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$$

$$2 \cos x \cos y = \cos(x + y) + \cos(x - y)$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

APPENDIX C Mathematical Formulas

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$K_1 \cos x + K_2 \sin x = \sqrt{K_1^2 + K_2^2} \cos \left(x + \tan^{-1} \frac{-K_2}{K_1} \right)$$

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x \quad (\text{Euler's formula})$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$1 \text{ rad} = 57.296^\circ$$

C.3 Hyperbolic Functions

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

$$\coth x = \frac{1}{\tanh x}$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

APPENDIX C Mathematical Formulas

C.4 Derivatives

If $U = U(x)$, $V = V(x)$, and $a = \text{constant}$,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(aU) &= a \frac{dU}{dx} \\ \frac{d}{dx}(UV) &= U \frac{dV}{dx} + V \frac{dU}{dx} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{U}{V}\right) &= \frac{V \frac{dU}{dx} - U \frac{dV}{dx}}{V^2} \\ \frac{d}{dx}(aU^n) &= naU^{n-1} \\ \frac{d}{dx}(a^U) &= a^U \ln a \frac{dU}{dx} \\ \frac{d}{dx}(e^U) &= e^U \frac{dU}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\sin U) &= \cos U \frac{dU}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\cos U) &= -\sin U \frac{dU}{dx}\end{aligned}$$

C.5 Indefinite Integrals

If $U = U(x)$, $V = V(x)$, and $a = \text{constant}$,

$$\begin{aligned}\int a \, dx &= ax + C \\ \int U \, dV &= UV - \int V \, dU \quad (\text{integration by parts}) \\ \int U^n \, dU &= \frac{U^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq 1 \\ \int \frac{dU}{U} &= \ln U + C \\ \int a^U \, dU &= \frac{a^U}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\ \int e^{ax} \, dx &= \frac{1}{a} e^{ax} + C \\ \int x e^{ax} \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C \\ \int x^2 e^{ax} \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2) + C\end{aligned}$$

APPENDIX C Mathematical Formulas

C.6 Definite Integrals

If m and n are integers,

$$\int_0^{2\pi} \sin ax dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos ax dx = 0$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 ax dx = \int_0^{\pi} \cos^2 ax dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \int_0^{\pi} \cos mx \cos nx dx = 0, \quad m \neq n$$

$$\int_0^{\pi} \sin mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m+n = \text{even} \\ \frac{2m}{m^2 - n^2}, & m+n = \text{odd} \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & a < 0 \end{cases}$$

C.7 L'Hopital's Rule

If $f(0) = 0 = h(0)$, then

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{h'(x)}$$

where the prime indicates differentiation.

APPENDIX C Mathematical Formulas

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$\int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$\int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$\int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$\int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax) + C$$

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax) + C$$

$$\int x^2 \sin ax \, dx = \frac{1}{a^3} (2ax \sin ax + 2 \cos ax - a^2 x^2 \cos ax) + C$$

$$\int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cos ax - 2 \sin ax + a^2 x^2 \sin ax) + C$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$\int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x}{x^2 + a^2} + \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right) + C$$