
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang
Sidang Akademik 2002/2003

April 2003

EEE 130 – ELEKTRONIK DIGIT I

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LIMA (5)** muka bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Apakah yang anda faham mengenai sebutan berikut?

- (i) Binari
- (ii) Bit

(40%)

- (b)
- (i) Tukarkan kod Gray 1010 ke binari.
 - (ii) Apakah kebaikan kod Gray berbanding dengan nombor binari.
 - (iii) Huraikan satu aplikasi kod Gray. Terangkan dengan lengkap.

(60%)

2. (a) Guna satu peta-Karnaugh untuk mempermudahkan ungkapan berikut kepada bentuk SOP yang minima.

$$X = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + C\overline{D}$$

(40%)

- (b) Terdapat dua jenis paparan 7-segmen, iaitu, katod-sepunya dan anod-sepunya. Terangkan perbezaan kedua-dua jenis paparan 7-segmen ini dari segi susunannya dan penggunaannya.

(60%)


3. (a) Di antara ungkapan-ungkapan berikut, yang manakah dalam bentuk POS.

- (i) $AB + CD + E$
- (ii) $AB(C + D)$
- (iii) $(A + B)(C + D + F)$
- (iv) $\overline{MN} + PQ$


(30%)

- (b) Bagi litar yang diberikan dalam Rajah 1(a), lakarkan gelombang keluaran G_1 , G_2 , G_3 dan G_4 , untuk masukan A, B, C, D seperti Rajah 1(b).

(70%)

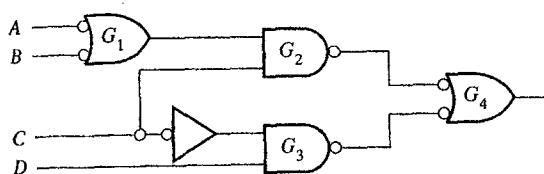


Rajah 1(a)

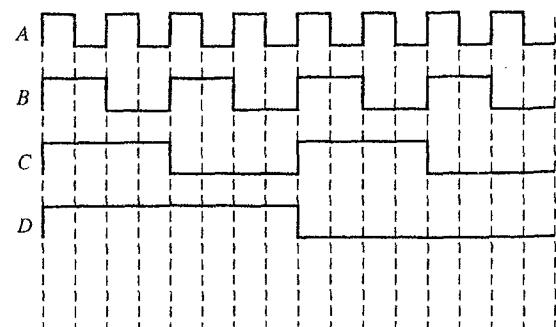

Rajah 1(b)


4. (a) Untuk litar dalam Rajah 2, $D_0=1$, $D_1=0$, $D_2=1$, $D_3=0$, $S_0=1$ dan $S_1=0$. Apakah keluarannya?

(30%)

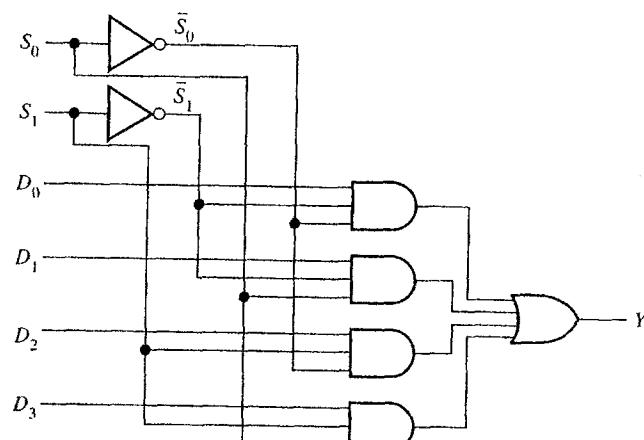

Rajah 2

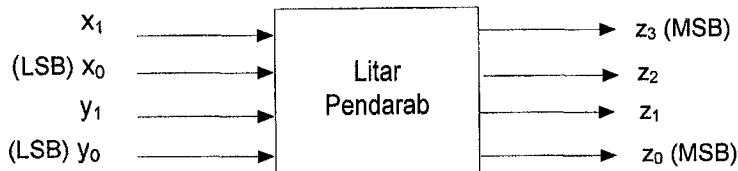
- (b) Rekabentuk suatu penolak penuh. Tunjuk jadual kebenaran, peta-K dan persamaan Boolean.
(70%)
5. (a) Masukan kepada satu penambah-penuh ialah $A=1$, $B=1$ dan $C_{in}=0$. Apakah keluarannya?
(30%)
- (b) Rekabentuk satu litar pendarab yang menerima nombor-nombor binari 2-bit x_1x_0 dan y_1y_0 ; litar pendarab ini menghasilkan keluaran nombor binary $z_3z_2z_1z_0$ yang bersamaan dengan hasil darab aritmetik dua nombor masukan tersebut.
(70%)



6. (a) Nyatakan dua masukan tidak segerak untuk suatu flip-flop. (20%)

- (b) Untuk simbol logik flip-flop JK dalam Rajah 3(a), nyatakan keadaan logik untuk keluaran Q dalam jadual Rajah 3(b). Nyatakan mod operasi untuk setiap denyut jam dalam jadual tersebut.

(80%)

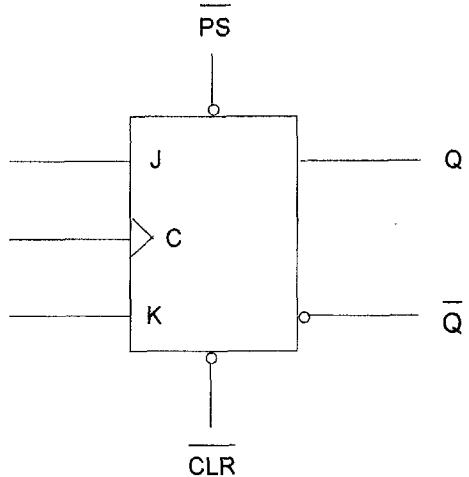

Rajah 3(a)

Denyut Jam	J	K	\overline{PS}	\overline{CLR}	Q	Mod Operasi
1	0	1	0	1		
2	1	0	1	1		
3	0	0	1	1		
4	1	1	1	1		
5	1	1	0	1		
6	1	1	1	0		
7	0	1	1	1		
8	1	0	1	0		

Rajah 3(b)

ooo0ooo