
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang
Sidang Akademik 2002/2003

April 2003

EEE 208 – TEORI LITAR II

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEMBILAN (9)** muka bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.


Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Jika pelajar memilih menjawab di dalam Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Bagi litar terganding yang ditunjukkan dalam Rajah 1(a), tentukan nilai kehilangan kuasa dalam perintang 3Ω . (Voltan-voltan yang ditunjukkan adalah dalam nilai rms).

In the coupled circuit shown in Figure 1(a), determine the power loss in the 3Ω resistor. (Voltages are represented in rms values).

(50%)

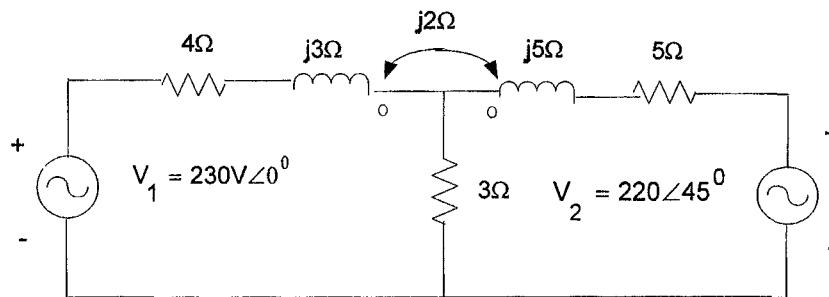


Rajah 1(a)
Figure 1(a)

- (b) Dalam litar yang ditunjukkan dalam Rajah 1(b), tentukan nilai voltan merentasi Induktor, $v_o(t)$.

For the circuit shown in Figure 1(b), determine the voltage across inductor $v_o(t)$.

(50%)

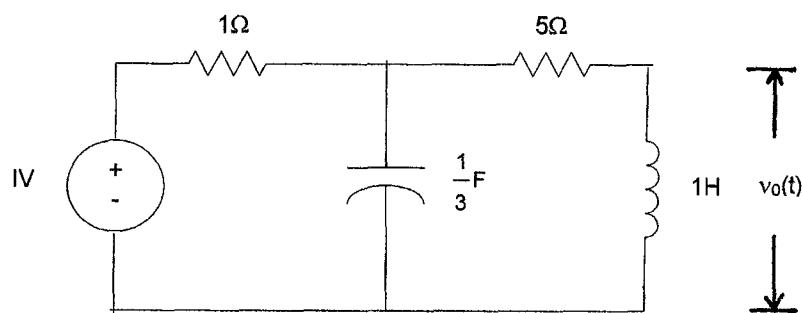

Rajah 1(b)
Figure 1(b)

2. (a) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2(a), suis adalah tertutup pada $t=0$. Dengan menggunakan kaedah Penjelmaan Laplace:

In the circuit shown Figure 2(a), the switch is closed at $t=0$. By Laplace Transform method:

- (i) Anggapkan keadaan awal litar adalah sifar, dan tentukan ungkapan bagi arus yang dibekalkan oleh bateri.

Assuming that the circuit in early conditions as zero, find the expression for the current supplied by battery.


(30%)

- (ii) Tentukan voltan pada nod A.

Find voltage at node A (10%)

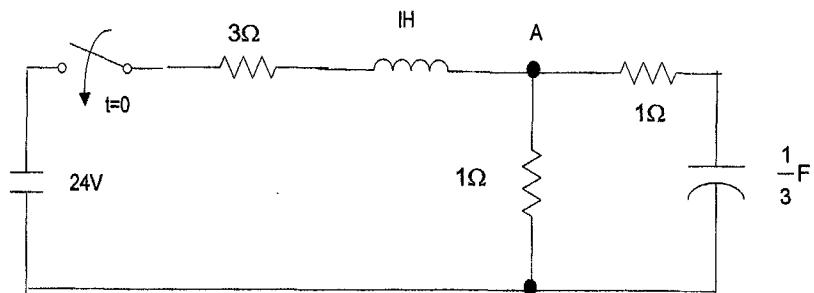- (iii) Tentukan arus bateri pada $t=0$ dan $t=\infty$

Battery current at $t=0$ and $t=\infty$ (10%)




Rajah 2(a)
Figure 2(a)

- (b) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2(b), nyatakan ungkapan bagi arus.
For the circuit shown in Figure 2(b), find the expression for the current.

Arus awal, $i_L(0) = 5A$. Voltan awal merentasi kapasitor, $V_c(0) = 1V$

Initial current $i_L(0) = 5A$. Initial voltage across capacitor, $V_c(0) = 1V$

(50%)

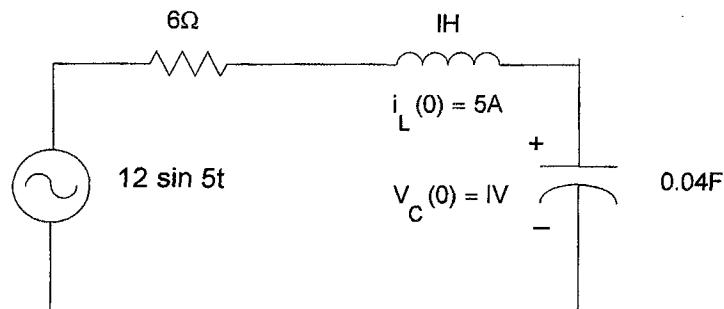

Rajah 2(b)
Figure 2(b)

3. (a) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 3(a),

For the circuit shown in Figure 3(a),

- (i) Tentukan rangkap pindah di antara voltan sumber dan voltan keluaran.

Find the transfer function between the source voltage and the output voltage.

(20%)

- (ii) Tentukan persamaan bagi frekuensi potong litar RC tersebut.


Determine an equation for the cut off frequency in RC circuit.

(15%)

- (iii) Pilih nilai R dan C yang boleh menghasilkan penapis laluan rendah dengan frekuensi potong 2kHz.

Choose values for R and C that will yield a low pass filter with a cut off frequency of 2kHz.

(15%)

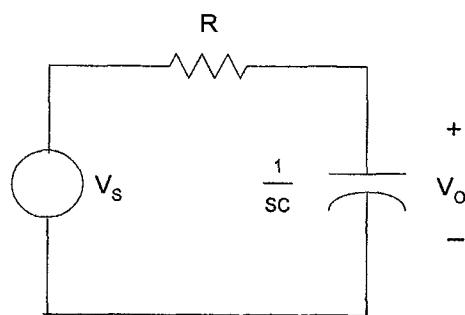

Rajah 3(a)
Figure 3(a)

- (b) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 3(b),
For the circuit shown in Figure 3(b),

(i) Kirakan rangkap pindah, $H(s)$.


Compute the transfer function, $H(s)$. (10%)

(ii) Lakukan anggaran garislurus bagi plot Amplitud Bode.

Construct a straight line approximation of bode amplitude plot. (20%)

(iii) Kirakan nilai $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ pada $\omega = 50 \text{ rad/s}$ dan 1000 rad/s .

Calculate $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ at $\omega = 50 \text{ rad/s}$ and 1000 rad/s . (20%)

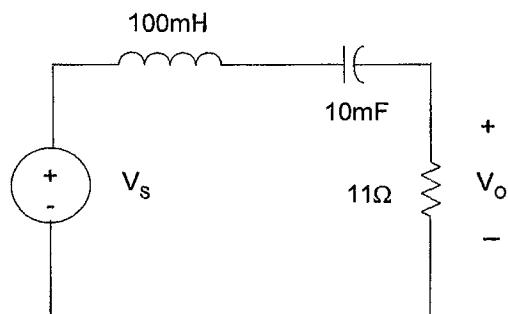


Rajah 3(b)
Figure 3(b)

4. (a) Tentukan siri Fourier trigonometrik bagi gelombang segiempat sama dalam Rajah 4 dan plotkan spektrum garis.

Find the trigonometric Fourier series for the square wave shown in Figure 4 and plot the line spectrum.

(50%)

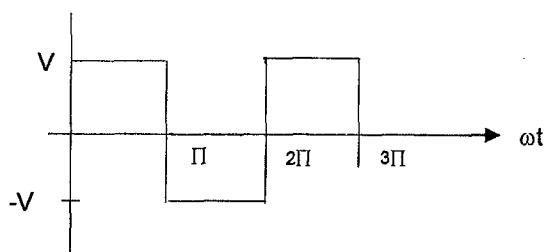

Rajah 4
Figure 4

- (b) Satu litar yang mempunyai induktor L dan kapasitor C disambung secara selari. Kombinasi selari ini adalah bersiri dengan perintang 10Ω . Pada frekuensi asas, $X_L = 6\Omega$ dan $X_C = 24\Omega$. Satu gelombang voltan $v = 50 + 25 \sin 200t + 12.5 \sin 400t + 5 \sin 600t$ volt, dikenakan kepada litar. Tentukan:

A circuit consists of an inductance L and capacitance C connected in parallel. This parallel combination is in series with a resistance of 10Ω . At fundamental frequency $X_L = 6\Omega$ and $X_C = 24\Omega$. A wave $v = 50 + 25 \sin 200t + 12.5 \sin 400t + 5 \sin 600t$ volts, is applied to the circuit. Find the:

- (i) Bentuk gelombang arus

Current wave form

(20%)

- (ii) Arus dalam nilai rms.

rms value of current.

(10%)

(iii) Kuasa yang dilesapkan.

Power dissipated.

(10%)

(iv) Bentuk gelombang voltan merentasi perintang tersebut.


Voltage wave form across the resistor.

(10%)

5. (a) Tentukan v_0 bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 5(a).

Find v_0 for the circuit shown in Figure 5(a).

(50%)

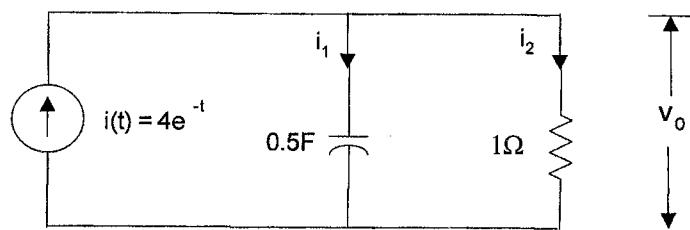


Rajah 5(a)
Figure 5(a)

(b) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 5(b), tentukan nilai $i_0(t)$ dengan menggunakan Penjelmaan Fourier.

For the circuit shown in Figure 5(b) find $i_0(t)$. Use Fourier transform.

(50%)

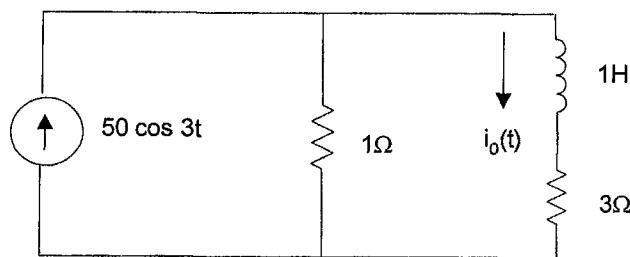


Rajah 5(b)
Figure 5(b)

6. (a) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 6(a), tentukan parameter-h.

For the circuit shown in Figure 6(a), find h parameters.

(40%)

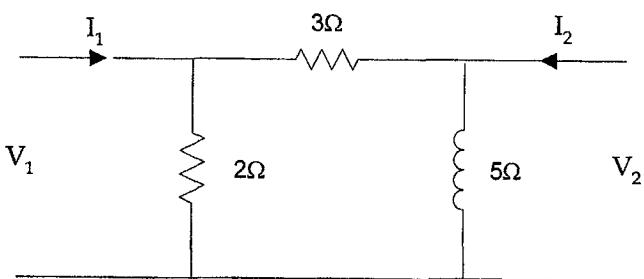


Rajah 6(a)
Figure 6(a)

- (b) Tentukan parameter z dan y bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 6(b).

Find the z and y parameters for the circuit given in Figure 6(b).

(60%)

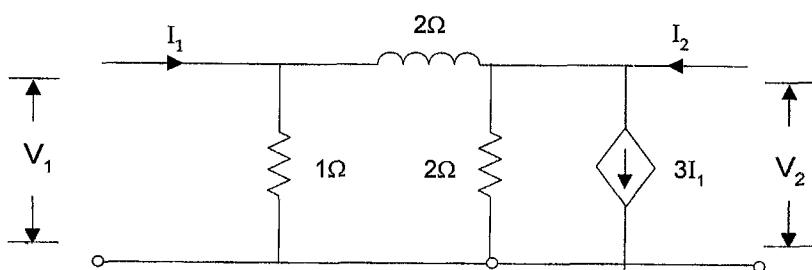

Rajah 6(b)
Figure 6(b)

ooo0ooo