

---

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 2011/2012

Januari 2012

**EEE 241 – ANALOG I**

Masa : 3 jam

---

**ARAHAN KEPADA CALON:**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat beserta Lampiran DUA mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan

Jawab **LIMA** soalan.

Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.

Agihan markah bagi soalan diberikan disudut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris atau kombinasi kedua-duanya.

**“Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.”**

*“In the event of any discrepancies, the English version shall be used.”*

1. (a) Terangkan fenomena berikut:

*Explain the following phenomenon:*

(i) pemodulatan panjang-saluran dalam MOSFET  
*channel-length modulation in MOSFETs*

(4 markah/marks)


(ii) kesan badan dalam MOSFET  
*body effect in MOSFETs*

(4 markah/marks)

(b) Tentukan mod operasi NMOSFET dalam Rajah 1. Seterusnya, tentukan titik-Q ( $I_D$  dan  $V_{DS}$ ) bagi NMOS yang sama.  $K_n = \mu_n C_{ox} W/L = 250 \mu A/V^2$  dan voltan ambang,  $V_t = 1 V$ .

*Determine the mode of operation of the NMOSFET in Figure 1. Subsequently, determine the Q-point ( $I_D$  and  $V_{DS}$ ) for the same NMOS.  $K_n = \mu_n C_{ox} W/L = 250 \mu A/V^2$  and the threshold voltage,  $V_t = 1 V$ .*

(12 markah/marks)

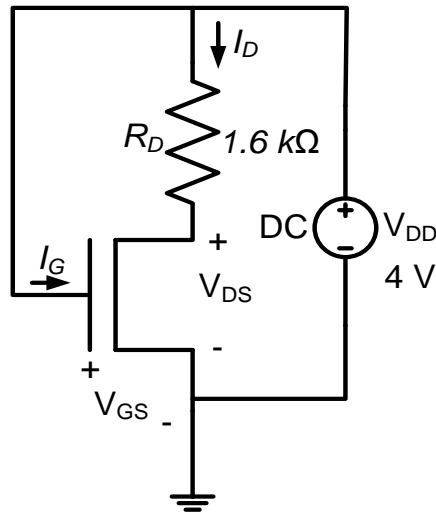

Rajah 1  
Figure 1

2. (a) Merujuk kepada Rajah 2, nyatakan sama ada  $C_1, C_2$  dan  $C_3$  adalah kapasitor gandingan atau pirau. Apakah kegunaan kapasitor-kapasitor ini?


*Referring to Figure 2, state whether  $C_1, C_2$  and  $C_3$  are coupling or bypass capacitors. What are the applications of these capacitors?*

(6 markah/marks)

- (b) Kirakan gandaan voltan bagi penguat pemancar- sepunya dalam Rajah 2 dengan dan tanpa kapasitor  $C_2$ , jika transistor mempunyai  $\beta_o = 150, \beta_F = 160, V_T = 26 \text{ mV}$  dan  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ .

*Calculate the voltage gain of the common-emitter amplifier in Figure 2 with and without capacitor  $C_2$ , if the transistor has  $\beta_o = 150, \beta_F = 160, V_T = 26 \text{ mV}$  and  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ .*

(14 markah/marks)

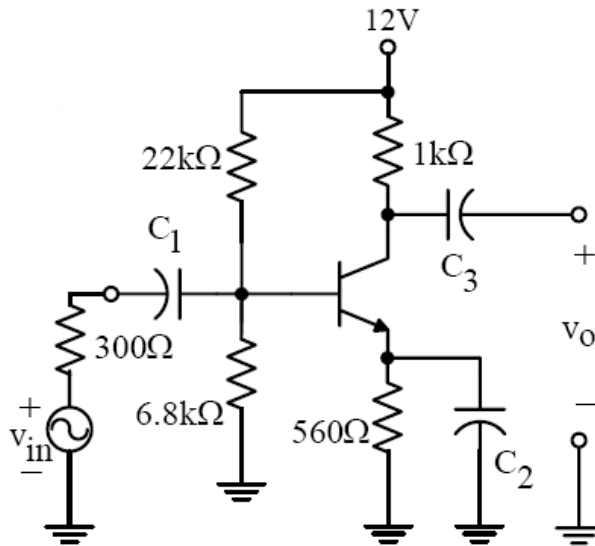


Rajah 2  
Figure 2

3. (a) Kirakan rintangan luar  $r_o^c$  bagi litar pemancar-sepunya Darlington seperti di dalam Rajah 3(a) dengan fungsi  $I_{BIAS}$ . Jangan abaikan nilai bagi  $r_{o1}$  atau  $r_{o2}$  di dalam pengiraan ini, tetapi nilai  $r_b$  dan  $r_\mu$  boleh diabaikan. Jika  $I_{C2} = 1 \text{ mA}$ , cari nilai  $r_o^c$  untuk  $I_{BIAS} = 1 \text{ mA}$ , dan  $I_{BIAS} = 0$ .

*Calculate the output resistance  $r_o^c$  of the common-emitter Darlington transistor of Figure 3(a) as a function of  $I_{BIAS}$ . Do not neglect either  $r_{o1}$  or  $r_{o2}$  in this calculation, but you can ignore  $r_b$  and  $r_\mu$ . If  $I_{C2} = 1 \text{ mA}$ , find  $r_o^c$  for  $I_{BIAS} = 1 \text{ mA}$ , and  $I_{BIAS} = 0$ .*

(14 markah/marks)

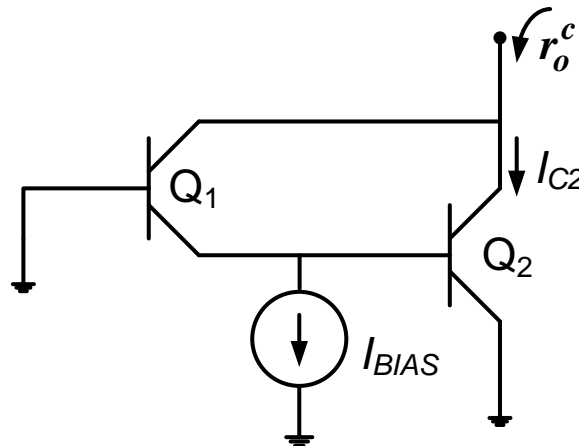


Rajah 3(a)  
Figure 3(a)

- (b) Lukiskan litar setara isyarat kecil bagi penguat berbilang peringkat seperti di dalam Rajah 3(b). Buktikan bahawa transkonduktan,  $G_M$  litar tersebut adalah kurang atau bersamaan dengan transkonduktan,  $g_{m1}$  bagi transistor  $M_1$ .

Draw the small-signal equivalent circuit for the MOS cascode circuit of Figure 3(b). Prove that the transconductance,  $G_M$  of that circuit is less than or equal to transconductance,  $g_{m1}$  of transistor  $M_1$ .

(6 markah/marks)

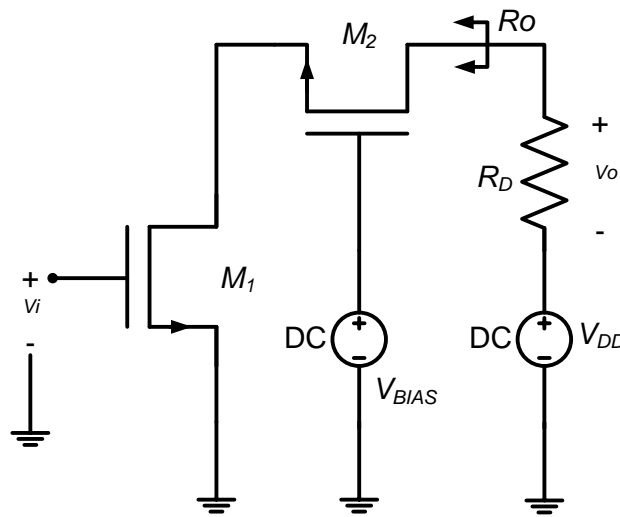

Rajah 3(b)  
Figure 3(b)

4. Gandaan transonduktan ditunjukkan di Rajah 4. Parameter litar adalah  $C = 0.1 \mu\text{F}$  ,  $R_s = 5 \text{ k}\Omega$  ,  $G_{vi} = 20 \text{ mA/V}$  ,  $R_i = 500 \text{ k}\Omega$  dan  $R_o = 50 \text{ k}\Omega$ . Hitungkan.


A low pass transconductance amplifier is shown in Figure 4 . The circuit parameters are  $C = 0.1 \mu\text{F}$  ,  $R_s = 5 \text{ k}\Omega$  ,  $G_{vi} = 20 \text{ mA/V}$  ,  $R_i = 500 \text{ k}\Omega$  and  $R_o = 50 \text{ k}\Omega$ . Calculate :

- (a) Kadar gandaan satu jika  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ .  
Unity Gain Bandwidth for  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ .

(10 markah/marks)

- (b) Kadar gandaan satu jika  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ .  
*Unity Gain Bandwidth for  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ .*

(10 markah/marks)

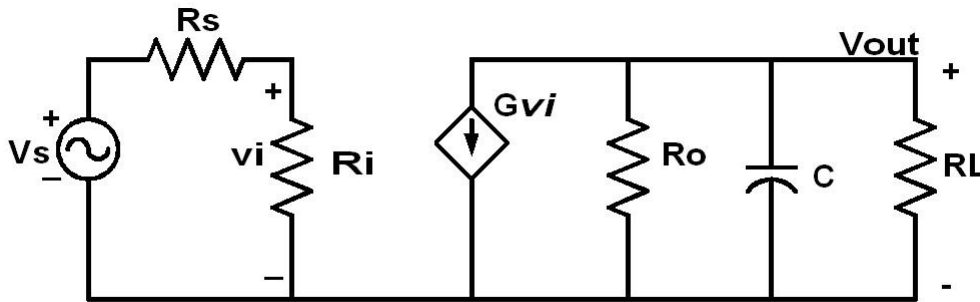

Rajah 4  
Figure 4

5. Gandaan terbalik di Rajah 5 mempunyai  $R_1 = 50\text{ k}\Omega$  and  $R_2 = R_3 = 20\text{ k}\Omega$ . Gandaan satu untuk operasi gandaan adalah  $f_u = 1\text{ MHz}$  dan kadar  $SR = 6\text{ V}/\mu\text{s}$ .

*The inverting amplifier shown in Figure 5 has  $R_1 = 50\text{ k}\Omega$  and  $R_2 = R_3 = 20\text{ k}\Omega$ . The unity gain bandwidth of the op-amps is  $f_u = 1\text{ MHz}$  and the slew rate is  $SR = 6\text{ V}/\mu\text{s}$ .*

- (a) Hitung nilai  $R_x$  yang memberi nilai ganda voltan  $A_f = v_o/v_i = -10\text{ V}/\text{V}$ .


*Determine the value of  $R_x$  that will give a voltage gain of  $A_f = v_o/v_i = -10\text{ V}/\text{V}$ .*

(10 markah/marks)

- (b) Hitung frekuensi maksima masukan  $V_1$  jika voltan keluaran terhadap kepada  $10\text{ V}$

*Determine the maximum frequency  $f_{max}$  of the input  $V_1$  if the amplitude of the output voltage is limited  $10\text{ V}$ .*

(10 markah/marks)

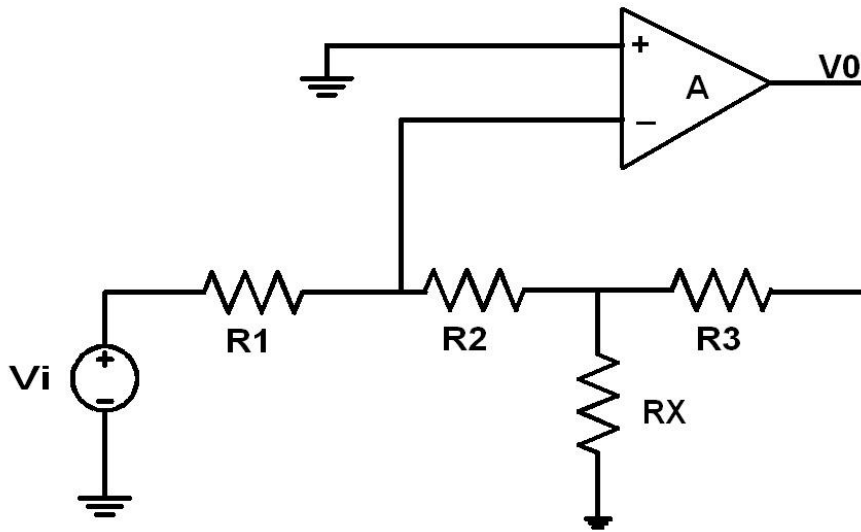


Rajah 5  
Figure 5

6. Gandaan CMOS ditunjukkan di Rajah 6. Parameter  $V_t = +2\text{ V}$  ,  $V_M = -40\text{ V}$ , dan  $V_{GS} = +4\text{ V}$  pada  $I_D = 1\text{ mA}$  ; parameter PMOS are  $V_t = -3\text{ V}$  ,  $V_M = 40\text{ V}$  and  $V_{GS} = -6\text{ V}$  at  $I_D = 1\text{ mA}$ . Hitungan

A CMOS amplifier is shown in Figure 6. The parameters for the NMOS are  $V_t = +2\text{ V}$  ,  $V_M = -40\text{ V}$ , and  $V_{GS} = +4\text{ V}$  at  $I_D = 1\text{ mA}$  ; the parameters for the PMOS are  $V_t = -3\text{ V}$  ,  $V_M = 40\text{ V}$  and  $V_{GS} = -6\text{ V}$  at  $I_D = 1\text{ mA}$  . Calculate:

- (a) Gandaan perbezaan.  
*Differential Gain bagi NMOS*  
(5 markah/marks)
  
- (b) Gandaan mod sepunya.  
*Commonmode Gain.*  
(5 markah/marks)
  
- (c) Mod sepunya nisbah penolakan.  
*Common mode Rejection Ratio (CMRR).*  
(10 markah/marks)

...8/-

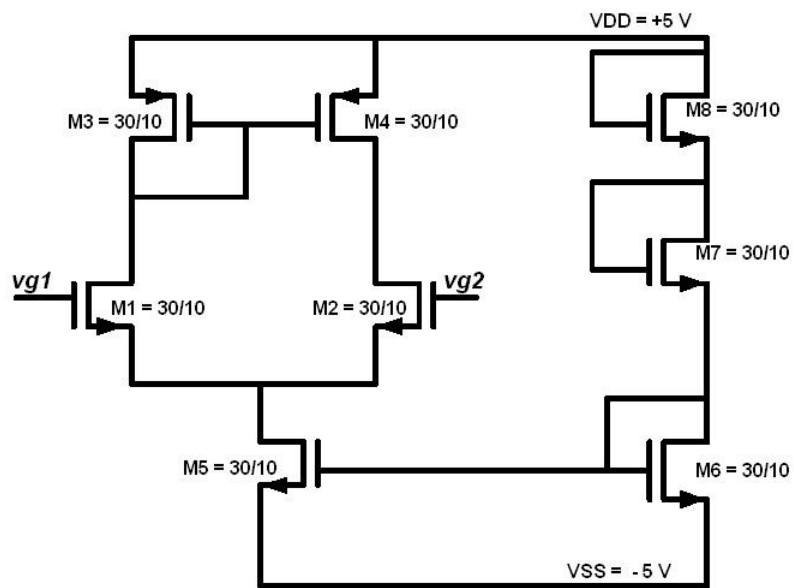

Rajah 6  
Figure 6

ooooOoooo