

---

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA  
Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 2003/2004

September/Oktober 2003

**EEE 241 – ELEKTRONIK ANALOG 1**

Masa : 3 Jam

---

**ARAHAN KEPADA CALON:-**

Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH BELAS (17)** muka surat termasuk **3 Lampiran** bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. (a) Transistor Q dalam penguat pemancar sepunya dalam **Rajah 1(a)** mempunyai voltan "Early"  $V_A = 100$  V dan parameter-parameter  $h$  seperti dalam **Rajah 1(b) – (e)**. Dengan  $V_{CC} = 10$  V, rekabentuk litar untuk mendapatkan arus pincang  $I_C = 2$  mA, arus melalui  $R_1$  and  $R_2$  sama dengan  $0.1I_C$ , voltan pemungut  $V_C \cong 5$  V dan  $V_E \cong V_{BE(\text{active})}$ .  
Gunakan perintang standard yang diberikan dalam Jadual 1 dalam rekabentuk anda.

Andaikan  $V_{BE(\text{active})} = 0.7$  V

*The transistor Q in the common-emitter (C-E) amplifier of **Figure 1(a)** has an Early voltage  $V_A = 100$  V and  $h$ -parameters as shown in **Figures 1(b) – (e)**. With  $V_{CC} = 10$  V, design the circuit for a bias current  $I_C$  of 2 mA, the current through  $R_1$  and  $R_2$  equals  $0.1I_C$ , the collector voltage  $V_C$  of approximately 5 V and  $V_E \cong V_{BE(\text{active})}$ .*

*Use standard resistors given in Table 1 in your design.*


*Assume  $V_{BE(\text{active})} = 0.7$  V.*

(20%)

- (b) Dengan perintang standard yang diperolehi dalam (a) di atas, analisis litar untuk menentukan nilai sebenar  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $I_B$ ,  $V_C$ ,  $V_E$ , dan  $V_B$ .

*With the standard resistors obtained in (a) above, analyse the circuit to determine the actual values of  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $I_B$ ,  $V_C$ ,  $V_E$ , and  $V_B$ .*

(30%)

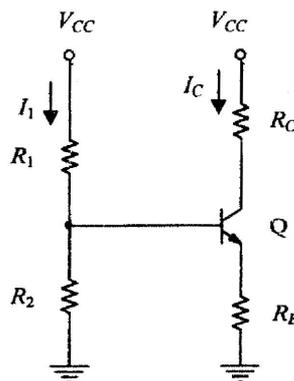


**Rajah 1(a)**  
**Figure 1(a)**


...3/-

**Jadual (Table) 1**  
 Nilai rintangan standard ( $\times 10^n$ )  
 Standard resistance values ( $\times 10^n$ )


10	16	27	43	68
11	18	30	47	75
12	20	33	51	82
13	22	36	56	91
15	24	39	62	100

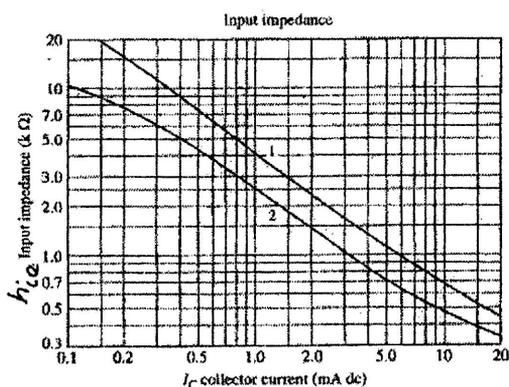


Rajah Figure 1(b)

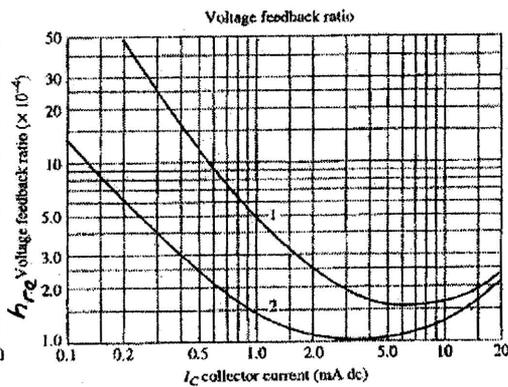

Rajah Figure 1(c)

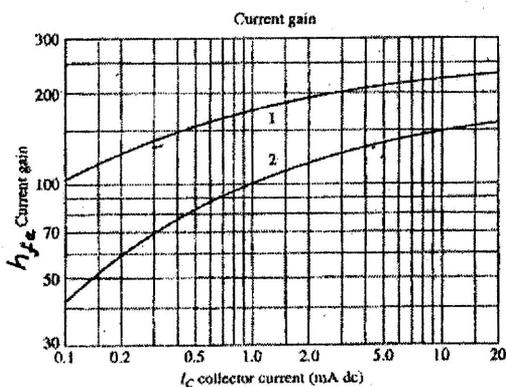

Rajah Figure 1(d)

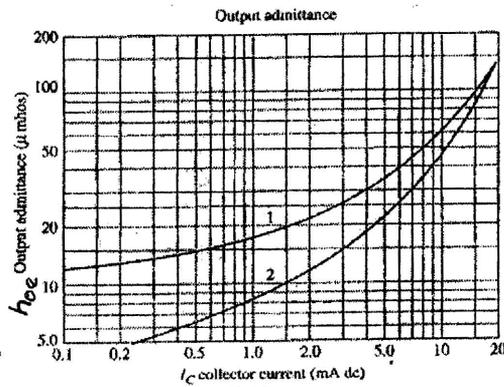


Rajah Figure 1(e)

- (c) Satu sumber voltan isyarat  $v_s$  yang mempunyai rintangan dalam  $R_s = 1\text{ k}\Omega$  dan satu perintang beban  $R_L = 10\text{ k}\Omega$  masing-masing disambung ke terminal masukan dan keluaran penguat seperti dalam **Rajah 1(f)**. Sekiranya  $v_s$  diberikan oleh ungkapan  $v_s = 10\sin 2000\pi t$  mV; terbitkan ungkapan-ungkapan bagi  $v_o$ ,  $i_s$  dan  $i_o$ . Kesan-kesan  $C_{C1}$ ,  $C_{C2}$ ,  $h_{re}$  and  $h_{oe}$  boleh diabaikan.

A signal source  $v_s$  with an internal resistance  $R_s = 1\text{ k}\Omega$  and a resistive load  $R_L = 10\text{ k}\Omega$  are connected to the input and output terminals of the amplifier respectively, as shown in **Figure 1(f)**. If the expression for  $v_s$  is given as  $v_s = 10\sin 2000\pi t$  mV; determine the expressions for  $v_o$ ,  $i_s$  and  $i_o$ . You may neglect the effects of  $C_{C1}$ ,  $C_{C2}$ ,  $h_{re}$  and  $h_{oe}$ ;

(50%)

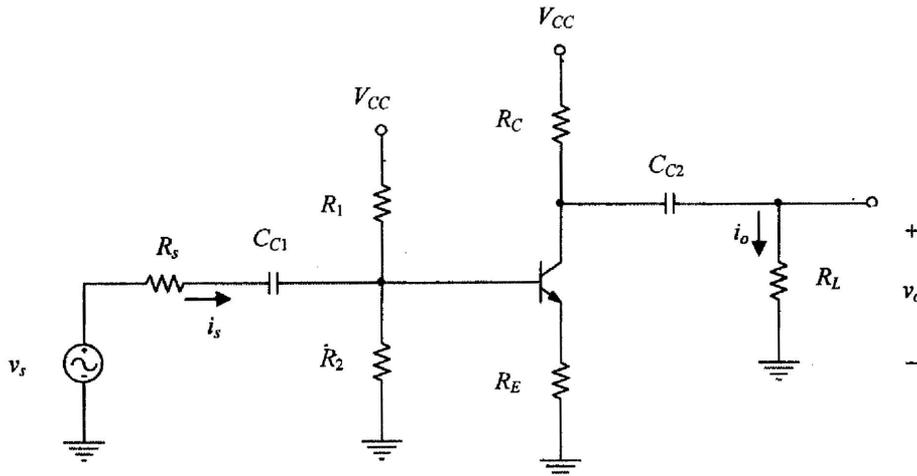

**Rajah 1(f)**  
**Figure 1(f)**

...5/-

2. (a) Transistor MOSFET  $Q_1$  dalam penguat sumber sepunya dalam **Rajah 2** mempunyai parameter-parameter berikut:  $k_n' = 20 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ;  $W = 125 \mu\text{m}$ ;  $L = 2 \mu\text{m}$  dan  $V_m = 1\text{V}$ . Sekiranya keluaran bagi sumber voltan isyarat  $v_s$  diberikan oleh ungkapan  $v_s = 20 \sin 2000\pi t$  mV, terbitkan ungkapan bagi voltan keluaran  $v_o$ . Nyatakan semua andaian yang anda gunakan untuk menerbitkan ungkapan.

*The MOSFET transistor  $Q_1$  in the CS amplifier circuit of **Figure 2** has the following parameters:  $k_n' = 20 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ;  $W = 125 \mu\text{m}$ ;  $L = 2 \mu\text{m}$  dan  $V_m = 1\text{V}$ . If output of the signal source  $v_s$  is given by the expression  $v_s = 20 \sin 2000\pi t$  mV, determine the expression for the output voltage  $v_o$ . State all the assumptions used in determining your expression.*

(50%)

- (b) Berikan TIGA kekurangan dalam penguat sumber sepunya dalam **Rajah 2** yang menyebabkannya tidak sesuai untuk kegunaan dalam litar bersepadu (IC).

*Give THREE shortcomings in the common-source S amplifier of **Figure 2** which make it unsuitable for implementation in an integrated circuit (IC).*


(10%)

- (c) Cadangkan satu sumber arus malar secara konsep, yang boleh digunakan untuk menentukan arus pincang dan juga sebagai beban aktif bagi penguat sumber sepunya. Jelaskan bagaimana litar yang anda cadangkan boleh menentukan nilai arus pincang bagi penguat.

*Suggest a conceptual constant current source which may be used to set the bias current and to act as an active load for the CS amplifier. Describe how your proposed circuit establishes the required bias current for the amplifier.*

(40%)

...6/-

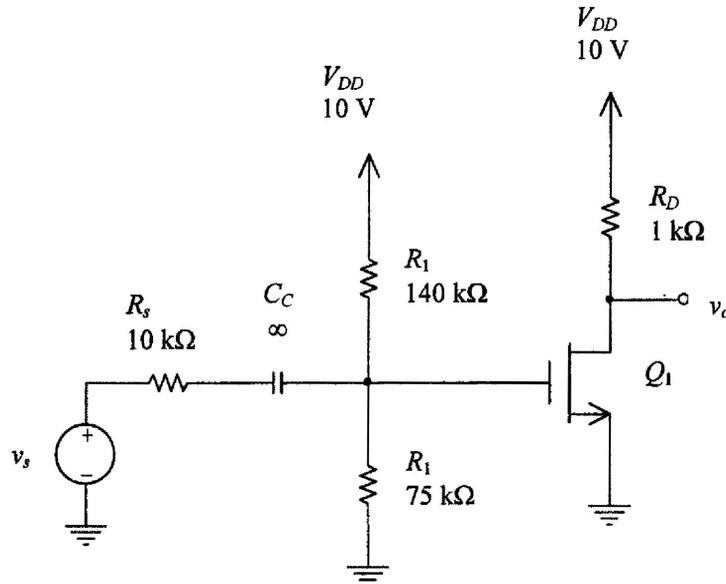


Rajah 2  
Figure 2

3. Perintang R dalam penguat pembezaan dalam **Rajah 3** digunakan untuk menentukan arus pincang  $I$  bagi transistor  $Q_1$  dan  $Q_2$ .  $v_d$  adalah voltan masukan isyarat kecil merentasi tapak-tapak transistor.  $Q_1$  dan  $Q_2$  adalah sepadan dan mempunyai gandaan arus  $\alpha$  di mana;

The resistor  $R$  in the differential amplifier of **Figure 3** is used to set the bias current  $I$  of the transistors  $Q_1$  and  $Q_2$ .  $v_d$  is the small-signal input voltage applied across the bases of transistors.  $Q_1$  and  $Q_2$  are matched transistors and each has current gain  $\alpha$  where;

$$\alpha = \frac{i_E}{i_C} \quad (i_E = I_E + i_e; \quad i_C = I_C + i_c)$$

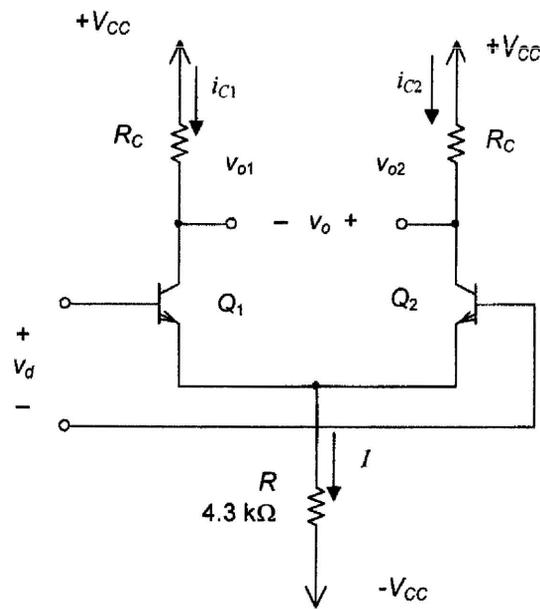

Rajah 3  
Figure 3

- (a) Terbitkan satu ungkapan bagi  $i_{c1}$  dan  $i_{c2}$  dalam sebutan  $\alpha$ , arus pincang  $I$ ,  $v_d$  dan  $V_T$ ; dan seterusnya buktikan bahawa gandaan pembezaan voltan "double-ended"  $A_d$  penguat diberikan oleh ungkapan;

*Assuming that  $v_d$  is small-signal input voltage, derive an expression for  $i_{c1}$  and  $i_{c2}$  in terms of  $\alpha$ , bias current  $I$ ,  $v_d$  and  $V_T$ ; and hence show that the double-ended differential voltage gain is given by the expression;*

$$A_d = -g_m R_C \quad (50\%)$$

- (b) Daripada ungkapan yang diperolehi dalam (a) di atas, dapatkan ungkapan bagi gandaan voltan pembezaan "single-ended"  $v_{o1}/v_d$ ;

*From the expression derived in (a) above, obtained an expression for single-ended differential voltage gain  $v_{o1}/v_d$ ;*

(10%)

...8/-

- (c) Kira gandaan-gandaan voltan pembezaan "double-ended" dan "single-ended" apabila  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$  dan  $V_T = 25 \text{ mV}$  bagi kedua-dua transistor;

*Calculate the double-ended and single-ended differential voltage gains if  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ ,  $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$  and  $V_T = 25 \text{ mV}$  for both transistors;*

(20%)

- (d) Berikan ungkapan bagi  $v_o$  dan  $v_{o1}$  apabila  $v_d = 0.02 \sin 2000\pi \text{ V}$ .

*Give the expressions for  $v_o$  and  $v_{o1}$  when  $v_d = 0.02 \sin 2000\pi \text{ V}$ .*

(20%)

4. Bagi penguat berbilang peringkat dalam **Rajah 4(a)**,  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$  dan  $Q_6$  adalah dari jenis yang sama dan masing-masing mempunyai ciri-ciri berikut:  $\beta = 256$ ;  $V_A = 74 \text{ V}$ ;  $V_T = 25 \text{ mV}$ ;  $V_{BE} = 700 \text{ mV}$  pada nilai  $I_C = 9.3 \text{ mA}$ .  $Q_5$  mempunyai ciri-ciri berikut:  $\beta = 100$ ;  $V_A = 63 \text{ V}$ ;  $V_T = 25 \text{ mV}$ ;  $V_{BE} = 650 \text{ mV}$  pada nilai  $I_C = 6 \text{ mA}$ ; Sumber voltan  $V_{CC} = 15 \text{ V}$ .

*For the multistage amplifier in **Figure 4(a)**,  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$  and  $Q_6$  are identical transistors and each has the following properties:  $\beta = 256$ ;  $V_A = 74 \text{ V}$ ;  $V_T = 25 \text{ mV}$ ;  $V_{BE} = 700 \text{ mV}$  at  $I_C = 9.3 \text{ mA}$ ;*

*$Q_5$  has the following properties:  $\beta = 100$ ;  $V_A = 63 \text{ V}$ ;  $V_T = 25 \text{ mV}$ ;  $V_{BE} = 650 \text{ mV}$  at  $I_C = 6 \text{ mA}$ ; The voltage supply  $V_{CC} = 15 \text{ V}$ .*

- (a) Cari nilai bezaupaya-bezaupaya pada  $C_1$ ;  $C_2$ ;  $C_4$ ;  $E_1$ ;  $E_3$ ;  $E_5$ ;  $E_6$  dan  $B_6$ ; dan arus-arus  $I_{E1}$ ;  $I_{E2}$ ;  $I_{E3}$ ;  $I_{E4}$ ;  $I_{E5}$ ;  $I_{E6}$ ;  $I_{C1}$ ;  $I_{C2}$ ;  $I_{C3}$  dan  $I_{C4}$ . Jelaskan andaian-andaian yang anda gunakan.

*Find the potentials at  $C_1$ ;  $C_2$ ;  $C_4$ ;  $E_1$ ;  $E_3$ ;  $E_5$ ;  $E_6$  and  $B_6$ ; and the currents  $I_{E1}$ ;  $I_{E2}$ ;  $I_{E3}$ ;  $I_{E4}$ ;  $I_{E5}$ ;  $I_{E6}$ ;  $I_{C1}$ ;  $I_{C2}$ ;  $I_{C3}$  and  $I_{C4}$ . State clearly any assumption you make.*

(40%)


...9/-

- (b) Satu isyarat masukan  $v_d = 100 \sin 2000\pi \mu\text{V}$  dikenakan di antara tapak-tapak  $Q_1$  dan  $Q_2$  seperti dalam **Rajah 4(b)**. Cari gandaan voltan keseluruhan penguat dan berikan ungkapan bagi voltan keluaran  $v_o$  pada pemancar  $Q_6$ . Jelaskan andaian-andaian yang anda gunakan.


*An input signal  $v_d = 100 \sin 2000\pi \mu\text{V}$  is applied between the bases of  $Q_1$  and  $Q_2$  as shown in **Figure 4(b)**. Find the overall gain of the amplifier and hence give an expression for the output signal voltage  $v_o$  at the emitter of  $Q_6$ . State clearly any assumption you make.*

(40%)

...10/-

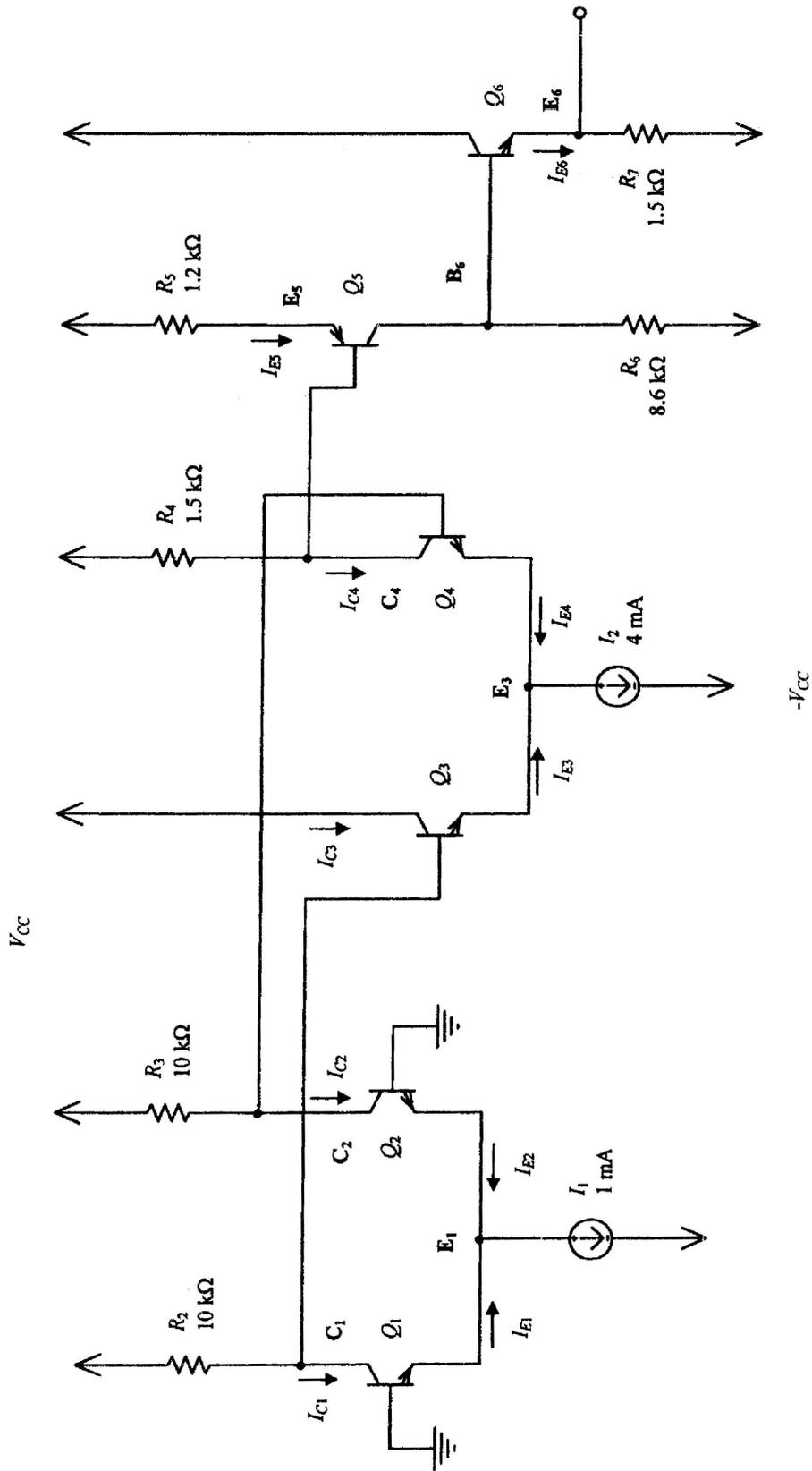

Rajah 4(a)  
Figure 4(a)

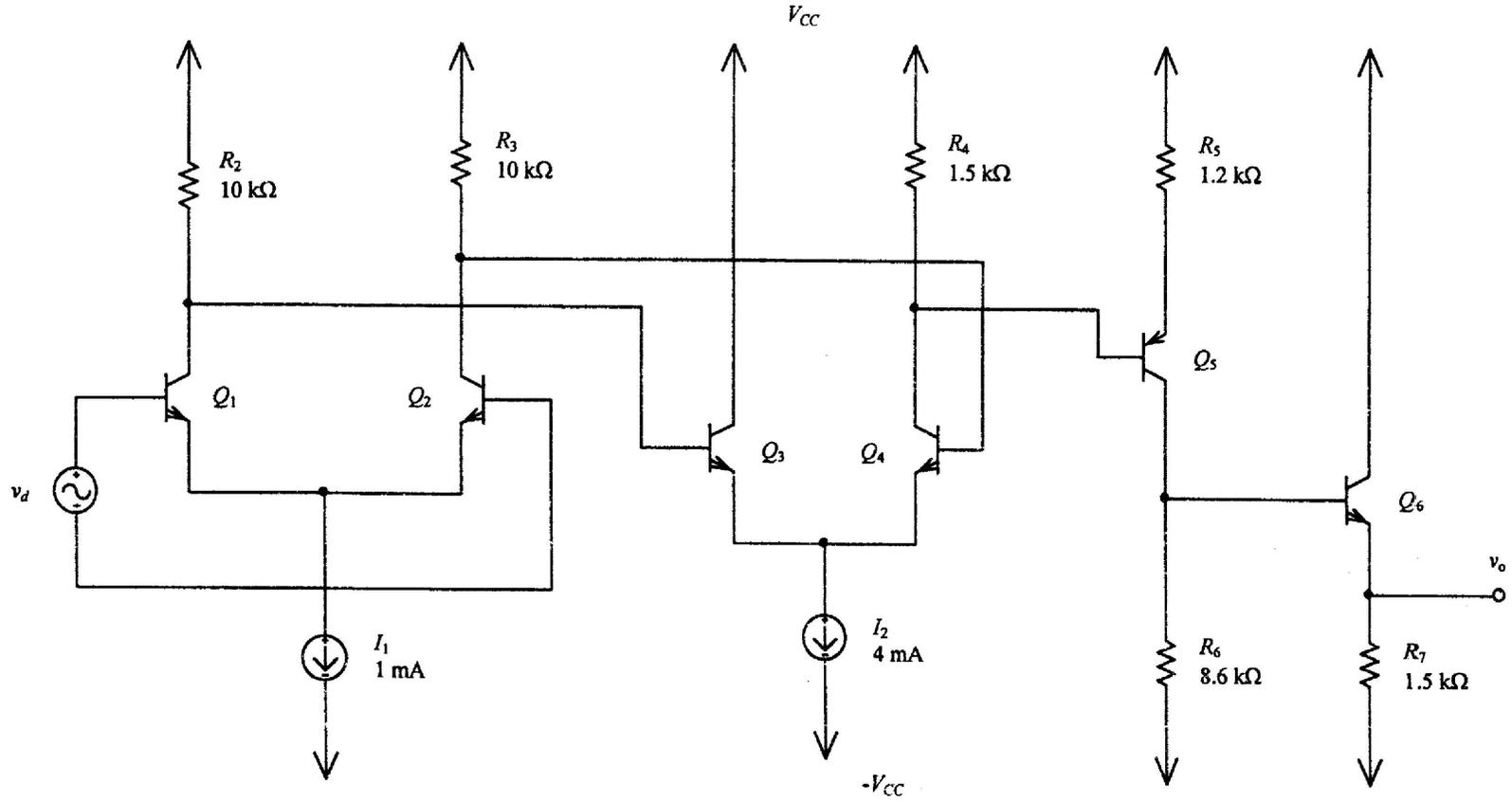

Rajah 4(b)  
Figure 4(b)

- (c) Rekabentuk satu sumber arus dan cermin arus yang asas untuk menggantikan sumber arus I1 dan I2 dalam Rajah 4(a). Gunakan transistor-transistor dari jenis yang sama dengan Q1 dan sumber voltan yang sama dengan  $V_{CC}$  dalam Rajah 4(a) dalam rekabentuk anda. Jelaskan andaian-andaian yang anda gunakan.

*Design a basic transistor current source and current mirror to replace the current sources I1 and I2 in Figure 4(a). Use transistors identical to Q1 and the supply voltage identical to  $V_{CC}$  of Figure 4(a) in your design. State clearly any assumption you make.*

(20%)

5. (a) Dengan bantuan rajah-rajah yang sesuai, jelaskan secara ringkas maksud "**crossover distortion**" dalam penguat kuasa Kelas B dan terangkan bagaimana ia dapat dielakkan dalam penguat kuasa AB.

*With the aid of suitable diagrams, explain briefly what is meant by **crossover distortion** in Class B power amplifier and describe how it is eliminated in a Class AB power amplifier.*

(40%)

- (b) Bagi penguat kuasa Kelas AB dalam Rajah 5;  
*For the Class AB power amplifier shown in Figure 5;*

$$\beta_N = \beta_P = 50; I_{SQN} = I_{SQP} = 10^{-13} \text{ A}; I_{SD1} = I_{SD2} = 3 \times 10^{-14} \text{ A}, R_L = 8 \Omega.$$

Cari nilai yang sesuai bagi arus pincang  $I_{bias}$ ,  $V_{CC}$  dan amplitud bagi voltan isyarat masukan sinus  $v_{ip}$  supaya kuasa purata yang dibekalkan kepada  $R_L$  ialah 5 W. Arus minimum melalui D1 dan D2 hendaklah tidak kurang daripada 5 mA dan amplitud bagi voltan isyarat keluaran  $v_{op}$  lebihkurang sama dengan  $0.75V_{CC}$ . Jelaskan andaian-andaian yang anda gunakan.

...13/-

Determine suitable values of  $I_{bias}$ ,  $V_{CC}$  and the amplitude of sinusoidal input signal voltage  $v_{ip}$  so that the average power delivered to  $R_L$  is 5 W. The minimum current through  $D_1$  and  $D_2$  shall not be allowed to drop below 5 mA and the amplitude of the output signal voltage  $v_{op}$  shall be about  $0.75V_{CC}$ . State clearly any assumption made in your calculation.

(20%)


- (c) [i] Cari nilai  $V_{BB}$  dan arus-arus pemungut  $I_{CN}$  dan  $I_{CP}$  apabila voltan isyarat masukan  $v_i = 0$ ;

Find  $V_{BB}$  and the collector current  $I_{CN}$  and  $I_{CP}$  when the input signal voltage  $v_i = 0$ ;

- [ii] Cari nilai  $V_{BB}$  dan arus pemungut  $I_{CP}$  apabila voltan isyarat masukan  $v_i$  berada pada nilai puncak positif.

Find  $V_{BB}$  and collector current  $I_{CP}$  when the input signal  $v_i$  is at its peak positive value.

(40%)

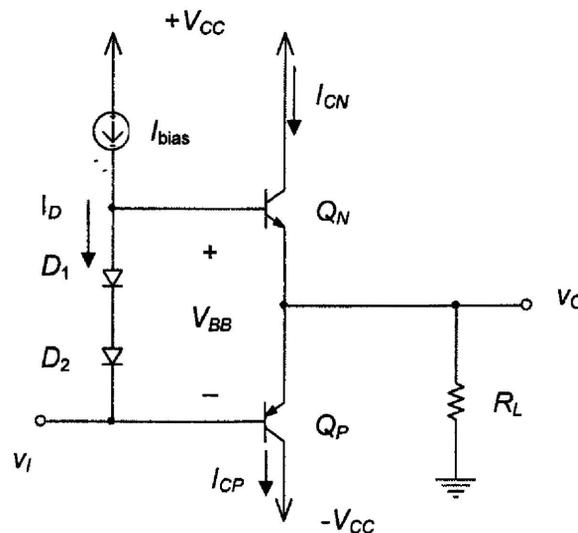

Rajah 5  
Figure 5

...14/-

6. Bagi penguat pemancar sepunya dalam Rajah 6;  
 For the common-emitter amplifier shown in Figure 6;


$$R_s = 4 \text{ k}\Omega; R_1 = 8 \text{ k}\Omega; R_2 = 4 \text{ k}\Omega; R_E = 3.3 \text{ k}\Omega; R_C = 6 \text{ k}\Omega; R_L = 4 \text{ k}\Omega;$$

$$C_{C1} = C_{C2} = 1 \text{ }\mu\text{F}; C_E = 10 \text{ }\mu\text{F}; V_{CC} = 12 \text{ V.}$$

Pada nilai  $I_E = 1 \text{ mA}$ , transistor Q mempunyai parameter-parameter berikut;  
 At  $I_E = 1 \text{ mA}$ , the transistor Q has the following parameters;

$$\beta_o = 100; r_x = 50 \text{ }\Omega; r_o = 100 \text{ k}\Omega; C_\pi = 13.9 \text{ pF}; C_\mu = 2 \text{ pF};$$

- (a) kira gandaan voltan jalur tengah;  
 calculate the midband voltage gain; (30%)
- (b) kira frekuensi potong rendah  $f_L$ ;  
 calculate the lower cutoff frequency  $f_L$ ; (30%)
- (c) kira frekuensi potong tinggi  $f_H$ ;  
 calculate the upper cutoff frequency  $f_H$ ; (30%)
- (d) kira nilai baru bagi  $C_{C1}$ ,  $C_{C2}$  dan  $C_E$  supaya  $f_L$  menjadi 100 Hz.  
 calculate the new values of  $C_{C1}$ ,  $C_{C2}$  and  $C_E$  so that  $f_L$  becomes 100 Hz. (10%)

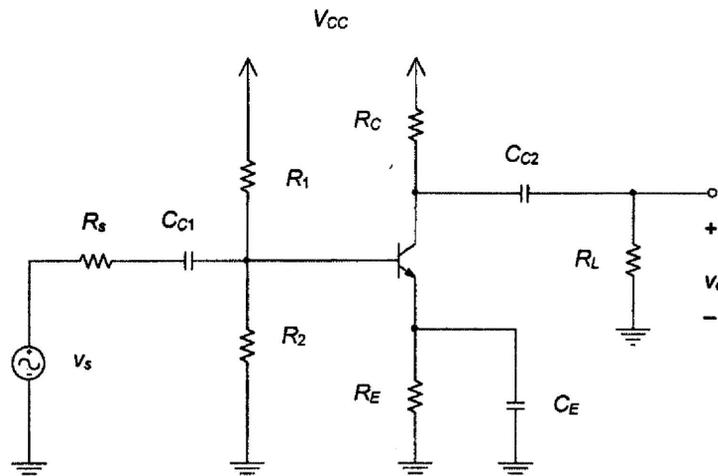

Rajah 6  
 Figure 6

TABLE 1 : BJT CURRENT-VOLTAGE RELATIONSHIPS IN ACTIVE MODE

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = \frac{i_C}{\alpha} = \left(\frac{I_S}{\alpha}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

Note: For the *pnp* transistor, replace  $v_{BE}$  with  $v_{EB}$ .

$$i_C = \alpha i_E \quad i_B = (1 - \alpha)i_E = \frac{i_E}{\beta + 1}$$

$$i_C = \beta i_B \quad i_E = (\beta + 1)i_B$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$V_T = \text{thermal voltage} = \frac{kT}{q} \cong 25 \text{ mV at room temperature}$$

TABLE 2: RELATIONSHIPS BETWEEN THE SMALL-SIGNAL MODEL PARAMETERS OF THE BJT

Model Parameters in Terms of DC Bias Currents:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad r_e = \frac{V_T}{I_E} = \alpha \left(\frac{V_T}{I_C}\right)$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \beta \left(\frac{V_T}{I_C}\right) \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

In terms of  $g_m$ :

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

In terms of  $r_e$ :

$$g_m = \frac{\alpha}{r_e} \quad r_\pi = (\beta + 1)r_e \quad g_m + \frac{1}{r_\pi} = \frac{1}{r_e}$$

Relationships between  $\alpha$  and  $\beta$ :

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad \beta + 1 = \frac{1}{1 - \alpha}$$

TABLE 3 : SUMMARY OF IMPORTANT MOSFET EQUATIONS

---

**Current-Voltage Relationships**


---

**■ For NMOS Devices:**

- *Triode region* ( $v_{GS} \geq V_t$ ,  $v_{DS} \leq v_{GS} - V_t$ )

$$i_D = k'_n \left( \frac{W}{L} \right) \left[ (v_{GS} - V_t)v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$

$$\text{For small } v_{DS}: r_{DS} \equiv \frac{v_{DS}}{i_D} = \left[ k'_n \left( \frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_t) \right]^{-1}$$

- *Saturation region* ( $v_{GS} \geq V_t$ ,  $v_{DS} \geq v_{GS} - V_t$ )

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left( \frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

- $k'_n = \mu_n C_{ox}$

$$V_t = V_{t0} + \gamma [\sqrt{2\phi_f + |V_{SB}|} - \sqrt{2\phi_f}]$$

$$\gamma = \sqrt{2qN_A\epsilon_s/C_{ox}}, \quad q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ coulomb}, \quad \epsilon_s = 1.04 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$$

$$\lambda = 1/V_A, \quad V_A \propto L$$


---

**■ For PMOS Devices:  $V_b$ ,  $\gamma$ ,  $\lambda$  and  $V_A$  are negative**

- For triode region,  $v_{GS} \leq V_t$  and  $v_{DS} \geq v_{GS} - V_t$
  - For saturation region,  $v_{GS} \leq V_t$  and  $v_{DS} \leq v_{GS} - V_t$
- 

**■ For Depletion Devices**

- $n$  channel:  $V_t$  is negative
- $p$  channel:  $V_t$  is positive

$$I_{DSS} = \frac{1}{2} k' \left( \frac{W}{L} \right) V_t^2$$

TABLE 3 (CONTD) : SUMMARY OF IMPORTANT MOSFET EQUATIONS

Small-Signal Model	
$g_m = \sqrt{2k'(W/L)} \sqrt{I_D}$	$r_o = \frac{ V_A }{I_D}$
$g_m = k'(W/L)(V_{GS} - V_t)$	
$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t}$	$V_{GS} - V_t \equiv V_{eff}$
$g_{mb} = \chi g_m$	$\chi = \gamma/[2\sqrt{2\phi_f +  V_{SB} }]$
$C_{gs} = \frac{2}{3}WLC_{ox} + WL_{ov}C_{ox}$	$C_{gd} = WL_{ov}C_{ox}$
$C_{sb} = \frac{C_{sb0}}{\sqrt{1 + \frac{ V_{SB} }{V_0}}}$	$C_{db} = \frac{C_{db0}}{\sqrt{1 + \frac{ V_{DB} }{V_0}}}$
$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}$	