
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2003/2004

September/Okttober 2003

EEK 461 – ELEKTRONIK KUASA LANJUTAN

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) muka surat bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA (5) soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

- S1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kawalan fasa dalam litar rektifier?

What is the principle of phase control in rectifier circuit?

(30%)

- (b) Mengapa faktor kuasa semikonverter lebih baik dari litar konverter penuh?


Why is the power factor of semiconverters better than that of full converter?

(30%)

- (c) Rektifier separuh gelombang ditunjukkan oleh Rajah 1. Bagaimana anda membuktikan bahawa litar tersebut boleh beroperasi dalam dua kuadran. Jelaskan dengan terperinci analisis rekabentuk anda.

Half wave rectifier is shown in Figure 1. Prove that the rectifier could be used in two quadrant operation. Explain in detail the complete design.

(40%)

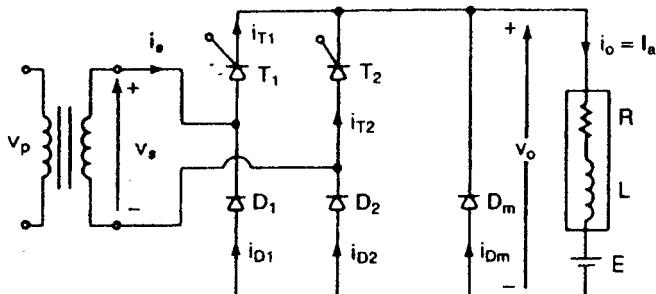

Rajah 1
Figure 1

...3/-

- S2. (a) Rekabentuk litar rektifier gelombang penuh 3 fasa sambungan Y serta beban induktif. Terbitkan semua persamaan dalam sebutan α .

*Design the full wave 3 phase rectifier Y-connected with inductive load.
Derive the rms and dc voltage value in term of α .*

(50%)

- (b) Berdasarkan rekabentuk dalam S2(a) dan voltan bekalan ialah 208-V 60Hz, $R=10\Omega$. Jika voltan purata keluaran yang diperlukan ialah 60% dari nilai voltan maksimum litar, tentukan:

Based on the design in S2(a) and the supply is 208-V 60Hz, $R=10\Omega$. If the average output voltage is 60% of the maximum possible average output voltage, calculate:

- (i) sudut picuan α
the delay angle α
- (ii) nilai arus keluaran rms
the rms output current
- (iii) kecekapan litar
the circuit efficiency

(50%)

- S3. (a) Terangkan prinsip operasi kawalan voltan ac satu fasa separuh gelombang dengan beban R.

Explain the principle of single-phase half wave control in ac voltage controller with R load.

(20%)

...4/-

- (b) Dari rekabentuk dan analisis S3(a), jika $V_s = 240V$, $60Hz$, $R=20\Omega$ dan $\alpha=\pi/3$, tentukan

From the design and analysis in S3(a), jika $V_s = 240V$, $60Hz$, $R=20\Omega$ and $\alpha=\pi/3$, calculate

- (i) Voltan keluaran V_{rms} di beban

The rms output voltage

- (ii) Faktor kuasa

Power factor

- (iii) Arus keluaran purata (beri komen anda terhadap nilai arus yang diperolehi).

The average output current (explain on the current value calculated).

(40%)

- (c) Terangkan dengan terperinci prinsip operasi penukar tap transformer satu fasa.

Explain the operation of transformer tap changers.

(40%)

...5/-

- S4. (a) Huraikan dengan jelas rekabentuk pengawal ac 3 fasa gelombang penuh untuk beban R sambungan Y. Lakarkan bentuk gelombang untuk $\alpha=45^\circ$ di beban talian fasa V_b (iaitu di R_b). Terbitkan persamaan voltan keluaran dalam sebutan α .

Explain the three phase full wave ac controller design with wye-connected resistive load. Draw the waveform for $\alpha=45^\circ$ at phase line V_b (ie at R_b). Derive the equation for output voltage in term of α .

(70%)

- (b) Terangkan dengan ringkas prinsip operasi siklokonverter.

Explain briefly the principle of operation of cycloconverters.

(30%)

- S5. (a) Jelaskan parameter-parameter penting dalam analisis inverter.

What are the important parameters in inverters analysis.

(20%)

- (b) Rekabentuk inverter satu fasa titi penuh dengan menjelaskan prinsip operasi, bentuk gelombang dan analisis arus dan voltan untuk beban berinduktif.

Design a single phase inverter by describing the principle operation, output waveforms and the current and voltage analysis for inductive load.

(20%)

...6/-

- (c) Untuk rekabentuk dalam S5(b) jika beban terdiri dari $R=5\Omega$, $L= 25mH$, $C=10\mu F$ dan bekalan $V_s= 220V$, 60 Hz :

The full bridge inverter as in S5(b) has an RLC load with $R=5\Omega$, $L= 25mH$, $C=10\mu F$ and voltage supply $V_s= 220V$, 60 Hz :

- (i) Terbitkan persamaan arus seketika beban dalam sebutan Fourier
Express the instantaneous load current in Fourier series.
- (ii) Kirakan nilai arus beban rms I_1 dan nilai THD
Calculate the rms load current I_1 and the THD value.
- (iii) Lakarkan bentuk gelombang arus beban asas
Sketch the fundamental load current waveform.

(60%)

- S6. (a) Anda dikehendaki untuk merekabentuk litar inverter 3 fasa dari sumber dc. Jelaskan konsep yang anda gunakan.

Design a 3 phase inverter circuit from a dc supply. Explain the concept used.

(40%)

- (b) Terangkan dengan ringkas satu daripada teknik PWM yang digunakan untuk kawalan voltan dalam litar inverter.

Explain briefly one of the PWM technique used in controlling the output voltage in inverter circuit.

(30%)

...7/-

- (c) Apakah perbezaan di antara inverter punca voltan dan inverter punca arus.

What are the main different between voltage source and current source inverters?

(30%)

- S7. (a) Huraikan dengan terperinci prinsip operasi pengatur Boost. Lakarkan rekabentuk litar dan bentuk gelombang yang dihasilkan.

Explain the principle of operation of a Boost regulator. Draw the circuit and the current and voltage waveforms.

(40%)

- (b) Merujuk kepada rekabentuk S7(a) jika litar tersebut mempunyai parameter berikut: Voltan masukan, $V_s=6V$, voltan keluaran yang dikehendaki, $V_a=15 V$ dan purata arus beban $I_a=0.5A$, frekuensi pensuisan $f= 20 \text{ kHz}$, $L=250 \mu\text{H}$ dan $C=440\mu\text{F}$. Kira:

The regulator in S7(a) has the following parameters: Input Voltage $V_s=6V$, the average output voltage required $V_a=15 V$ and the average load current $I_a=0.5A$, the switching frequency $f= 20 \text{ kHz}$, $L=250 \mu\text{H}$ and $C=440\mu\text{F}$. Determine:

- (i) Kitar tugas k

The duty cycle k

- (ii) Arus riak inductor , δI

The ripple current of inductor, δI

...8/-

(iii) Arus puncak inductor I_2 dan
The peak current of inductor I_2 and

(iv) Voltan riaik kapasitor, δV_c .
The ripple voltage of filter capacitor, δV_c .

(40%)

(c) Apakah kelebihan dan kelemahan litar pengatur boost.

What are the advantages and disadvantages of a boost regulator?

(20%)

ooooooo