

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang 1988/89

DTM 231/3 - Keelektrikan, Kemaagnetan dan Elektronik Asas

Tarikh: 28 Oktober 1988

Masa: 2.45 ptg. - 5.45 ptg.  
(3 jam)

Jawab EMPAT soalan sahaja.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

Pemalar: pemalar ketelusan  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ .

1. (a) Nyata dan jelaskan pengunaan hukum Gauss dalam ruang bebas. (25/100)  
(b) Ketumpatan cas yang malar  $\rho (\text{c}/\text{m}^3)$  memenuhi sebuah sfera penebat berjejari  $a$  dan ketelusan relatif  $\epsilon_r = 1$ . Dapatkan persamaan untuk keamatan elektrik pada jarak  $r$  daripada pusat sfera apabila:
  - (i)  $r < a$
  - (ii)  $r > a$(50/100)  
(c) Dapatkan juga persamaan bagi keupayaan mutlak pada jejari  $r$  apabila  $r < a$ . (25/100)
2. (a) Jelaskan dengan bantuan gambarajah yang sesuai bagi beza keupayaan jumlah kapasitans dan cas bila;
  - (i) kapasitor-kapasitor disambung selari
  - (ii) kapasitor-kapasitor disambung secara siri.(25/100)  
(b) Jelaskan dengan teliti bagaimana anda "mengecas" dan "menyahcas" satu kapasitor dengan menggunakan satu litar yang sesuai dan lakarkan geraf untuk menunjukkan hasil yang anda dapati. (25/100)

- (c) Tiga kapasitor  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  masing-masing dengan kapasitans 100 pF, 200 pF dan 300 pF disambung secara selari ke satu sumber voltan 120 V. Kirakan:

- (i) jumlah kapasitans dalam susunan ini
- (ii) cas pada setiap kapasitor
- (iii) tenaga tersimpan dalam setiap kapasitor
- (iv) jumlah tenaga tersimpan di dalam kapasitor jumlah.

(50/100)

3. (a) Satu galvanometer dengan rintangan  $r_o$  dan berpesongan penuh bila arus sebesar  $i_o$  melaluinya, diubahsuaikan menjadi:

- (i) voltmeter dengan pesongan penuh  $V_o$
- (ii) ameter dengan pesongan penuh  $I_o$ .

Terangkan bagaimana galvanometer itu boleh diubahsuaikan untuk tujuan (i) dan (ii). Jelaskan hubungan antara rintangan pirau dan pengganda R dalam sebutan  $i_o$ ,  $r_o$  dan  $V_o/I_o$ .

(50/100)

- (b) Suatu galvanometer terpesong penuh apabila arus sebesar  $10^{-6}$  A melaluinya. Kalau perintang pirau digunakan untuk mengubahsuaikan galvanometer ini menjadi satu ameter dengan pesongan penuh sebanyak 3A, kirakan nilai rintangan pirau. Ambil nilai rintangan dalam galvanometer sebagai  $0.01 \Omega$ .

(25/100)


- (c) Bagi galvanometer dalam bahagian (b), kirakan nilai rintangan pengganda untuk menuarkannya menjadi satu voltmeter dengan pesongan penuh 3 V.

(25/100)

4. (a) Tuliskan hukum Faraday dengan perkataan dan matematik. Jelaskan maksud setiap simbol yang digunakan.

(25/100)

(b)

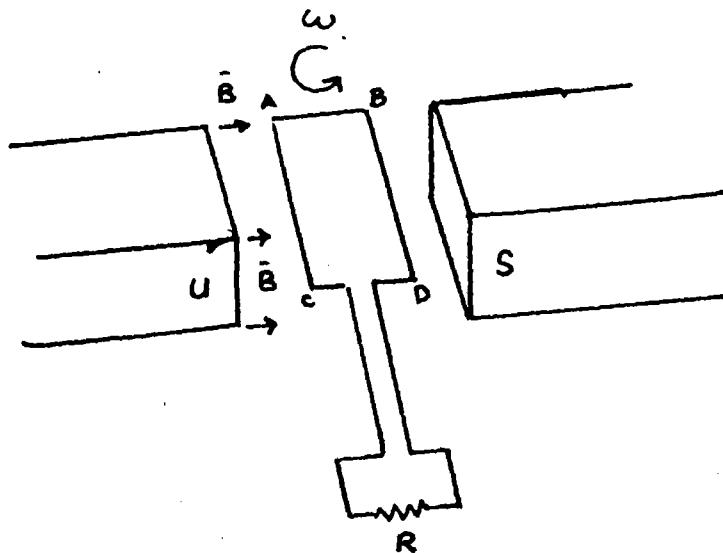

Dalam gambarajah di atas, satu gegelung ABCD dengan lilitan dan rintangan R dipusingkan dengan frekuensi sudut  $\omega$ . Kalau luas gegelung itu adalah  $100 \text{ cm}^2$  dan kekuatan medan magnet adalah 100 Tesla,

- (i) tuliskan formula yang mengaitkan arus melalui R dengan  $\omega$ . (Andaikan pada  $t = 0$  gegelung itu tegak).

- (ii) kira nilai arus dan lukiskan arahnya pada tembereng BD.

(50/100)


- (c) Satu medan magnet seragam 40 Wb digunakan untuk menghasilkan arus sebesar 2 A dalam rentas dawai yang panjangnya sama dengan 20 sm. Kirakan laju dawai itu supaya arus sebesar itu terhasil seandainya laju itu bersudut tepat dengan medan magnet. Rintangan dawai itu adalah  $5 \Omega$ .

(25/100)

5. (a) (i) Rajah di bawah digunakan untuk mengira d.g.e.  $\epsilon_2$  kalau  $\epsilon_1$  adalah d.g.e. bagi satu bateri piaawai. Jelaskan secara ringkas bagaimana anda lakukan ujikaji sehingga persamaan

$$\epsilon_2 = \epsilon_1 \left( \frac{l_2}{l_1} \right)^2 \text{ dapat diterbitkan.}$$

... 4 /-

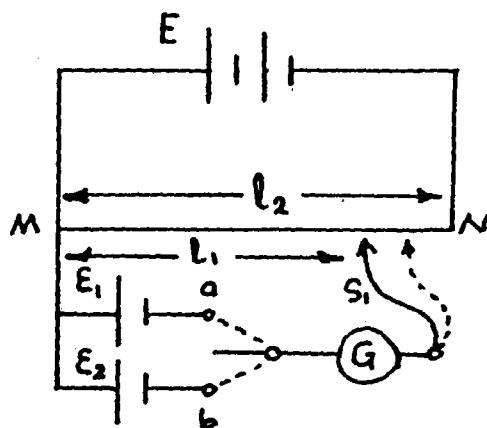


(ii) Apakah nama rajah litar di atas?

(75/100)

(b) (i) Namakan rajah litar di bawah.

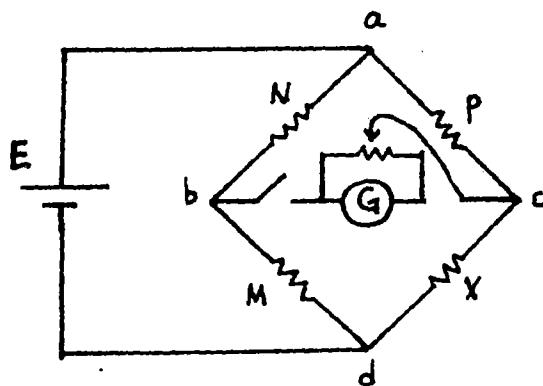(ii) Jelaskan bagaimana anda dapat menentukan nilai rintangan X.



(25/100)


6. (a) Berikan definasi kepada

- (i) hukum Ohm
- (ii) hukum Kirchoff

Jelaskan maksud simbol yang anda gunakan.

(25/100)

(b)

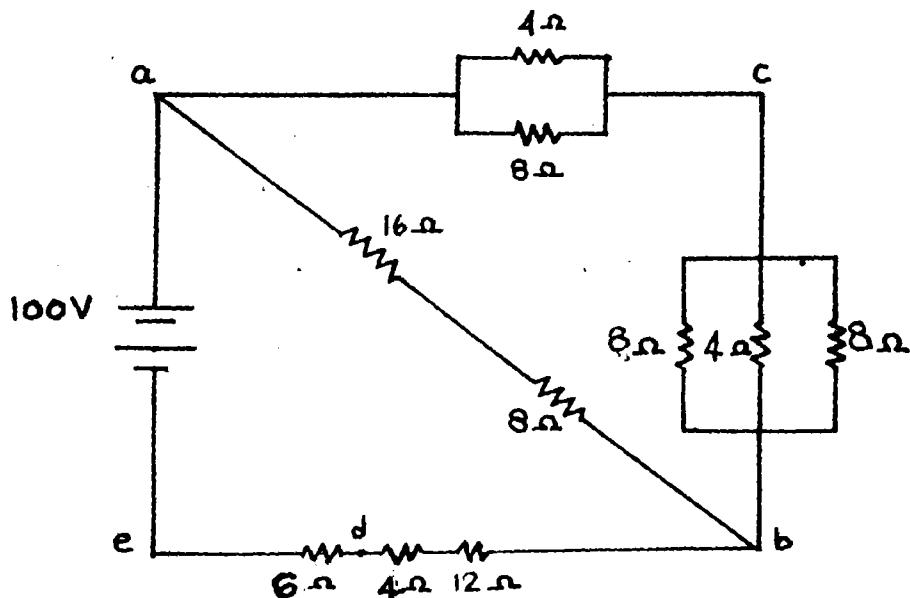

Merujuk kepada rajah litar di atas, kirakan:

- (i) jumlah rintangan
- (ii) jumlah arus di dalam litar
- (iii) beza keupayaan  $V_{ab}$ ,  $V_{cb}$ ,  $V_{bd}$  dan  $V_{de}$ .

(75/100)