

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1995/96

Oktober-November 1995

EEU 104 - Teknologi Elektrik

Masa : [3 jam]

---

ARAHAN KEPADA CALON :

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 9 muka surat bercetak dan **ENAM** **(6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.


1. (a) Dua kapasitor serupa disambungkan secara bersiri mengambil masa 2 saat untuk dicaskan sepenuhnya. Jika bekalan voltan dc 10V dikenakan kepada kapasitor-kapasitor tersebut dan arus 10 mA mengalir melalui mereka, dapatkan nilai kapasitor-kapasitor ini.

*Two identical capacitors take 2 sec. to fulfill charge, are connected in series. If 10V dc voltage source is applied to the capacitors and 10 mA current flows through them, find the value of these capacitors.*

(20%)

- (b) Dapatkan arus  $i$  dalam rangkaian kerintangan yang ditunjukkan oleh Rajah 1.

*Find the current  $i$  in the resistive network shown in Fig. 1.*

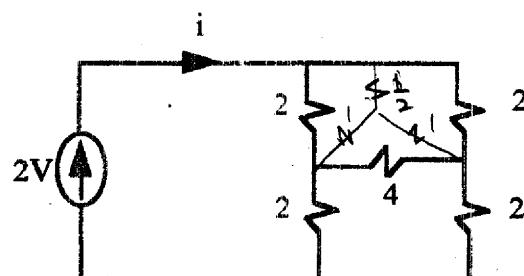

Rajah 1

Fig. 1

(40%)

- (c) Kirakan kuasa terlesap dalam perintang  $5\Omega$  apabila arus ac yang mengalir melaluinya berbentuk  $i = 2 \cos(\omega t - 30^\circ) + 3 \sin \omega t$ .

*Calculate the power dissipated in a resistance of  $5\Omega$  when an ac current flows through it has the form  $i = 2 \cos(\omega t - 30^\circ) + 3 \sin \omega t$ .*

(40%)

...3/-

2. (a) Bagi litar yang ditunjukkan oleh Rajah 2, kirakan kejatuhan voltan dalam setiap perintang, menggunakan


- (i) analisis nod
- (ii) analisis gelung

**Kirakan kuasa terserap dalam setiap perintang.**

*In the circuit shown in Fig. 2, find the voltage drop in each resistances, using*

- (i) node analysis
- (ii) loop analysis

*Then calculate the power absorbed in each resistance.*

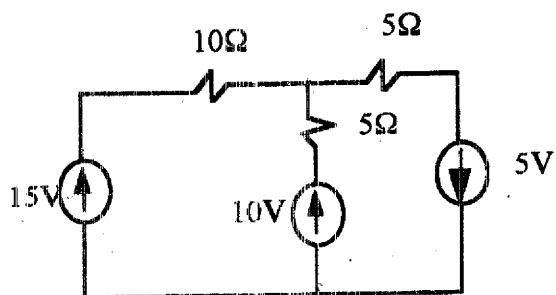

Rajah 2


Fig. 2

(50%)

- (b) Bagi litar yang ditunjukkan oleh Rajah 3, kirakan arus  $i$  dan kuasa purata, dengan menganggap bahawa:  $R = 2\Omega$ ,  $L_1 = 2L_2 = 0.00318H$  dan frekuensi 50 Hz.

*In the circuit shown in Fig. 3, calculate the current  $i$  and the time average power, assuming that:  $R = 2\Omega$ ,  $L_1 = 2L_2 = 0.00318H$  and frequency 50 Hz.*

(50%)

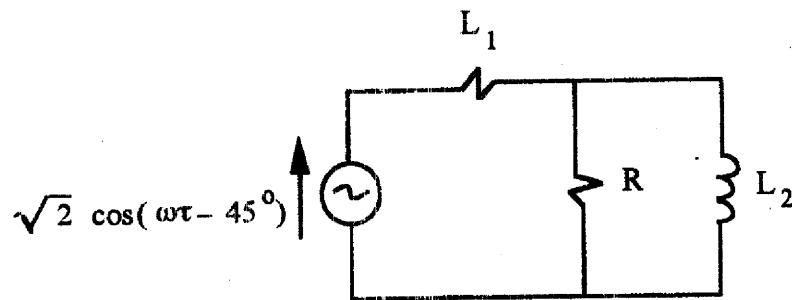


Rajah 3

Fig. 3

3. (a) Bagi litar yang ditunjukkan oleh Rajah 4, kira voltan merintangi pearuh.

*In the circuit shown in Fig. 4, find the voltage across the inductance.*

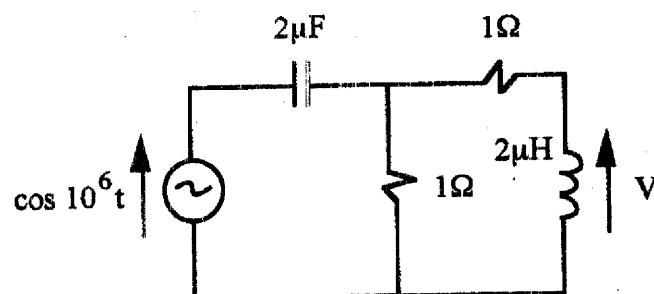


Rajah 4

Fig. 4

(30%)

- (b) Rekabentuk suatu impedans beban di antara A-B pada kuasa maksimum, bagi litar dalam Rajah 5 dengan menganggap bahawa  $\omega = 1000 \text{ rad/sec}$ .

*Design a load impedance between A-B at maximum power, in the circuit shown in Fig. 5, assuming  $\omega = 1000 \text{ rad/sec}$ .*

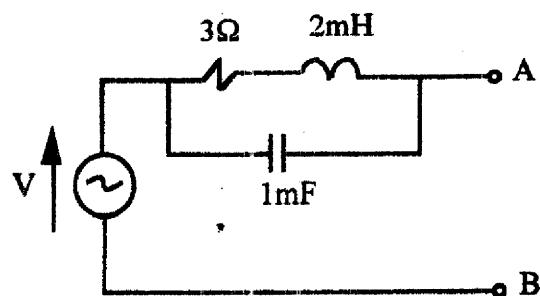


Rajah 5

Fig. 5

(30%)

- (c) Bagi litar yang ditunjukkan oleh Rajah 6, suis bergerak dari A ke B pada  $t = 0$ . Dapatkan voltan dan arus merintangi pearuh L dan kapasitor C pada kedua-dua masa  $t = 0^-$  dan  $t = 0^+$ .

*In the circuit shown in Fig. 6 the switch moved from A to B at  $t = 0$ , find the voltages and currents across the inductance L and capacitance C at both  $t = 0^-$  and  $t = 0^+$ .*

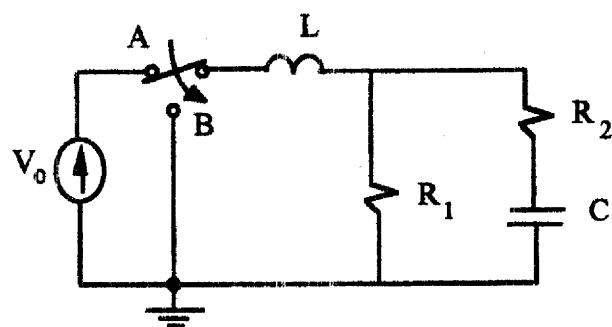


Rajah 6

Fig. 6

(40%)

4. (a) Tentukan pemalar masa bagi arus  $i_L$  bagi litar yang ditunjukkan oleh Rajah 7. Jika satu bekalan voltan segiempat tepat dengan amplitud 40 mV dikenakan kepada litar tersebut, dapatkan voltan  $V_L$  merintangi pearuh pada  $t = 8$  ms.

*Determine the time constant of the current  $i_L$  in the circuit shown in Fig. 7. If a rectangular voltage source of 40 mV amplitude is applied to the circuit, find the voltage  $V_L$  across the inductance at  $t = 8$  msec.*

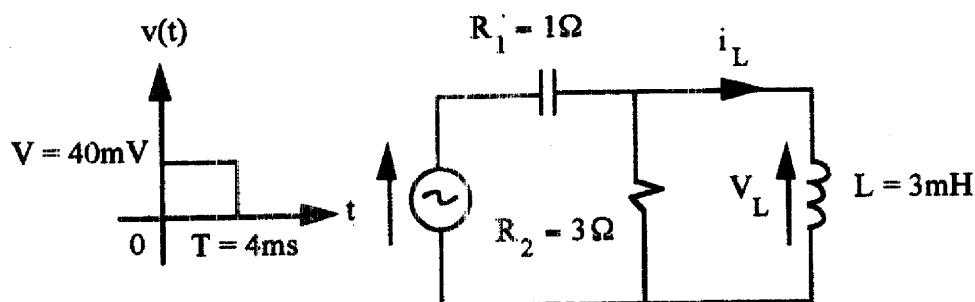

Rajah 7

Fig. 7

(75%)


- (b) Suatu gegelung mempunyai 1000 lilitan dan aruhan 50 mH terletak dalam suatu medan magnet dengan ketumpatan fluks 0.2 Tesla. Jika luas keratan rentas gegelung itu adalah  $5 \text{ cm}^2$ , dapatkan panjang gegelung dan arus teraruh yang mengalir dalamnya.

*A coil in the air has 1000 turns and inductance of 50 mH is located in a magnetic field of flux density 0.2 Tesla. If the cross-section area of the coil is  $5 \text{ cm}^2$ , find the length of the coil and the induced current flows in it.*

(25%)

5. (a) Kebolehtelapan suatu bahan yang digunakan dalam litar magnet dalam Rajah 8 adalah 5000 unit. Luas keratan rentas pada semua tempat adalah  $2 \text{ cm}^2$ , dan panjang purata adalah seperti yang ditunjukkan. Jika gegelung pada batang disebelah kiri mempunyai 2000 lilitan dan mengalirkan 3A, dapatkan ketumpatan fluks di kedua-dua sela udara, dan medan magnet yang dihasilkan oleh batang disebelah kiri.

*The permeability of the material used in the magnetic circuit in Fig. 8 is 5000 unit. The cross-section area everywhere equals  $2 \text{ cm}^2$ , and the average lengths are as shown. If the coil at the left bar has 2000 turns and carries 3A, find the flux density at both air-gaps, and the magnetic field due to the left bar.*

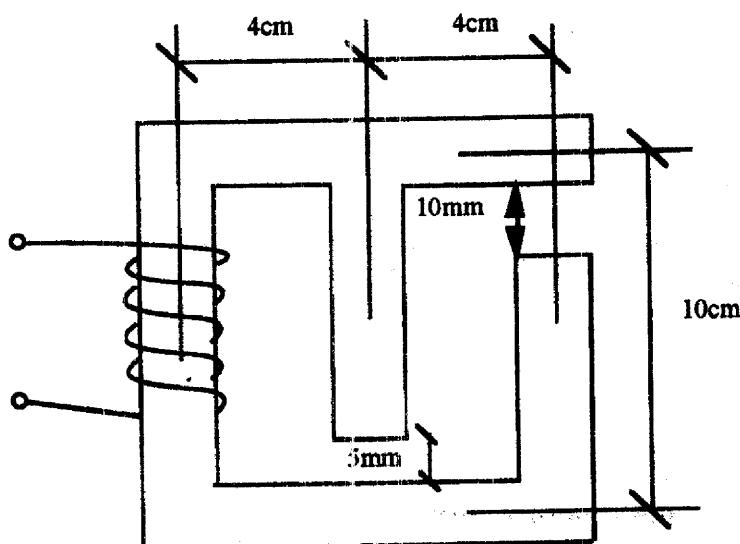

Rajah 8  
Fig. 8

(70%)

- (b) Suatu pengubah 50 Hz diperlukan untuk menurunkan voltan daripada 1100V ke 220V. Jika luas keratan rentas teras ialah  $40 \text{ cm}^2$  dan ketumpatan fluks maksimum ialah  $3 \text{ Wb/m}^2$ , tentukan bilangan lilitan pada kedua-dua teras utama dan sekunder.

*A 50 Hz transformer needs to step down the voltage from 1100V to 220V. If the cross-sectional area of the core is  $40 \text{ cm}^2$  and the maximum flux density is  $3 \text{ Wb/m}^2$ . Determine the number of turns in both primary and secondary.*

(30%)

6. (a) Kehilangan tembaga bagi motor 8 kutub, 380V, 50 Hz ialah 100 watt. Lilitan angker mempunyai 600 pengalir dan fluks per kutub ialah  $0.245 \text{ mWb}$ . Kirakan rintangan angker, laju motor dan tork elektrik.

*The copper losses of an 8 pole, 380V, 50 Hz motor is 100 watt. The armature winding has 600 conductor and the useful flux per pole is  $0.245 \text{ mWb}$ . Calculate the armature resistance then find the speed of the motor and electric torque.*

(40%)

- (b) Terangkan yang berikut  
Describe (sketch if applicable) the following

- (i) Sistem penghantaran kuasa  
*Power transmission system*

- (ii) Stesyen kuasa haba  
*Thermal power station*

- (iii) Sistem 3 dawai satu fasa dan peranan penyampuk kegagalan bumi

*Single-phase 3 wire system and the duty of ground fault interrupter*

- (iv) Bincangkan keselamatan kuasa

*Discuss the power safety*

(40%)

- (c) Bekalan kuasa 3 fasa, 4.6 kVA, 380V disambungkan kepada beban 3 fasa. Dapatkan nilai arus dan voltan talian dan fasa bagi kedua-dua sambungan  $\Delta$  dan Y.

*4.6 kVA, 380V, 3-phase power supply to a 3-phase load. Find the line and phase value of voltage and current on the load for both  $\Delta$  and Y connection.*

(20%)