

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1996/97

Oktober/November 1996

EEU 202 - Elektronik Untuk Jurutera

Masa : [2 jam]

---

**ARAHAN KEPADA CALON :**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH (7)** muka surat bercetak dan **LIMA (5)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **EMPAT (4)** soalan.


Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Gambarajah yang kemas mestilah dilukis apabila perlu.

Anggapkan data-data yang bersesuaian jika perlu.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.

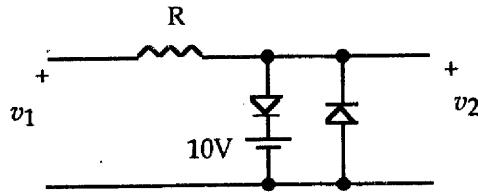1. (a) Satu gelombang sinus  $v_1 = 20 \sin \omega t$  V dikenakan kepada litar dalam Rajah 1. Dengan bantuan ciri pindah, ramalkan voltan keluaran  $v_2$ .  
*A sinewave  $v_1 = 20 \sin \omega t$  V is applied to the circuit of Figure 1. With the help of transfer-characteristic, predict the output-voltage  $v_2$ .*




Rajah 1 (Figure 1)

(30%)

- (b) Terangkan perlakuan diod Zener dalam keadaan terpincang ke depan dan balikan.  
*Describe the behavior of a Zener diode under forward and reverse bias conditions.*  
(30%)
- (c) Berikan gambarajah blok bagi satu pembekal kuasa D.C. teratur.  
*Give a block diagram of a regulated, mains fed D.C. power supply.*  
(40%)

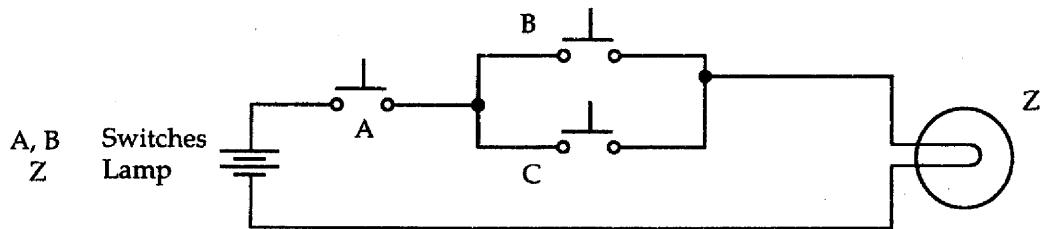2. (a) Bina satu jadual kebenaran bagi pembolehubah bersandar Z bagi litar dalam Rajah 2, dan tentukan persamaan logik litar tersebut.  
*Construct a Truth Table for the dependent variable Z for the circuit as shown in Figure 2, and determine the logic equation for the circuit.*




Rajah 2 (Figure 2)

(30%)

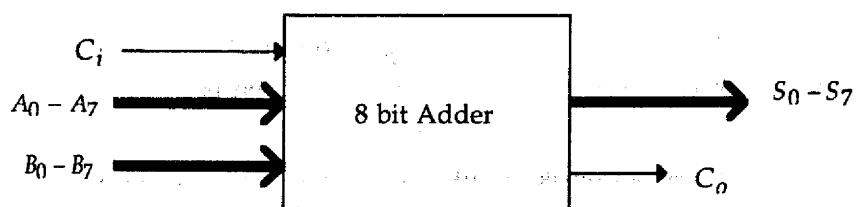- (b) Rekabentuk penambah perduaan selari 8 bit menggunakan hanya penambah penuh, yang simbol logiknya ditunjukkan dalam Rajah 3.

*Design a 8 bit parallel binary adder using only Full Adders, whose logic symbol is shown in Figure 3.*




Rajah 3 (Figure 3)

(30%)

- (c) Buat analisis untuk pembilang naik BCD tak segerak yang ditunjukkan oleh Rajah 4 dengan mendapatkan gambarajah pemasaan bagi keluaran  $X_3, X_2, X_1$  dan  $X_0$ .

*Analyze the asynchronous BCD up counter shown in Figure 4 by obtaining a timing diagram for the outputs  $X_3, X_2, X_1$  and  $X_0$ .*

(40%)

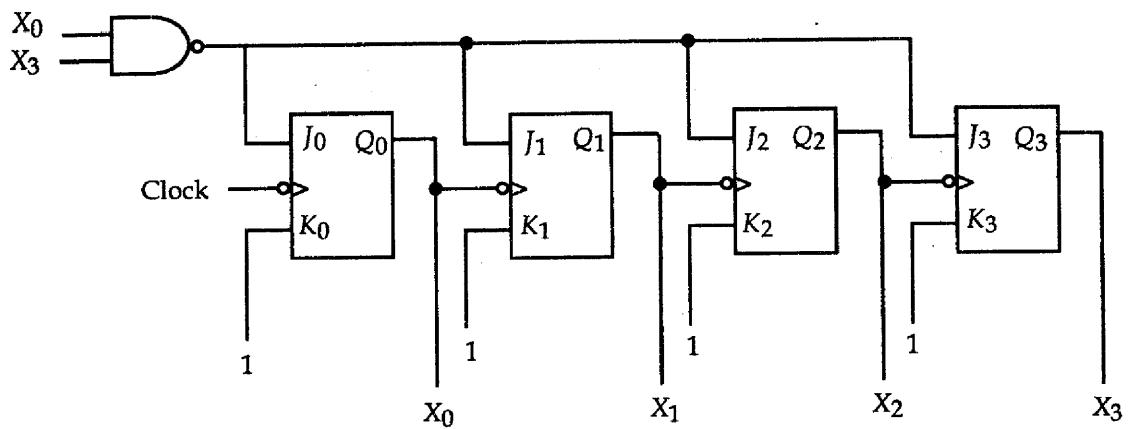

Rajah 4 (Figure 4)

3. (a) Takrifkan rebak masuk dan rebak keluar bagi get logik.

*Define FAN-IN and FAN-OUT for the logic gate.*

(20%)

- (b) (i) Buat analisis untuk perlakuan litar dalam Rajah 5 dan bina satu jadual kebenaran yang menunjukkan keluaran bagi setiap nilai talian kawal A, B.

*Analyze the behavior of the circuit of Figure 5 and draw up a Truth-Table showing the output for the values of the control lines A, B.*

- (ii) Huraikan fungsi yang dilakukan oleh litar ini.


*Describe in words the function performed by this circuit.*

(40%)

- (c) Bagaimanakah LED disambungkan untuk menghasilkan paparan 7 segmen.

*How LEDs can be connected to produce 7-segment type of display.*

(40%)

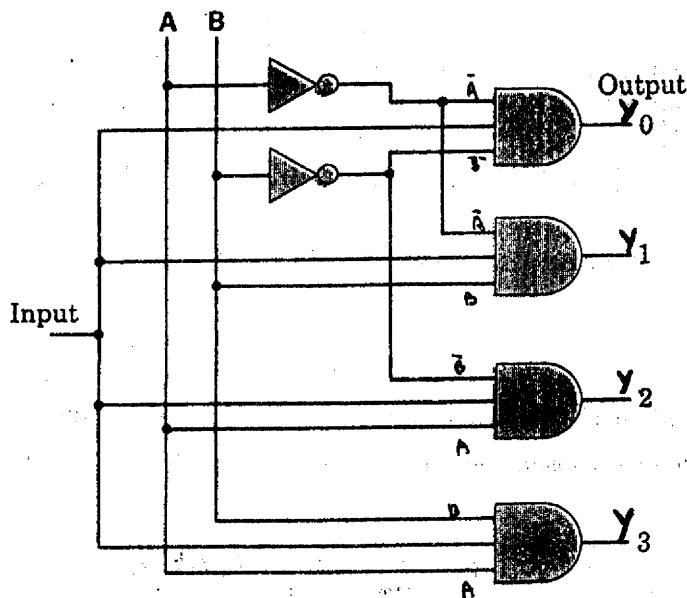**Rajah 5 (Figure 5)**

4. (a) Tuliskan fungsi Boolean yang ditakrifkan oleh Jadual Kebenaran A dalam sebutan minimum dan sebutan maksimum.

*Write the Boolean functions defined by the Truth Table-A in terms of minterm and maxterm.*

**Truth table 'A'**

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Min

min

Max

max

(20%)

- (b) Gunakan teorem Boolean untuk membuktikan identiti berikut:-  
*Use Boolean theorems to prove the following identities:-*

(i)  $\bar{x}\bar{y} + y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x(y + \bar{x}) + x = x + \bar{y} + \bar{z}$

(ii)  $(A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C})(A + B) = A$

(40%)

- (c) Permudahkan fungsi Boolean yang berikut dengan menggunakan peta Karnaugh.  
*Simplify the following Boolean function using KARNAUGH map*

$$f = \overline{AB} \left( \overline{C+D} \right) + \overline{AC}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

(40%)


5. (a) Litar yang ditunjukkan oleh Rajah 6 ialah penguat kebezaan yang mempunyai gandaan 10. Tentukan  
*The circuit shown in Figure 6 is a differential amplifier with differential gain of 10.*  
*Determine*

(i) voltan keluaran unggul  $V_o$   
*the ideal output voltage  $V_o$*

(ii) gandaan ragam sepunya  
*the common mode gain*

(iii) nisbah penolakan mod sepunya (CMRR)  
*common mode rejection ratio (CMRR)*

(40%)

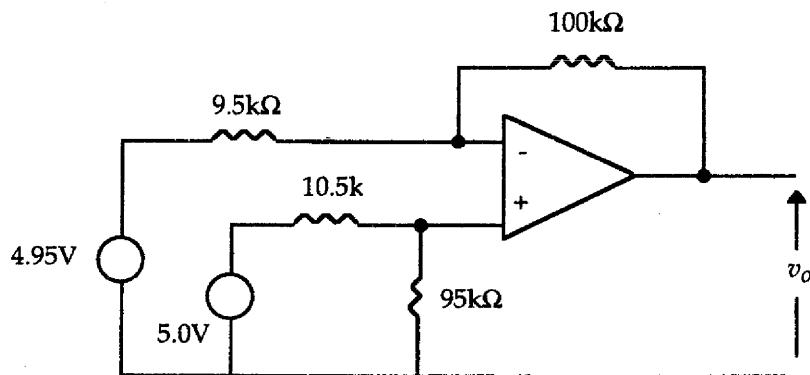

Rajah 6 (Figure 6)

(b) Apakah perbezaan di antara IC lelurus dan digit?

*What is the difference between linear and digital ICs?*

(20%)

(c) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan peralatan cerdik?

*What is meant by intelligent instrument?*

(ii) Apakah resolusi meter digit  $5\frac{1}{2}$  pada julat 20V? Nyatakan jawapan anda sekecil yang mungkin perbezaan voltan yang boleh dipaparkan oleh meter.

*What is the resolution of  $5\frac{1}{2}$  digital meter on 20V range? Express your answer as the smallest difference in voltage that the meter can display.*

(40%)