
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2004/2005

Okttober 2004

EEE 105 – TEORI LITAR I

Masa : 3 jam

ARAHAH KEPADA CALON:


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH (7)** muka surat beserta Lampiran (3 mukasurat) bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disudut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

1.

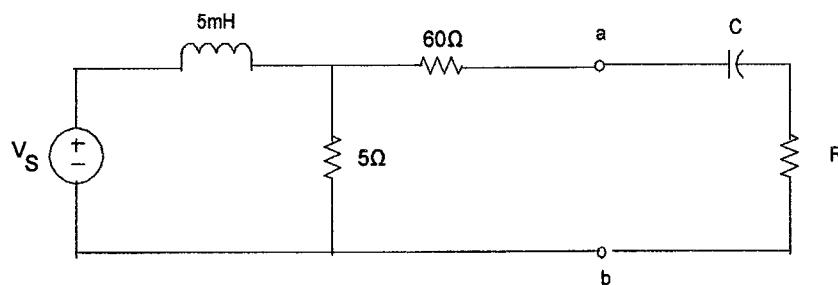

Rajah 1
Figure 1

Merujuk kepada litar dalam Rajah 1.

In reference to the circuit in Figure 1.

- (a) Cari kuasa purata maksimum yang boleh dibekal kepada terminal a-b apabila $v_s = 100 \cos 80t$.

Find the maximum average power that can be supplied across the terminal a-b when $v_s = 100 \cos 80t$.

(70%)


- (b) Tentukan nilai R dan C yang akan mengeluarkan kuasa maximum dari punca litar.

Specify the values of R and C that will extract the maximum power from the source of the circuit.

(30%)

2. (a) Gunakan prinsip superposisi untuk menentukan i_0 bagi litar dalam Rajah 2(a)
Use the superposition principle to determine i_0 in the circuit in Figure 2(a).

(50%)

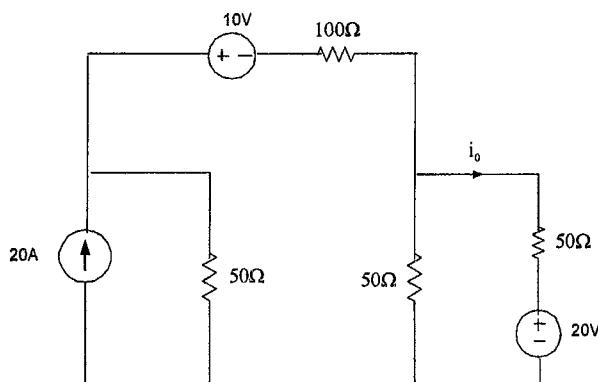

Rajah 2(a)
Figure 2(a)

- (b) Perintang bolehubah R_L dalam litar Rajah 2(b) dilaraskan hingga kuasa maximum dibekalkan kepada R_L .

The variable resistor R_L in the circuit in Figure 2(b) is adjusted until maximum power is delivered to R_L .

- (i) Apakah nilai R_L apabila ini berlaku?
What is the value of R_L when this happens?

- (ii) Kira kuasa maximum yang boleh dibekalkan kepada R_L .
Calculate the maximum power that can be delivered to R_L .

(50%)

4. Pertimbangkan sistem yang ditunjukkan dalam Rajah 4.

Consider the system as shown in Figure 4.

- (a) Kira nilai arus mesh I_1 , I_2 dan I_3 .


Calculate the mesh currents I_1 , I_2 and I_3 .

(70%)

- (b) Kira jumlah kuasa yang diserap oleh perintang 4Ω , 8Ω dan 10Ω .

Calculate the total power absorbed by the 4Ω , 8Ω and 10Ω resistors.

(30%)

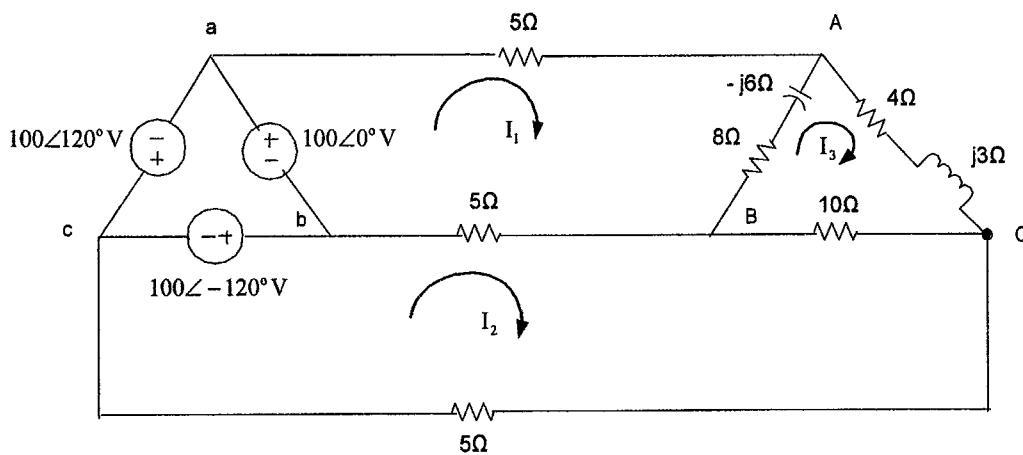

Rajah 4
Figure 4

5. Suis S dalam litar Rajah 5 berada pada **a** bagi satu jangkamasa yang lama sebelum berada pada **b** pada $t = 0$.

The switch S in circuit of Figure 5 has been at **a** for a long time before switching to **b** at $t = 0$.

- (a) Tentukan pemalar masa untuk $t > 0$.

Determine the time constant for $t > 0$.

(10%)

- (b) Tentukan $v(t)$ bagi $t \geq 0$.

Determine $v(t)$ for $t \geq 0$.

(25%)

- (c) Suis akan kembali kepada **a** apabila $v(t) = 30V$. Berapa lamakah suis akan berada di **b** sebelum kembali ke **a**.


The switch will return to **a** when $v(t) = 30V$. How long will the switch be at **b** before returning to **a**.

(15%)

- (d) Sekiranya suis akan bertukar ke **b** semula apabila $v(t) = 75 V$, berapa lamakah pula suis akan berada di **a**.

If the switch will return to **b** when $v(t) = 75V$, how long will the switch be at **a**.

(50%)

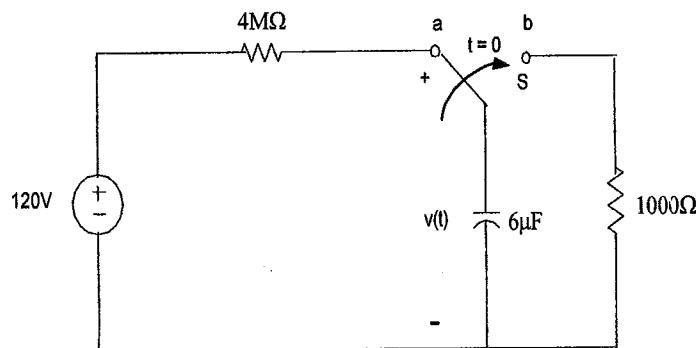

Rajah 5
Figure 5

Mathematical Formulas

This appendix—by no means exhaustive—serves as a handy reference. It does contain all the formulas needed to solve circuit problems in this book.

C.1 Quadratic Formula

The roots of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

C.2 Trigonometric Identities

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$\sin(x \pm 90^\circ) = \pm \cos x$$

$$\cos(x \pm 90^\circ) = \mp \sin x$$

$$\sin(x \pm 180^\circ) = -\sin x$$

$$\cos(x \pm 180^\circ) = -\cos x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad (\text{law of sines})$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (\text{law of cosines})$$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(A - B)}{\tan \frac{1}{2}(A + B)} = \frac{a - b}{a + b} \quad (\text{law of tangents})$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$$

$$2 \cos x \cos y = \cos(x + y) + \cos(x - y)$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

Mathematical Formulas

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$\int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$\int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$\int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$\int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax) + C$$

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax) + C$$

$$\int x^2 \sin ax \, dx = \frac{1}{a^3} (2ax \sin ax + 2 \cos ax - a^2 x^2 \cos ax) + C$$

$$\int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cos ax - 2 \sin ax + a^2 x^2 \sin ax) + C$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$\int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x}{x^2 + a^2} + \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right) + C$$