
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 2004/2005

Oktober 2004

EEE 241 – ELEKTRONIK ANALOG I

Masa : 3 Jam

ARAHAN KEPADA CALON:-

Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi **TIGA BELAS (13)** muka surat beserta (**Lampiran 3 muka surat**) bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Senaraikan lima ciri penguat BJT tapak-sepunya.


State five main characteristic of a BJT common-base amplifier.

(15%)

- (b) **Rajah 1(a)** menunjukkan model isyarat kecil T bagi satu BJT. Lukiskan semula model ini dan labelkan semua unsurnya.

Figure 1(a) shows a small-signal T model for a BJT. Redraw the model and label all the elements.

(10%)

 

- (c) Bagi penguat BJT tapak-sepunya dalam **Rajah 1(b)**;

*For the common-base BJT amplifier in **Figure 1(b)**;*

$$R_B = 100 \text{ k}\Omega, R_C = 10 \text{ k}\Omega, R_E = 10 \text{ k}\Omega, R_s = R_L = 1 \text{ k}\Omega, V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ V}.$$

Transistor Q mempunyai parameter-parameter berikut;

The transistor Q has the following parameters;

$$V_{BE(ON)} = 0.7 \text{ V}, \beta = 100, V_A = \infty, V_T = 25 \text{ mV}$$

- [i] Lakukan analisis dc bagi mendapatkan nilai-nilai V_B , V_C dan V_E .

Perform a dc analysis to obtain the values of V_B , V_C and V_E .

(25%)

- [ii] Dengan menggunakan model T bagi transistor Q, lukis dan labelkan litar setara bagi penguat tersebut. Anda boleh mengabaikan kesan-kesan r_o dan semua kapasitans.

Draw and label the equivalent circuit for the amplifier using T model for the transistor Q. You may neglect the effects of r_o and all capacitances.

(15%)

- [iii] Cari gandaan arus isyarat kecil $A_i = i_o / i_i$ dan gandaan voltan isyarat kecil $A_v = v_o / v_s$.


Find the small-signal current gain $A_i = i_o / i_i$ and small-signal voltage $A_v = v_o / v_s$.

(25%)

- [iv] Cari rintangan masukan R_i dan rintangan keluaran R_o .

Determine the input resistance R_i and output resistance R_o .

(10%)

 

Rajah 1(b)
Figure 1(b)

2. Rajah 2(a) menunjukkan penguat salir-sepunya atau "source-follower". Q_1 , Q_2 dan Q_3 dalam adalah MOSFET daripada jenis yang sama.

Figure 2(a) shows a common-drain amplifier or source-follower. Q_1 , Q_2 and Q_3 are identical MOSFETs.

- (a) Lakukan analisis isyarat kecil ke atas litar penguat ini bagi membuktikan bahawa;

Perform a small-signal analysis on this amplifier circuit to show that;

[i] ungkapan bagi gandaan voltan $A_v \equiv v_o / v_i$ ialah;

the expression for voltage gain $A_v \equiv v_o / v_i$ is;

$$A_v \approx \frac{1}{1 + \chi}$$

[ii] ungkapan bagi rintangan keluaran R_o ialah;


the expression for output resistance R_o is;

$$R_o \approx \frac{1}{g_m(1 + \chi)}$$

di mana;

where;


$$\chi = \frac{g_{mb1}}{g_{m1}}$$

 

Rajah 2(a)
Figure 2(a)

Anda boleh menggunakan model isyarat kecil seperti yang ditunjukkan dalam **Rajah 2(b)** bagi MOSFET.

 *You may use the small-signal model shown in **Figure 2(b)** for the MOSFET.*



- (b) Q_1, Q_2 dan Q_3 masing-masing mempunyai parameter-parameter berikut;
Each of Q_1, Q_2 and Q_3 has the following parameters;

$$V_{t0} = 1 \text{ V}, \quad W = 70 \mu\text{m}, \quad L = 5 \mu\text{m}, \quad \mu_n C_{ox} = 80 \mu\text{A/V}^2, \quad V_A = 90 \text{ V}, \\ \gamma = 0.7 \text{ V}^{1/2}, \quad 2\phi_f = 0.6 \text{ V},$$

Bagi julat isyarat masukan 3 V dan julat voltan salir-badan V_{SB} dari 1 V hingga 4 V, cari julat;

For an input signal range of 3 V and source-body voltage V_{SB} of 1 V to 4 V, find the range of;

- [i] A_v ;
- [ii] R_o ;

Di mana yang berkenaan, anda boleh gunakan jadual persamaan-persamaan MOSFET yang diberikan dalam Lampiran;

Where applicable, you may use the table of MOSFET equations provided in the Appendix.

(40%)

...6/-

3. Penguat dua peringkat dalam **Rajah 3** adalah gabungan secara "cascode" penguat-penguat sumber-sepunya dan get-sepunya. Q_1 dan Q_2 adalah NMOS daripada jenis yang sama dan masing-masing mempunyai parameter-parameter berikut;

*The two-stage amplifier in **Figure 3** is in a cascode connection of a common-source and a common-gate amplifiers. Each of the identical NMOS Q_1 and Q_2 has the following parameters;*

$$V_t = 1.2 \text{ V} ; \quad \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L} \right) = 0.8 \text{ mA/V}^2 ; \quad \lambda = 0 .$$

- (a) Lukiskan litar setara a.t. bagi penguat.


Draw the dc equivalent circuit of the amplifier.

(15%)

- (b) Kira nilai-nilai a.t. bagi V_{G1} ; V_{G2} ; I_D ; V_{S1} ; V_{S2} dan V_{D2} .

Calculate dc values of V_{G1} ; V_{G2} ; I_D ; V_{S1} ; V_{S2} and V_{D2} .

(40%)

 

Rajah 3
Figure 3

- (c) Dengan mengandaikan semua kapasitor berlitar pintas pada frekuensi isyarat tertentu, lukiskan litar setara a.t. bagi penguat.

Assuming that all capacitors are short circuited at certain signal frequency, draw the ac equivalent circuit of the amplifier.

(15%)

- (d) Dengan menggunakan model "hybrid- π " bagi Q_1 dan Q_2 , lukiskan litar setara isyarat kecil bagi penguat dan cari gandaan voltan keseluruhan.


Using hybrid- π model for Q_1 and Q_2 , draw small-signal equivalent circuit for the amplifier and calculate its overall voltage gain.

(30%)

4. (a) **Rajah 4(a)** menunjukkan satu sumber arus malar yang asas. Q_1 dan Q_2 adalah BJT sepadan dan masing-masing mempunyai $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ pada nilai arus pemungut 1 mA. Dengan mengandaikan nilai β yang teramat tinggi dan $V_T = 25\text{ mV}$, rekabentuk litar untuk mendapatkan arus keluaran $I_O = 10\text{ }\mu\text{A}$.

Figure 4(a) shows a basic constant current source. Q_1 and Q_2 are matched BJT and each has a $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ at a collector current of 1 mA. Assuming that the value of β is very high and that $V_T = 25\text{ mV}$, design the circuit to obtain an output current $I_O = 10\text{ }\mu\text{A}$.

(10%)

 

Rajah 4(a)
Figure 4(a)

...8/-

- (b) Jelaskan masalah yang dihadapi untuk membina sumber arus asas seperti dalam **Rajah 4(a)** di atas litar bersepada dan jelaskan bagaimana masalah ini dapat di atasi dengan penambahan satu perintang pada litar tersebut.


*Explain the problem encountered in implementing the basic current source in **Figure 4(a)** on integrated circuit and describe how this problem may be overcome by adding another resistor to the circuit.*

(30%)

- (c) Buktikan bahawa sekiranya transistor-transistor Q_1 dan Q_2 bagi sumber arus dalam **Rajah 4(b)** adalah sepadan, kaitan di antara arus keluaran I_O dengan arus rujukan I_{REF} ditentukan oleh geometri transistor sahaja. Anda boleh mengandaikan arus get adalah sifar.

*Show that if Q_1 and Q_2 in the current source circuit of **Figure 4(b)** are matched transistors, the relationship between the output current I_O and the reference current I_{REF} is solely determined by the geometry of the transistors. You may assume that the gate current is zero.*

(30%)

 

- (d) Rajah 4(c) menunjukkan dua unit sumber arus asas disambung secara kaskod bagi meninggikan nilai rintangan keluaran R_o .

Figure 4(c) shows two units of basic current sources connected in cascode to increase its output resistance R_o .

[i] Lukiskan litar setara ac bagi sumber arus tersebut.

Draw the ac equivalent circuit for the current source.

[ii] Lukiskan litar isyarat kecil dengan menggunakan model "hybrid- π " bagi transistor.

Draw the small-signal equivalent circuit using a "hybrid- π " model for the transistors.

[iii] Lakukan analisis ac ke atas sumber arus kaskod ini untuk mendapatkan satu ungkapan hampiran bagi rintangan keluarannya dalam sebutan r_{o2} , g_{m4} dan r_{o4} .


Perform an ac analysis on the cascode current source to obtain an approximate expression for its output resistance in terms of r_{o2} ,

g_{m4} and r_{o4} .

Abaikan kesan badan dan andaikan bahawa rintangan bagi transistor-transistor sambungan diod adalah rendah dan boleh diabaikan

Neglect body effect and assume that the resistances of diode-connected transistors are very low and may be neglected.

(30%)

 

Rajah 4(c)
Figure 4(c)

5. Transistor dalam penguat tapak-sepunya dalam Rajah 5, mempunyai arus pincang 1 mA, $\beta = 100$, $C_\mu = 0.8 \text{ pF}$ dan $f_T = 600 \text{ MHz}$;

The transistor in the common-base amplifier in Figure 5 has a bias current 1 mA, $\beta = 100$, $C_\mu = 0.8 \text{ pF}$ and $f_T = 600 \text{ MHz}$;

- (a) Anggarkan gandaan voltan jalur tengah v_o/v_s ;

Estimate the midband gain v_o/v_s ;

(20%)

- (b) Gunakan kaedah pemalar-masa litar-pintas bagi menganggarkan frekuensi 3-dB bawah, f_L ;


Use the short-circuit time-constant method to estimate the lower 3-dB frequency f_L ;

(50%)

- (c) Cari kutub-kutub frekuensi tinggi dan anggarkan frekuensi 3-dB atas, f_H ;

Find the high-frequency poles, and estimate the upper 3-db frequency, f_H ;

(30%)

 

Rajah 5
Figure 5

6. (a) Jelaskan bagaimana titik "quiescent" bagi penguat isyarat besar dalam **Rajah 6** dapat ditentukan melalui pemilihan nilai R_1 dan R_2 .

*Explain how the quiescent point of the large-signal amplifier shown in **Figure 6** may be determined through a proper selection of R_1 and R_2 .*

(40%)

- (b) Transistor Q_N dan Q_P dalam **Rajah 6** adalah sepadan dan masing-masing mempunyai arus tepu $I_S = 1.482 \times 10^{-15}$ A. Q_1 pula mempunyai arus tepu $I_{S1} = 6.668 \times 10^{-15}$ A. Nilai arus pemungut "quiescent" bagi Q_N ialah $I_Q = 10$ mA. Sumber isyarat v_I membekalkan voltan isyarat sinus dengan amplitud 10 V.

Q_N and Q_P in **Figure 6** are matched transistors and each has a saturation current $I_S = 1.482 \times 10^{-15}$ A. Q_1 has a saturation current $I_{S1} = 6.668 \times 10^{-15}$ A. The quiescent collector current of Q_N is 10 mA. The signal source v_I provides a sinusoidal voltage of amplitude 10 V.

**Table 4.3 RELATIONSHIPS BETWEEN THE
SMALL-SIGNAL MODEL
PARAMETERS OF THE BJT**

Model Parameters in Terms of DC Bias Currents:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad r_e = \frac{V_T}{I_E} = \alpha \left(\frac{V_T}{I_C} \right)$$

$$r_{\pi} = \frac{V_T}{I_B} = \beta \left(\frac{V_T}{I_C} \right) \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

In terms of g_m :

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$$

In terms of r_e :

$$g_m = \frac{\alpha}{r_e} \quad r_{\pi} = (\beta + 1)r_e \quad g_m + \frac{1}{r_{\pi}} = \frac{1}{r_e}$$

Relationships between α and β :

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad \beta + 1 = \frac{1}{1 - \alpha}$$

Table 5.4 SUMMARY OF IMPORTANT MOSFET EQUATIONS

Current-Voltage Relationships

■ For NMOS Devices:

- *Triode region* ($v_{GS} \geq V_t$, $v_{DS} \leq v_{GS} - V_t$)

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t)v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$

For small v_{DS} : $r_{DS} \equiv \frac{v_{DS}}{i_D} = \left[k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_t) \right]^{-1}$

- *Saturation region* ($v_{GS} \geq V_t$, $v_{DS} \geq v_{GS} - V_t$)

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

- $k'_n = \mu_n C_{ox}$ (see Table 5.1)

$$V_t = V_{t0} + \gamma [\sqrt{2\phi_f + |V_{SB}|} - \sqrt{2\phi_f}]$$

$$\gamma = \sqrt{2qN_A \epsilon_s / C_{ox}}, \quad q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ coulomb}, \epsilon_s = 1.04 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$$

$$\lambda = 1/V_A, \quad V_A \propto L$$

■ For PMOS Devices: V_t , γ , λ and V_A are negative

- For triode region, $v_{GS} \leq V_t$ and $v_{DS} \geq v_{GS} - V_t$
- For saturation region, $v_{GS} \leq V_t$ and $v_{DS} \leq v_{GS} - V_t$

■ For Depletion Devices (refer to Fig. 5.23):

- *n* channel: V_t is negative
- *p* channel: V_t is positive

$$\bullet I_{DSS} = \frac{1}{2} k' \left(\frac{W}{L} \right) V_t^2$$