
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

EEE 322 – KEJURUTERAAN RF DAN MIKROGELOMBANG

Masa : 2 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **ENAM (6)** muka surat berserta Lampiran (1 muka surat) bercetak dan **LIMA (5)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **SEMUA** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-


1. Suatu beban bernilai $Z_L=20 - j40$ hendak dipadankan dengan talian 50 ohm menggunakan rangkaian L yang terdiri daripada komponen tergumpal, satu kapasitor dan satu induktor pada frekuensi 1 GHz. Berapa kemungkinankah bentuk litar pemanaran yang boleh digunakan untuk memadankan beban tersebut. Pilih bentuk litar pemanaran yang sesuai dan beri sebab kenapa ia dipilih serta dapatkan nilai-nilai komponennya.

A load of impedance $Z_L=20 - j40$ is to be matched to a 50 ohm transmission line using L network comprises lumped components of a capacitor and an inductor at frequency 1 GHz. How many possible configurations of matching circuits can be obtained. Choose the most suitable configuration for matching circuit and give the reason why you choose that. Find all the values of the components.


(15 %)

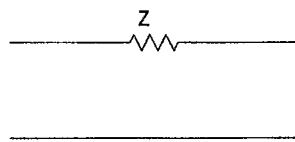2. Dapatkan parameter S bagi beban siri dan pirau seperti di bawah ini.

Obtain an S-parameter for a series and shunt loads as shown below.



(a) Beban siri
Serial Load

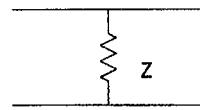

(b) Beban pirau
Shunt Load

(15%)

...3/-

3. Rekabentuk litar-litar mikrostrip berikut pada frekuensi 3 GHz daripada papan cetak FR4 dengan ketebalan 1.5 mm dan pemalar dielektrik relatif substraknya $\epsilon_r=4.5$. Beri dimensi dan lakarannya. Nyatakan berapakah nilai keluaran (magnitud dan fasa) yang didapati dibandingkan dengan nilai masukan bagi kedua-dua litar terbut.

Design of the following microstrip circuit at 3 GHz operating frequency using FR4 substrate of 1.5 mm thickness and a relative dielectric constant of $\epsilon_r=4.5$. Give dimensions and sketch. State how much the amplitude and phase of each output referred to input signals for both circuits.

- (i) satu pembahagi kuasa Wilkinson
Wilkinson power divider (10%)
- (ii) penganding 3 dB cincin larian tetikus
3 dB rate-race ring Coupler (10%)

4. (a) Rekabentuk satu penguat mempunyai gandaan maksimum pada frekuensi 4GHz menggunakan rangkaian pemanjangan puntung (stub matching) mikrostrip bagi input dan transformer suku-gelombang pada output. Transistor yang digunakan ialah GaAs FET yang mempunyai parameter S ($Z_0 = 50 \text{ ohm}$) sebagai $S_{11} = 0.72 / -116^\circ$, $S_{21}=2.60/76^\circ$, $S_{12}=0.03/57^\circ$, $S_{22}=0.73/-54^\circ$ pada pincangan $V_{DS}=3V$, $I_{DS}= 10mA$.

Design an amplifier having a maximum gain at 4GHz using microstrip stub matching at the input and a quarter-wave transformer at the output. Transistor used is GaAs FET having S-parameter ($Z_0 = 50 \text{ ohm}$) of $S_{11} = 0.72 / -116^\circ$, $S_{21}=2.60/76^\circ$, $S_{12}=0.03/57^\circ$, $S_{22}=0.73/-54^\circ$ at biasing $V_{DS}=3V$, $I_{DS}= 10mA$.

(20%)

...4/-

(b) Lukiskan litar tersebut termasuk RF dan pemincangan dc.

Sketch the RF and dc biasing of the circuit.

(10%)

5. Rekabentuk suatu penuras laluan rendah mikrostrip mempunyai sambutan Butterworth , bagi frekuensi potongnya 1 GHz dengan 30dB atenuasi pada frekuensi 2.5GHz. Papan cetak yang digunakan ialah jenis Duroid dengan ketebalannya 0.7878 mm dan pemalar dielektrik relatif substratnya $\epsilon_r=2.5$. Galangan input dan outputnya mestilah 50 ohm. Ambil galangan induktor 100 ohm dan galangan kapasitor 25 ohm.

Design a microstrip Butterworth lowpass filter, having a cutoff frequency of 1GHz with 30dB attenuation at 2.5GHz. The substrate used is a Duroid-PCB of 0.7878 mm thickness and a relative dielectric constant of $\epsilon_r=2.5$. The filter should be designed for 50 ohms at input and output. Take the 100Ω characteristic impedance for inductor and 25Ω for capacitor.

(20%)

...5/-

Nilai-nilai regangan penuras lulusjalur

Bandpass filter reactance values

$$J_{01} = \left(\frac{\pi \Omega}{2g_0 g_1} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$J_{k,k+1} = \left(\frac{\pi \Omega}{2} \right) \frac{1}{\sqrt{g_k \cdot g_{k+1}}} \quad \text{di sini } k=1, \dots, n$$

where $k=1, \dots, n$

$$J_{n,n+1} = \left(\frac{\pi \Omega}{2 \cdot g_n \cdot g_{n+1}} \right)$$

Rekabentuk penguat

Amplifier design

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

$$\Gamma_s = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \quad C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \quad C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_S^* = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \Gamma_L^* = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_L = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_S = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

$$G_{T_{max}} = \frac{1}{1 - |\Gamma_s|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

ooooooo

NAME	TITLE	DWG. NO.
		DATE
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	

NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES

