
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua

Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

EEK 366 – MESIN DAN PACUAN

Masa : 3 Jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEPULUH (10)** muka surat bercetak dan **TUJUH (7)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, **Bahagian A** dan **Bahagian B**.

Jawab **SEMUA** soalan di dalam **Bahagian A** dan mana-mana **EMPAT (4)** soalan dalam **Bahagian B**.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

Bahagian A
Part A

Jawab **SEMUA** soalan dalam Bahagian A.

Answer ALL Question in Part A and any 4 questions from Part B

Semua soalan membawa markah yang sama.

All questions carry equal marks.

Bahagian A (20 % daripada jumlah markah)
Part A (20 % of the total marks)

1. Jawab soalan-soalan berikut:
Answer the following:

- (i) Satu bekalan voltan 3-fasa seimbang membekali satu belitan 3-fasa seimbang di dalam pemegun akan menghasilkan satu
A balanced 3-phase voltage supplied to a balanced 3-phase winding placed in a stator produces a
- (ii) Bagi satu mesin arus terus 4-kutub sambungan jenis gelombang, bilangan laluan selari bagi arus adalah =
In a 4-pole, wave connected dc machine the number of parallel paths for current =
- (iii) Di dalam motor arus terus, jika kuasa yang dihasilkan = $E_b I_a$ watts, maka tork yang dihasilkan, T_d =
In a dc motor, if power developed = $E_b I_a$ watts, then the torque developed, T_d =
- (iv) Ciri-ciri kemagnetan bagi mesin segerak merupakan graf di antara
Magnetization characteristic of a synchronous machine is the graph between
- (v) Pada arus medan malar, nisbah antara voltan litar-buka dengan arus litar-pintas bagi satu mesin segerak =
At constant field current, the ratio between open-circuit voltage and short-circuit current of a synchronous machine =

- (vi) Pemutar di dalam motor induksi 3-fasa berputar dalam arah dengan putaran medan magnet.
- The rotor in a 3-phase induction motor rotates in the direction of the rotating magnetic field.*
- (vii) Dalam sebuah motor induksi, gelinciran diberikan oleh,
- In an induction motor the slip is defined as, $s = \dots$*
- (viii) Kitar tugas bagi pemenggal langkah-turun diberikan oleh
- The duty cycle of a step-down chopper is defined as*
- (ix) Bagi penukar penuh 1-fasa kawalan fasa, bilangan SCR yang diperlukan ialah Dan jika sudut lengah picuan, $\alpha = 60^\circ$, penukar akan berfungsi sebagai
- In a phase controlled 1-phase full-converter the number of SCRs required are and if the firing delay angle, $\alpha = 60^\circ$, the converter operates as*
- (x) Halaju bagi satu dikawal oleh pengawal frekuensi-bolehubah, voltan-bolehubah.
- The speed of a is controlled by a variable-voltage, variable-frequency controller.*
- (xi) Aplikasi penting bagi motor-motor linear adalah di dalam
- Important application of Linear Motors are in*
- (xii) Pemutar magnet kekal motor segerak yang dikawal oleh satu pengesan dan satu penyongsang dikenali sebagai motor
- A permanent magnet rotor synchronous motor controlled by a sensor and an inverter is generally known as amotor.*

(100%)

...4/-

Bahagian B

Part B 80 % daripada jumlah markah
of the total marks

Jawab mana-mana 4 soalan.

Answer any 4 questions.

1. (a) Lukis lengkuk tork-halaju bagi semua jenis motor arus terus.

Draw the torque-speed curves of different types of dc motors.

(20%)

- (b) Satu motor arus terus jenis selari pada kadaran 440 V, 7.5 kW, 110 rpm mengalirkan arus 20 A pada beban-penuh. Anggapkan tindakbalas angker boleh diabaikan, kehilangan geseran dan kehilanganbesi malar. Rintangan angker = 0.5 ohm.

A 440 V, 7.5 kW, 110 rpm dc shunt motor draws 20 A at full-load. Assume that armature reaction is negligible, iron and friction losses are constant. Armature resistance = 0.5 ohm.

Tentukan nilai-nilai berikut jika arus masukan ialah 10 A:

Estimate for an input current of 10 A:

- (i) Halaju motor.
The speed of the motor. (20%)
- (ii) Kehilangan kuprum angker pada beban-penuh
Armature copper losses at full-load. (10%)
- (iii) Kehilangan geseran dan kehilangan besi.
Iron and friction losses. (20%)
- (iv) Tork yang digunakan.
Useful torque. (20%)
- (v) Kuasa keluaran.
Output power. (10%)

...5/-

2. (a) Terbitkan persamaan EMF bagi satu mesin segerak 3-fasa bermula dari asas-asasnya.

Derive the EMF equation of a 3-phase synchronous machine from fundamentals.

(25%)

- (b) Satu mesin segerak 3-fasa sambungan –bintang pada kadaran 10 MVA, 6.6 kV, 50 Hz mempunyai keputusan ujian litar-buka dan litar-pintas berikut:

A 10 MVA, 6.6 kV, 50 Hz, 3-phase, star-connected synchronous machine has the following open-circuit and short-circuit test results:

Arus medan <i>Field current</i>	A	25	50	75	100	125	150	175	200	225
Voltan talian <i>Line voltage</i>	kV	2.4	4.8	6.1	7.1	7.6	7.9	8.3	8.5	8.7
Arus litar pintas <i>S.C. current</i>	A	288	582	875						

Rintangan angker ialah 0.2 ohm/fasa.

The armature resistance is 0.2 ohm/phase.

- [i] Tentukan reaktan segerak tak tepu.

Find the unsaturated synchronous reactance. (10%)

- [ii] Tentukan reaktan segerak tepu.

Find the saturated synchronous reactance. (10%)

...6/-

- [iii] Lukiskan rajah fasa dan tentukan regulasi voltan, jika mesin dianggapkan beroperasi sebagai penjana pada beban-penuh dengan faktor kuasa 0.8 mendahulu.

Draw the phasor diagram and find the voltage regulation, if the machine is assumed to operate as a generator at full-load and 0.8 leading power factor.

(30%)

- [iv] Jika mesin tersebut beroperasi sebagai motor segerak dan mengambil arus sebanyak 800 A pada faktor kuasa 0.8 mendahulu, tentukan voltan ujaan.

If the machine is operated as a synchronous motor and takes 800 A at 0.8 leading power factor, find the excitation voltage.

(25%)

3. (a) Lukiskan lengkuk tork-gelinciran bagi sebuah motor induksi 3-fasa. Tunjukkan titik-titik tork permulaan, tork maksimum dan tork beban-penuh.

Draw the torque-slip curves of a 3-phase induction motor. Indicate the starting torque, maximum torque and full-load torque points.

(20%)

- (b) Sebuah motor induksi 3-fasa 4-kutub sambungan-bintang pada kadaran 415 V, 50 Hz mempunyai parameter-parameter berikut:

A 4-pole, 415 V, 50 Hz, 3-phase, star-connected induction motor has the following parameters:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.2 \text{ ohm/fasa} \\ R_1 &= 0.2 \text{ ohm/ph} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_1 &= 1.1 \text{ ohm/fasa} \\ X_1 &= 1.1 \text{ ohm/ph} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2' &= 0.2 \text{ ohm/fasa} \\ R_2' &= 0.2 \text{ ohm/ph} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2' &= 1.1 \text{ ohm/fasa} \\ X_2' &= 1.1 \text{ ohm/ph} \end{aligned}$$

...7/-

Cabang kemagnetan, $R_c = 160 \text{ ohms/fasa}$, $x_m = 20 \text{ ohms/fasa}$

Magnetizing branch, $R_c = 160 \text{ ohms/ph}$, $x_m = 20 \text{ ohms/ph}$

Gelinciran pada beban-penuh = 0.02

Full-load slip = 0.02

[i] Lukiskan litar setara 'tepat'.

Draw the accurate (exact) equivalent circuit.

(20%)

[ii] Lukiskan litar setara 'anggaran'.

Draw the approximate equivalent circuit.

(15%)

[iii] Tentukan nilai arus dan tork daripada litar setara 'anggaran'.

Determine the current and torque from the approximate equivalent circuit.

(45%)

4. Satu penukar ac-dc 1-fasa kawalan penuh SCR digunakan untuk mengawal sebuah motor arus terus teruja asing berkadar 10 hp, 230 V, 1200 rpm. Voltan masukan bagi penukar ialah 260 V, 50 Hz 1-fasa. Rintangan angker motor = 0.3 ohm, kearuhan angker = 25mH. Pemalar voltan motor, $k_a\Phi = 0.182 \text{ V/rpm}$, sudut picuan lengah penukar, $\alpha = 30^\circ$, arus angker terkadar = 38 A.

A single-phase ac-dc fully controlled SCR converter control the speed of a 10 h.p., 230 V, 1200 rpm separately excited dc motor.

The input voltage to the converter is single-phase, 260 V, 50 Hz.

Armature resistance of the motor = 0.3 ohm, armature inductance = 25 mH, motor voltage constant, $k_a\Phi = 0.182 \text{ V/rpm}$, firing delay angle of the converter, $\alpha = 30^\circ$, rated armature current = 38 A.

...8/-

- (a) Lukiskan Rajah sambungan bagi litar penukar penuh – motor arus terus.

Draw the connection diagram of full-converter – dc motor circuit.

(15%)

- (b) Tulis persamaan dinamik bagi motor.

Write the dynamic equations of the motor.

(15%)

- (c) Lukis gelombang-gelombang bagi voltan masukan, masukan keluaran, arus SCR1 penukar dan arus angker bagi operasi arus berterusan.

Draw the waveforms of input voltage, output voltage, SCR₁ current, of the converter, and the armature current for continuous current operation.

(30%)

- (d) Tentukan halaju motor dan tork yang terhasil.

Determine the speed of the motor and the torque.

(20%)

- (e) Tentukan kuasa yang diserap oleh motor jika arus dianggapkan tiada riak.

Determine the power taken by the motor if the current is assumed to be ripple free.

(20%)

5. Sebuah pemenggal langkah-turun 1-kuadran digunakan untuk mengawal halaju sebuah motor arus terus.

Bekalan voltan arus terus = 120 V, rintangan angker = 0.15 ohm.

Pemalar emf balikan motor = 0.05 V/rpm, frekuensi pemenggal = 250 Hz.

Pada halaju 1200 rpm, arus motor bersamaan 125 A dan dianggapkan tiada riak.

A one-quadrant step-down chopper is used to control the speed of a dc motor.

Supply dc voltage = 120 V, Armature resistance = 0.15 ohm.

Motor back emf constant = 0.05 V/rpm, Chopper frequency = 250 Hz.

At a speed of 1200 rpm, the motor current is 125 A, assumed to be ripple free.

...9/-

- (a) Lukiskan Rajah sambungan bagi litar pemenggal – motor arus terus
Draw the connection diagram of chopper – motor circuit. (20%)
- (b) Tentukan nisbah kitar tugas bagi pemenggal dalam bentuk peratus dan masa.
Determine the duty ratio of the chopper and the chopper on time. (30%)
- (c) Lukis gelombang-gelombang bagi voltan keluaran dan arus keluaran.
Draw the waveforms of output voltage, output current. (20%)
- (d) Tentukan tork yang dihasilkan oleh angker dan kuasa yang diserap oleh motor.
Determine the torque developed by the armature and the power taken by the motor. (30%)
6. (a) [i] Lukis rajah sambungan litar bagi penyongsang frekuensi bolehubah 3-fasa dan sistem pemacu motor induksi untuk operasi halaju boleh dikawal.
Draw the circuit connection diagram of a 3-phase variable-frequency inverter and induction motor drive system for variable speed operation. (40%)

...10/-

- [ii] Bagi litar di atas [i], penyongsang tersebut membekali sebuah motor induksi 4-kutub sangkar tupai pada kadaran 220 V, 50 Hz. Tentukan anggaran voltan keluaran yang diperlukan oleh penyongsang supaya halaju motor adalah

In the above circuit, the inverter supplies a 4-pole, squirrel cage induction motor at 220, 50 Hz. Determine the approximate required output voltage of the inverter for motor speeds of

(1) 900 rpm

(2) 1800 rpm

(20%)

- (b) Lukis keratan rentas bagi sebuah motor pelangkah hibrid dan senaraikan kegunaannya.

Draw the cross-section of a hybrid stepper motor and list out its applications.

(40%)