
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang

Sidang Akademik 2002/2003

April 2003

JEE 241 – ANALOG ELEKTRONIK I

Masa : 3 Jam

ARAHAN KEPADA CALON:


Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) muka surat yang bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA (5) soalan.

Agihan markah diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

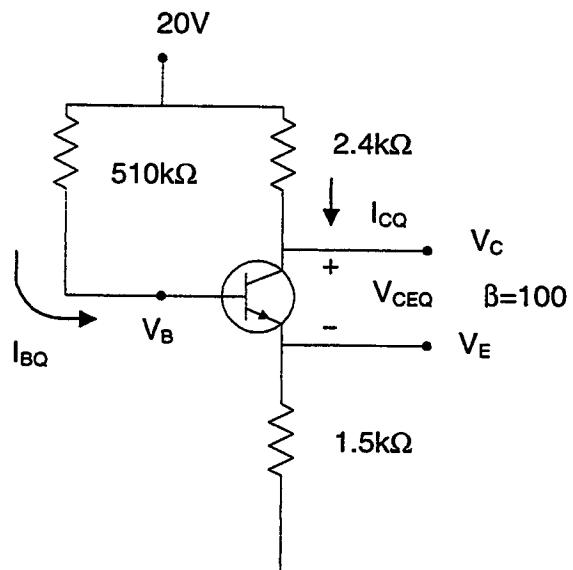
1. (a) Bagi litar Rajah 1(a), tentukan nilai I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ} , V_C , V_B , dan V_E .



Rajah 1(a)

(60%)

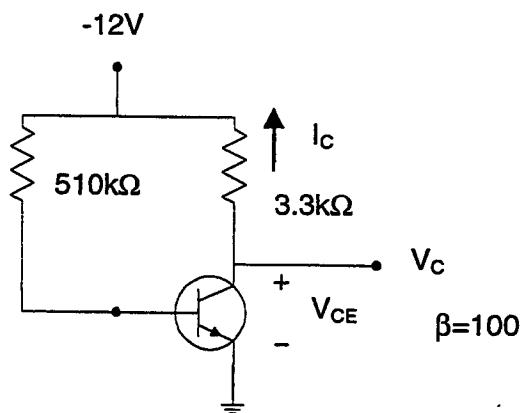
- (b) Tentukan nilai V_C , V_E , dan I_C bagi litar Rajah 1(b).



Rajah 1(b)

(40%)

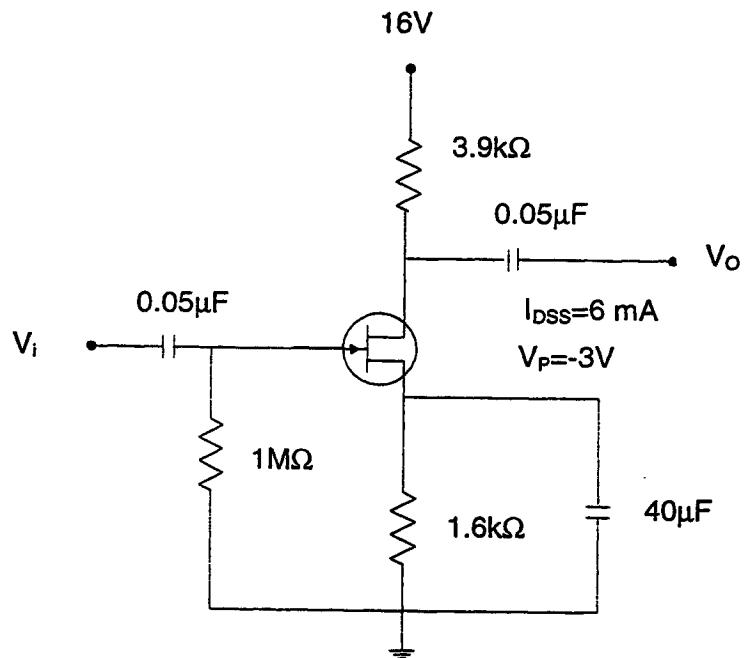
2. (a) Tentukan nilai titik \dot{Q} , I_D , dan V_{GS} , bagi litar Rajah 2(a).



Rajah 2(a)

(60%)

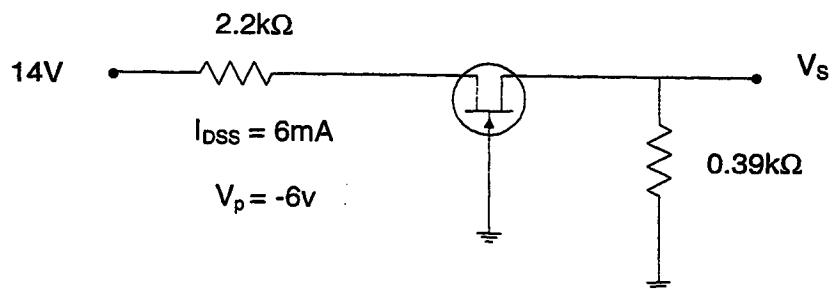- (b) Tentukan nilai V_s , bagi litar Rajah 2(b).




Rajah 2(b)

(40%)

...4/-

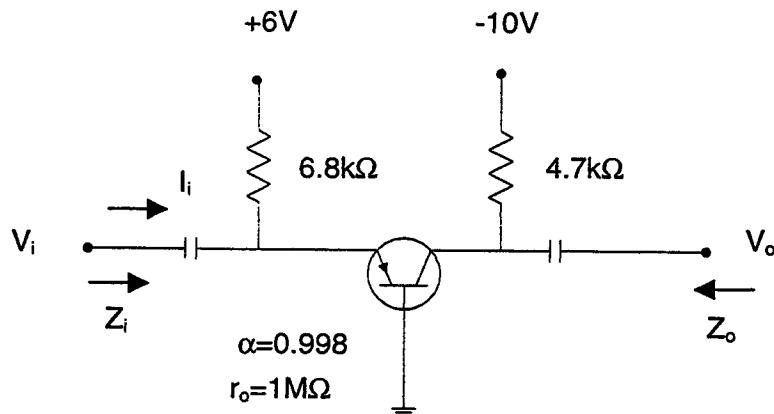
3. (a) Bagi litar tapak sepunya di dalam Rajah 3(a); tentukan nilai Z_i , Z_o , A_v dan A_i .



Rajah 3(a)

(60%)

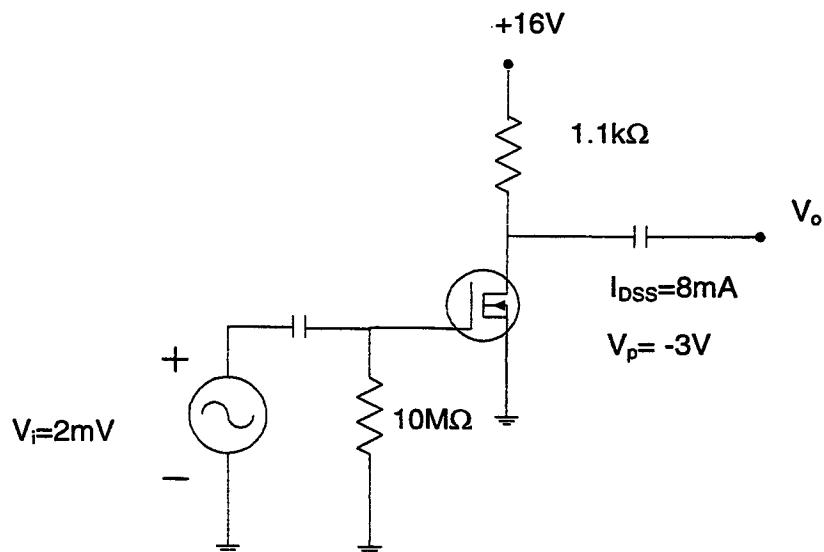- (b) Tentukan nilai V_o bagi litar Rajah 3(b) jika $Y_{os} = 20\mu\text{s}$




Rajah 3(b)

(40%)

...5/-

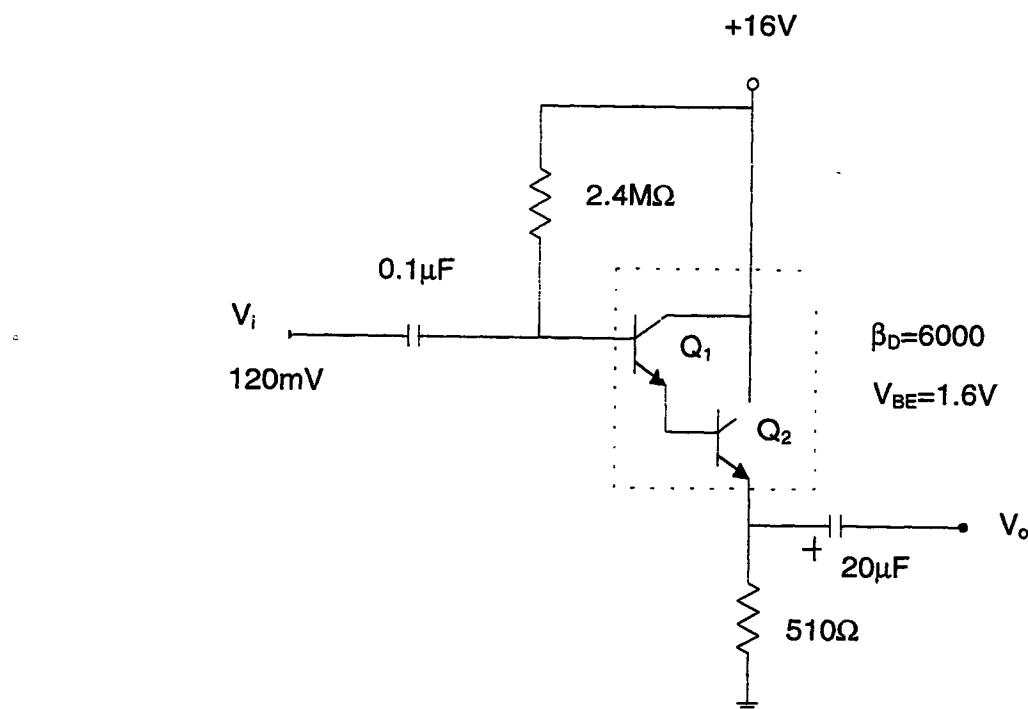
4. (a) Bagi litar Rajah 4(a), kira nilai voltan pincang AT, V_{E2} dan arus pincang AT, I_{E2} .



Rajah 4(a)

(30%)

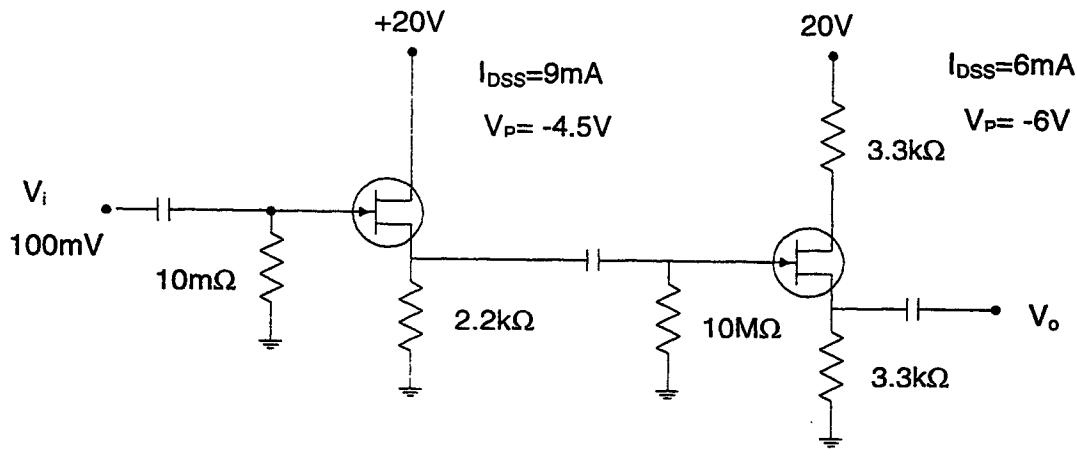- (b) Bagi litar penguat berbilang peringkat seperti ditunjukkan oleh litar Rajah 4(b); tentukan nilai A_{VT} dan V_o . (Abaikan kesan r_d).




Rajah 4(b)

(70%)


5. Bagi litar Rajah 5, tentukan;

- [a] Nilai A_v , Z_i dan Z_o (35%)
- [b] Takat frekuensi potong bagi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. (40%)
- [c] Nilai lebar-jalur yang diperolehi (15%)
- [d] Lakarkan plot Bode yang diperolehi (10%)

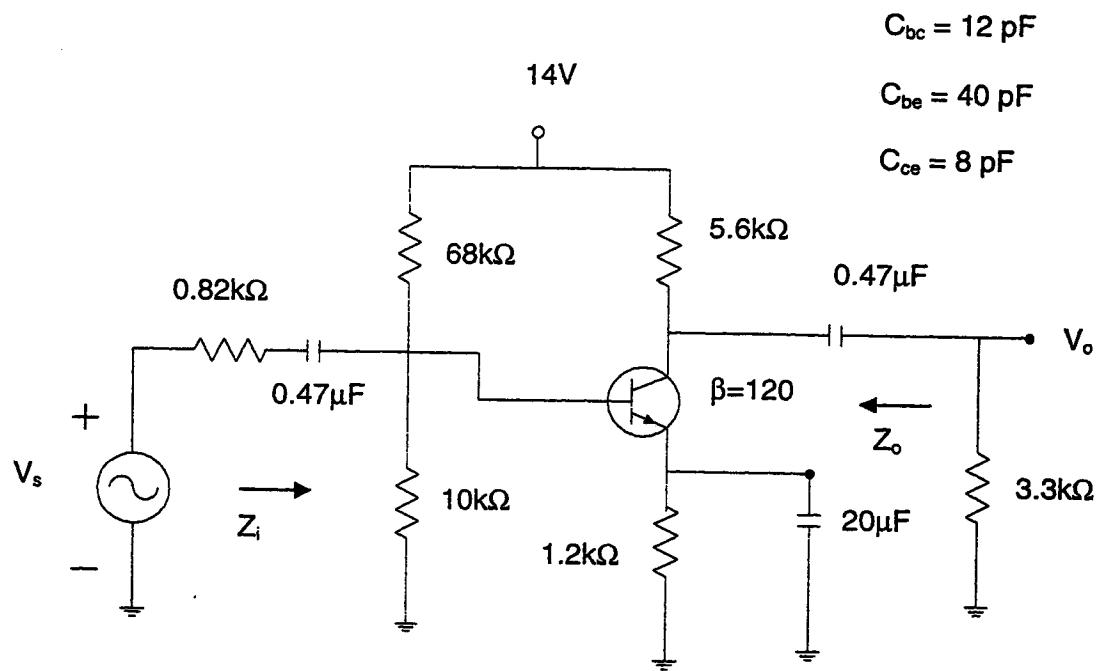

Rajah 5

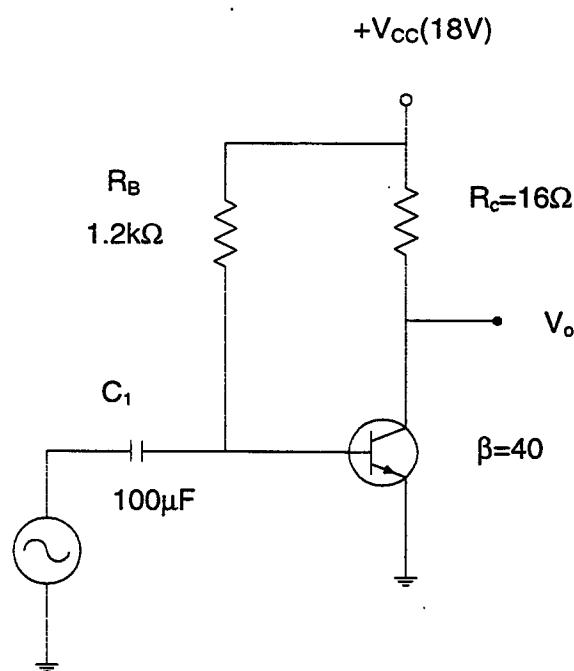6. (a) Tentukan nilai kuasa masukan dan kuasa keluaran bagi litar Rajah 6(a); jika isyarat masukan menyebabkan arus tapak bernilai 5mA (rms).



Rajah 6(a)

(20%)

- (b) Huraikan 2 teknik yang boleh digunakan untuk mematikan operasi SCR (*turning an SCR OFF*).

(20%)

- (c) Bagi sebuah litar transistor 'unijunction' dengan $V_{BB} = 20V$, $\eta = 0.65$, $R_B = 2k\Omega$ ($I_E = 0$), dan $V_D = 0.7V$, tentukan;

- [i] R_{B2}
- [ii] R_{BB}
- [iii] V_{RB1}
- [iv] V_P

(60%)