
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

First Semester Examination
2016/2017 Academic Session

December 2016 / January 2017

EEE 241 – ANALOG ELECTRONIC I
[ELEKTRONIK ANALOG I]

Duration 3 hours
[Masa : 3 jam]

Please check that this examination paper consists of **THIRTEEN (13)** pages of printed material before you begin the examination. This examination paper consist of two versions, The English version and Malay version. The English version from page **TWO (2)** to page **SEVEN (7)** and Malay version from page **EIGHT (8)** to page **THIRTEEN (13)**.

*Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TIGA BELAS (13)** muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua versi, versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Versi Bahasa Inggeris daripada muka surat **DUA (2)** sehingga muka surat **TUJUH (7)** dan versi Bahasa Melayu daripada muka surat **LAPAN (8)** sehingga muka surat **TIGA SEBELAS (13)**.*

Instructions: This question paper consists of **SIX (6)** questions. Answer **FIVE (5)** questions. All questions carry the same marks.

[Arahan: Kertas soalan ini mengandungi **ENAM (6)** soalan. Jawab **LIMA (5)** soalan. Semua soalan membawa jumlah markah yang sama]

Use separate answer booklets for **PART A** and **PART B**
*[Gunakan dua buku jawapan yang berasingan bagi **BAHAGIAN A** dan **BAHAGIAN B**]*

Answer to any question must start on a new page.
[Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru]

“In the event of any discrepancies, the English version shall be used”.
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]

ENGLISH VERSION

PART A

1. (a) The difference between passive and active circuits for low pass filter and high pass filter is essential in analog design. Therefore,
- (i) Draw the circuits for both active and passive low pass and high pass filters.
(20 marks)
 - (ii) Write down the expression for cut-off frequencies for all the four circuits.
(20 marks)
- (b) Design a passive single-pole single-zero high-pass filter. Given value for the circuit: $R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ and $C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$.
- (i) Find the mid-band gain, A_o and cut-off frequency, f_L for the filter.
(30 marks)
 - (ii) Based on the calculated values of A_o and f_L in (i), write the transfer function, $A_v(s)$ for the circuit.
(20 marks)
 - (iii) Sketch the bode (magnitude) plot and label the gain, A_o and the cut-off frequency f_L of the filter clearly.
(10 marks)

2. Consider the circuit in Figure 2. Op amp has an open-loop gain of 80 dB, an input resistance, R_{id} of 25 k Ω , and output resistance, R_o of 1 k Ω . Assume that the op amp is driven by a signal voltage with 100-k Ω source resistance, and output voltage is connected to load resistance of 5-k Ω . Feedback network is implemented with $R_F = 36$ k Ω . Hence,

 


Figure 2

- (a) Calculate input resistance, R_{in} of the circuit. (30 marks)
- (b) Calculate output resistance, R_{out} of the circuit. (30 marks)
- (c) Calculate closed loop gain, A_v of the circuit. (40 marks)

3. (a) Define finite common-mode rejection ratio. Use relevant expressions to support your explanation.

(30 marks)

(b) Consider digital multi-meter circuit (DMM) as in Figure 3. Based on that figure, find the value for:

(i) Differential-mode input voltage (V_{DM}). (15 marks)

(ii) Common-mode input voltage (V_{CM}). (15 marks)

(iii) CMRR (in dB) if the percentage of error of the DMM of 0.2 % is needed. (20 marks)

(iv) Output voltage, v_o if the DMM is having the differential-mode gain of 32 dB.

(20 marks)

 


Figure 3

PART B

4. Derive:

- (a) The output resistance of common gate configuration as in Figure 4. (50 marks)
- (b) Transconductance G_m of the common gate configuration as in Figure 4. (50 marks)

 


Figure 4

5. (a) Referring to Figure 5, state whether C_1 , C_2 and C_3 are coupling or bypass capacitors. What are the functions of these capacitors?

(40 marks)

- (b) Calculate the voltage gain of the common-emitter amplifier in Figure 1 with and without capacitor C_2 , if the transistor has $\beta_o = 150$, $\beta_F = 160$, $V_T = 26$ mV and $V_{BE} = 0.7$ V.

(60 marks)

 


Figure 5

6. Figure 5 shown MN1 has gate connected to the drain.

- (a) Draw small signal equivalent circuit. (30 marks)
- (b) Derive the expression of R_{out} . (50 marks)
- (c) Does diode provide high or low resistive path ? (20 marks)

 


Figure 6


ooo0ooo

VERSI BAHASA MELAYU

BAHAGIAN A

1. (a) Perbezaan di antara litar pasif dan aktif bagi penapis laluan rendah dan tinggi adalah penting di dalam rekabentuk analog. Maka,
- (i) Lakarkan litar-litar aktif dan pasif penapis laluan rendah dan tinggi.
(20 markah)
 - (ii) Nyatakan ungkapan-ungkapan bagi frekuensi potong bagi kesemua empat litar tersebut.
(20 markah)
- (b) Rekabentuk satu litar penapis laluan tinggi pasif 'single-pole single-zero'. Nilai bagi komponen litar adalah: $R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ and $C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$.
- (i) Kirakan gandaan jalur-tengah, A_o dan frekuensi potong, f_L bagi penapis tersebut.
(30 markah)
 - (ii) Berdasarkan nilai kiraan A_o dan juga f_L , dalam (i), tentukan fungsi pindah $A_V(s)$ bagi litar tersebut.
(20 markah)
 - (iii) Lakarkan plot Bode (magnitud) dan labelkan gandaan A_o dan frekuensi potong, f_L bagi penapis tersebut dengan jelas.
(10 markah)

2. Pertimbangkan litar Rajah 2. Penguat kendalian mempunyai nilai gandaan gelung-terbuka sebanyak 80 dB, rintangan masukan, R_{id} 25 k Ω dan juga rintangan keluaran, R_o 1 k Ω . Andaikan bahawa penguat kendalian tersebut dipacu oleh isyarat voltan masukan dengan rintangan sumber bernilai 100-k Ω , dan voltan keluaran disambungkan kepada rintangan beban 5-k Ω . Rangkaian suapbalik dilaksanakan menggunakan $R_F = 36$ k Ω . Maka,

 

Rajah 2

- (a) Kirakan rintangan masukan, R_{in} bagi litar. (30 markah)
- (b) Kirakan rintangan keluaran, R_{out} bagi litar. (30 markah)
- (c) Kirakan gandaan gelung-tertutup, A_v bagi litar. (40 markah)

3. (a) Takrifkan had nisbah penolakan ragam sepunya. Gunakan formula-formula berkaitan untuk menjelaskan lagi penerangan anda.

(30 markah)

- (b) Pertimbangkan litar multi-meter digital (DMM) seperti di dalam Rajah 3. Berdasarkan litar tersebut, dapatkan nilai bagi:

(i) Voltan masukan mod-beza (V_{DM}). (15 markah)


(ii) Voltan masukan ragam sepunya (V_{CM}). (15 markah)

(iii) CMRR (dalam dB) jika peratus ralat sebanyak 0.2 % diperlukan oleh DMM tersebut.

(20 markah)

(iv) Voltan keluaran, v_o jika DMM mempunyai nilai gandaan mod-beza sebanyak 32 dB.

(20 markah)

 

Rajah 3

BAHAGIAN B


4. Terbitkan

(a) Rintangan keluaran konfigurasi get sama seperti di dalam Rajah 4.

(50 markah)

(b) Transkonduktans G_m bagi konfigurasi get sama seperti di dalam Rajah 4.

(50 markah)

 


Rajah 4

5. (a) Merujuk kepada Rajah 5, nyatakan sama ada C_1, C_2 dan C_3 adalah kapasitor gandingan atau pirau. Apakah fungsi kapasitor-kapasitor ini?
(40 markah)

(b) Kirakan gandaan voltan bagi penguat pemancar-sepunya dalam Rajah 5 dengan dan tanpa kapasitor C_2 , jika transistor mempunyai $\beta_o = 150$, $\beta_F = 160$, $V_T = 26 \text{ mV}$ dan $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$.

(60 markah)

 

Rajah 5


6. Rajah 6 menunjukkan MN1 pintu dihubungkan ke parit.

(a) Lukis isyarat kecil litar. (30 markah)

(b) Dapatkan persamaan R_{out} . (50 markah)

(c) Adakah diod menyediakan laluan berintangan tinggi ataupun rendah?

(20 markah)

 

Rajah 6