

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

**EEU 104 – TEKNOLOGI ELEKTRIK**

Masa : 3 Jam

**ARAHAN KEPADA CALON:**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEMBILANBELAS** (19) muka surat bercetak dan **LAPAN** (8) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA** (5) soalan.

Agihan markah diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. (a) Sepasang tali kuasa daripada dawai aluminum digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik dari sebuah pencawang ke satu kawasan kediaman sejauh 2 km. Purata garispusat dawai ialah 12 mm. Dengan menganggap kerintangan aluminum adalah malar pada nilai  $2.825 \mu\Omega\text{-cm}$ , kira kuasa yang lesap dalam tali sekiranya arus sebanyak 35A mengalir melaluinya.

*A pair of aluminum conductor is used to transmit electrical power from a substation to a residential area 2 km away. The average diameter of the conductor is 12 mm. Assuming that the resistivity of the conductor is constant at  $2.825 \mu\Omega\text{-cm}$ , calculate the power dissipated by the conductor when a current of 35A flows through it.*

(35%)

- (b) Gegelung primer sebuah transformer yang diperbuat daripada tembaga, mengambil arus 1.2 A daripada sumber voltan 240 V ketika berada pada suhu bilik ( $20^\circ\text{C}$ ). Setelah beroperasi selama 4 jam, arusnya turun kepada 1.02 A dan kekal stabil pada nilai ini. Kira suhu gegelung tersebut dalam keadaan ini. Andaikan pekali suhu rintangan bagi tembaga pada suhu  $20^\circ\text{C}$  ialah 0.00393.

*The primary winding of a transformer made of copper, takes 1.2 A current from a 240-V voltage source at room temperature ( $20^\circ\text{C}$ ). After operating for 4 hours, the current drops to 1.02 A and remains stable at this value. Calculate the temperature of the winding under this condition. The temperature coefficient of copper at  $20^\circ\text{C}$  may be taken as 0.00393.*

(35%)

...3/-

- (c) Dalam keadaan mantap, sebiji mentol elektrik mengambil arus sebanyak 0.25 A dari sumber voltan 240 V. Lapan biji mentol yang serupa dipasang secara purata 6 jam sehari. Sekiranya tarif tenaga elektrik ialah RM0.23/kWh, berapakah jumlah bayaran untuk tenaga elektrik yang digunakan oleh mentol-mentol tersebut selama sebulan (30 hari).


*Under steady state condition, an electric bulb takes 0.25 A from a 240-V source. Eight units of such bulbs are switched on for an average of 6 hours per day. If the electricity tariff is RM0.23/kWh, how much the consumer has to pay for electrical energy consumed by the bulbs in one month (30 days).*

(30%)

2. (a) Cari nilai  $V_B$  bagi litar dalam Rajah 1(a).

*Find  $V_B$  in Figure 1(a).*

(20%)

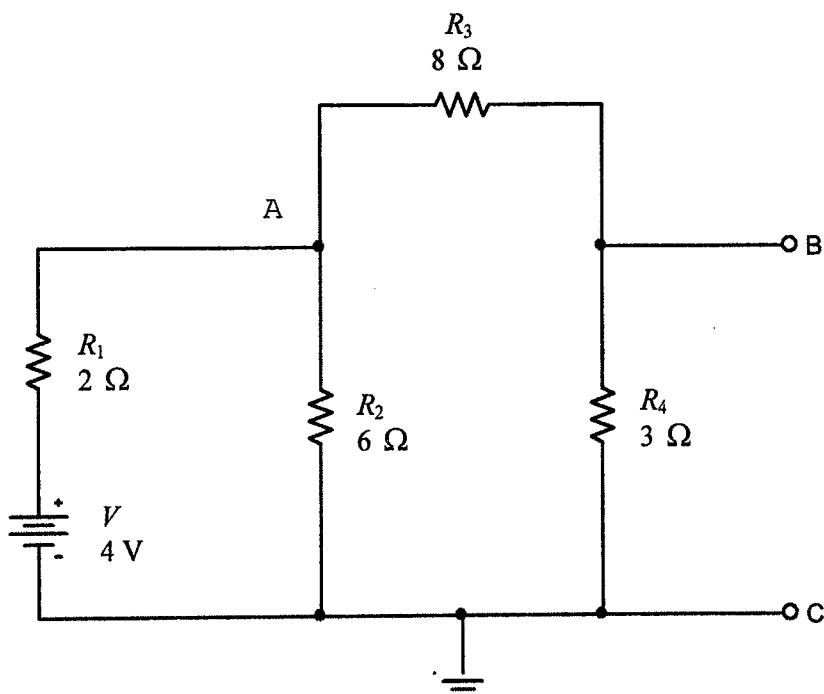


...4/-

Rajah 1(a)  
Figure 1(a)

- (c) Cari nilai  $V_B$  bagi litar dalam **Rajah 1(c)**.

*Find  $V_B$  in **Figure 1(c)**.*

(15%)

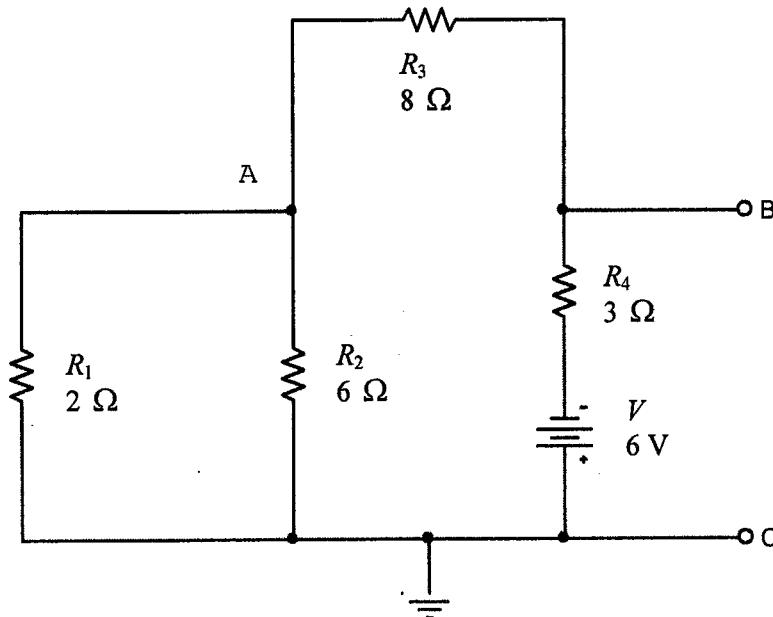


**Rajah 1(c)**  
**Figure 1(c)**

- (d) Cari nilai rintangan berkesan melihat ke dalam litar dalam **Rajah 1(d)** daripada titik-titik B dan C.

*Find the effective resistance, looking into the circuit in **Figure 1(d)** from points B and C.*

(15%)


...6/-

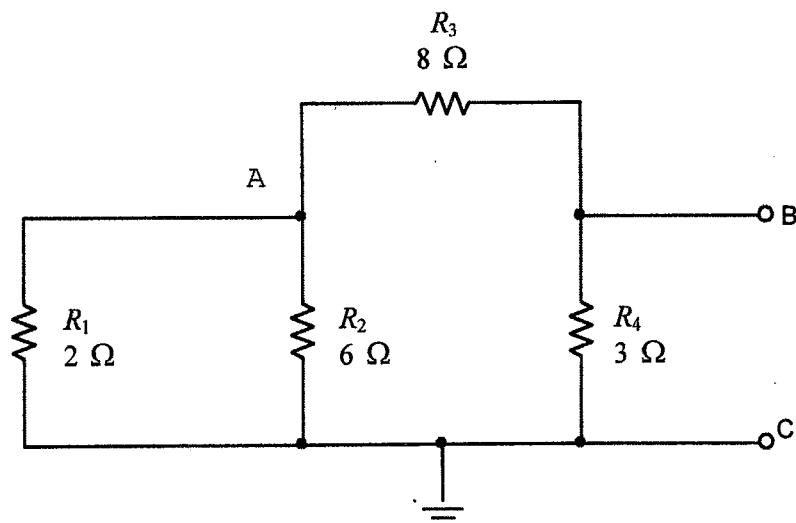

**Rajah 1(d)**  
**Figure 1(d)**

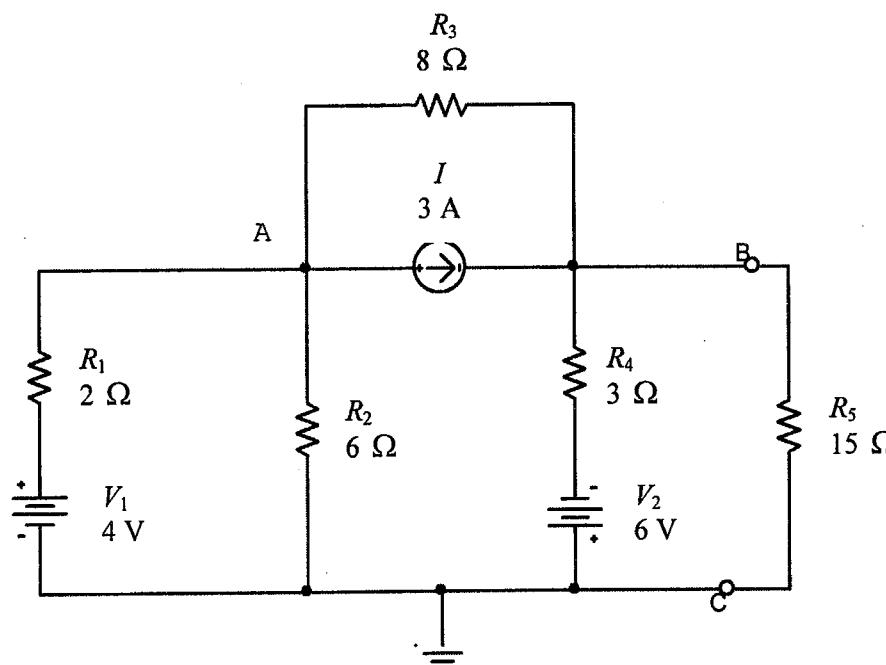(e) Cari nilai arus melalui  $R_5$  dalam **Rajah 1(e)**.

*Find the current through  $R_5$  in **Figure 1(e)**.*



**Rajah 1(e)**  
**Figure 1(e)**

...7/-

3. (a) Plet-plet bagi satu kapasitor plet selari diasingkan oleh helaian bakelit yang tebalnya 0.2mm dan keluasan permukaannya  $0.08 \text{ m}^2$ . Ketelutan relatif bagi bakelit ialah 7.0 sementara ketelutan udara bolehlah dianggap sebagai  $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ . Kapasitor ini menyimpan sejumlah  $12 \mu\text{C}$  cas. Hitung nilai;

*The plates of a parallel-plate capacitor are separated by a bakelite sheet of 0.2 mm thick. The surface area of the sheet is  $0.08 \text{ m}^2$ . The relative permittivity of bakelite is 7.0 and the permeability of vacuum may be taken as  $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ . The capacitor stores a charge of  $12 \mu\text{C}$ . Calculate;*

- (i) kapasitans  
*the capacitance;*
- (ii) voltan di antara dua plet  
*the potential difference between the plates;*
- (iii) kekuatan medan elektrik di antara dua plet  
*the electric field strength between the plates*


(30%)

- (b) Bagi **Rajah 2**, cari nilai berikut, dalam keadaan mantap;  
*For Figure 2, find the following, under steady state condition;*

- (i)  $V_{ab}$
- (ii)  $V_{bc}$
- (iii)  $V_{cd}$
- (iv)  $V_{bd}$
- (v) Jumlah tenaga yang tersimpan dalam semua kapasitor.  
*Total energy stored in all the capacitors.*

(70%)

...8/-

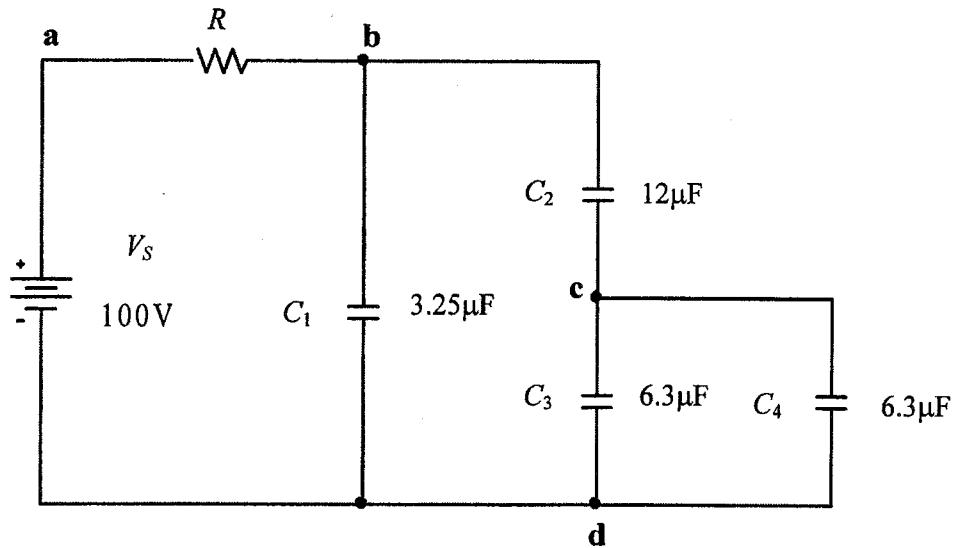

**Rajah 2**  
**Figure 2**


4. Graf bagi lengkungan B melawan H disertakan di muka surat akhir kertas soalan ini.  
The graph of  $B$ - $H$  curves is given at the end of this question paper.

- (a) **Rajah 3(a)** menunjukkan satu struktur litar magnet yang terbina daripada kepingan keluli (sheet steel). Dengan data yang diberikan dalam rajah, kira arus yang diperlukan untuk menghasilkan fluks sebanyak  $2.4 \times 10^{-4}$  Wb dalam litar.

**Figure 3(a)** shows a structure of a magnetic circuit made of sheet steel. Use the data given in the figure to calculate the current needed to produce a flux of  $2.4 \times 10^{-4}$  Wb in the circuit.

Anggaplah ketelapan udara sebagai  $4\pi \times 10^{-7}$  H/m.  
The permeability of air may be taken as  $4\pi \times 10^{-7}$  H/m.

(50%)  
...9/-

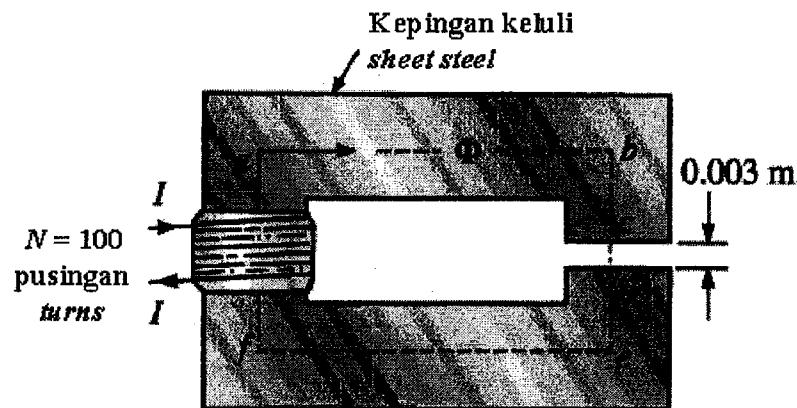

$$\text{Luas (keseluruhan)} = \text{Area (throughout)} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$l_{ab} = l_{ef} = 0.05 \text{ m}$$

$$l_{af} = l_{be} = 0.02 \text{ m}$$

$$l_{bc} = l_{de}$$

Rajah 3(a)  
Figure 3(a)

- (b) Cari nilai arus  $I_1$  yang diperlukan untuk menghasilkan fluks sebanyak  $2 \times 10^{-4}$  Wb dalam celah udara bagi litar magnet dalam Rajah 3(b).


*Calculate the current  $I_1$  needed to produce a flux of  $2 \times 10^{-4}$  Wb in the air gap of Figure 3(b).*

Anggaplah ketelapan udara sebagai  $4\pi \times 10^{-7}$  H/m.

*The permeability of air may be taken as  $4\pi \times 10^{-7}$  H/m.*

(50%)

...10/-

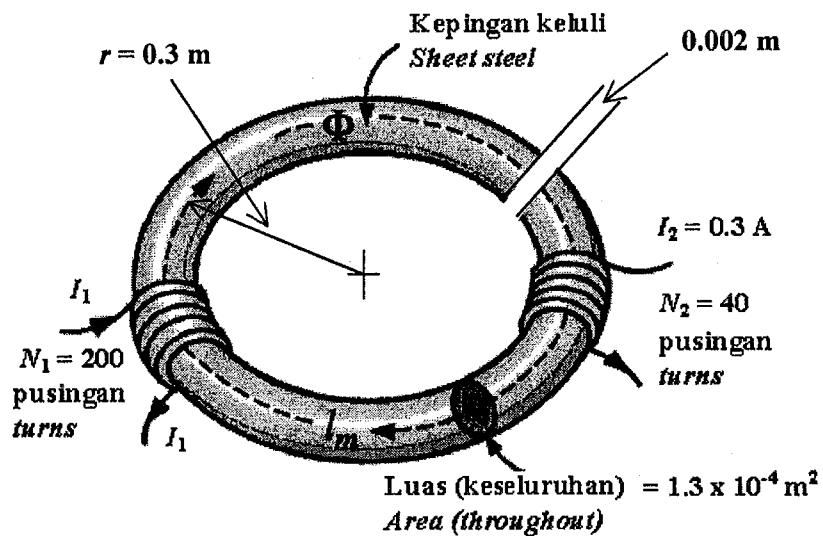

**Rajah 3(b)**  
**Figure 3(b)**

5. (a) Cari nilai induktans  $L$  dalam henri ( $H$ ) induktor dalam **Rajah 4(a)**.

*Calculate the inductance in Henries ( $H$ ) of the inductor in **Figure 4(a)**.*


(25%)

- (b) Cari nilai induktans bagi induktor yang sama sekiranya terasnya digantikan dengan bahan feromagnetik yang mempunyai ketelapan relatif 2000.

*Calculate the inductance of the same inductor if the core is replaced with a material having a relative permeability of 2000.*

(10%)

...11/-

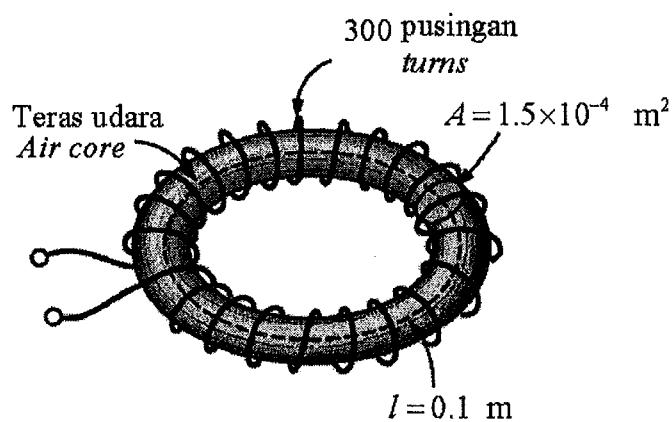


Rajah 4(a)  
Figure 4(a)

- (c) Bagi litar dalam **Rajah 4(b)**, cari nilai-nilai berikut dalam keadaan mantap;  
*For the circuit in Figure 4(b), find the following in steady state condition;*

- (i)  $V_b$ ;
- (ii)  $V_{ab}$ ;
- (iii)  $I_1$ ;
- (iv)  $I_2$ ;
- (ix)  $I_3$ ;
- (vi) Tenaga dalam  $L_1$ ;  
*Energy in  $L_1$ ;*
- (ix) Tenaga dalam  $L_2$ ;  
*Energy in  $L_2$ ;*
- (ix) Jumlah tenaga dalam semua induktor;  
*Total energy stored in all inductors;*

(65%)

... 12/-

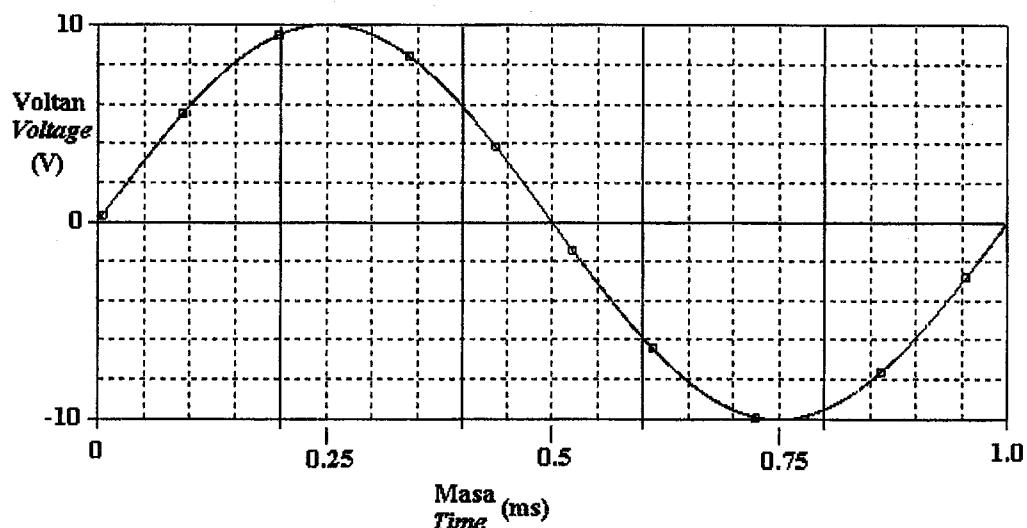


Rajah 5(a)  
Figure 5(a)

- (b) Berikan ungkapan gelombang voltan sinus yang ditunjukkan dalam Rajah 5(b).

Give an expression for the sinusoidal voltage waveform shown in **Figure 5(b)**.

(15%)

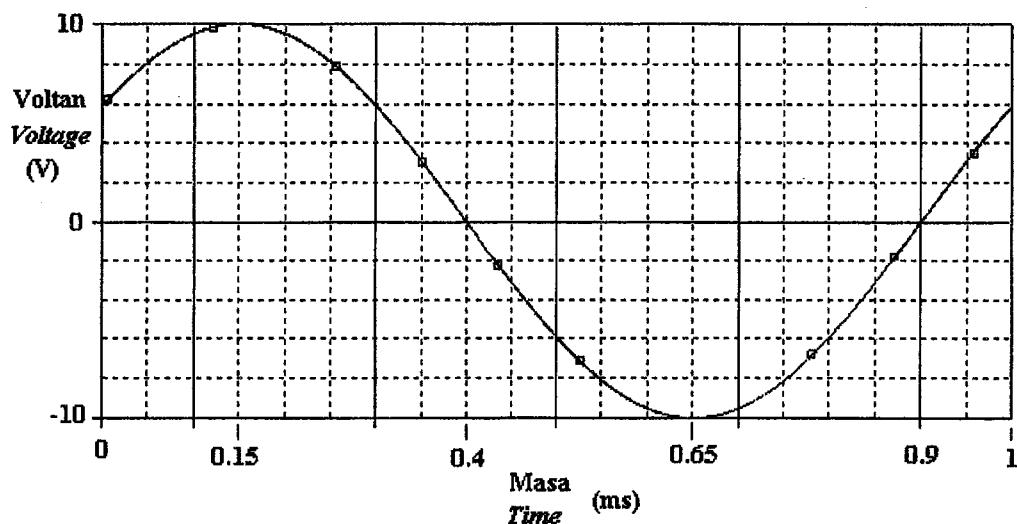


Rajah 5(b)  
Figure 5(b)

...14/-

- (c) Berikan ungkapan gelombang voltan sinus yang ditunjukkan dalam **Rajah 5(c)**.

*Give an expression for the sinusoidal voltage waveform shown in **Figure 5(c)**.*

(20%)

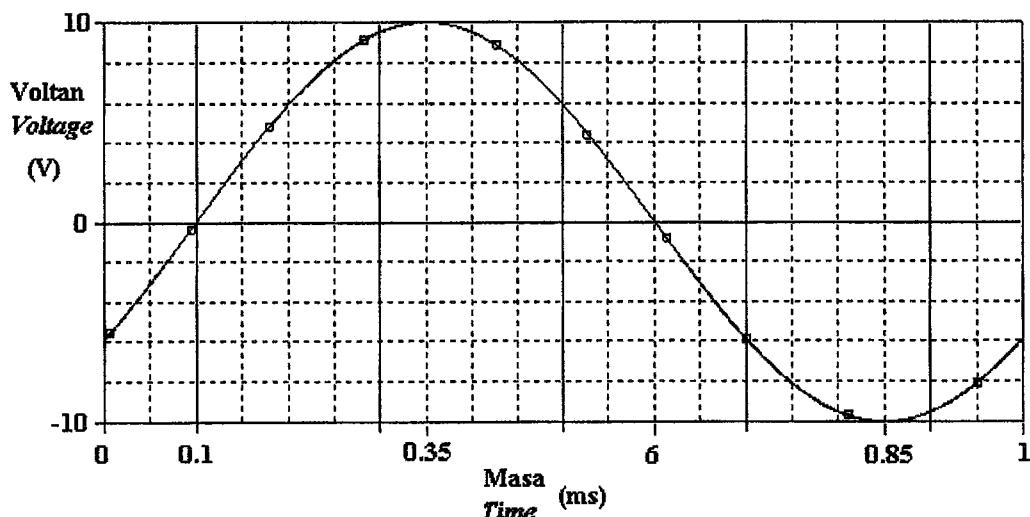

**Rajah 5(c)**  
**Figure 5(c)**

- (d) Berikan ungkapan gelombang arus dan voltan sinus yang ditunjukkan dalam **Rajah 5(d)**.

*Give an expression for each of the sinusoidal current and voltage waveforms shown in **Figure 5(d)**.*


(40%)

- (e) Lakarkan rajah fasor untuk voltan dan arus dalam **Rajah 5(d)** dan labelkan dengan nilai-nilai yang berkenaan.

*Sketch a fasor diagram to represent the waveforms in **Figure 5(d)**. Label your fasor diagram with all relevant values.*

(15%)

... 15/-

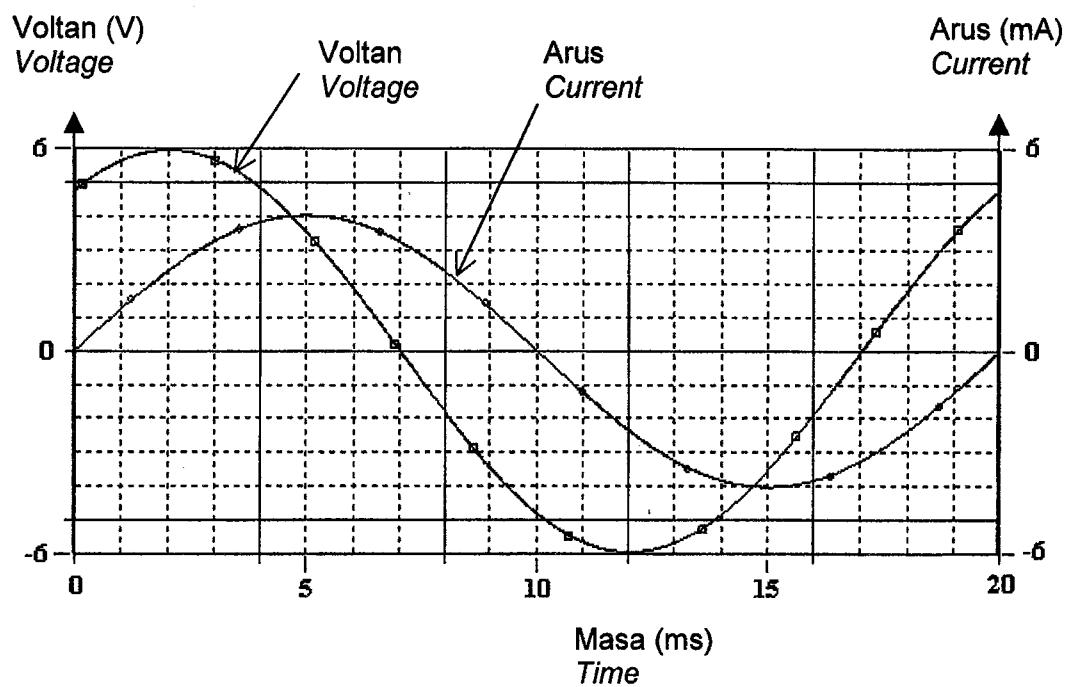

**Rajah 5(d)**  
**Figure 5(d)**

7. (a) Bagi litar dalam **Rajah 6**, cari;  
*For the circuit in Figure 6, find;*
- (i) impedans jumlah dalam bentuk polar;  
*the total impedance in polar form;*
  - (ii) arus  $I$  dalam bentuk polar;  
*the current  $I$  in polar form;*
  - (iii) faktor kuasa;  
*the power factor;*
  - (iv) kuasa terlesap;  
*the power loss;*

... 16/-


(v) kuasa kompleks dalam bentuk nombor kompleks.

*the complex power in complex number form.*

(vi) Lakarkan juga rajah fasor bagi  $I$  dan  $V$

*Sketch also the fasor diagram for  $I$  and  $V$*

(50%)

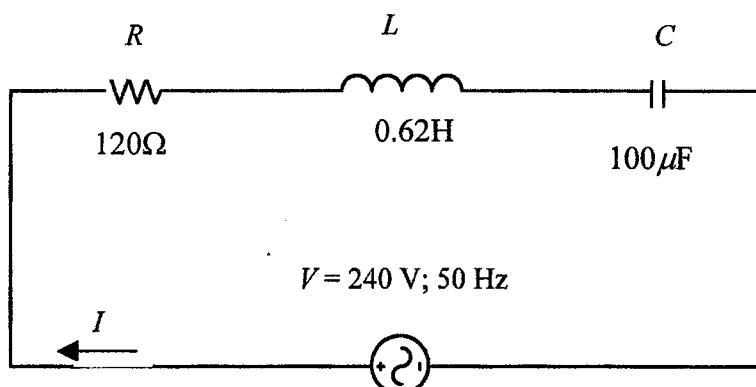

**Rajah 6**  
**Figure 6**

(b) Induktans dan rintangan bagi satu induktor ialah masing-masing  $2.5 \text{ H}$  dan  $50 \text{ ohm}$ . Induktor ini disambung kepada sumber bekalan voltan  $240 \text{ V; } 50 \text{ Hz}$ .

*The inductance and resistance of an inductor are  $2.5 \text{ H}$  and  $50 \text{ ohms}$  respectively. The inductor is connected to a voltage source of  $240 \text{ V; } 50 \text{ Hz}$ .*

(i) Cari nilai arus yang diambil dari sumber bekalan;

*Find the current drawn from the voltage source;*

...17/-

- (ii) Cari nilai satu kapasitor yang boleh disambung selari dengan induktor tersebut supaya beza fasa di antara voltan sumber dan arus menjadi sifar.

*Find the value of a capacitor to be connected in parallel with the inductor so that the phase difference between the source current and voltage is zero;*

(50%)

8. (a) Data bagi sebuah transformer adalah seperti berikut:

*The data for transformer is given as follows:*

	GEGELUNG PRIMER PRIMARY WINDING	GEGELUNG SEKUNDER SECONDARY WINDING
Rintangan <i>Resistance</i>	$1 \Omega$	$1 \Omega$
Reaktans <i>Reactance</i>	$2 \Omega$	$2 \Omega$
Nisbah pusingan <i>Turn ratio</i>	2	1

Lukiskan litar setara bagi transformer ini.

*Draw the equivalent circuit of the transformer.*

(15%)

- (b) Gegelung primer transformer dalam (a) di atas disambung kepada sumber bekalan kuasa  $V_g$  dan satu beban berperintangan tulin 60 ohm disambungkan kepada gegelung sekundernya. Lukiskan jelmaan litar setara dengan merujuk semua rintangan dan reaktans kepada gegelung primer.

*The primary winding of the transformer in (a) above is connected to a voltage source  $V_g$  and a load of 60 ohm resistive is connected to its secondary winding. Draw a transformed equivalent circuit of the transformer so that all the resistances and reactances are referred to its primary winding.*

(30%)

... 18/-

- (c) Setelah disambung seperti dalam (b) di atas, didapati gegelung primer mengambil arus sebanyak  $10\angle 0^\circ$  A daripada sumber bekalan kuasa. Cari nilai voltan sumber bekalan kuasa tersebut.

*After the connection in (b), it is found that the primary winding draws a current of  $10\angle 0^\circ$  A from the voltage source. Calculate the value of the voltage source.*

(20%)

- (d) Hitung nilai kehilangan tembaga.

*Calculate the copper loss.*


(10%)

- (e) Selain kehilangan tembaga, transformer ini juga mempunyai kehilangan-kehilangan lain yang berjumlah 750 W. Kira kecekapannya.

*If, in addition to the copper loss, the transformer also has some other losses which is 750 W in total, calculate its efficiency.*

(25%)

...19/-

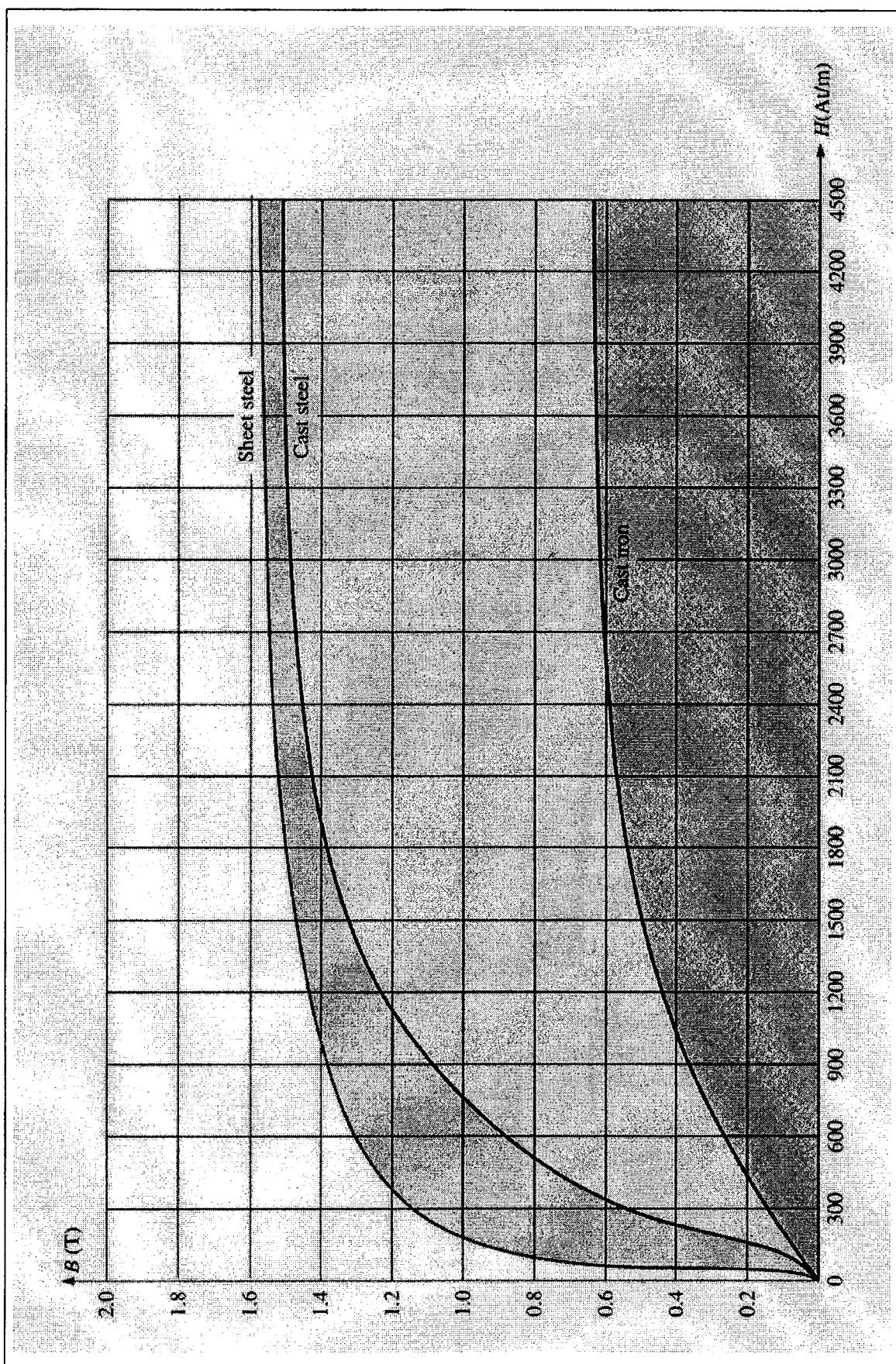

Lengkungan B-H bagi beberapa bahan magnetik