

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 2006/2007

Oktober/November 2006

**EEU 202 – ELEKTRONIK UNTUK JURUTERA**

Masa: 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEPULUH** muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.


Jawab **LIMA** soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.

Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.

Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab dalam Bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, SATU soalan dibenarkan dijawab dalam Bahasa Malaysia.

1.

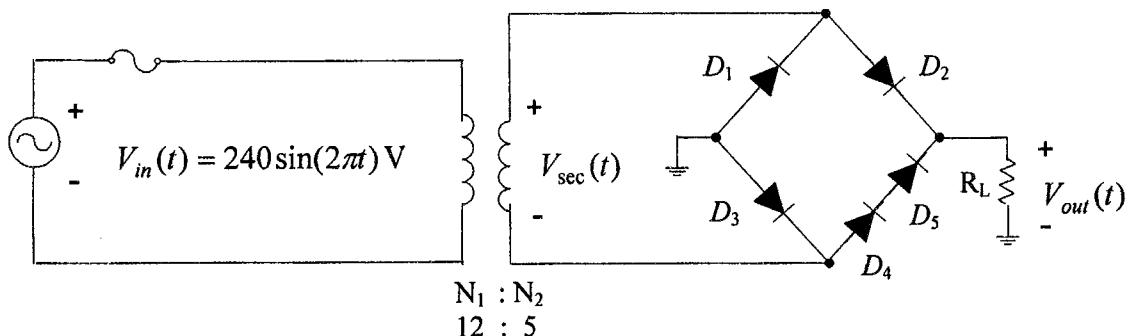

Rajah 1  
Figure 1

Setiap diod dalam Rajah 1 mempunyai kekuatan halangan  $V_F$ , bersamaan 1V.  
Rintangan beban,  $R_L$  adalah  $22 \text{ M}\Omega$ .

*Each diode in Figure 1 has a barrier potential  $V_F$ , of 1V. The load resistance,  $R_L$  is equal to  $22 \text{ M}\Omega$ .*

- (a) Dapatkan persamaan untuk mewakili  $V_{sec}(t)$ . Lakarkan bentuk gelombang  $V_{sec}(t)$ .

*Find the expression to present  $V_{sec}(t)$ . Sketch the waveform of  $V_{sec}(t)$ .*

(10%)

- (b) Lakarkan bentuk gelombang  $V_{out}(t)$ .

*Sketch the waveform of  $V_{out}(t)$ .*

(30%)

- (c) Dapatkan nilai voltan purata,  $V_{AVG}$ , untuk  $V_{out}(t)$ .

*Find the average voltage value,  $V_{AVG}$ , of  $V_{out}(t)$ .*

(20%)


- (d) Dapatkan nilai voltan balikan puncak (PIV) yang dialami oleh diod D1.  
*Find the peak inverse voltage (PIV) as applied to diode D1.*

(20%)

- (e) Dapatkan nilai voltan balikan puncak (PIV) yang dialami oleh diod D3.  
*Find the peak inverse voltage (PIV) as applied to diode D3.*

(20%)

2.

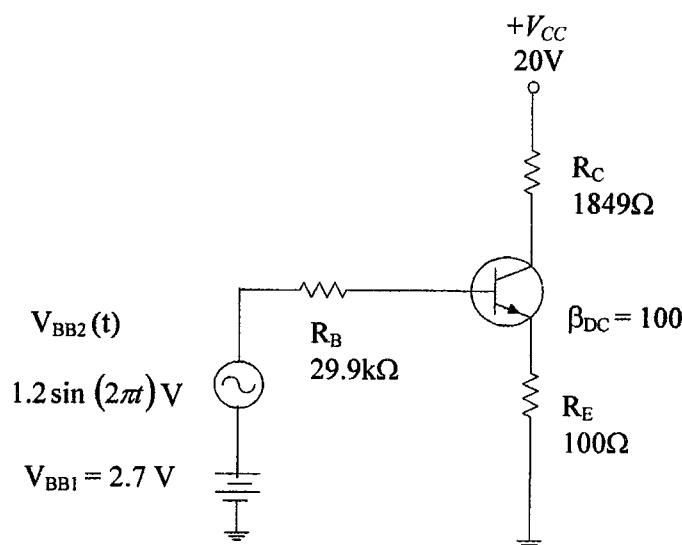

Rajah 2  
*Figure 2*

Soalan 2 adalah berdasarkan Rajah 2. Diberikan nilai tepu  $V_{CE}$ ,  $V_{CE(sat)}$ , ialah 0.5V.

*Question 2 is based on Figure 2. Given that the saturation value of  $V_{CE}$ ,  $V_{CE(sat)}$ , is 0.5V.*

- (a) Kirakan nilai tepu arus pemungut,  $I_{C(sat)}$ .

*Calculate the saturation value of the collector current,  $I_{C(sat)}$ .*

(10%)

...4/-

- (b) Kirakan nilai voltan potongan CE,  $V_{CE(cut-off)}$ .

*Calculate the cut-off voltage value of CE,  $V_{CE(cut-off)}$ .*

(10%)

- (c) Kirakan nilai  $V_{CEQ}$  dan  $I_{CQ}$  dengan  $V_{CEQ}$  dan  $I_{CQ}$  merupakan titik Q (titik pengoperasian DC) bagi litar tersebut.

*Calculate the values of  $V_{CEQ}$  and  $I_{CQ}$  where  $V_{CEQ}$  and  $I_{CQ}$  are the Q-point (the DC operating point) of the circuit.*

(30%)

- (d) Lakarkan garis beban DC.

*Sketch the DC load line.*


(10%)

- (e) Lakarkan gelombang  $I_C$  dan  $V_{CE}$ .

*Sketch the waveform of  $I_C$  and  $V_{CE}$ .*

(40%)

3.

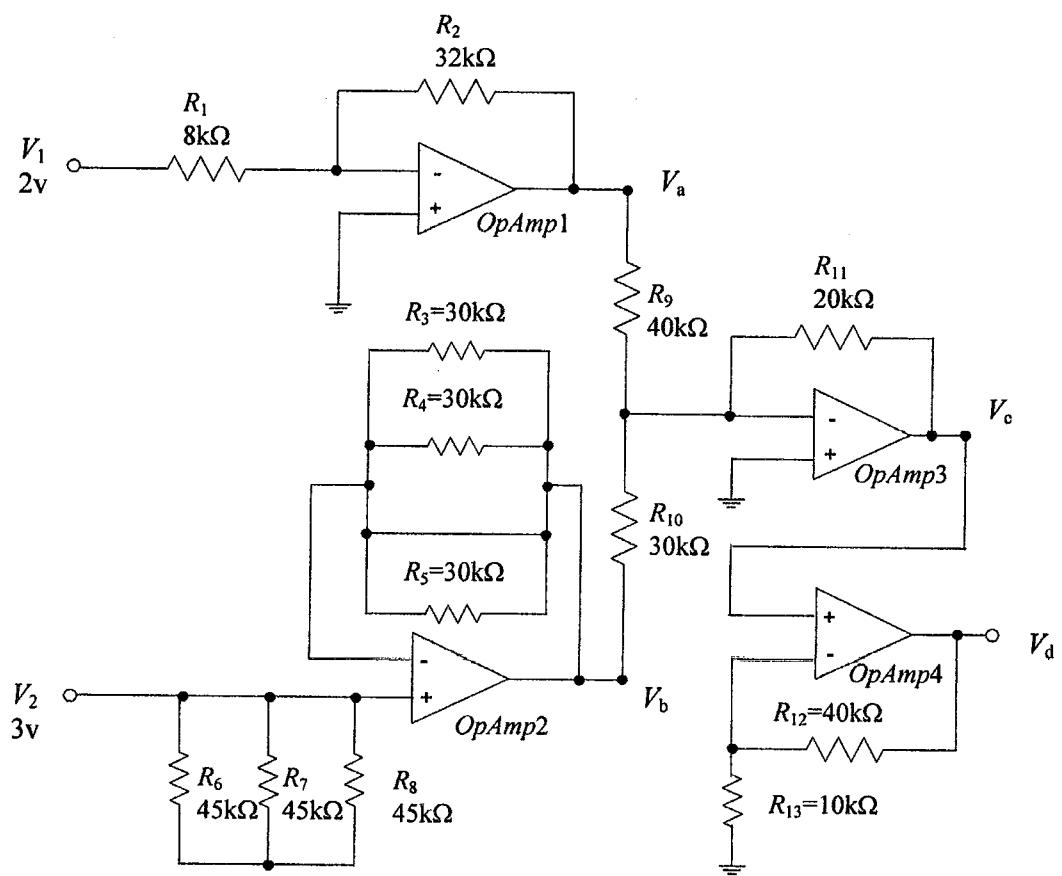

Rajah 3  
Figure 3

Soalan 3 adalah berdasarkan Rajah 3.

Question 3 is based on Figure 3.

(a) Kirakan nilai  $V_a$ .

Calculate the value of  $V_a$ .

(25%)

(b) Kirakan nilai  $V_b$ .

Calculate the value of  $V_b$ .

(25%)

...6/-

(c) Kirakan nilai  $V_c$ .

*Calculate the value of  $V_c$ .*

(25%)

(d) Kirakan nilai  $V_d$ .

*Calculate the value of  $V_d$ .*

(25%)

4. (a) Takrifkan:

*Define:*

(i) Kuantiti analog  
*Analog quantity*

(ii) Kuantiti digital  
*Digital quantity.*

Terangkan perbezaan antara kuantiti digital dan kuantiti analog.

*Explain the difference between a digital quantity and analog quantity.*

(20%)

(b) Sebahagian daripada gelombang digital berkala ditunjukkan dalam Rajah 4. Pengukuran masa adalah dalam milisaat. Tentukan yang berikut:

*A portion of periodic digital waveform is shown in Figure 4. The measurements are in milliseconds. Determine the following:*

(i) Tempoh  
*Period*

(ii) Frekuensi  
*Frequency*

...7/-

- (iii) Kitar kerja  
*Duty cycle*



Rajah 4  
*Figure 4*

(30%)

- (c) Litar asas logik dua masukan, mempunyai masukan TINGGI pada satu masukan dan masukan RENDAH pada satu masukan lagi. Jika keluaran ialah

*A basic 2 input logic circuits has a HIGH on one input and a LOW on the other input. If the output is*

- (i) RENDAH  
LOW
- (ii) TINGGI  
HIGH

*Kenalpasti litar-litar logik pada setiap kes.*

*Identify the logic circuits in each case.*

(18%)

- (d) Takrifkan istilah-istilah berikut: DIP, SMT, SOIC, SSI, MSI, LSI, VLSI, dan ULSI.

*Define the terms: DIP, SMT, SOIC, SSI, MSI, LSI, VLSI, and ULSI.*

(32%)

...8/-


8/-

5. (a) (i) Tukarkan nombor asas perduaan 10010001 kepada nombor asas perpuluhan.  
*Convert the binary whole number 10010001 to decimal.*
- (ii) Tukarkan nombor asas perpuluhan 82 kepada nombor asas perduaan.  
*Convert the decimal number 82 to binary.*
- (iii) Lakukan pendaraban nombor asas perduaan berikut:  $101 \times 111$ .  
*Perform the following binary multiplication:  $101 \times 111$ .*
- (iv) Dapatkan pelengkap 2 bagi 00010110.  
*Determine the 2's complement of 00010110.*
- (v) Tukarkan nombor asas perenambelasan  $B2F8_{16}$  kepada nombor asas perduaan.  
*Convert the hexadecimal number  $B2F8_{16}$  to binary.*
- (vi) Tukarkan nombor asas perpuluhan 573 kepada nombor asas perenambelasan.  
*Convert decimal 573 to hexadecimal.*

(30%)

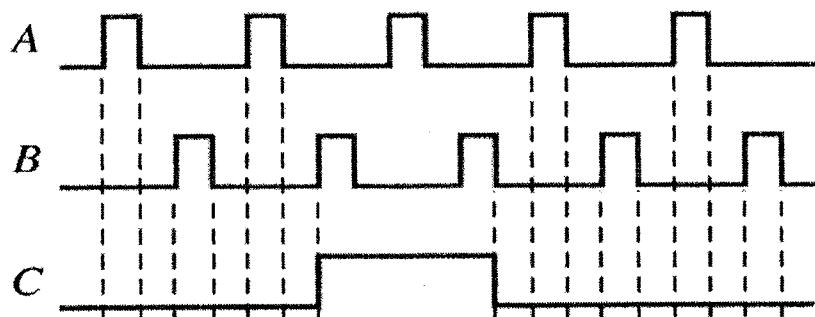- (b) Lukiskan simbol logik asas get ATAU dan DAN. Jika gelombang masukan A, B dan C dalam Rajah 5(i) dikenakan kepada get ATAU. Tentukan gelombang keluaran yang terhasil.

*Draw the standard logic symbols of OR and AND gate. If the input waveforms A, B and C in Figure 5(i) below are applied to OR gate. Determine the resulting output waveform.*





Rajah 5(i)  
Figure 5(i)

(30%)

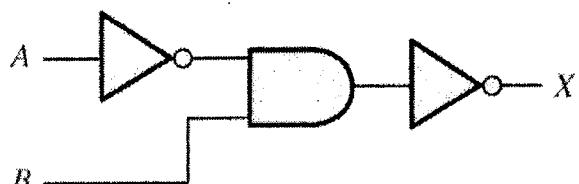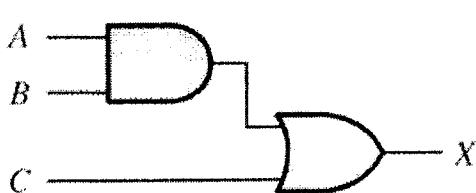- (c) (i) Bilakah keluaran dari get TIDAK DAN keluaran RENDAH?  
*When is the output of a NAND gate LOW?*
- (iii) Bilakah keluaran dari get TIDAK ATAU keluaran TINGGI?  
*When is the output of a NOR gate HIGH?*
- (10%)
- (d) Tuliskan Ungkapan Boolean untuk setiap litar logik yang ditunjukkan dalam Rajah 5(ii).

*Write the Boolean Expression for each of the logic circuits in Figure 5(ii) below:*



Rajah 5(ii)  
Figure 5(ii)

(30%)

... 10/-

✓ 55

6. (a) Namakan empat jenis peranti penyimpanan.

*Name four types of storage device.*

(20%)


- (b) Berikan gambaran untuk menerangkan idea asas kepada operasi pembilang.

*Illustrate the basic idea of counter operation.*

(30%)

- (c) Apakah keluaran-keluaran penambah penuh untuk masukan-masukan yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah.

*What are the full adder outputs for the inputs shown in Figure 6 below:*

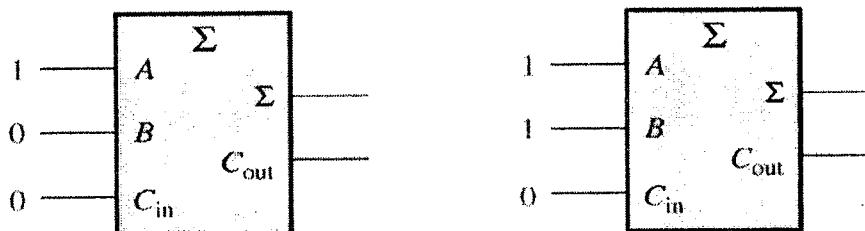

Rajah 6  
Figure 6

(30%)

- (d) Terangkan penyahkod dan berikan contoh yang sesuai.

*Describe decoding and give an appropriate example.*

(20%)