
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

First Semester Examination
2016/2017 Academic Session

December 2016 / January 2017

EEU 104/3 – ELECTRICAL TECHNOLOGY
[TEKNOLOGI ELEKTRIK]

Duration : 3 hours
[Masa : 3 jam]

Please check that this examination paper consists of **THIRTEEN (13)** pages of printed material and **SIX (6)** pages of Appendices before you begin the examination. English version from page **TWO (2)** to page **SEVEN (7)** and Malay version from page **EIGHT (8)** to page **THIRTEEN (13)**.

*[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TIGA BELAS (13)** muka surat beserta **ENAM (6)** mukasurat lampiran bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. Versi Bahasa Inggeris daripada muka surat **DUA (2)** sehingga muka surat **TUJUH (7)** dan versi Bahasa Melayu daripada muka surat **LAPAN (8)** sehingga muka surat **TIGA BELAS (13)**.]*

Instructions: This question paper consists of **SIX (6)** questions. Answer **FIVE (5)** questions. All questions carry the same marks.

[Arahan: Kertas soalan ini mengandungi **ENAM (6)** soalan. Jawab **LIMA (5)** soalan. Semua soalan membawa jumlah markah yang sama]

Answer to any question must start on a new page.

[Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baharu].

“In the event of any discrepancies, the English version shall be used”.

[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai].

ENGLISH VERSION :-

1. (a) Define in words the following basic terms in electrical and state the unit for each term (where necessary) :

- (i) Direct current (dc)
- (ii) Alternating current (ac)
- (iii) Voltage
- (iv) Power
- (v) Energy
- (vi) Independent source
- (vii) Dependent source
- (viii) Resistance
- (ix) Short circuit
- (x) Open circuit
- (xi) Branch
- (xii) Node
- (xiii) Loop

(52 marks)

(b) Define in words the following electrical basic laws:

- (i) Ohm's law
- (ii) Kirchhoff's current law (KCL)
- (iii) Kirchhoff's voltage law (KVL)

(18 marks)

(c) The total charge entering a terminal is given by :

Calculate the current (in mA) at $t = 0.5$ s.

(30 marks)

2. (a) For the circuit shown in Figure 2(a) :

(i) State the elements that constitute a supernode.

(5 marks)

(ii) Determine the node voltages, V_1 and V_2 , using nodal analysis.

(20 marks)

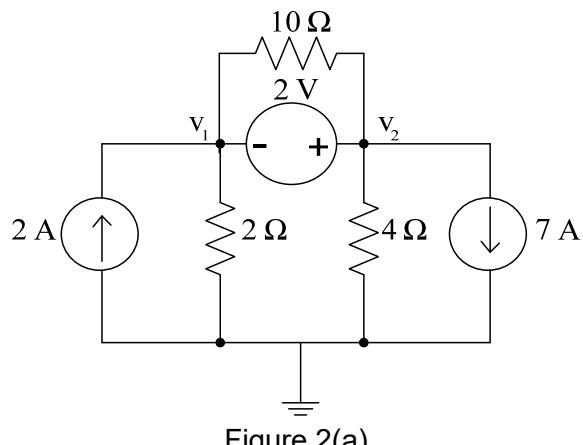


Figure 2(a)

- (b) (i) State the elements that constitute a supermesh in the circuit in Figure 2(b).
(5 marks)

- (ii) Use mesh analysis to determine i_1 , i_2 and i_3 in Figure 2(b).

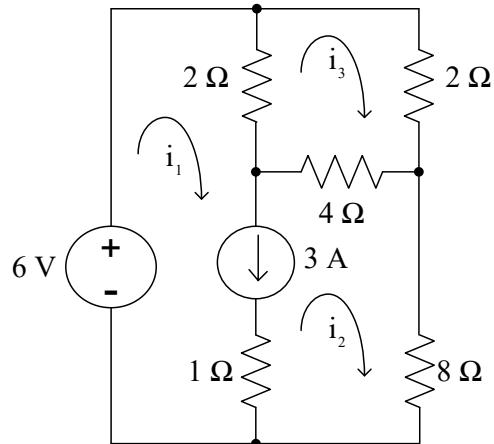


Figure 2(b)

(30 marks)

- (c) Draw the Thevenin equivalent circuit for the circuit to the left of the terminals a-b as shown in Figure 2(c).

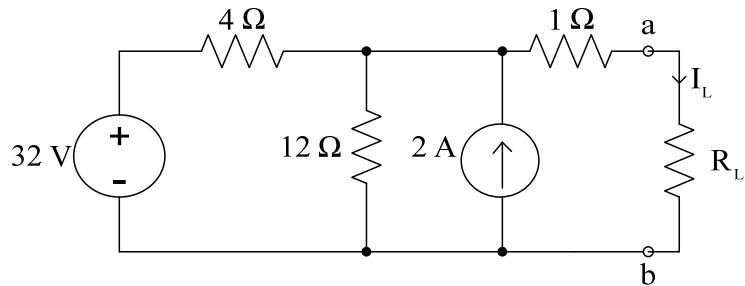


Figure 2(c)

(40 marks)

3. (a) In Figure 3(a), let $v_c(0) = 15$ V. Find v_c , v_x and i_x for $t > 0$.

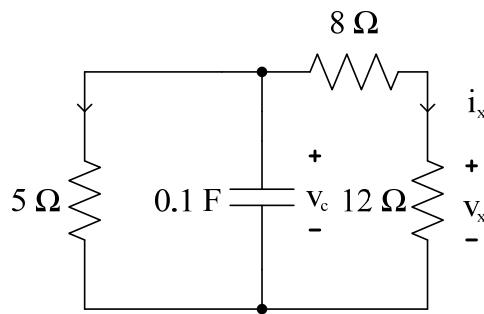


Figure 3(a)

(30 marks)

- (b) The switch in the circuit of Figure 3(b) has been closed for a long time. At $t = 0$, the switch is opened. Calculate $i(t)$ for $t > 0$.

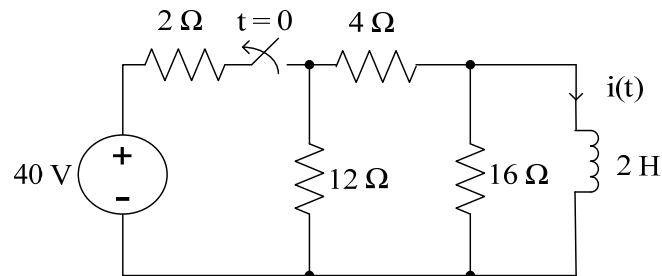


Figure 3(b)

(30 marks)

- (c) The switch in Figure 3(c) has been in position A for a long time. At $t = 0$, the switch moves to B. Determine $v(t)$ for $t > 0$.

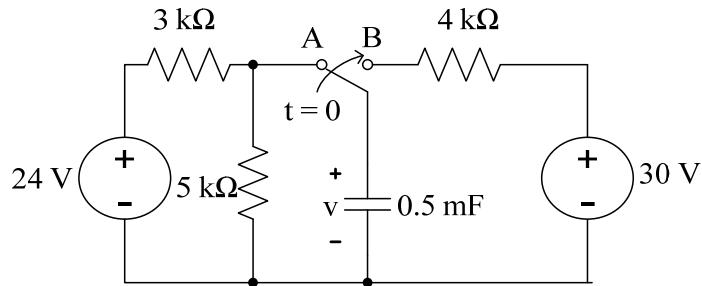


Figure 3(c)

(40 marks)

4. (a) For the circuit shown in Figure 4(a),

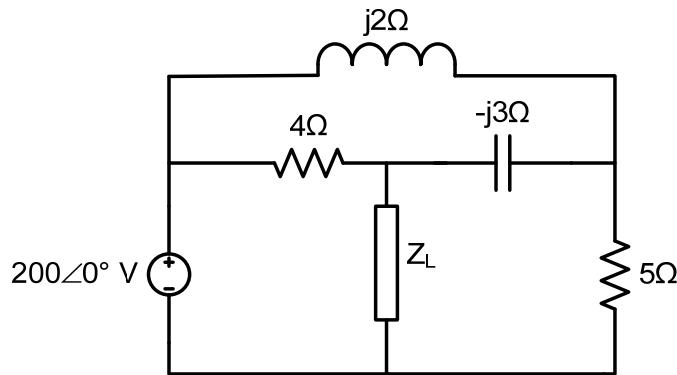


Figure 4(a)

- (i) Determine the load impedance Z_L for maximum power transfer.
 (40 marks)
- (ii) Calculate the maximum power absorbed by the load.
 (60 marks)

5.

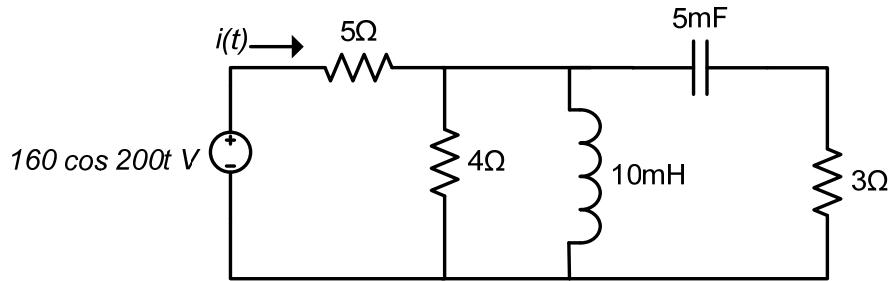


Figure 5

- (a) Calculate $i(t)$ in the circuit of Figure 5.

(50 marks)

- (b) A 3-phase source delivers 4 kVA to a wye connected load with a phase voltage of 208 V and a power factor of 0.9 lagging. Calculate the source line current and the source line voltage.

(20 marks)

- (c) A 4200-V, three phase transmission line has an impedance of $4 + j\Omega$ per phase. If it supplies a load of 1 MVA at 0.75 power factor (lagging), find :-
 (i) The complex power.
 (ii) The power loss in the line.
 (iii) The voltage at the sending end.

(30 marks)

6. (a) A 240 V / 2400-Vrms step-up ideal transformer delivers 50 kW to a resistive load. Calculate:
 (i) The turns ratio.
 (ii) The primary current.
 (iii) The secondary current.

(20 marks)

- (b) A 1200/240-Vrms transformer has impedance $60 \angle -30^\circ \Omega$ on the high-voltage side. If the transformer is connected to a $0.8 \angle 10^\circ \Omega$ load on the low -voltage side, determine the primary and secondary currents when the transformer is connected to 1200 Vrms.

(40 marks)

(c) For the circuit in Figure 6(c),

(i) Determine the turns ratio, n , that will cause maximum average power transfer to the load.

(ii) Calculate that maximum average power.

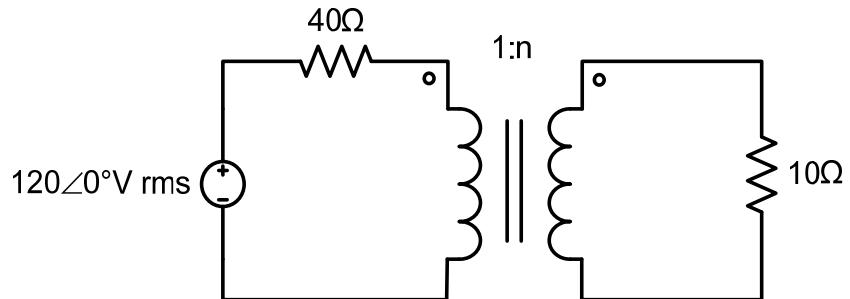


Figure 6(c)

(40 marks)

-oooOOooo-

VERSI BAHASA MELAYU :-

1. (a) *Takrifkan dengan perkataan terma asas elektrikal yang berikut dan nyatakan unit bagi setiap terma (di mana perlu) :*

- (i) *Arus terus (AT)*
- (ii) *Arus ulang-alik (AU)*
- (iii) *Voltan*
- (iv) *Kuasa*
- (v) *Tenaga*
- (vi) *Punca tak bergantung*
- (vii) *Punca bergantung*
- (viii) *Rintangan*
- (ix) *Litar pintas*
- (x) *Litar buka*
- (xi) *Cabang*
- (xii) *Nod*
- (xiii) *Gelung*

(52 markah)

(b) *Takrifkan dengan perkataan hukum asas elektrik yang berikut :*

- (i) *Hukum Ohm*
- (ii) *Hukum arus Kirchhoff (KCL)*
- (iii) *Hukum voltan Kirchhoff (KVL)*


(18 markah)

(c) *Jumlah cas memasuki terminal adalah berikut :*


Kirakan arus (dalam mA) pada $t = 0.5 \text{ s}$.

(30 markah)

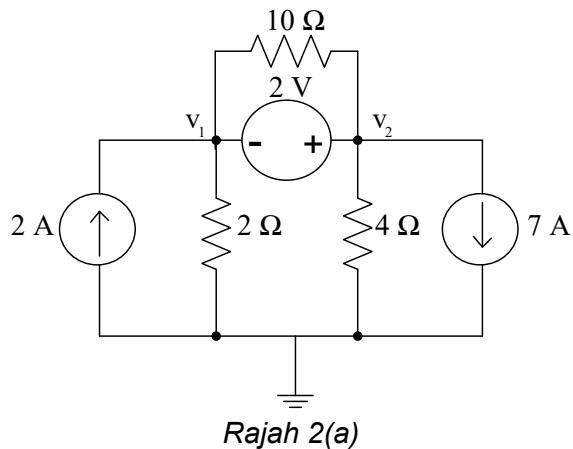2. (a) Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2(a) :



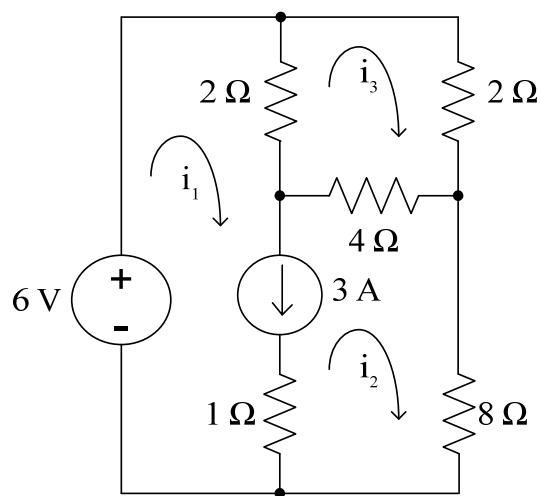
- (i) Nyatakan elemen-elemen yang membentuk super nod.
(5 markah)
- (ii) Kirakan voltan nod, V_1 dan V_2 , menggunakan analisa nod.
(20 markah)
- (b) (i) Nyatakan elemen-elemen yang membentuk super gelung bagi litar dalam Rajah 2(b).
(5 markah)
- (ii) Guna analisa gelung untuk mengira i_1 , i_2 dan i_3 dalam Rajah 2(b).



Rajah 2(b)

(30 markah)

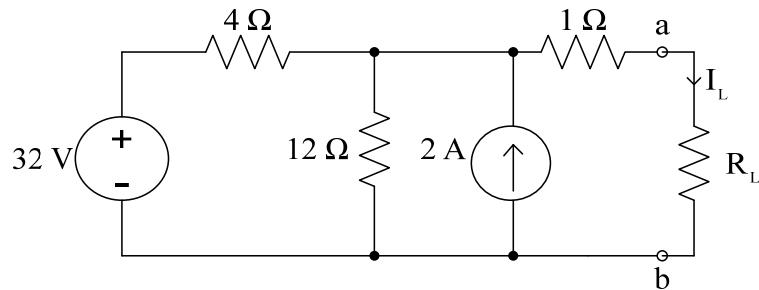
- (c) Lukis litar setara Thevenin bagi litar di sebelah kiri terminal a-b seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2(c).



Rajah 2(c)

(40 markah)

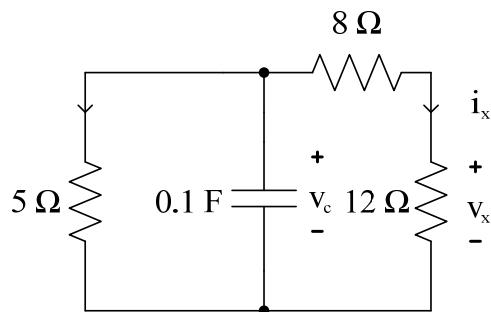
3. (a) Dalam Rajah 3(a), biar $v_c(0) = 15 \text{ V}$. Tentukan v_c , v_x dan i_x bagi $t > 0$.



Rajah 3(a)

(30 markah)

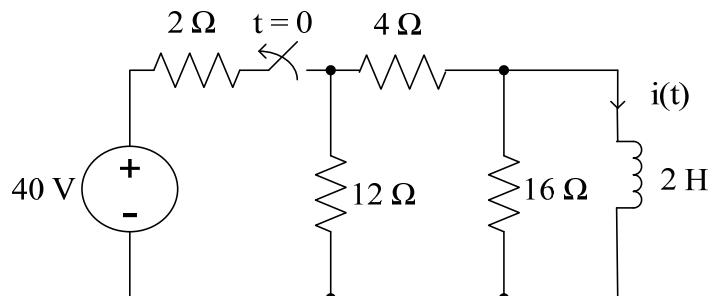
- (b) Suis dalam litar Rajah 3(b) telah tutup bagi satu jangka masa yang panjang. Pada $t = 0$, suis telah dibuka. Tentukan $i(t)$ bagi $t > 0$.



Rajah 3(b)

(30 markah)

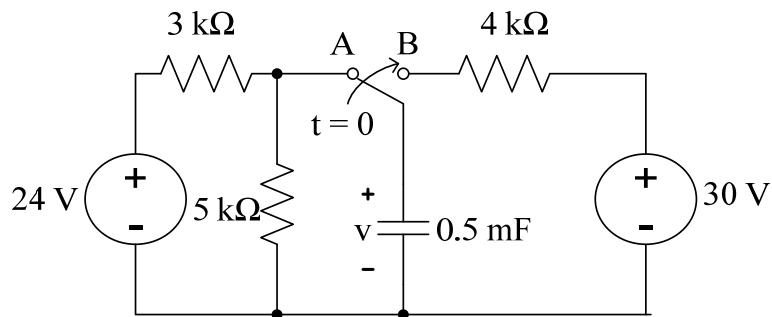
- (c) Suis dalam Rajah 3(c) telah berada di kedudukan A bagi satu jangka masa yang panjang. Pada $t = 0$, suis berubah ke B. Tentukan $v(t)$ bagi $t > 0$.



Rajah 3(c)

(40 markah)

4. Bagi litar yang ditunjukkan dalam Rajah 4,

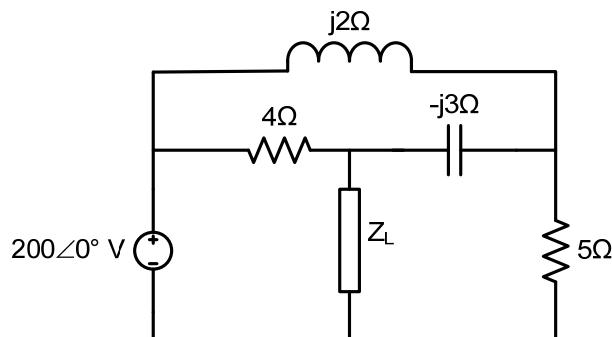

Rajah 4


- (i) Tentukan impedans beban Z_L untuk pemindahan kuasa maksimum.

(40 markah)

- (ii) Hitung kuasa maksimum yang diserap oleh beban tersebut.

(60 markah)

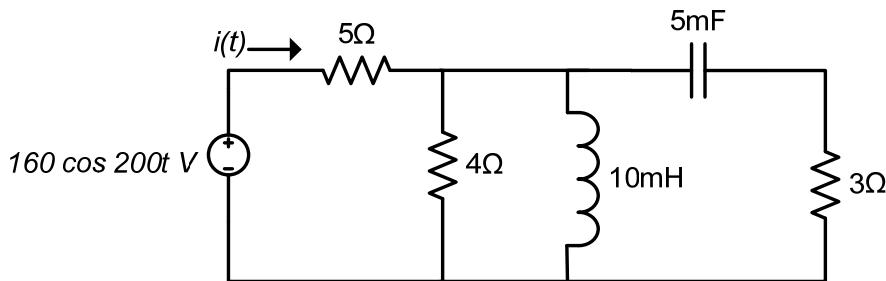5. (a) Hitung $i(t)$ di dalam litar Rajah 5(a).



Rajah 5(a)

(50 markah)

- (b) Satu sumber 3 fasa menyampaikan 4 kVA kepada beban sambungan wye dengan voltan fasa 208 V and faktor kuasa 0.9 ketinggalan. Hitung arus talian sumber and voltan talian sumber.

(20 markah)

- (c) Satu talian penghantaran 3 fasa mempunyai impedans sebanyak $4 + j\Omega$ per fasa. Jika ia membekalkan beban sebanyak 1MVA pada faktor kuasa ketinggalan 0.75 , hitung:-
 (i) Kuasa kompleks.
 (ii) Kehilangan kuasa dalam talian.
 (iii) Voltan pada hujung hantaran.

(30 markah)

6. (a) Sebuah pengubah ideal langkah naik $240 \text{ V} / 2400\text{-Vrms}$ menyampaikan 50 kW kepada rintangan berbeban. Hitung:-
 (i) Nisbah belitan.
 (ii) Arus primer.
 (iii) Arus sekunder.

(20 markah)

- (b) Sebuah pengubah $1200/240\text{-Vrms}$ mempunyai impedans $60 \angle -30^\circ \Omega$ pada voltan bahagian tinggi. Jika pengubah ini disambungkan kepada beban $0.8 \angle 10^\circ \Omega$ pada voltan bahagian rendah, tentukan arus primer dan arus sekunder apabila pengubah disambungkan kepada 1200 Vrms .

(40 markah)

(c) Dalam litar di Rajah 6(c),

- (i) Tentukan nisbah belitan, n , yang akan menyebabkan pemindahan kuasa purata yang maksimum kepada beban.
(ii) Kira kuasa purata maksimum.

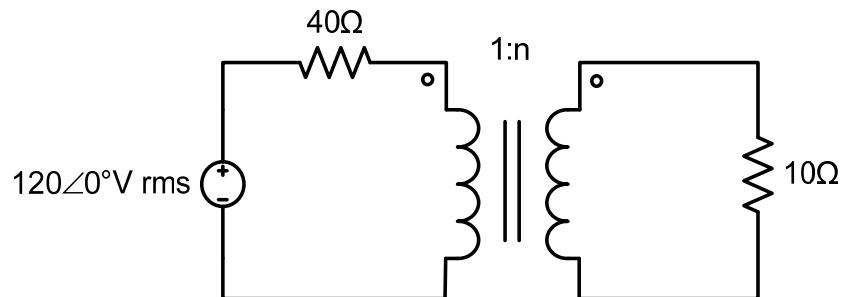


Figure 6(c)

(40 markah)

-oooOOooo-