



Second Semester Examination
2017/2018 Academic Session

May/June 2018

**EEK241 – Electrical Power Technology
(Teknologi Elektrik Kuasa)**

Duration : 3 hours
(Masa : 3 jam)

Please ensure that this examination paper consists of TWELVE pages and ONE page of printed appendix material before you begin the examination.

[*Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS muka surat dan SATU muka surat lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.*]

Instructions: This question paper consists of **FIVE (5)** questions. Answer **ALL** questions. All questions carry the same marks.

Arahan: *Kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) soalan. Jawab SEMUA soalan. Semua soalan membawa jumlah markah yang sama.]*

In the event of any discrepancies, the English version shall be used.

[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah digunakan.]

1. (a) A single phase AC source with voltage $E = 1.5 \text{ kV}$ delivers power to an electric boiler and an electric heater as shown in Figure 1.1. The power of the boiler, P is 120 kW while the resistance of the heater, R is 80Ω . If the system uses base voltage, $E_B = 500 \text{ V}$ and base power, $P_B = 10 \text{ kW}$, calculate the following:

Satu sumber AU fasa tunggal dengan voltan $E = 1.5 \text{ kV}$ membekalkan kuasa kepada satu dandang elektrik dan satu pemanas elektrik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1. Kuasa dandang, P ialah 120 kW manakala rintangan pemanas, R ialah 80Ω . Jika sistem ini menggunakan voltan asas, $E_B = 500 \text{ V}$ dan kuasa asas, $P_B = 10 \text{ kW}$, kirakan yang berikut:

- (i) The values of base current, I_B and base impedance, Z_B

Nilai arus asas, I_B dan impedans asas, Z_B

(10 marks/markah)

- (ii) The per unit values $E(\text{pu})$, $P(\text{pu})$ and $R(\text{pu})$

Nilai $E(\text{pu})$, $P(\text{pu})$ dan $R(\text{pu})$ per unit

(12 marks/markah)

- (iii) The per unit current $I_L(\text{pu})$, $I_1(\text{pu})$ and $I_2(\text{pu})$

Nilai arus $I_L(\text{pu})$, $I_1(\text{pu})$ dan $I_2(\text{pu})$ per unit

(12 marks/markah)

- (iv) The per unit power absorbed by the heater

Kuasa yang diserap oleh pemanas elektrik per unit

(8 marks/markah)

- (v) The actual power absorbed by the heater

Kuasa sebenar yang diserap oleh pemanas elektrik

(8 marks/markah)

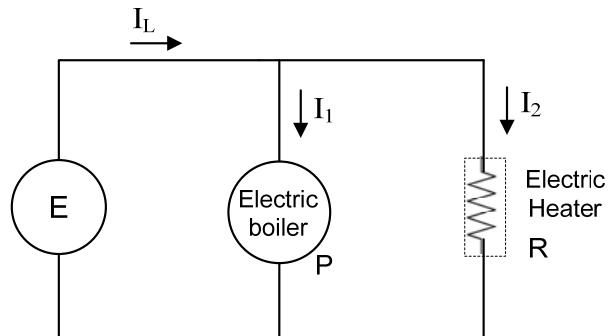


Figure 1.1

Rajah 1.1

- (b) A single-phase AC motor is connected to a supply with line voltage 240 V as shown in Figure 1.2. The motor produces an output of 3 hp. Measurement on the system showed that the line current is 12 A and the active power absorbed by the motor is 2.5 kW. Calculate the following (1hp = 0.746 kW):

Satu motor AU fasa tunggal disambungkan ke satu sumber dengan voltan talian 240 V seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2. Motor ini menghasilkan keluaran sebanyak 3 hp. Pengukuran ke atas sistem ini menunjukkan bahawa arus talian ialah 12 A dan kuasa aktif yang diserap oleh motor ialah 2.5 kW. Kirakan yang berikut (1hp = 0.746 kW):

- (i) The efficiency of the motor.

Kecekapan motor.

(10 marks/markah)

- (ii) The apparent power absorbed by the motor.

Kuasa ketara yang diserap oleh motor.

(10 marks/markah)

- (iii) The reactive power absorbed by the motor.

Kuasa reaktif yang diserap oleh motor.

(10 marks/markah)

- (iv) The power factor of the motor

Faktor kuasa motor

(10 marks/markah)

- (v) Draw the power traingle of the motor.

Lukiskan rajah segitiga kuasa bagi motor tersebut.

(10 marks/markah)

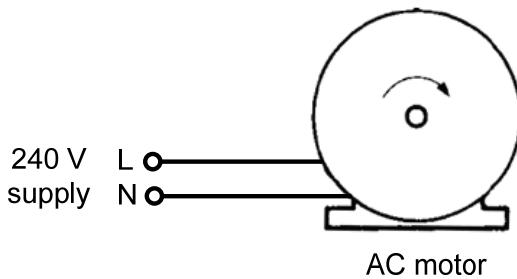


Figure 1.2

Rajah 1.2

2. (a) A manufacturing plant is supplied by a 3-phase 4.8 kV line voltage. The plant has a power factor of 86 percent lagging and it draws 1200 kVA of apparent power. Assume that the plant is wye connected with three balanced impedances, Z as shown in Figure 2.1. Calculate the following:

Sebuah kilang pembuatan dibekalkan dengan voltan talian 3-fasa 4.8 kV. Kilang tersebut mempunyai faktor kuasa 86 peratus mengekor dan ia menggunakan 1200 kVA kuasa ketara. Andaikan bahawa kilang itu disambungkan secara wye dengan tiga impedans, Z yang seimbang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Kirakan yang berikut:

- (i) The line current of the plant, I_L

Arus talian kilang tersebut, I_L

(10 marks/markah)

- (ii) The impedance of the plant per phase, Z .
Impedans per fasa kilang tersebut, Z.
(10 marks/markah)
- (iii) The phase angle between the line-to-neutral voltage and the line current of the plant.
Sudut fasa antara voltan talian-ke-neutral dan arus talian kilang tersebut.
(10 marks/markah)
- (iv) The active and reactive power absorbed by the plant.
Kuasa aktif dan reaktif yang digunakan oleh kilang tersebut.
(10 marks/markah)
- (v) Draw the complete phasor diagram for the plant.
Lukiskan rajah fasa yang lengkap untuk kilang tersebut.
(10 marks/markah)
- (vi) If a 400 kVAR capacitor bank is connected to the line supply of the plant, evaluate the changes in the power factor of the plant.
Jika satu kapasitor bank 400 kVAR disambungkan ke sumber talian kilang tersebut, nilaikan perubahan pada faktor kuasa kilang tersebut.
(20 marks/markah)

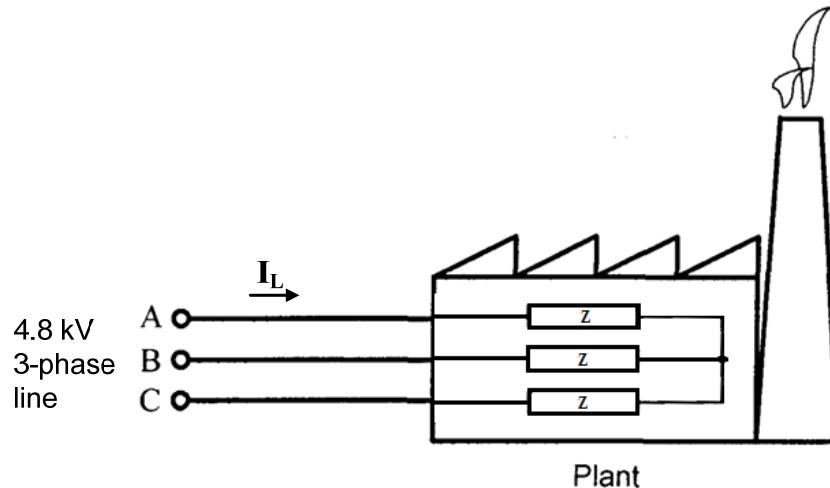


Figure 2.1

Rajah 2.1

- (b) Explain why it is important to have high power factor in electrical system. What type of device can be used to improve the power factor?

Terangkan mengapa faktor kuasa yang tinggi adalah penting dalam sistem elektrik. Apakah jenis peranti boleh digunakan untuk meningkatkan faktor kuasa?

(30 marks/markah)

3. (a) Explain how electrical Instruments can be classified based on their usage. Give one example for each of the categories.

Terangkan bagaimana peralatan elektrik boleh dikelaskan berdasarkan kepada penggunaan mereka. Berikan satu contoh untuk setiap kategori.

(30 markah/marks)

- (b) With the help of a diagram, explain the principle of operation of an electrodynamic type wattmeter.

Dengan bantuan gambarajah, terangkan prinsip dasar operasi wattmeter jenis elektrodinamik.

(40 marks/markah)

- (c) Two wattmeters are connected to a 3-phase, 3-wire, 415 V line as shown in Figure 3.1. The readings on wattmeters P_1 dan P_2 are 3.8 kW and 5.5 kW respectively. If the line current is 15 A, calculate:

Dua wattmeter disambungkan ke satu talian 3-fasa, 3-wayar, 415 V seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1. Bacaan pada wattmeter P_1 dan P_2 adalah 3.8 kW dan 5.5 kW masing-masing. Jika arus talian adalah 15 A, kirakan:

- (i) The active power absorbed by the load

Kuasa aktif yang diserap oleh beban

(10 marks/markah)

- (ii) The apparent power supplied by the source

Kuasa ketara yang dibekalkan oleh sumber

(10 marks/markah)

- (iii) The power factor of the load

Faktor kuasa beban

(10 marks/markah)

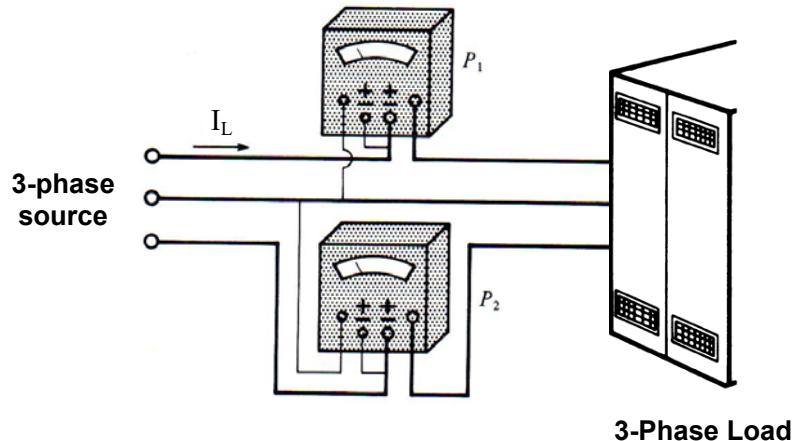


Figure 3.1

Rajah 3.1

4. (a) Generation stations can be divided into three types of power block: base-power station, intermediate-power station and peak-generating station. State the function of each station type and give an example of generating station type for power block.

Stesen penjana boleh dibahagikan kepada 3 jenis blok kuasa: stesen penjana kuasa-dasar, stesen penjana kuasa-perantaraan dan stesen penjana kuasa-puncak. Nyatakan fungsi setiap jenis stesen dan berikan contoh stesen penjana untuk setiap blok kuasa tersebut.

(30 marks/markah)

- (b) Sultan Mahmud Power Station is the hydroelectric dam which from Kenyir Lake. This dam has a head of 150 m with storage capacity of 13600 Mm³. The reservoir of water behind the dams and dikes is composed of series of lakes covering an area 2600 km². The station overall efficiency is at 70 %. Calculate:

Stesen Kuasa Sultan Mahmud ialah empangan hidroelektrik dari Tasik Kenyir. Empangan tersebut mempunyai turus setinggi 150 m dengan kapasiti simpanan sebanyak 13600 Mm^3 . Takungan air di belakang empangan terdiri daripada beberapa tasik yang berkeluasan 2600 km^2 . Stesen tersebut mempunyai kadar kecekapan keseluruhan pada 70 %. Kira:

- (i) The available hydropower.

Hidrokuasa yang boleh didapati.

- (ii) The drop in dam level if an electrical load of 20 MW has to be supplied for 3 hours.

Kadar penurunan aras empangan sekiranya beban elektrik sebanyak 20 MW perlu dibekalkan selama 3 jam.

(50 marks/markah)

- (c) A 500 kW, 3-blade wind turbine is designed to deliver full power at a wind speed of 15 m/s. The blades have length of 14 m and the rated speed of the turbine is 48 r/min. Estimate the wind power available to drive the turbine.

Sebuah turbin angin 500 kW, 3-bilah direka untuk menjana kuasa penuh pada kelajuan angin 15 m/s. Setiap bilah berukuran 14 m panjang dan laju terkadar bagi turbin ialah 48 r/min. Anggarkan nilai kuasa angin yang boleh didapati untuk memancu turbin.

(20 marks/markah)

5. (a) Figure 5.1 below shows the common transmission tower used in Malaysia. Name and explain function of the component marked from 1 to 4.

Rajah 5.1 di bawah memaparkan pencawang penghantar yang biasa digunakan di Malaysia. Namakan dan jelaskan fungsi komponen yang dilabel 1 hingga 4.

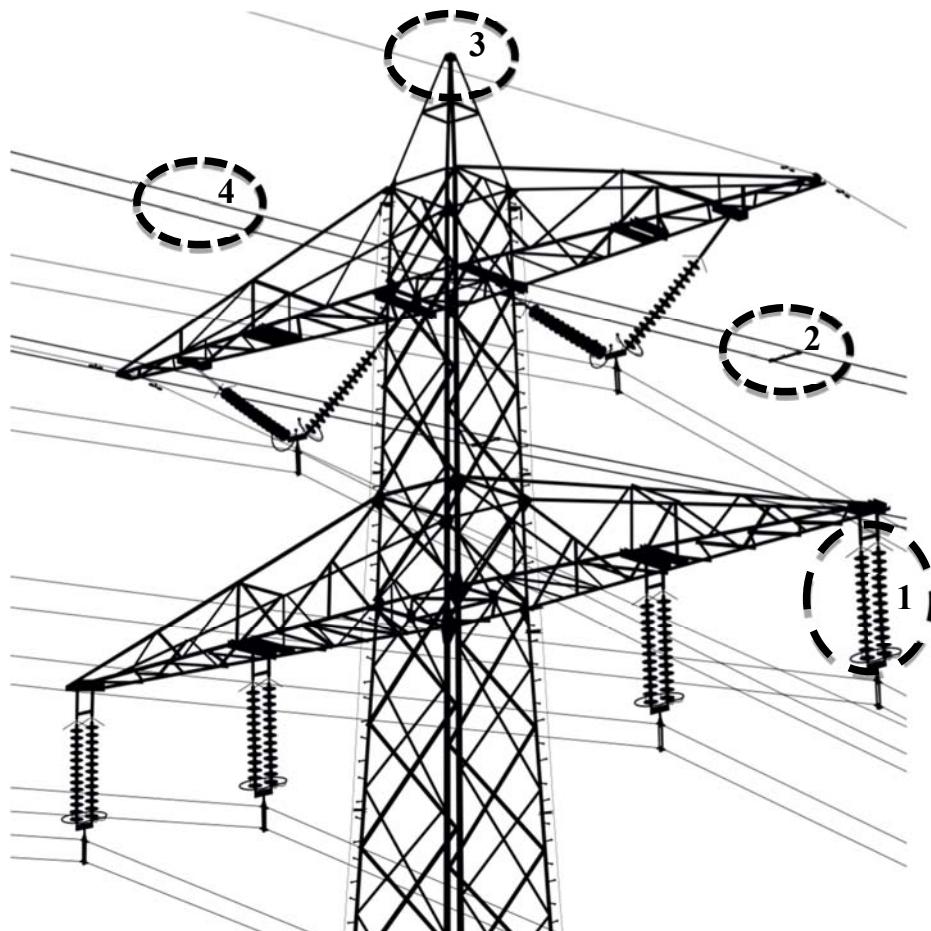


Figure 5.1
Rajah 5.1
Transmission tower
Pencawang penghantar

(20 marks/markah)

...11/-

SULIT

- (b) A 3-phase short transmission line is required to supply a load of 10 MW, 0.8 lagging power factor at 30 kV. If the minimum transmission efficiency is to be limited to 96 %, determine the per-phase value of resistance of the line.

Sebuah talian penghantar pendek 3 fasa perlu membekal beban 10 MW, 0.8 faktor kuasa ekoran pada 30 kV. Sekiranya kecekapan minimum penghantaran terbatas kepada 96 %, kira nilai rintangan per fasa untuk talian tersebut.

(30 marks/markah)

- (c) Using a nominal- π model analysis on a three-phase, 50 Hz, 150 km transmission line connected to a three-phase load of 50 MW with power factor of 0.8 lagging at 110 kV, the following results are obtained:

Menggunakan analisis model nominal- π pada talian penghantar 3 fasa 50 Hz, 150 km yang bersambung pada beban 3 fasa 50 MW dengan faktor kuasa ekoran 0.8 pada 110 kV, keputusan berikut diperolehi:

- Load phase voltage, V_R is taken as reference phasor
Voltan fasa beban V_R dijadikan sebagai rujukan fasa
- Capacitor current at the receiving end, $I_{C2} = j14.3 \text{ A}$
Arus pemuat di hujung penerimaan, $I_{C2} = j14.3 \text{ A}$
- Capacitor current at the sending end, $I_{C1} = -3.81 + j 18.25 \text{ A}$
Arus pemuat di hujung penghantaran, $I_{C1} = -3.81 + j 18.25 \text{ A}$
- Sending end phase voltage, $V_S = 82881 \angle 11.8^\circ \text{ V}$
Voltan fasa di hujung penghantaran, $V_S = 82881 \angle 11.8^\circ \text{ V}$

- Sending end line current, $I_S = 306.4 \angle -32.4^\circ$ A

Arus talian di hujung penghantaran, $I_S = 306.4 \angle -32.4^\circ$ A

- Determine the parameters of the line.

Kira parameter-parameter talian

- Determine the efficiency of the line.

Kira kecekapan talian

(50 marks/markah)

APPENDIX**LAMPIRAN**

Course Outcomes (CO) – Programme Outcomes (PO) Mapping
Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus – Hasil Program

Questions Soalan	CO	PO
1	1	1
2	2	3
3	2	2
4	3	2
5	3	3