



Final Examination
2018/2019 Academic Session

June 2019

**JIF316 – Electronics II
(Elektronik II)**

Duration : 3 hours
(Masa : 3 jam)

Please check that this examination paper consists of **SEVEN (7)** pages of printed material before you begin the examination.

[*Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH (7)** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.*]

Instructions : Answer **ALL** questions. You may answer **either** in Bahasa Malaysia or in English.

Arahan : Jawab **SEMUA** soalan. Anda dibenarkan menjawab soalan **sama ada** dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris].

In the event of any discrepancies, the English version shall be used.

[*Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris hendaklah digunakan.*]

Answer ALL questions.
Jawab SEMUA soalan.

1. (a). Convert

Tukarkan

- (i). 45.5_{10} to binary.

45.5_{10} kepada binari.

- (ii). 125_{10} to BCD.

125_{10} kepada BCD.

- (iii). 001001111000_{BCD} to decimal.

001001111000_{BCD} kepada desimal.

- (iv). 163_{10} to octal.

163_{10} kepada oktal.

- (v). $1011\ 1111\ 001_2$ to octal.

$1011\ 1111\ 001_2$ kepada oktal.

- (vi). $1100\ 1010\ 0101\ 0111_2$ to hexadecimal.

$1100\ 1010\ 0101\ 0111_2$ kepada heksadesimal.

(12 marks/markah)

(b). Calculate

Hitung

(i). $94_{16} - 5C_{16}$.

$94_{16} - 5C_{16}$.

(ii). $01010001_{BCD} + 01011000_{BCD}$.

$01010001_{BCD} + 01011000_{BCD}$.

(iii). $1101_2 \times 1101_2$.

$1101_2 \times 1101_2$.

(iv). $1001_2 \div 11_2$.

$1001_2 \div 11_2$.

(8 marks/*markah*)

- 4 -

2. (a). Show that $(A + B)(A + C) = A + BC$ by using either the rules of Boolean Algebra or a truth table.

Tunjukkan bahawa $(A + B)(A + C) = A + BC$ sama ada dengan menggunakan peraturan Aljebra Boolean atau jadual kebenaran.

(4 marks/markah)

- (b). Obtain the Boolean expression for the logic circuit in Figure 1.

Dapatkan ekspresi Boolean bagi litar logik pada Rajah 1.

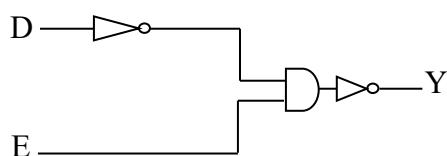


Figure 1
Rajah 1

(4 marks/markah)

- (c). Draw the logic circuit represented by $\overline{AB}(C + \overline{D})$.

Lukiskan litar logik yang diwakili oleh $\overline{AB}(C + \overline{D})$.

(4 marks/markah)

- (d). Apply De Morgan's theorems to the expression

Gunakan teorem De Morgan ke atas ungkapan

$$\overline{(A + B)(\overline{C} + D)}$$

(4 marks/markah)

- (e). Simplify the Boolean expression

Permudahkan ungkapan Boolean

$$\overline{AB + AC} + \overline{A}\overline{B}C .$$

(4 marks/markah)

...5/-

- 5 -

3. (a). (i). Draw the logic circuit for $A + AB$ using the AND and OR gates.
Lukiskan litar logik bagi $A + AB$ dengan menggunakan pintu-pintu AND dan OR.

(3 marks/markah)

- (ii). Construct a truth table for $A + AB$.

Bina jadual kebenaran bagi $A + AB$.

(3 marks/markah)

- (iii). Describe how you can simplify the logic circuit in (i) based on your truth table.

Bincangkan bagaimana anda dapat permudahkan litar logik di (i). berdasarkan jadual kebenaran anda.

(3 marks/markah)

- (iv). Is this a useful circuit? Why?

Adakah litar ini berguna? Kenapa?

(2 marks/markah)

- (b). (i). What is a Karnaugh map?

Apakah Peta Karnaugh?

(3 marks/markah)

- (ii). Draw a 3 variable Karnaugh map and label each cell according to its binary value.

Lukiskan suatu peta Karnaugh 3 pemboleh ubah dan labelkan setiap sel dengan nilai binari yang sesuai.

(2 marks/markah)

- (iii). Use a Karnaugh map to find the minimum SOP form of

Gunakan peta Karnaugh untuk mencari bentuk SOP yang minimum bagi

$$DEF + \overline{D}\overline{E}\overline{F} + \overline{D}\overline{E}F$$

(4 marks/markah)

...6/-

- 6 -

4. (a). Figure 2 shows two waveforms A and B that are applied to a logic gate. The output waveform is denoted X. Identify the logic gate and draw its logic symbol.

Rajah 2 menunjukkan dua bentuk gelombang A dan B yang di aplikasi terhadap suatu pintu logik. Bentuk gelombang output ditunjukkan oleh X. Kenal pastikan pintu logik tersebut dan lukiskan simbol logiknya.

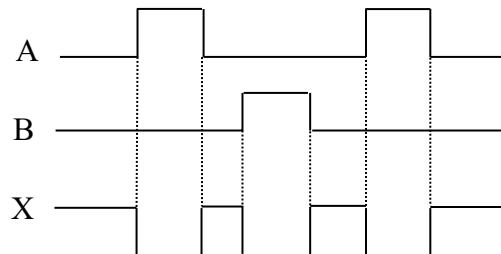


Figure 2
Rajah 2

(4 marks/markah)

- (b). (i). What is a latch?

Apakah 'latch'?

(3 marks/markah)

- (ii). What is an edge-triggered flip-flop?

Apakah 'edge-triggered flip-flop'?

(3 marks/markah)

- 7 -

- (iii). Figure 3 shows the active high input S – R latch. Describe how it operates.

Rajah 3 menunjukkan ‘latch S – R’ yang mempunyai input tinggi yang aktif. Huraikan bagaimana ia beroperasi.

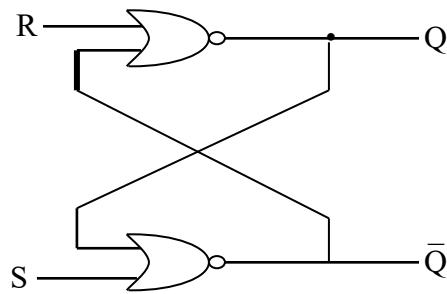


Figure 3
Rajah 3

(8 marks/markah)

- (iv). Write the truth table for the S – R latch in Figure 3.

Tuliskan jadual kebenaran ‘latch S – R’ pada rajah 3.

(2 marks/markah)

5. Describe any **TWO (2)** of the following:

*Huraikan mana-mana **DUA (2)** daripada yang berikut:*

- (a). Write and Read operations

Operasi ‘Write’ dan ‘Read’

- (b). RAM

RAM

- (c). ROM

ROM

- (d). Decoder

Decoder

(20 marks/markah)