

**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 2004/2005

Februari/Mac 2005

**JIF 214/216 - Elektronik I**

Masa : 3 jam


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **LIMA** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **SEMUA** soalan.

Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.

Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.


1. (a) Dengan menggunakan teorem Norton, tentukan nilai  $V_o$  bagi litar dalam Rajah 1.

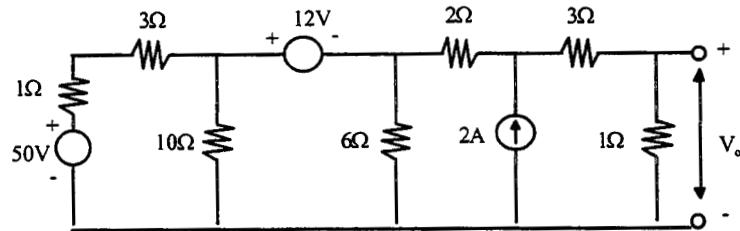

Rajah 1

(60 marakh)


- (b) Cari arus  $I$  yang mengalir melalui perintang  $5\Omega$  dalam litar dalam Rajah 2.

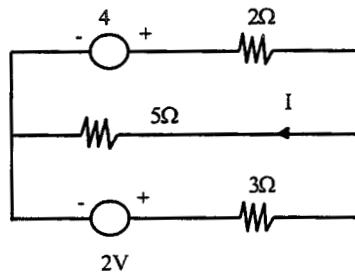

Rajah 2.

(40 markah)


2. (a) Tentukan  $I_E$ ,  $V_{CB}$  dan  $I_B$  untuk konfigurasi tapak sepunya yang ditunjukkan pada Rajah 3.

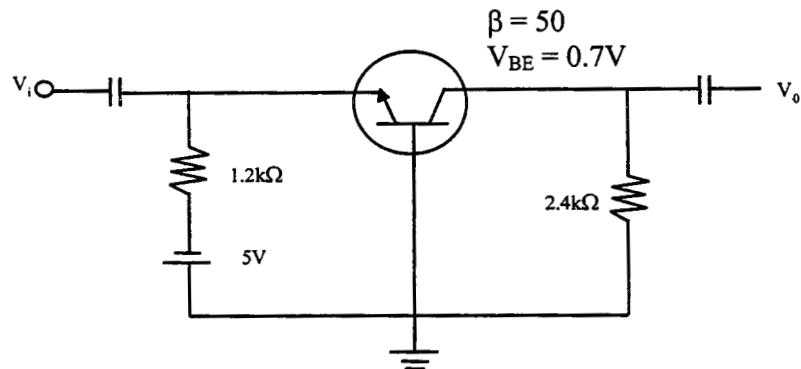

Rajah 3

(30 markah)


- (b) Rajah 4 menunjukkan suatu litar transistor bipolar. Cari  $I_B$ ,  $I_C$  dan  $I_E$ .

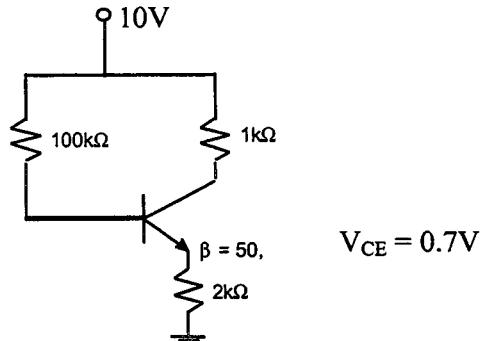

Rajah 4.

(30 markah)

- (c) Rajah 5 menunjukkan suatu kaedah memincang transistor bipolar. Bincangkan sama ada kaedah pemincangan ini baik atau tidak.

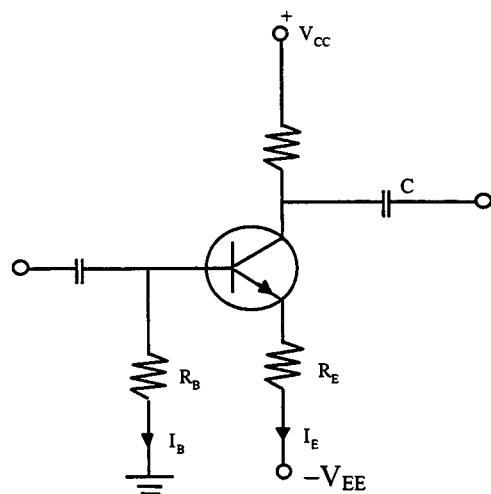


Rajah 5

(40 markah)

3. (a) Apakah parameter  $h$ ?

(60 markah)

- (b) Dapatkan litar setara hibrid untuk litar skematik pada rajah 6.

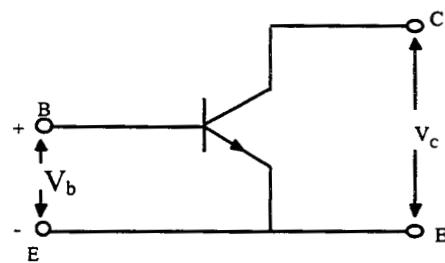


Rajah 6

(40 markah)

4. (a) (i) Bincangkan kelebihan atau faedah menggunakan pasangan Darlington.

(30 markah)


- (ii) Rajah 7 menunjukkan suatu pasangan Darlington. Tentukan impedans input.

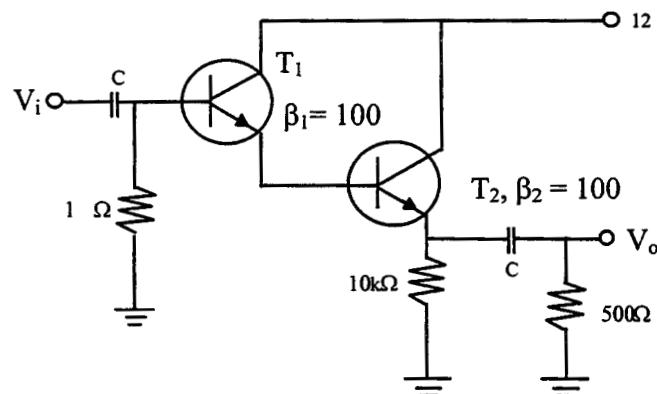

Rajah 7

(30 markah)


- (b) Rajah 8 menunjukkan suatu amplifier dua tahap gandingan RC. Bincangkan bagaimana amplifier tersebut berfungsi.

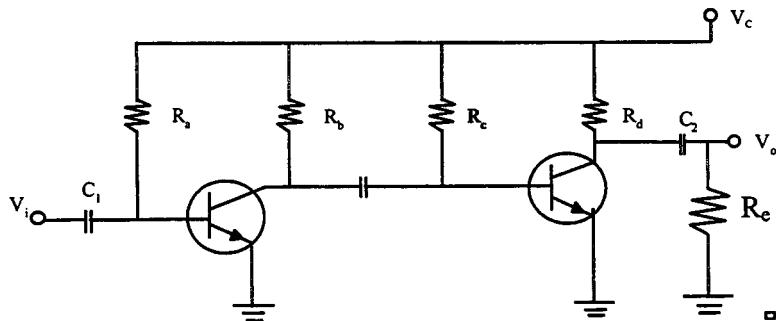

Rajah 8

(40 markah)

5. (a) (i) Berikan fungsi logik yang dilakukan oleh litar dalam Rajah 9.

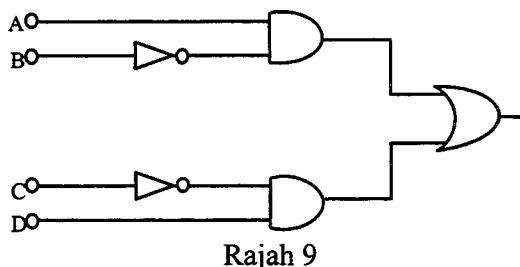

Rajah 9

(20 markah)

- (ii) Permudahkan expressi Boolean  $X = \bar{B}(A + C) + C(\bar{A} + B) + AC$  dan seterusnya lukiskan litar logic berkenaan.

(30 markah)

- (b) (i) Dengan menggunakan jadual kebenaran, tunjukkan bahawa  $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ .

(20 markah)

- (ii) Seterusnya, dengan bantuan identiti Boolean yang diberi dalam 5(b)(i), buktikan bahawa  $ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} = A(B + C)$ .

(30 markah)