

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Tambahan  
Sidang Akademik 1995/96

Mei/Jun 1996

JEE 132 - Peranti Semikonduktor

Masa : [3 jam]

---

**ARAHAN KEPADA CALON :**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 11 muka surat bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

**BAHAGIAN A (SECTION A)**

1. (a) Pengukuran voltan Hall,  $V_H$ , boleh digunakan untuk menentukan jenis semikonduktor ekstrinsik. Jelaskan.

*The measurement of Hall voltage,  $V_H$ , can be used to determine the type of extrinsic semiconductor. Explain.*

(40%)

- (b) Hubungkan keamatan medan elektrik Hall dengan ketumpatan arus dan keamatan medan magnet.

*Relate electric field intensity with current density and magnetic field intensity.*

(30%)

- (c) Tunjukkan bagaimana pengaliran  $\sigma$  dan kebolehergerakan  $\mu$  boleh ditentukan daripada pengukuran voltan Hall,  $V_H$ .

*Show how conductivity  $\sigma$  and mobility  $\mu$  can be determined from measurement of Hall voltage  $V_H$ .*

(30%)

2. (a) Lukis dan beri penerangan ringkas tentang struktur jalur dalam simpang p-n litar buka.

*Draw and explain briefly the band structure in an open circuit p-n junction.*

(50%)

- (b) Apakah nisbah arus bagi satu pincang ke depan 0.05V kepada arus bagi magnitud yang sama tetapi terpincang balikan pada suhu bilik, 300°K?

*What is the ratio of the current for a forward bias of 0.05V to the current for same magnitude, reverse bias at room temperature, 300°K?*

(20%)

...3/-

- (c) Kirakan nilai voltan yang akan menghasilkan arus balikan dalam simpang p-n diod Germanium bersamaan dengan 90% nilai tepunya pada suhu bilik, 300°K.

*For what voltage will the reverse current in p-n junction germanium diode reach 90% of its saturation value at room temperature, 300°K.*

(30%)

3. (a) Pertimbangkan litar Rajah 3.1.  $v_1$  sehingga  $v_4$  adalah masukan dan  $v_o$  adalah keluaran litar tersebut. Kirakan  $v_o$  apabila voltan masukannya ialah

*Consider the circuit in Figure 3.1.  $v_1$  to  $v_4$  are the inputs and  $v_o$  is the output of the circuit. Determine  $v_o$  if the inputs are*

- (i)  $v_1 = v_2 = v_3 = v_4 = 0V$
- (ii)  $v_1 = v_2 = 0, v_3 = v_4 = -4V$
- (iii)  $v_1 = v_2 = -5V, v_3 = v_4 = -7V$
- (iv)  $v_1 = v_2 = v_3 = v_4 = -5V$

Anggap kejatuhan voltan diod ialah 0.6V.

*Assume the diod voltage drop is 0.6V.*

(30%)

- (b) Pertimbangkan litar Rajah 3.2.  $v_1$  sehingga  $v_4$  adalah masukan dan  $v_o$  adalah keluaran litar tersebut. Kirakan  $v_o$  apabila voltan masukannya ialah

*Consider the circuit in Figure 3.2.  $v_1$  to  $v_4$  are the inputs and  $v_o$  is the output of the circuit. Determine  $v_o$  if the inputs are*

- (i)  $v_1 = v_2 = v_3 = v_4 = 0V$
- (ii)  $v_1 = v_2 = 0V, v_3 = v_4 = 3V$
- (iii)  $v_1 = v_2 = 2V, v_3 = v_4 = 3V$
- (iv)  $v_1 = v_2 = v_3 = v_4 = 3V$

Diod mempunyai kejatuhan voltan seperti diod dalam (a).


Voltage drop of the diod is equivalent to the diodes in (a)

(30%)


(c) Beri ulasan tentang keputusan daripada (a) dan (b).

Give comments on the result of (a) and (b).

(10%)

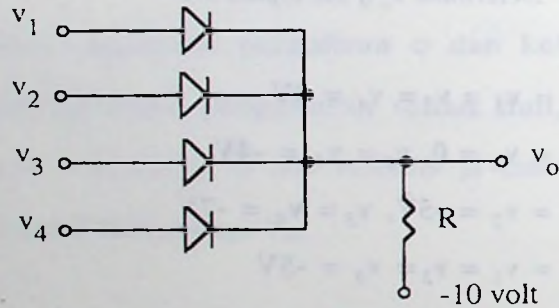

Rajah 3.1 (Figure 3.1)

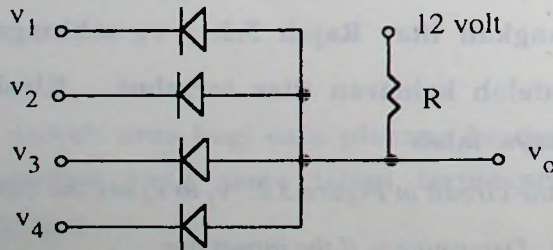

Rajah 3.2 (Figure 3.2)

...5/-

(d) Rujuk Rajah 3.3. Diberikan  $V_z = 10V$ ,  $I_{zk} = 3mA$  dan  $I_{zm} = 90mA$ . Anggapkan  $R_z = 0$  dan  $V_z$  tetap untuk julat arus tersebut.


*Refer to Figure 3.3. Given  $V_z = 10V$ ,  $I_{zk} = 3mA$  and  $I_{zm} = 90mA$ . Assume  $R_z = 0$  and  $V_z$  is constant for that current range.*

(i) Tentukan arus beban minimum dan maksimum supaya diod zener akan tetap mengatur.

*Determine minimum and maximum load current so that the diode will maintain its regulation.*

(ii) Apakah nilai  $R_L$  minimum dan maksimum.

*Determine  $R_L$  minimum and maximum.*

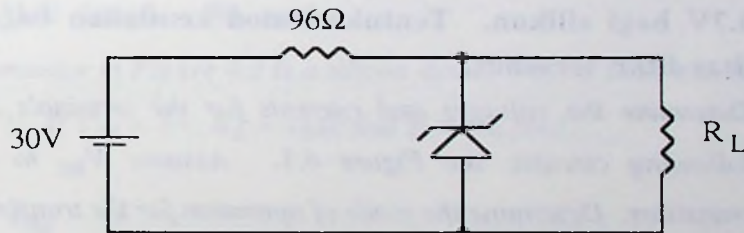

**Rajah 3.3** (Figure 3.3)

(30%)

...6/-

**BAHAGIAN B (SECTION B)**

4. (a) Dalam suatu transistor npn,  $10^8$  lubang/ $\mu$ s bergerak dari tapak ke kawasan pemancar sementara  $10^{10}$  elektrons/ $\mu$ s bergerak dari pemancar ke kawasan tapak. Suatu ammeter memberi bacaan  $i_B = 16\mu A$ . Tentukan arus pemancar  $i_E$  dan arus pengumpul  $i_C$ .


*In an npn transistor,  $10^8$  holes/ $\mu$ s move from the base to the emitter region while  $10^{10}$  electrons/ $\mu$ s move from the emitter to the base region. An ammeter reads the base current as  $i_B = 16\mu A$ . Determine the emitter current  $i_E$  and the collector current  $i_C$ .*

(20%)


(b) Tentukan voltan-voltan and arus-arus bagi terminal B, E dan C bagi litar-litar berikut, lihat Rajah 4.1. Anggapkan  $V_{BE}$  adalah 0.7V bagi silikon. Tentukan mod kendalian bagi transistor dalam litar-litar tersebut.

*Determine the voltages and currents for the terminals B, E and C for the following circuits, see Figure 4.1. Assume  $V_{BE}$  to be 0.7V for silicon transistor. Determine the mode of operation for the transistor in these circuits.*


(40%)

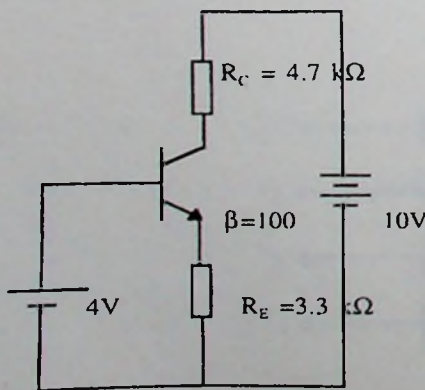

(a)

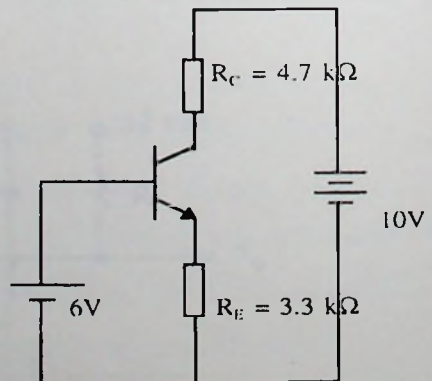

(b)

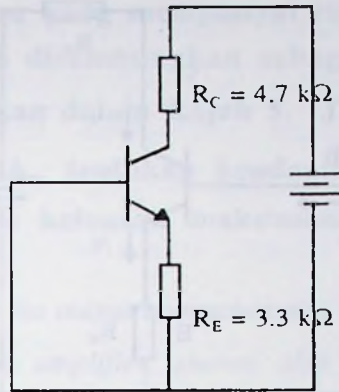

(c)


**Rajah 4.1** (Figure 4.1)

- (c) Transistor di dalam Rajah 4.2 adalah peranti silikon yang mempunyai arus tapak  $40\mu\text{A}$  dan  $I_{\text{CBO}} = 0$ . Jika  $V_{\text{BB}} = 6\text{V}$ ,  $R_{\text{E}} = 1\text{k}\Omega$  dan  $\beta = 80$ , cari

*The transistor in Figure 4.2 is a silicon device with a base current of  $40\mu\text{A}$  and  $I_{\text{CBO}} = 0$ . If  $V_{\text{BB}} = 6\text{V}$ ,  $R_{\text{E}} = 1\text{k}\Omega$  and  $\beta = 80$ , find*

- (i)  $I_{\text{EQ}}$
- (ii)  $R_{\text{B}}$
- (iii) Jika  $V_{\text{CC}} = 15\text{V}$  dan  $R_{\text{C}} = 3\text{k}\Omega$ , cari  $V_{\text{CEQ}}$ .  
*If  $V_{\text{CC}} = 15\text{V}$  and  $R_{\text{C}} = 3\text{k}\Omega$ , find  $V_{\text{CEQ}}$ .*

(40%)

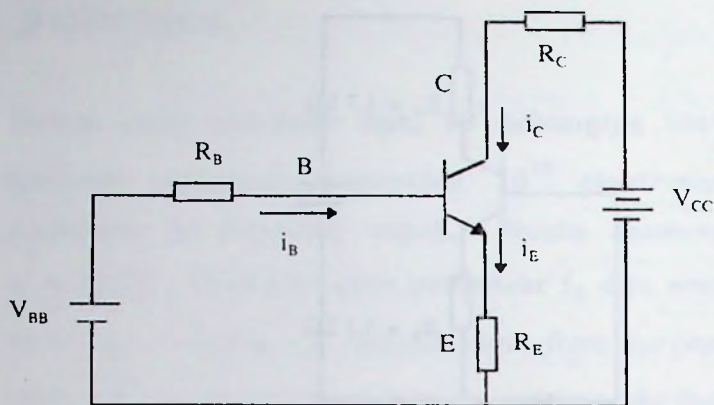

**Rajah 4.2** (Figure 4.2)

5. (a) Bagi tatasusunan penguat-penguat tapak-sepunya (jenis pnp, Si) dan pemancar sepunya (jenis npn, Si), lakarkan:-

*For the amplifier configuration of common-base (pnp type, Si) and common-emitter (npn type, Si), illustrate:-*

- (i) gambarajah skematik bagi litar penguat tersebut  
*schematic diagram for the amplifier circuit*
- (ii) ciri masukan dengan label-label paksi yang betul  
*input characteristics with proper axis labels*
- (iii) ciri keluaran dengan label-label paksi yang betul dan nilai arus masukan yang tipikal, serta arus-arus bocor yang wujud.  
*output characteristics with proper axis labels and typical input current, also leakage current which are present.*



(40%)



(b) Suatu transistor yang mempunyai ciri keluaran seperti ditunjukkan dalam Rajah 5 disambungkan sebagai penguat pemancar sepunya, juga ditunjukkan dalam Rajah 5. Jika  $R_C = 2.2k\Omega$  dan  $V_{CC} = 18V$  dan  $I_B = 40\mu A$ , tentukan keadaan-keadaan pemincangan peranti dan anggarkan keluaran maksimum yang tidak akan mengalami herotan.

*A transistor with the output characteristics shown in Figure 5 is connected as a common emitter amplifier, shown also in Figure 5. If  $R_C = 2.2k\Omega$  and  $V_{CC} = 18V$  and  $I_B = 40\mu A$ , determine the device bias conditions and estimate the maximum undistorted output.*

(60%)

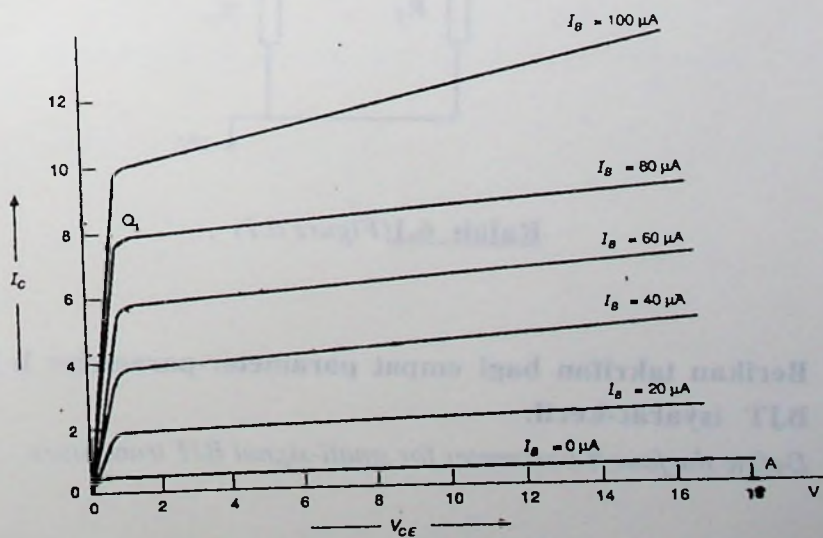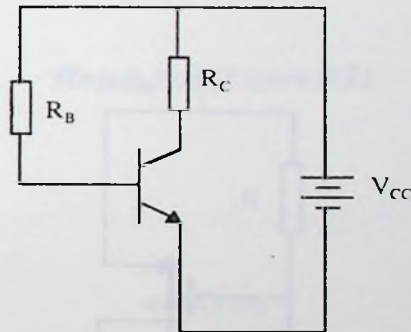


**Rajah 5** (Figure 5)

...10/-

6. (a) Rekabentuk litar dalam Rajah 6.1 supaya transistor beroperasi dalam penepuan dengan  $I_D = 0.5 \text{ mA}$  dan  $V_D = +3\text{V}$ . Biarkan transistor PMOS jenis peninggian mempunyai  $V_t = -1\text{V}$  dan  $K = 0.5 \text{ mA/V}^2$ . Anggap  $\lambda = 0$ . Apakah nilai terbesar yang mungkin bagi  $R_D$  supaya transistor kekal dalam kawasan mod operasi penepuan.

*Design the circuit of Figure 6.1 so that the transistor operates in saturation with  $I_D = 0.5 \text{ mA}$  and  $V_D = +3\text{V}$ . Let the enhancement-type PMOS transistor have  $V_t = -1\text{V}$  and  $K = 0.5 \text{ mA/V}^2$ . Assume  $\lambda = 0$ . What is the largest value that  $R_D$  can have while maintaining saturation region operation?*

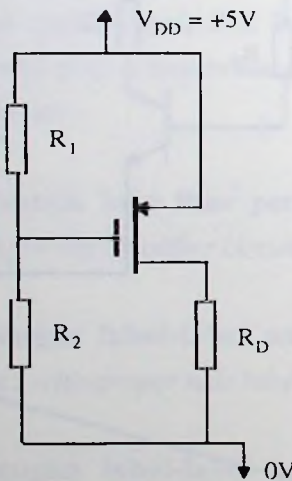

**Rajah 6.1**(Figure 6.1)

(50%)

- (b) Berikan takrifan bagi empat parameter-parameter h bagi transistor BJT isyarat-kecil.


*Define the four h-parameter for small-signal BJT transistors.*

(20%)

...11/-

(c) Tukarkan litar dalam Rajah 6.2 ke dalam bentuk setara h-parameter.

*Transform the circuit in Figure 6.2 into its h-parameter equivalent.*

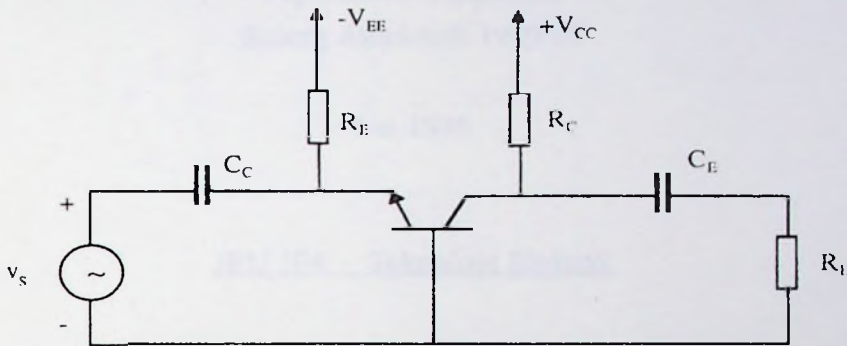

**Rajah 6.2** (Figure 6.2)

(30%)

-oooOooo -

Consider a circuit with two parallel branches connected to a battery. The left branch contains a resistor  $R_1$  and a voltmeter  $V_1$  in series. The right branch contains a resistor  $R_2$  and a voltmeter  $V_2$  in series. The battery is connected across both branches.



Diagram 1

1910

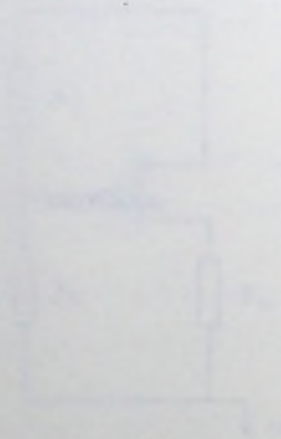


Diagram 2

1911

1911. A circuit is shown with a battery and two parallel branches. The left branch contains a resistor  $R_1$  and a voltmeter  $V_1$  in series. The right branch contains a resistor  $R_2$  and a voltmeter  $V_2$  in series.

1912. A circuit is shown with a battery and two parallel branches. The left branch contains a resistor  $R_1$  and a voltmeter  $V_1$  in series. The right branch contains a resistor  $R_2$  and a voltmeter  $V_2$  in series.

1913