
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2003/2004

Februari/Mac 2004

JEE 541 – ELEKTRONIK KUASA

Masa : 3 jam

ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA (5) soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan disut sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

S1. (a) Takrifkan pernyataan berikut dengan memberikan contoh-contoh litar:

- | | | | |
|-------|--------------------|------|------------------|
| (i) | Rektifier terkawal | (ii) | Penukar ac ke ac |
| (iii) | Penukar dc ke dc | (iv) | Penukar dc ke ac |
- (20%)

. (b) Mengapa bidang penukaran kuasa penting dalam keperluan industri? Huraikan dengan terperinci keperluan rekabentuk peralatan elektronik kuasa.
(30%)

(c) Mengapa ciri kecekapan penting dalam rekabentuk peralatan penukaran kuasa. Jelaskan dengan memberikan satu contoh kes.
(30%)

(d) Jelaskan dengan terperinci pembolehubah yang digunakan dalam analisis penukaran kuasa.
(20%)

S2. (a) Lakarkan simbol dan ciri $v-i$ bagi peranti berikut:

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| (i) | GTO | (ii) | TRIAC |
| (iii) | IGBT | (iv) | MOSFET |
- (20%)

(b) Jelaskan kawasan pengendalian selamat bagi suatu peranti semikonduktor kuasa (SOA).
(20%)

- (c) Satu tiristor boleh dimodelkan oleh dua transistor. Buktikan pernyataan ini dengan melakarkan litar setaranya dan terbitkan persamaan yang berkaitan. Apakah kepentingan persamaan yang telah diterbitkan?
- (30%)

- (d) Huraikan kepentingan di/dt dan dv/dt dalam rekabentuk litar tiristor.

(30%)

- S3. (a) Jelaskan perbezaan di antara semikonverter dan konverter penuh dalam litar penerus satu fasa.
- (20%)

- (b) Anda dikehendaki merekabentuk litar penerus konverter penuh terkawal satu fasa menggunakan peranti tiristor yang mempunyai ciri berikut:

- (i) Beban yang mempunyai perintang tulin 25Ω
(ii) Punca voltan 240 (rms)
(iii) Frekuensi operasi 60 Hz

(Lakarkan bentuk gelombang yang berkaitan)

Jika litar beroperasi dengan sudut $\alpha=30^\circ$, tentukan

- (i) Voltan beban purata V_{dc}
(ii) Arus beban purata I_{dc}

(40%)

- (c) Lakarkan bentuk gelombang voltan keluaran untuk kes Soalan 2b jika litar adalah sistem 3 fasa terkawal penuh berbeban R dan L.

(40%)

...4/-

S4. (a) Huraikan dengan ringkas operasi pengawal ac satu fasa berbeban induktif.

(30%)

(b) Untuk litar pengawal ac tiga fasa

- (i) Lakarkan rekabentuk litar yang terdiri dari beban perintang tulin
- (ii) Plotkan bentuk gelombang untuk kes $\alpha=60^\circ$.
- (iii) Terbitkan voltan keluaran rms untuk $\alpha=60^\circ$.

(50%)

(c) Terangkan dengan ringkas konsep penukar siklo

(20%)

S5. (a) Huraikan operasi inverter tetimbang satu fasa beban RL.

(30%)

(b) Dalam rekabentuk inverter tiga fasa anda dikehendaki:

- (i) Merekabentuk litar lengkapnya menggunakan 12 MOSFET dan 12 diod.
- (ii) Huraikan operasinya untuk pengaliran 180° .
- (iii) Lakarkan bentuk gelombang voltan dan arus untuk beban RL

(50%)

(c) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan inverter punca arus.

(20%)

S6. (a) Huraikan operasi litar pemenggal langkah turun.

(30%)

...5/-

(b) Merujuk kepada pemenggal Buck-Boost:

- (i) Lakarkan litar operasinya
- (ii) Lakarkan bentuk gelombang arus beban
- (iii) Terbitkan persamaan untuk I_{\min} dan I_{\max}

(40%)

(c) Pemenggal Buck-Boost membekalkan 60V ke beban $R=10\Omega$ dari punca 15 V. Jika $L=40 \mu\text{H}$ dan $T=25\mu\text{s}$ tentukan:

- (i) nilai kitar tugas k
- (ii) nilai I_{\max}
- (iii) nilai C untuk $\delta V_c = 0.10$

(30%)

ooo0ooo

