

---

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Kedua  
Sidang Akademik 2002/2003

Februari/Mac 2003

**JEE 204 – Teori Litar**

Masa : 3 Jam

---

**ARAHAN KEPADA CALON:**

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **SEMBILAN (9)** muka surat bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.


Agihan markah diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

Soalan 1

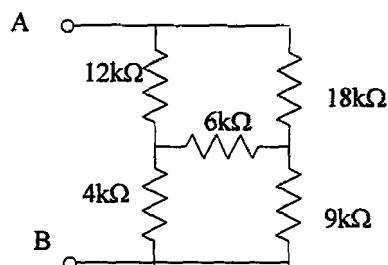- (a) Dapatkan nilai rintangan pada terminal A dan B bagi litar di bawah.


*Determine the resistance value across terminal A and B for the circuit below;*




(5 markah/marks)

- (b) Tuliskan persamaan arus dan voltan bagi Rajah 1.1 (a) dan 1.1(b).

*Write the current and voltage equations for Figure 1.1(a) and 1.1(b).*

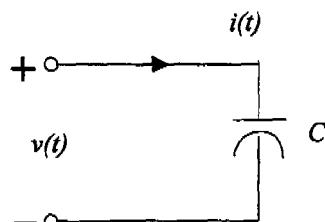

Rajah 1.1(a)  
Figure 1.1(a)

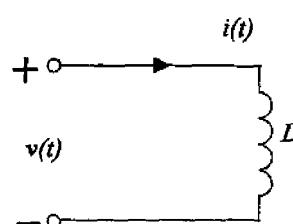


Rajah 1.1(b)  
Figure 1.1(b)

(5 markah/marks)

- (c) Dapatkan dan lakarkan gelombang arus  $i(t)$  yang melalui kapasitor bernilai  $5 \mu\text{F}$  (pada Rajah 1.1(a)) jika gelombang voltan masukan  $v(t)$  seperti Rajah 1.2.

*Find and draw current  $i(t)$  across the  $5\mu\text{F}$  capacitor in Figure 1.1 (a) if the input voltage  $v(t)$  is shown in Figure 1.2 below.*

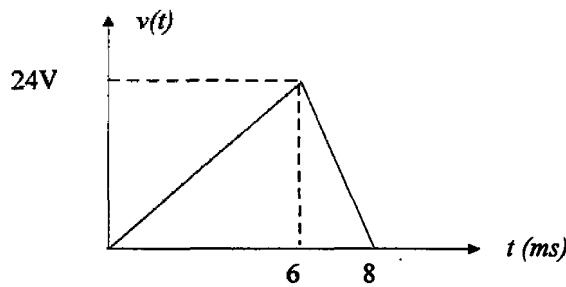


Rajah 1.2  
Figure 1.2

(10 markah/marks)

Soalan 2

- (a) Pada Rajah 2.1, dapatkan persamaan voltan pada rintangan  $R$ .  
*In Figure 2.1, determine the voltage equation across  $R$ .*

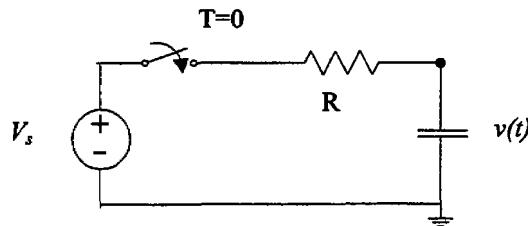


Rajah 2.1  
Figure 2.1

(6 markah/marks)

- (b) Pada Rajah 2.2 di bawah, suis adalah pada kedudukan 1 pada keadaan awal untuk satu jangkamasa yang lama. Pada masa  $t = 0$ , suis itu ditukarkan ke kedudukan 2. Dapatkan persamaan  $i(t)$  pada perintang  $R_2$ .

*In Figure 2.2, the switch is at position 1 for period of time. At  $t = 0$ , the switch is changed at position 2. Determine the equation for  $i(t)$  flowing through  $R_2$ .*

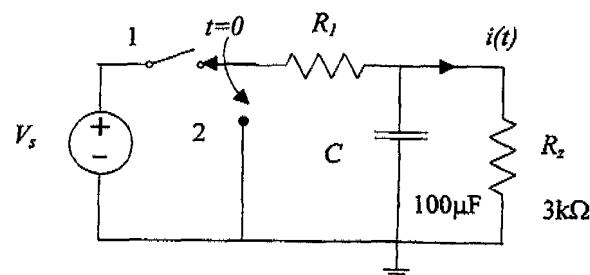


Rajah 2.2  
Figure 2.2

(8 markah/marks)

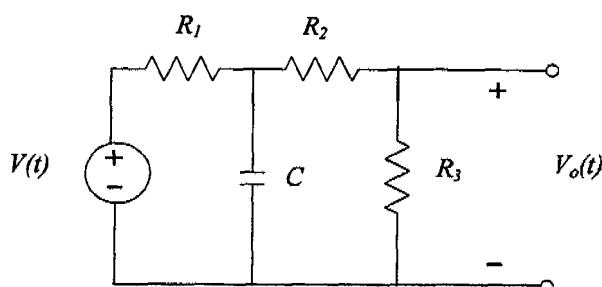- (c) Dapatkan fungsi pindah bagi keluaran  $V_o(t)$  untuk litar yang ditunjukkan dalam litar Rajah 2.3.

*Find the transfer function of  $V_o(t)$  for circuit shown in Figure 2.3.*




(6 markah/marks)

Rajah 2.3  
Figure 2.3

Soalan 3


- (a) Dapatkan nilai-nilai  $V_o$ ,  $I_1$  dan  $I_2$  bagi litar dalam Rajah 3.1.  
*Find the values for  $V_o$ ,  $I_1$  and  $I_2$  for circuit shown in Figure 3.1.*

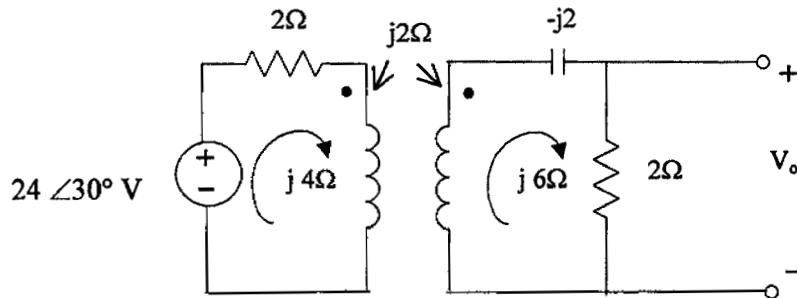

Rajah 3.1  
*Figure 3.1*

(8 markah/marks)

- (b) Dapatkan nilai-nilai bagi  $I_1$ ,  $V_1$ ,  $V_2$  dan  $I_2$  bagi litar dalam Rajah 3.2.  
*Determine the value for  $I_1$ ,  $V_1$ ,  $V_2$  and  $I_2$  for circuit shown in Figure 3.2.*

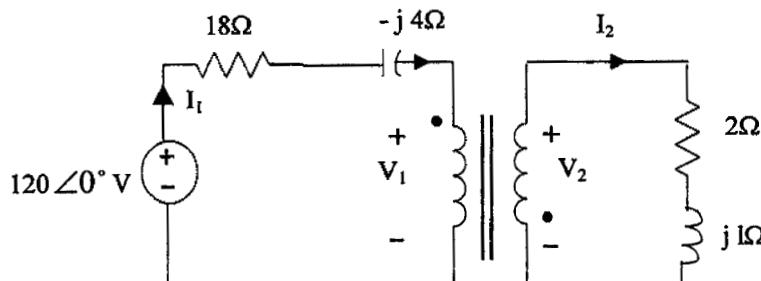

Rajah 3.2  
*Figure 3.2*


(8 markah/marks)

- (c) Dapatkan jumlah purata kuasa pada perintang  $2\Omega$  dan sumber kuasa  $6\angle0^\circ V$  untuk litar dalam Rajah 3.3.

*Determine the average power across  $2\text{ ohm}$  resistor and  $6\angle0^\circ V$  power supply for the circuit shown in Figure 3.3.*

(4 markah/marks)

...6/-

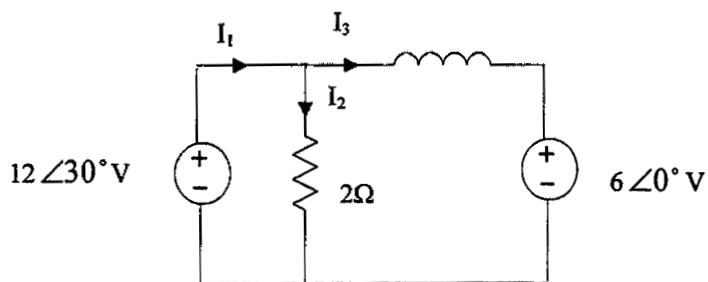


**Rajah 3.3**  
*Figure 3.3*

**Soalan 4**

- (a) Lakarkan graf frekuensi melawan fasa dan magnitud (z) bagi litar-litar berikut.

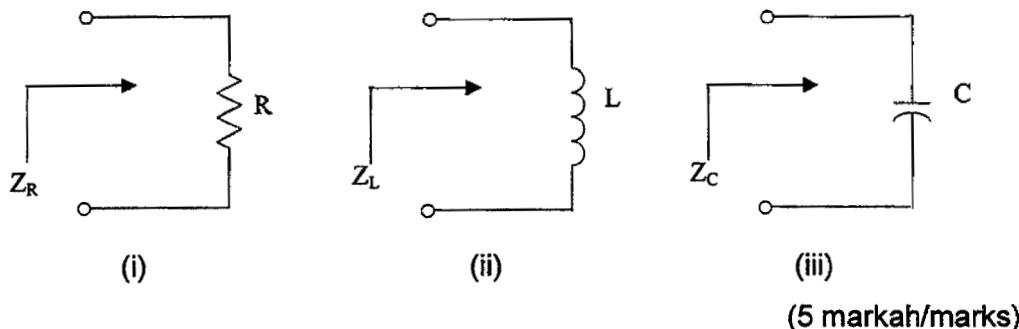**Plot graphs of frequency versus phase and magnitude (z) for circuits shown below:**



- (b) Lakarkan rajah Plot Bode bagi persamaan-persamaan berikut.  
(Tunjukkan jalan kerja!)

*Draw Bode Plot for the equations written below;*

$$G(j\omega) = \frac{10^4(j\omega + 2)}{(j\omega + 10)(j\omega + 100)}$$

$$G(j\omega) = \frac{100(0.02j\omega + 1)}{(j\omega)^2}$$


$$G(j\omega) = \frac{10(0.1j\omega + 1)}{(j\omega + 1)(0.02j\omega + 1)}$$

(15 markah/marks)

Soalan 5

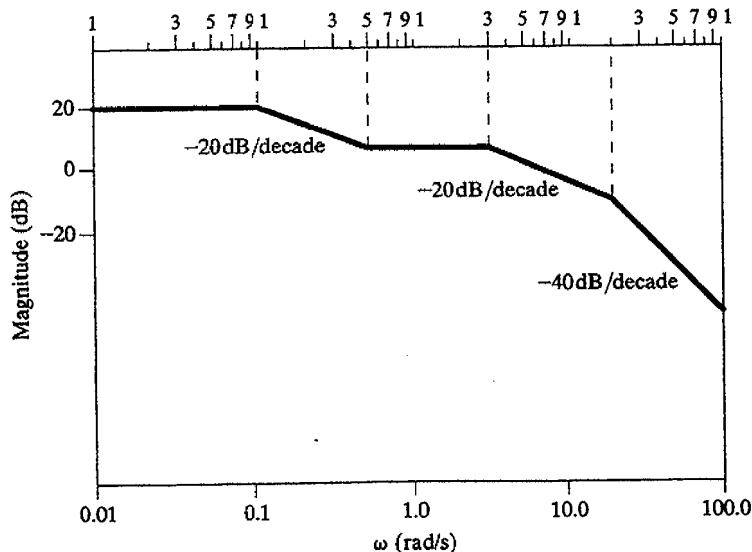- (a) Diberi gambarajah Bode Plot di bawah, dapatkan fungsi pindah baginya.

*Given below is a Bode Plot of a transfer function, determine the transfer function;*




(10 markah/marks)

Rajah Bode Plot  
Bode Plot Figure

- (b) Dari Rajah 5.1, dapatkan nilai C bagi frekuensi resonan litar pada  $\omega = 1800$  radian/s. Lakarkan gambarajah frekuensi melawan magnitud dan frekuensi melawan fasa;

*From Figure 5.1, find the value of C if the resonance frequency of the circuit is  $\omega = 1800$  radian/s. Plot frequency versus magnitudes and phase for the circuit;*

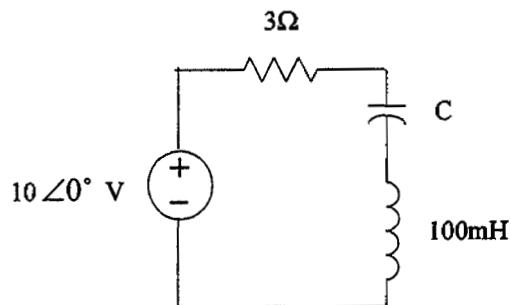


Rajah 5.1  
Figure 5.1

(10 markah/marks)

### Soalan 6

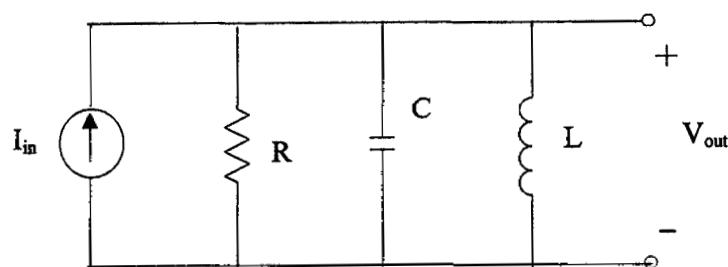- (a) Diberi litar RLC di bawah,  
*Given the RLC circuit below,*



- [i] Dapatkan persamaan frekuensi resonan ( $f_o$ ), frekuensi-frekuensi 3dB dan Q bagi fungsi pindah  $\frac{V_{out}}{I_{in}}$  dalam bentuk parameter-parameter yang mengandungi R, L dan C.

*Find the equations for frequency resonants ( $f_o$ ), 3dB frequencies and Q for transfer function of  $\frac{V_{out}}{I_{in}}$  containing parameters R, L and C.*

(10 markah/marks)

- [ii] Kira nilai-nilai  $f_o$ , frekuensi-frekuensi 3dB dan Q menggunakan persamaan yang diperolehi di [i] jika nilai  $R = 1k\Omega$ ,  $L = 10mH$  dan  $C = 100\mu F$ .

*Determine the values for  $f_0$ , 3dB frequencies and Q using equations obtain from [ii] if  $R = 1k\Omega$ ,  $L = 10mH$  and  $C = 100\mu F$ .*

(10 markah/marks)