

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester KSCP
Sidang Akademik 2004/2005

Mei 2005

ZCT 106/3 - Elektronik I


Masa 3 jam

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **EMPAT** muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini

Jawab kesemua **LIMA** soalan Kesemua soalan wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia

1 (a) (i) Nyatakan Hukum -hukum Kirchoff bagi litar elektrik (10/100)

(ii)

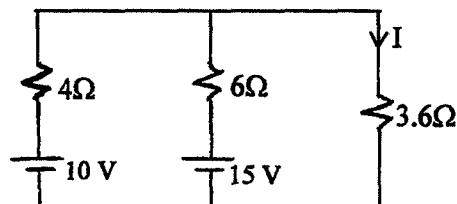


Rajah 1(a)

Hitungkan arus I yang mengalir melalui rintangan $3.6\ \Omega$ dengan menggunakan Hukum Kirchoff

(50/100)

(b)

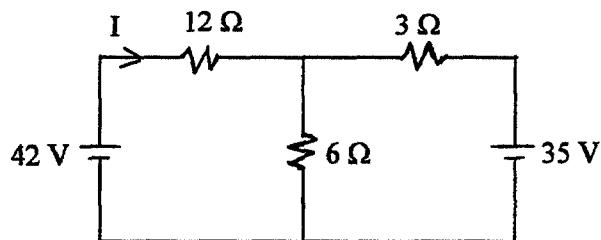

Rajah 1(b)

Hitungkan arus I yang mengalir melalui rintangan $12\ \Omega$ dengan menggunakan Teorem Thevenin

(40/100)

2 (a) Lakarkan suatu litar rektifier setengah gelombang yang menggunakan suatu diod. Lakarkan rajah voltan output dan rajah arus output. Tunjukkan bahawa arus purata dc I_{dc} adalah diberi oleh

$$I_{dc} = \frac{I_m}{\pi}$$

di mana I_m adalah amplitud arus input ac

(50/100)

- (b) Suatu rintangan beban $R_L = 3500 \Omega$ perlu dibekalkan dengan voltan dc 50 V Voltan riak mestilah tidak melebihi 1% bagi voltan dc Reka bentuk suatu sistem rektifier setengah gelombang dengan penuras kapasitor C Anggapkan pembekalan kuasa adalah 240 V pada frekuensi 50 Hz
- (i) Lukiskan litar rektifier dengan penuras
 - (ii) Hitungkan nilai kapasitor C
- (50/100)
- 3 Suatu amplifier transistor npn disambungkan dalam tatarajah pemancar sepunya (CE) Komponen-komponen yang digunakan adalah seperti berikut
- Kapasitor-kapasitor sekatan = $10 \mu F$
 Voltan bateri $V_{BB} = 14 V$, $V_{CC} = 20 V$
 Rintangan $R_B = 39 k\Omega$, $R_C = 600 \Omega$, $R_L = 2 k\Omega$
 Diberi faktor $\beta = 50$
 Anggapkan $V_{BE} = 0.7 V$ bagi transistor silikon
- (a) Lakarkan rajah amplifier tersebut (15/100)
 - (b) Lakarkan garis beban dc (25/100)
 - (c) Tentukan Titik Operasi Q (25/100)
 - (d) Tentukan persamaan garis beban ac dan lakarkan garis beban itu (25/100)
 - (e) Apakah litar pemincangan yang lebih sesuai digunakan dalam reka bentuk amplifier itu untuk mencapai lebih kestabilan? (10/100)
- 4 (a) Lakarkan litar dan nyatakan fungsi bagi op amp yang berikut (Tak perlu buktikan formula formula)
- (i) Suatu op amp menyongsang
 - (ii) Suatu op amp yang menghasil tambah
 - (iii) Suatu op amp yang membeza
 - (iv) Suatu op amp yang mengamir
- (40/100)

- (b) Lukiskan dan jelaskan suatu litar komputer analog yang terdiri daripada berbagai op amp untuk menyelesaikan persamaan pembezaan

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 5 \frac{dx}{dt} + 8x = 0$$

(40/100)

- (c) Jelaskan bagaimana komputer analog boleh digunakan sebagai suatu penjana fungsi $x = A \cos(\omega t)$ dengan menyelesaikan persamaan

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

(20/100)

5 Jawab mana-mana TIGA (3) soalan

- (a) Huraikan suatu litar penuras rendah pasif yang terdiri daripada suatu rintangan R dan suatu kapasitor C
- (b) Huraikan suatu rektifier gelombang penuh yang terdiri daripada empat diod
- (c) Huraikan pengelasan amplifier kuasa sebagai Kelas A, Kelas B dan Kelas C
- (d) Jelaskan suap balik negatif dan faedahnya

(100/100)