

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Tambahan  
Sidang 1990/91

Jun 1991

Rancangan Diploma Teknologi Makmal

DTM 231/3 Keelektrikan, Kemagnetan  
dan Elektronik Asas

Masa : (3 jam)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi  
EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan  
peperiksaan ini.

Jawab KESEMUA ENAM soalan.


Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

Pemalar: Ketelusan ruang bebas  $\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$

Ketelapan ruang bebas  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$

1. (a) Nyatakan Hukum Ohm (5/100)

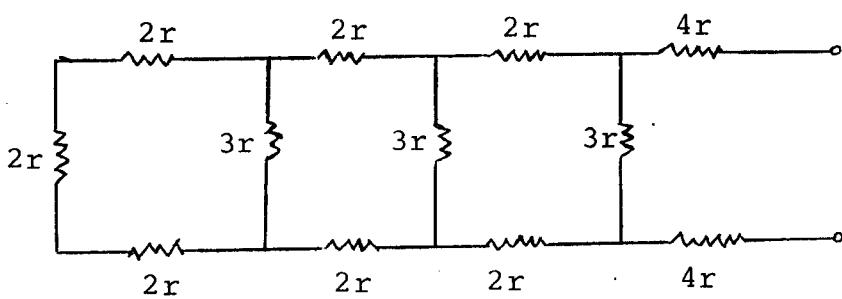(b) Kirakan rintangan setara bagi rangkaian  
perintang yang ditunjukkan.




(20/100)

(c) (i) Jelaskan bagaimanakah beberapa perintang  $1k\Omega$ ,  
 $1W$  boleh disusun supaya menghasilkan perintang  
setara  $1k\Omega$ ,  $2W$ ? Kirakan kuasa yang dilesapkan  
dalam setiap perintang.

... 2/-

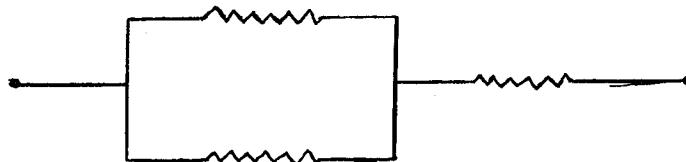- (ii) Setiap perintang dalam litar yang ditunjukkan adalah perintang jenis  $2\Omega$ , 18W. Kirakan kuasa maksimum yang boleh dilesapkan oleh litar ini.




(50/100)

- (d) (i) Huraikan dengan ringkas apakah yang anda faham mengenai koefisien suhu kerintangan yang positif, negatif dan sifar.  
(ii) Rintangan suatu gegelung kuprum ialah  $20.0 \Omega$  pada  $0^{\circ}\text{C}$  dan  $28.0 \Omega$  pada  $100^{\circ}\text{C}$ . Kirakan koefisien suhu kerintangan kuprum. Gegelung ini disambungkan kepada sumber voltan 12V dan kuasa yang dilesapkan oleh gegelung ialah 6W. Kirakan suhu gegelung tersebut.

(25/100)

2. (a) Huraikan dengan ringkas bagaimana kapasitans bagi kapasitor bergeometri mudah dan bersimetri boleh diterbitkan daripada Hukum Gauss. (10/100)  
(b) Terbitkan petua untuk kapasitans bagi kapasitor gabungan siri dan gabungan selari. (30/100)

(c)

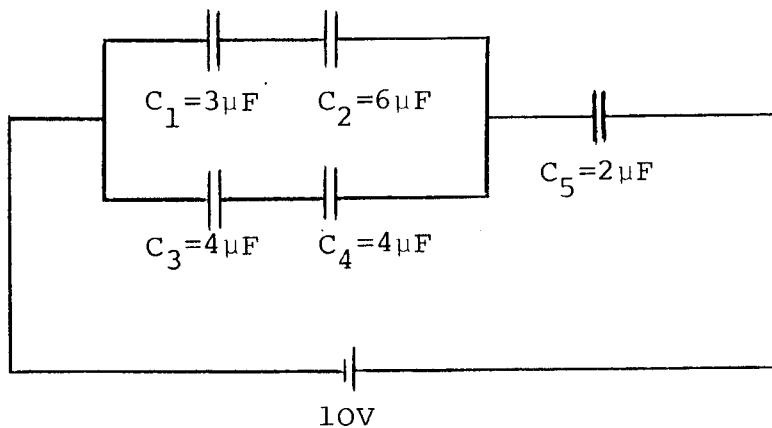


Untuk litar yang ditunjukkan, kirakan

- (i) cas pada plat setiap kapasitor  
(ii) voltan melintangi setiap kapasitor  
(iii) tenaga yang terkandung dalam setiap kapasitor

(60/100)

3. (a) Nyatakan Hukum Kirchhoff. (20/100)

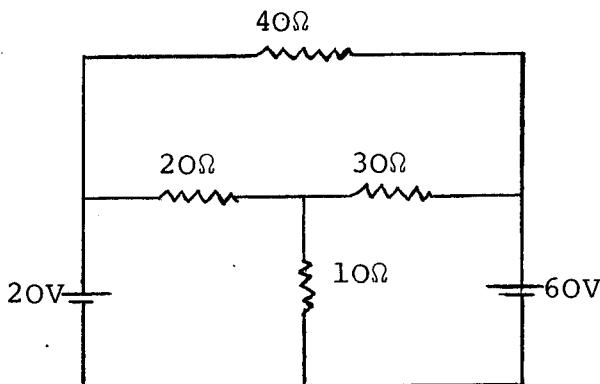(b) Gunakan Hukum Kirchhoff untuk mendapatkan nilai arus yang mengalir melalui setiap perintang bagi litar yang ditunjukkan.



(60/100)

(c) Seorang pelajar cuba merekabentuk suatu voltmeter untuk mengukur voltan melintangi setiap perintang dalam litar bahagian (b) dengan menggunakan suatu meter D'Arsonval (arus penuh skala  $I_{FS} = 10\mu A$ , perintangan  $R_M = 8k\Omega$ ). Kirakan nilai minimum perintang tambahan yang diperlukan untuk mengukur nilai voltan terkecil dalam litar bahagian (b). Jelaskan dengan ringkas samada pembebanan voltmeter akan menghasilkan kesan besar.

(20/100)

4. (a) Apakah maklumat yang minimum yang diperlukan bagi mengetahui arah daya magnet terhadap suatu cas bergerak? Jelaskan jawapan anda.

(30/100)

(b) Nyatakan Hukum Biot-Savart dan Hukum Ampere di dalam bentuk perkataan dan matematik.

(20/100)

(c) (i) Terbitkan persamaan daya per unit panjang yang bertindak diantara dua dawai panjang dan selari membawa arus yang sama arah.

(ii) Dua dawai panjang selari X dan Y terpisah sejarak 10 cm. Dawai X membawa arus 6A dan dawai Y membawa arus 4A. Hitungkan magnitud dan tentukan arah daya per meter panjang yang bertindak ke atas setiap dawai jika arus mengalir

pada arah yang sama dan  
pada arah yang berbeza.

5. (a) Nyatakan Teorem Pindahan Kuasa Maksimum. (15/100)
- (b) Suatu sumber voltan (d.g.e. = 30 v; rintangan dalam  $r = 100 \Omega$ ) disambungkan secara siri kepada suatu perintang boleh ubah. Kirakan kuasa maksimum yang boleh dibekalkan kepada perintang itu. (20/100)
- (c) Huraikan bagaimana suatu transformer boleh digunakan untuk kesepadanan impedans dan nyatakan persamaan-persamaan asas yang berkenaan. (30/100)
- (d) Dengan bantuan gambarajah, terangkan maksud aruhun saling. (35/100)
6. (a) Dengan bantuan gambarajah, terangkan hukum Lenz. Bagaimanakah hukum ini digunakan pada janakuasa arus ulangalik? (30/100)
- (b) Suatu kapasitor tulen C disambungkan ke suatu sumber d.g.e. ulangalik.
- Dapatkan persamaan bagi arus yang mengalir di dalam litar tersebut.
  - Lakarkan graf yang boleh menunjukkan perhubungan fasa antara arus dan voltan bagi kapasitor.
  - Jika  $C = 2\mu F$  dan frekuensi dalam litar tersebut ialah 50 Hz kira reaktans kapasitif bagi litar tersebut. (40/100)
- (c) Jika suatu kapasitor  $C = 2\mu F$ , induktor  $L = 200 \text{ mH}$  dan rintangan  $R = 4k\Omega$  disambungkan secara bersiri, kira impedans dan frekuensi resonans litar tersebut. (30/100)