

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang 1990/91

Oktober/November 1990

Rancangan Diploma Teknologi Makmal

DTM 341/4 Elektronik Analog

Masa : [ 2 jam ]

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.  
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.


1. (a) Untuk mendapatkan gandaan voltan dan arus yang lebih tinggi, amplifier berbilang tahap biasanya digunakan. Walau bagaimanapun ia masih mempunyai beberapa kelemahan yang lain. Nyatakan dua kelebihannya.  
Suatu rangkaian suapbalik negatif biasanya digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut.  
Nyatakan dua kelebihan yang boleh diatasi oleh rangkaian suapbalik berkenaan.

(20/100)

- (b) Rajah 1 menunjukkan suatu litar amplifier dengan suapbalik negatif. Jika  $R_{c1} = R_{c2} = R_{c3} = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{B1} = R_{B2} = R_{B3} = 300 \text{ k}\Omega$ , dan ketiga-tiga transistor mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu,  $h_{fe} = 150$ ,  $h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $h_{oe} = h_{re} = 0$  dan  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ , selesaikan soalan-soalan berikut:
- (i) Lukiskan litar setara amplifier tersebut.
  - (ii) Namakan jenis sambungan suapbalik litar tersebut.
  - (iii) Tentukan titik sepi bagi ketiga-tiga transistor berkenaan jika  $R_E$  dipintaskan.
  - (iv) Buktikan faktor suapbalik  $\beta_v = R_E/R_L$  dan berikan penghampiran yang telah diambil.
  - (v) Jika  $R_E = 50 \Omega$ , tentukan  $\beta_v$ .

...2/-

- (vi) Nyatakan kegunaan kapasitor  $C_2$  dan  $C_3$ .
- (vii) Tentukan nilai gandaan voltan  $A_v$ .
- (viii) Tentukan nilai impedans inputnya  $Z_{if}$ .

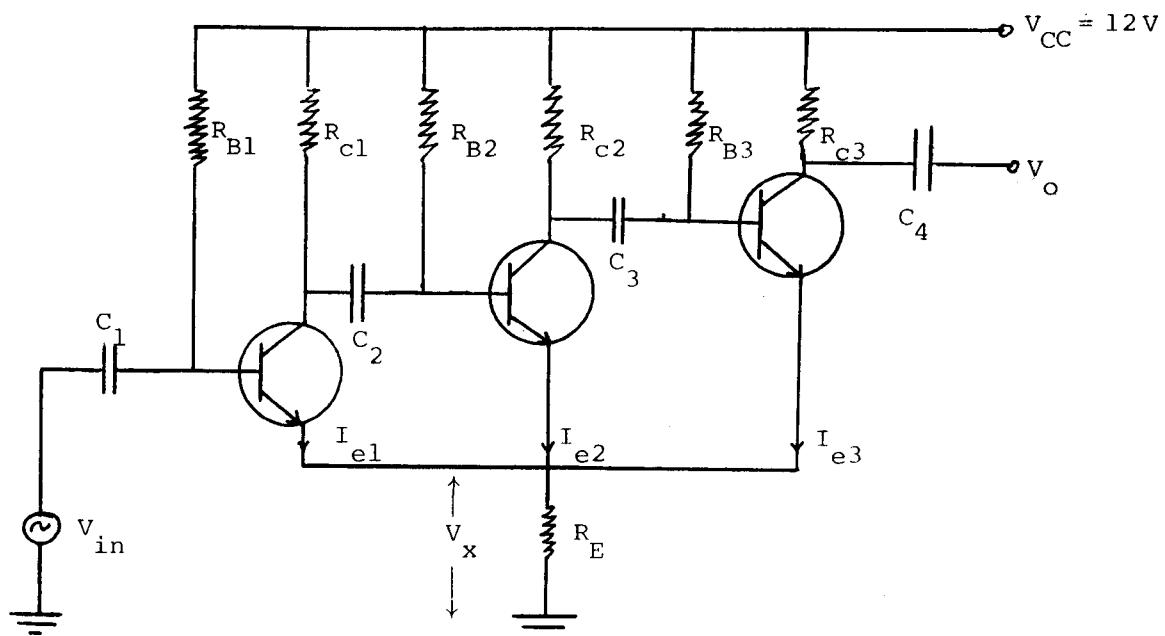

Rajah 1

(80/100)

2. Rajah 2 menunjukkan litar sebuah radio ringkas. Pembesar suara  $S 8 \Omega$  digunakan untuk menukar gelombang siaran radio kepada tenaga bunyi. Transistor  $T$  yang digunakan sebagai amplifier mempunyai ciri-ciri seperti berikut:


$$h_{fe} = 500$$

$$h_{ie} = 6 \text{ k}\Omega$$

$$h_{oe} = 60 \mu \Omega^{-1}$$

$$h_{re} = 3 \times 10^{-4}$$

... 3/-

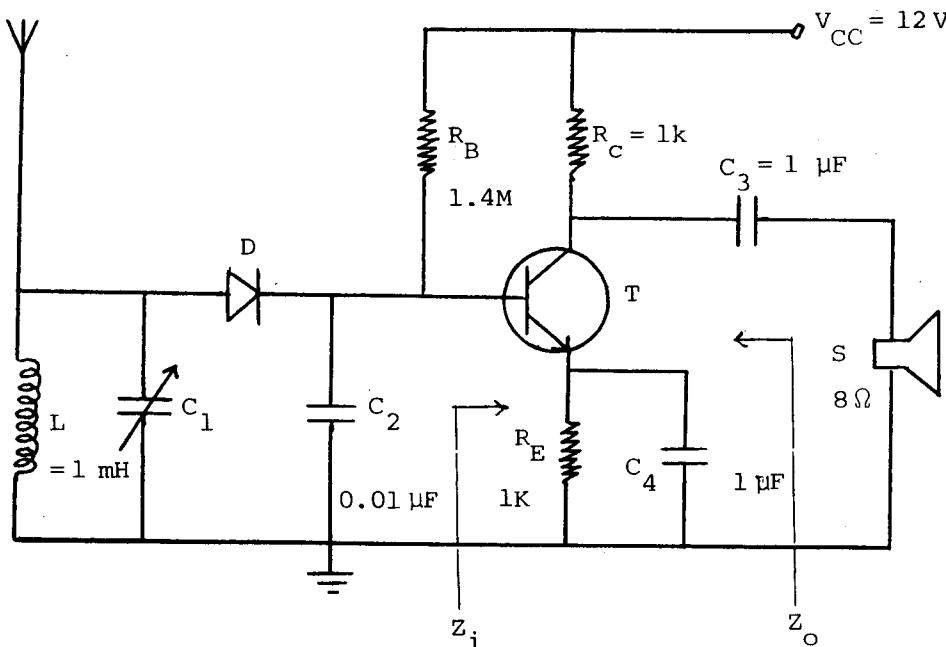

Rajah 2

- (a) Nyatakan peranan  $L$  dan  $C_1$  di dalam litar di atas. (15/100)
- (b) Siaran radio RMPM boleh diterima melalui gelombang pendek pada frekuensi 666 KHz. Berapakah nilai  $C_1$  yang mesti ditalakan supaya siaran radio tersebut boleh didengar? (15/100)
- (c) Lukiskan litar setara amplifier radio tersebut dan dapatkan  $Z_i$ ,  $Z_o$  dan gandaan voltannya  $A_v$ . (70/100)


3. (a) Nyatakan empat sifat utama amplifier Darlington. (20/100)

- (b) Tentukan gandaan arus  $A_i$ , impedans input  $Z_{in}$ , dan impedans output  $Z_o$ , amplifier Darlington di dalam Rajah 3; jika

$$T_1; h_{fe} = 120, \quad h_{ie} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$T_2; h_{fe} = 100, \quad h_{ie} = 0.5 \text{ k}\Omega$$

$h_{oe} = h_{re} = 0$  untuk kedua-dua transistor.

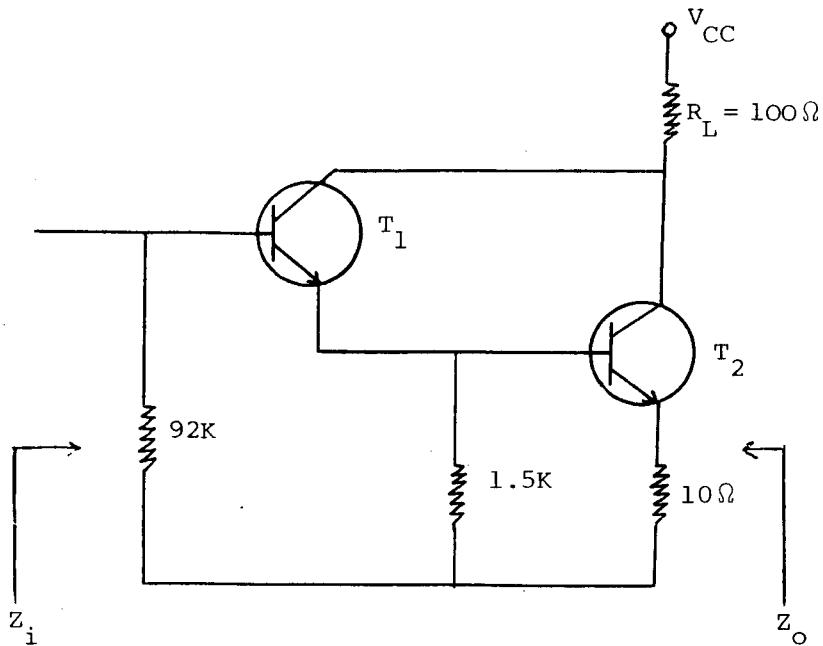

Rajah 3

(80/100)


4. (a) Lukiskan suatu litar pembekal kuasa mudah yang lengkap, serta terangkan fungsi setiap bahagian pembekal kuasa tersebut.

(40/100)

- (b) Nyatakan kelebihan dan kekurangan pengatur mengikut pengeluar berbanding dengan pengatur diod zener.

(30/100)

- (c) Rajah 4 menunjukkan suatu pengatur mengikut pengeluar. Tentukan nilai  $R_s$  yang maksimum bagi litar tersebut jika  $\beta_{dc} = 100$ ,  $V_{BE} = 0.7$ ,  $V_z = 12V$ ,  $I_{z\text{ mak.}} = 60\text{ mA}$ , dan  $I_{z\text{ min.}} = 10\text{ mA}$ . Tentukan juga nilai  $V_o$ .

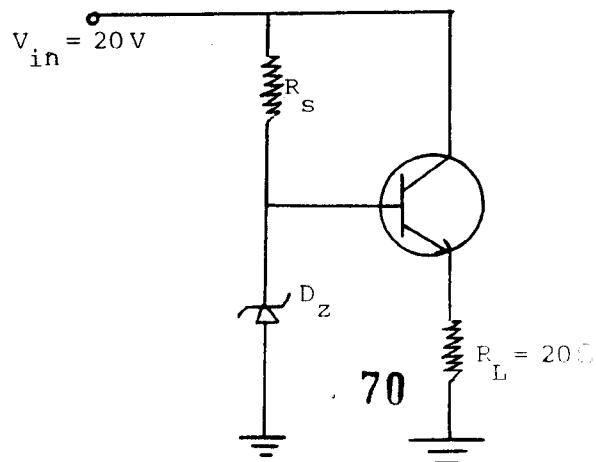


Rajah 4

(30/100)

... 5/-

5. (a) Berikan empat perbezaan utama transistor kesan medan (FET) dengan transistor simpangan dwikutub (BJT).  
 (30/100)

- (b) Rajah 5 menunjukkan suatu amplifier transistor kesan medan. Jika  $g_{m0} = 4000 \text{ us}$ ,  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ , dan  $I_D = I_{DSS}/2$ , tentukan voltan (a.t) parit ( $V_D$ ), sumber ( $V_s$ ), dan  $V_{GS(\text{off})}$ .

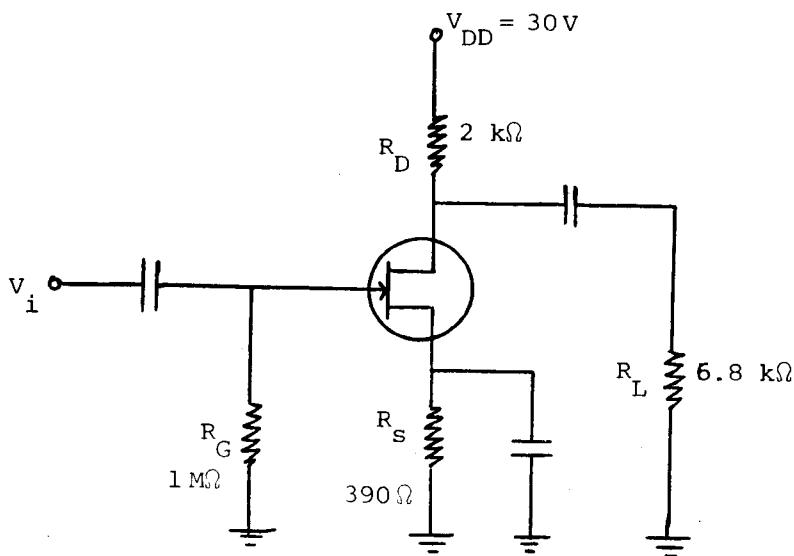

Rajah 5

(35/100)

- (c) Tentukan voltan (a.u) output ( $V_o$ ) jika voltan input ( $v_i$ ) ialah 20 mV.

(35/100)


6. (a) Terangkan maksud amplifier songsang dan tak songsang. Dengan menggunakan Op-Amp 741C, lukiskan litar kedua-dua amplifier tersebut.

(30/100)

- (b) Rajah 6 menunjukkan suatu amplifier penolakan, jika impedans input Op-Amp sangat tinggi, tunjukkan bahawa,

$$V_o = \frac{R_2 (V_{i2} - V_{i1})}{R_1 - (R_1 + R_2)/A_v}$$

... 6/-

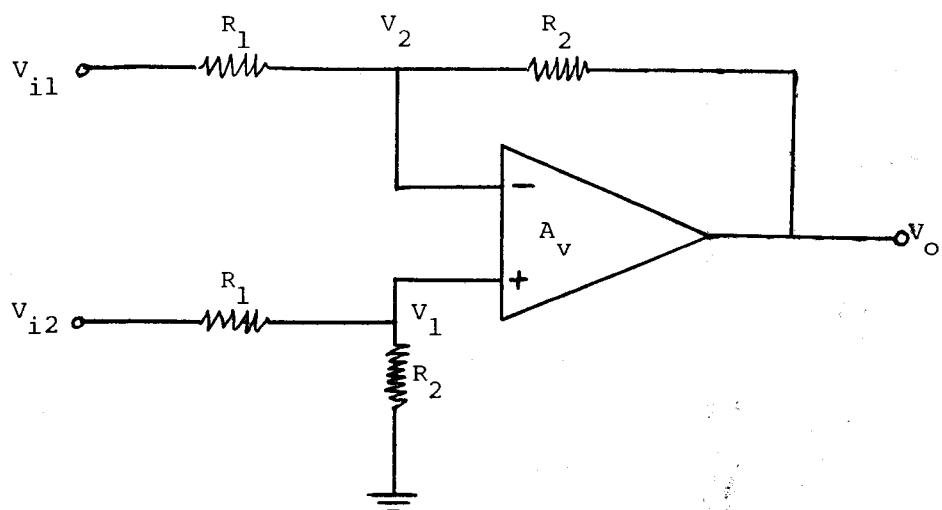

Rajah 6

(60/100)

- (c) Jika  $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $v_{i1} = 1 \text{ V}$ ,  $v_{i2} = 3 \text{ V}$ ,  
dan  $A_v = 1000$ , tentukan nilai  $v_o$ .

(10/100)

- 00000000 -