

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1992/93

Oktober/November 1993

Rancangan Diploma Teknologi Makmal

DTM 341/4 - Elektronik Analog


Masa : (2 jam)

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab mana-mana EMPAT soalan.

Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

1. (a) Rajah 1 menunjukkan amplifier pengeluar-sepunya. Jika titik sepinya (Q) arus tapak ialah $50\mu A$, arus pengeluar $1mA$, voltan tapak-pengeluar $0.6V$, voltan merentangi R_E ialah $1V$, tentukan nilai-nilai yang sesuai bagi R_1 , R_2 , R_E dan R_C .

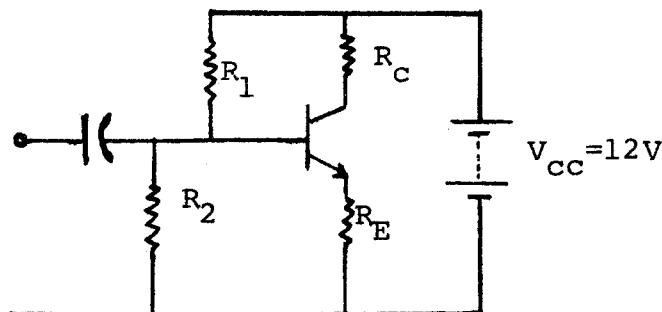

Rajah 1

(50/100)

- (b) Lakarkan litar setara ac yang sesuai bagi Rajah 1 dengan menggunakan parameter-parameter h_{ie} dan h_{fe} transistor (h_{re} dan h_{oe} diabaikan) dan tunjukkan bahawa gandaan voltan litar diberi oleh:


$$A_v = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie} + h_{fe} R_E}$$

(50/100)

- 2 -

2. (a) Tunjukkan secara grafik bagaimana suatu amplifier kelas C lebih cekap dari amplifier kelas A. (20/100)
- (b) Suatu transistor digunakan dalam amplifier kuasa frekuensi-audio kelas A mengambil arus pengumpul 5 mA dari bekalan -10 V. Apabila isyarat input sinusoid dimasukkan kepada amplifier, voltan pengumpul berubah di antara -2 V dan -18 V dan arus pengumpul berubah di antara -8 mA dan -2 mA. Kira (i) kuasa dc diambil dari bekalan, (ii) kuasa ac output, (iii) kecekapan pengumpul. (40/100)
- (c) Dengan merujuk kepada suatu litar pelengkap asas amplifier tolak-tarik kelas B, terangkan secara ringkas operasi litar ini. (40/100)
3. Dalam Rajah 2, transistor-transistor adalah seiras, mempunyai $h_{ie} = 1500 \Omega$, $h_{fe} = 40$, $h_{re} \approx 0$ dan $h_{oe} = 30\mu S$. Jika $R_i = 1k\Omega$, $R_{C_2} = 20k\Omega$, $R_{C_1} = 10k\Omega$,
- $$R_{B_1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5k\Omega \quad \text{dan} \quad R_{B_2} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 5k\Omega,$$
- kira: (a) gandaan voltan peringkat kedua $A_{V_2} = \frac{v_o}{v_{o_1}}$
- (b) impedan input peringkat kedua Z_{in_2}
- (c) gandaan voltan peringkat pertama $A_{V_1} = \frac{v_{o_1}}{v_{in}}$
- (d) impedan input amplifier Z_{in_1}
- (e) gandaan voltan amplifier $A_v = \frac{v_o}{v_i}$

(Terbitkan semua formula yang digunakan)

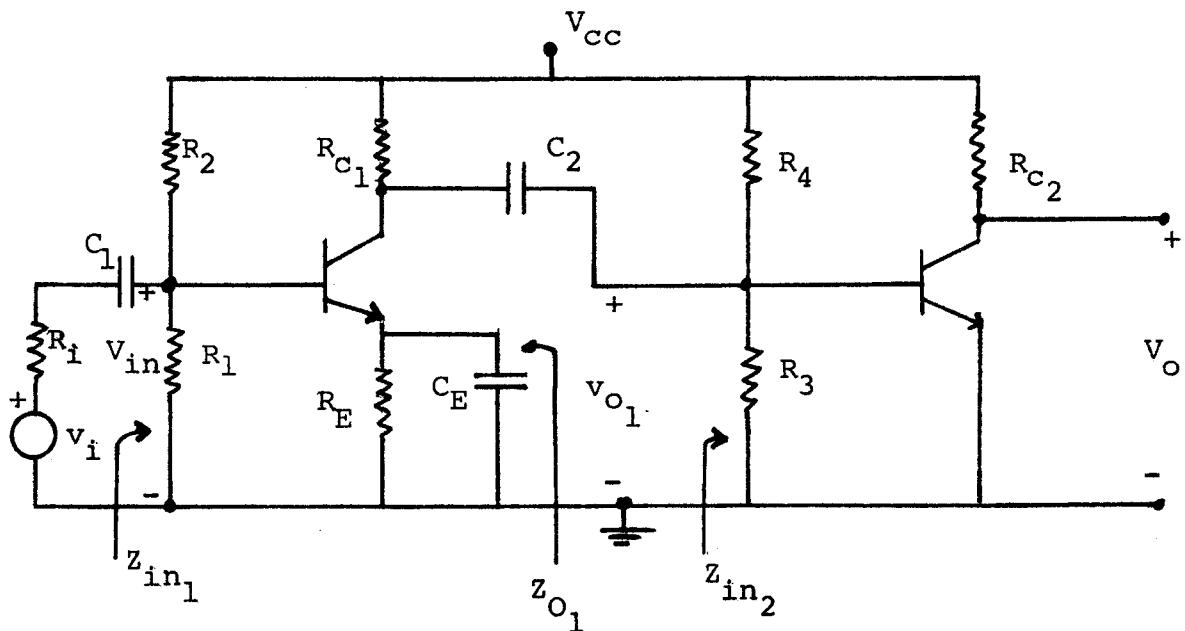

(100/100)

Rajah 2


4. (a) Terangkan dengan bantuan suatu gambarajah blok konsep amplifier suapbalik negatif dan terbitkan ungkapan gandaan voltan dengan suapbalik, A_f yang diberi oleh:

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A}$$

di mana A adalah gandaan voltan amplifier asas dan β faktor suapbalik.

(30/100)

- (b) Kira gandaan voltan litar, $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ dalam Rajah 3 untuk kes tanpa suapbalik ($R_E=0$) dan dengan suapbalik ($R_E=1.2k$)

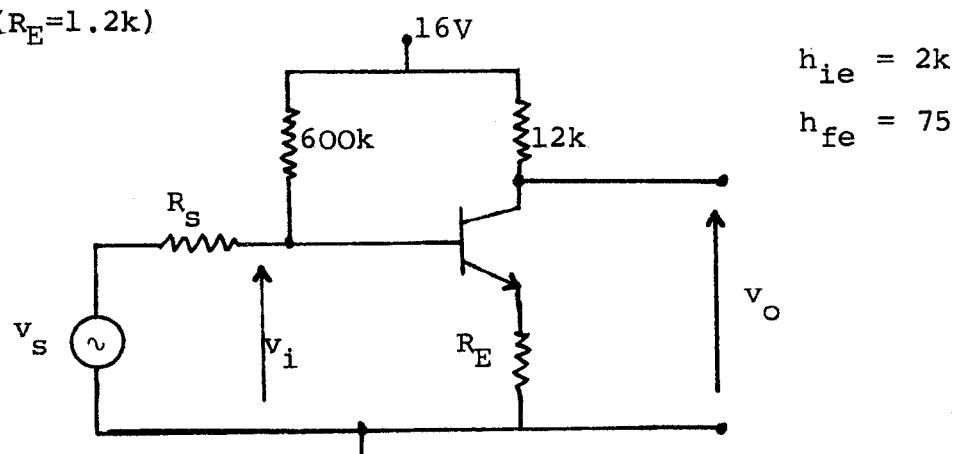Rajah 3


(70/100)

...4/-

5. (a) Terangkan bagaimana suatu litar suapbalik dapat beroperasi sebagai suatu pengayun dan berikan suatu contoh litar pengayun berserta penjelasannya yang ringkas.

(60/100)

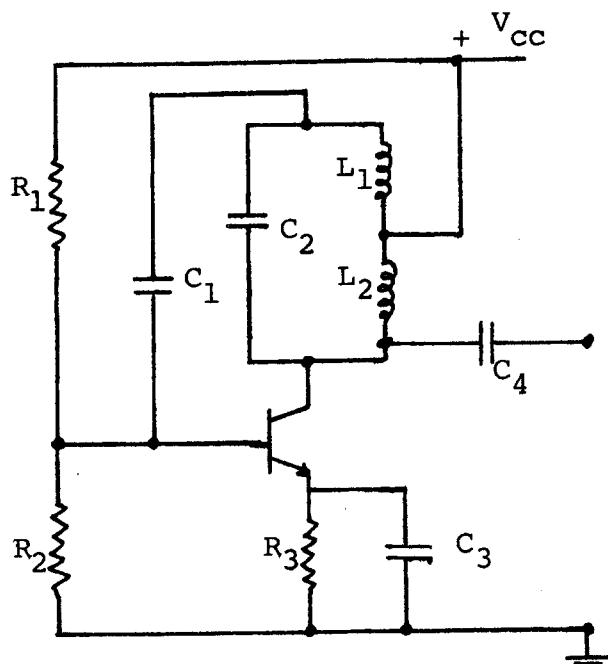- (b) Suatu pengayun Hartley (lihat Rajah 4) mempunyai $C_2 = 150 \mu\text{F}$, $L_1 = 750 \mu\text{H}$, $L_2 = 750 \mu\text{H}$ dan induktans saling $M = 150 \mu\text{H}$. Kira frekuensi ayunan litar ini.



(40/100)

Rajah 4

6. (a) Berikan penjelasan mengenai perkara-perkara berikut:

- (i) pengaturan voltan
- (ii) faktur riak
- (iii) pengaturan arus

(20/100)

- (b) Terangkan operasi mengenai suatu litar mudah rektifier gelombang penuh menggunakan dua diod dan tentukan faktur riak dari litar ini.

(40/100)

- (c) Terangkan operasi suatu litar mudah pengatur voltan yang menggunakan diod zener.

(40/100)