

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1990/91

Mac/April 1991

IOK 105/3 - Peranti Semikonduktor

Masa: [3jam]


Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **ENAM** mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **5(LIMA)** soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.

Semua soalan mengandungi nilai yang sama

1. (a) Bandingkan penguat pindah aliran dengan penguat voltan unggul. Bagaimanakah ianya serupa? Bagaimanakah ianya berbeza?

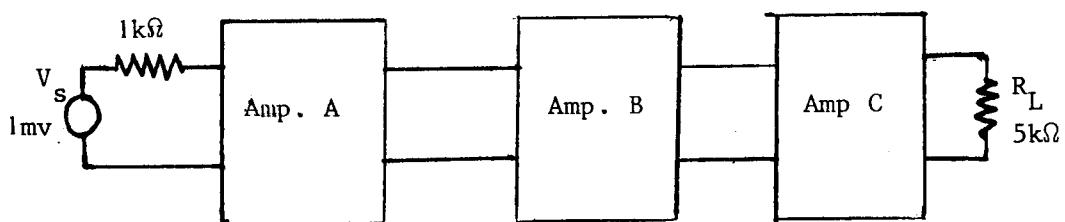
(b) Kira voltan merintangi perintang beban di dalam Rajah 1



	Z_{in}	Z_{out}	A_v
Penguat A	100kΩ	5kΩ	5
Penguat B	10kΩ	3kΩ	20
Penguat C	7kΩ	0.5kΩ	1


2. (a) Apakah kestabilan pincang? Apakah faktor-faktor yang memberi kesan terhadap kestabilan pincang? Cadangkan satu cara yang mudah untuk mempertingkatkan kestabilan pincang d.c. di dalam penguat BJT.

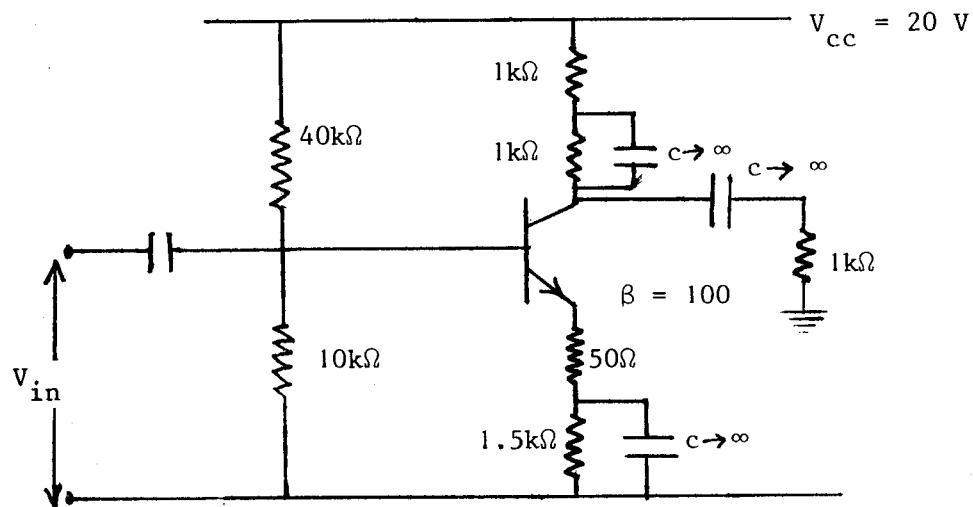(b) Lukis garis beban-garis beban D.C. dan A.C. bagi litar di bawah. (Rajah 2)




3. (a) Bandingkan penguat-penguat BJT dan FET.

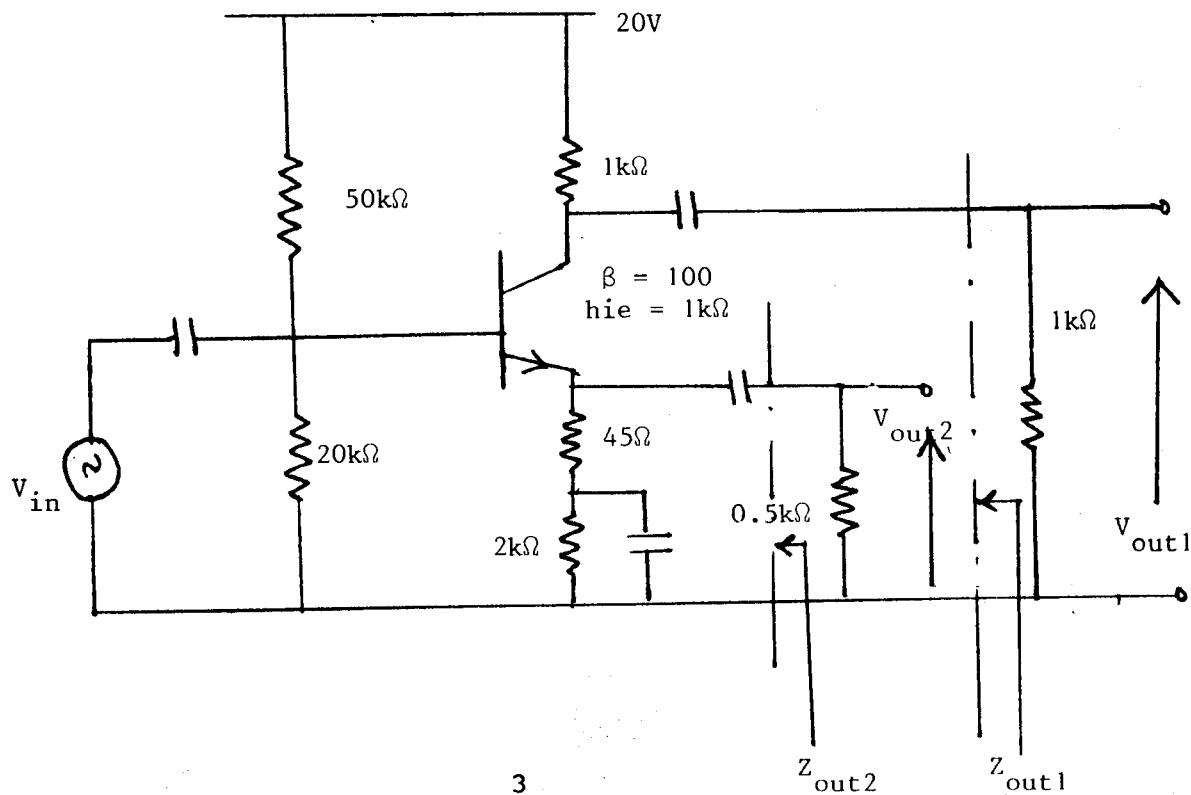
(b) Cari nilai A_1 , A_2 , Z_{in} , Z_{out1} dan Z_{out2} bagi penguat di bawah. (Rajah 3)



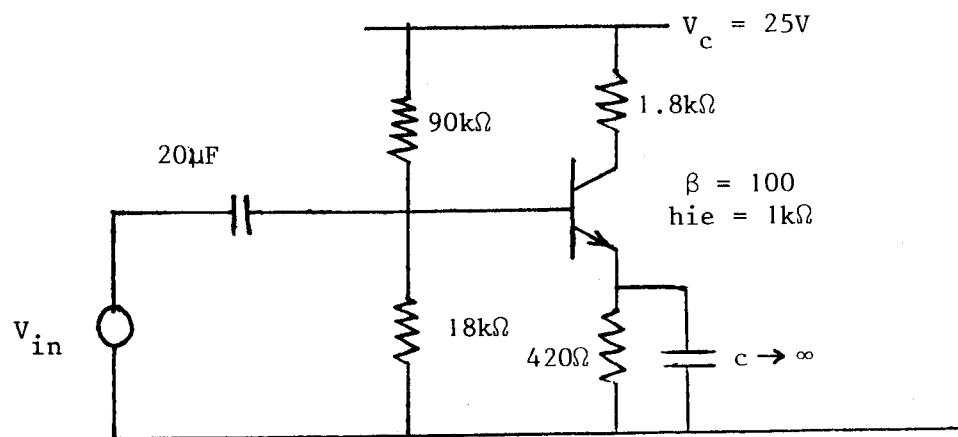
4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan suapbalik negatif dan apakah kebaikan-kebaikan menggunakan suapbalik negatif?
- (b) Bagi litar di Rajah (4), lukis sambutan frekuensi peringkat rendah dan dapatkan titik potong frekuensi rendah.



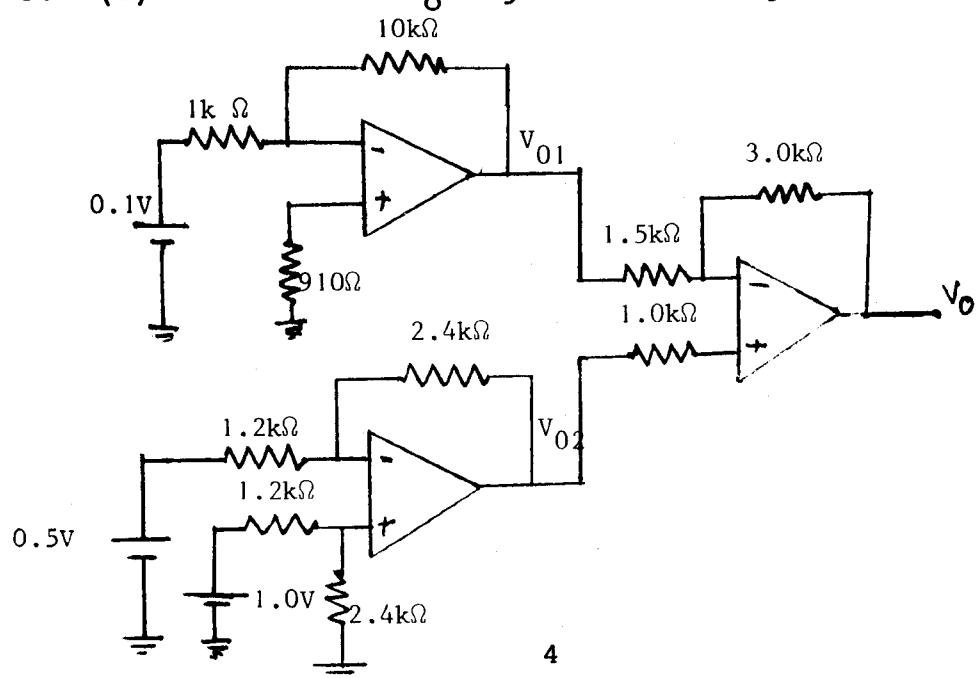5. (a) Cari nilai v_o bagi litar di Rajah 5.



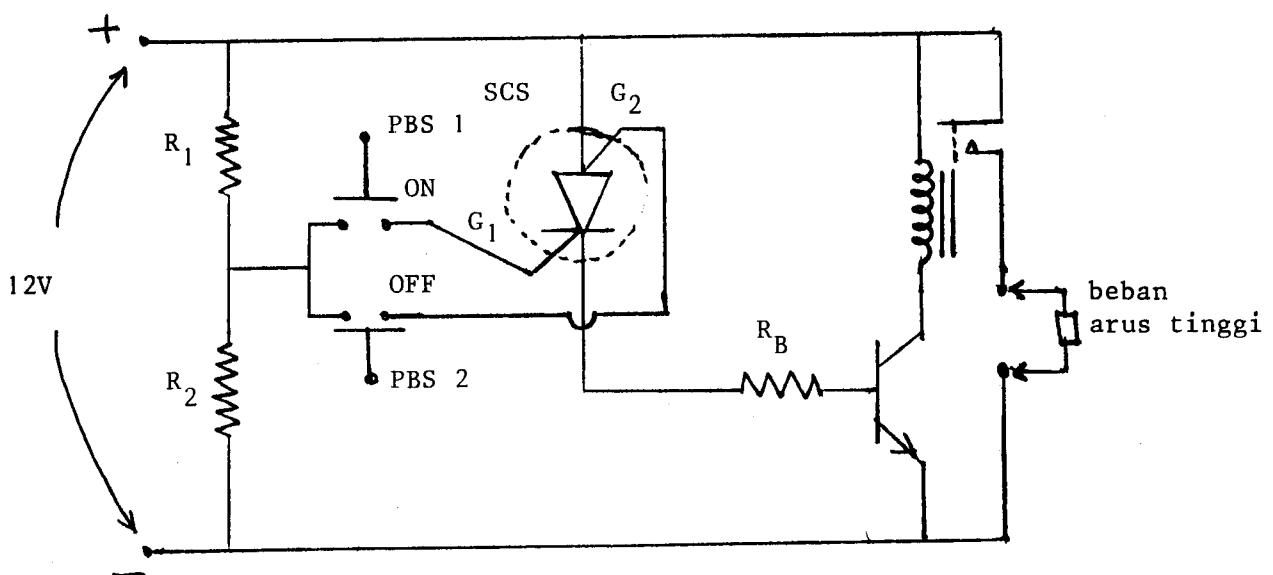- (b) Kadar slu maksimum bagi satu penguat ialah $0.5V/\mu s$. Buaihan output maksimum bagi beban penuh ialah 10V PP (gelombang sinus). Apakah lebar jalur bagi output penuh?
6. (a) Terangkan dan buatkan perbandingan bagi peranti-peranti berikut :
- (i) SCR
 - (ii) Triak
 - (iii) SCS
- (b) Jelaskan bagaimana SCS di dalam Rajah 6 mengawal pengaliran arus melalui beban dengan menggunakan suis-suis PBS1 dan PBS2.



7. (a) Terangkan satu litar bagi pengayun UJT dengan frekuensi bolehubah.
- (b) Terangkan pengendalian peranti-peranti berikut. Apakah penggunaannya.
- (i) pemencil optik
(ii) diod varaktor

oooooooooooo